

重庆大学2009年硕士研究生入学考试试题

科目代码：840

科目名称：电路原理（上册）

特别提醒考生：

答题一律做在答题纸上（包括填空题、选择题、改错题等），直接做在试题上按零分记。

一、简算题

1、求图1所示受控电流源发出的功率（10分）

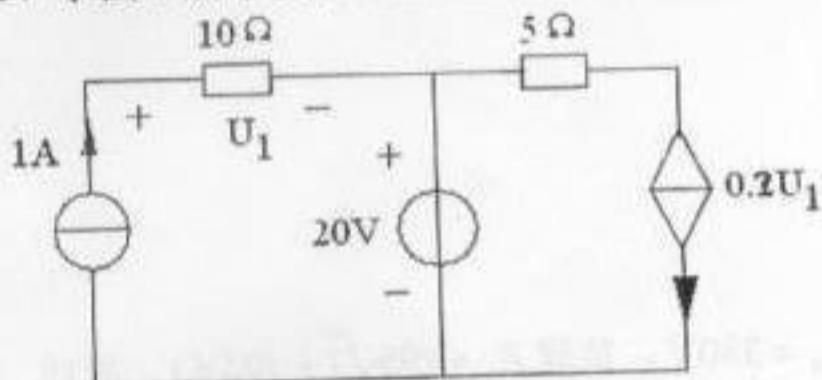


图1

2、图2所示电路在换路前已工作了很长时间，在 $t=0$ 时开关闭合，求开关闭合后电容电压一阶导数的初值 $u'_c(0_+)$ 和电感电流一阶导数的初值 $i'_L(0_+)$ （10分）

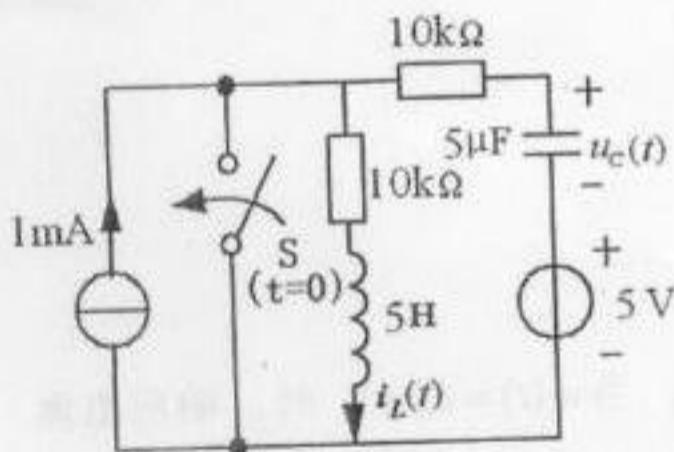


图2

3、图3所示电路中，已知 $i_s(t) = 14\sqrt{2} \sin(\omega t + \Psi) \text{ mA}$ ，调节电容，使电压 $\dot{U} = U \angle \Psi$ ，电流表(A1)的读数为 50mA，求电流表(A2)的读数。（10分）

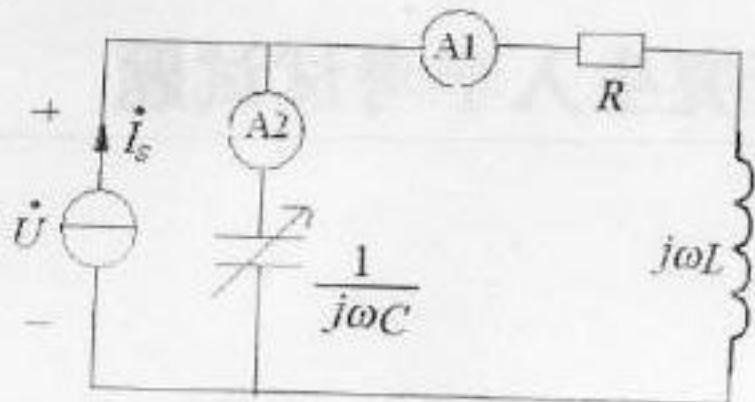


图 3

- 4、图 4 所示电路中, $i_s(t) = 5 + \sin(10t - 20^\circ) - 5 \sin(30t + 60^\circ)$ A, $L_1 = L_2 = 2H$, $|M| = 0.5H$, 求 $u_2(t)$ 。(10 分)

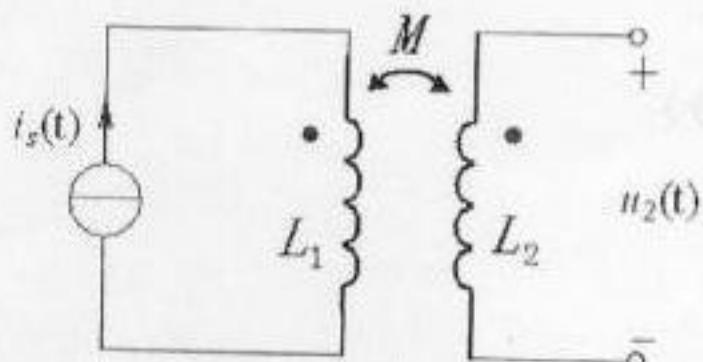


图 4

5. 图 5 所示对称三相电路, 线电压 $U_{AB} = 380V$, 负载 $Z_L = (95\sqrt{3} + j95)\Omega$, 求功率表的读数。(10 分)

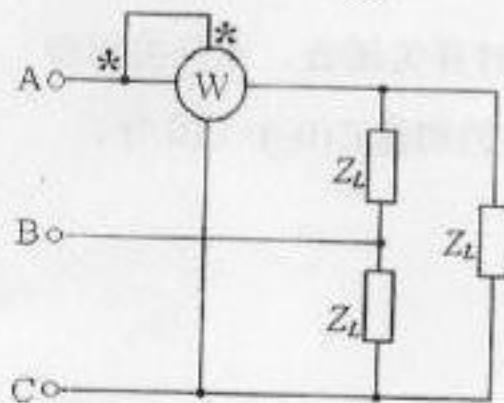


图 5

6. 图 6 所示电路中 N 为线性电阻网络, 当 $u_s(t) = \delta(t) V$ 时, 响应电流 $i_L(t) = 6e^{-2t}\varepsilon(t)$ A。试计算当 $u_s(t) = 2\varepsilon(t-1) V$ 时的 $i_L(t)$ 。(10 分)


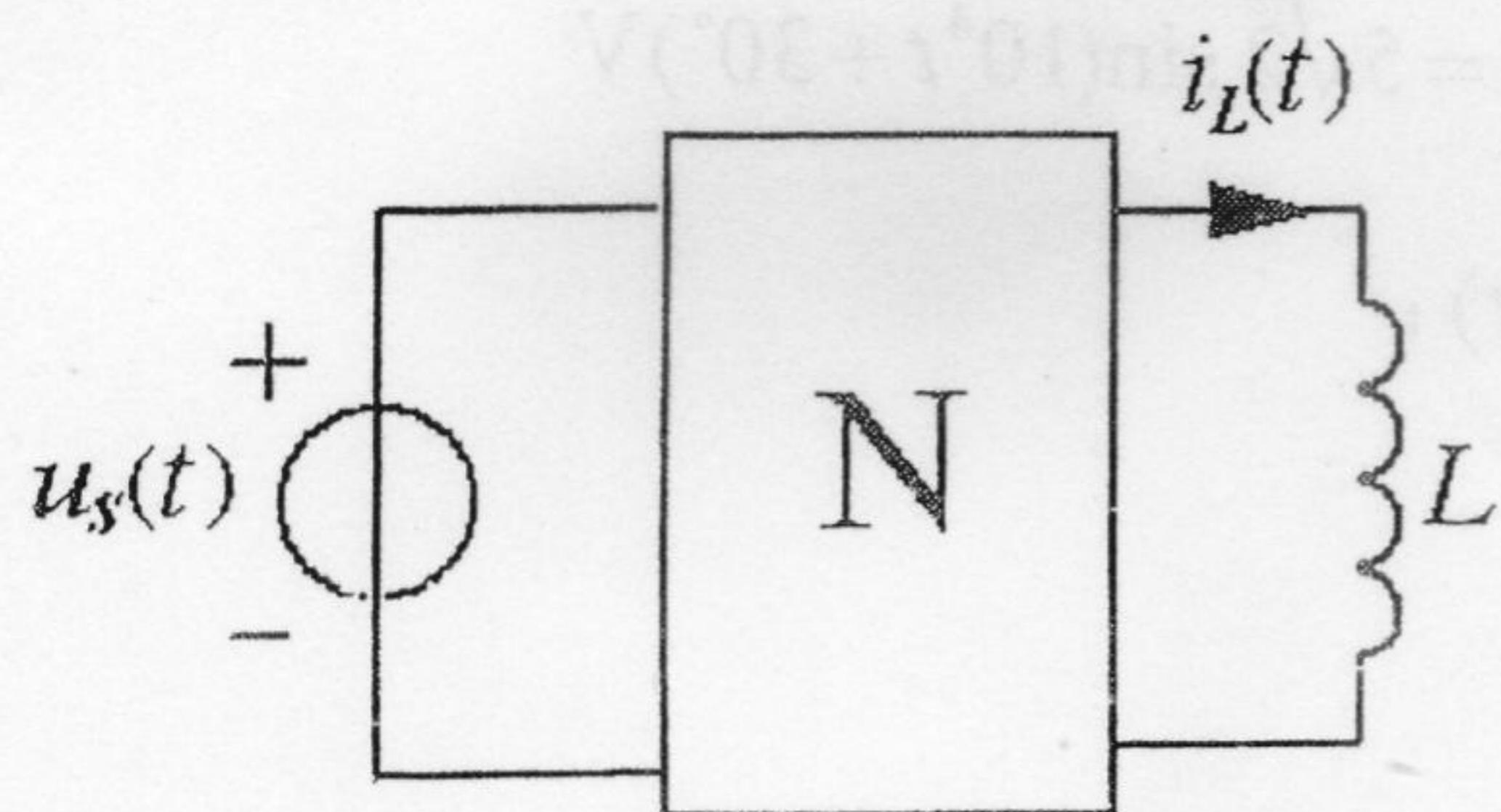



图 6

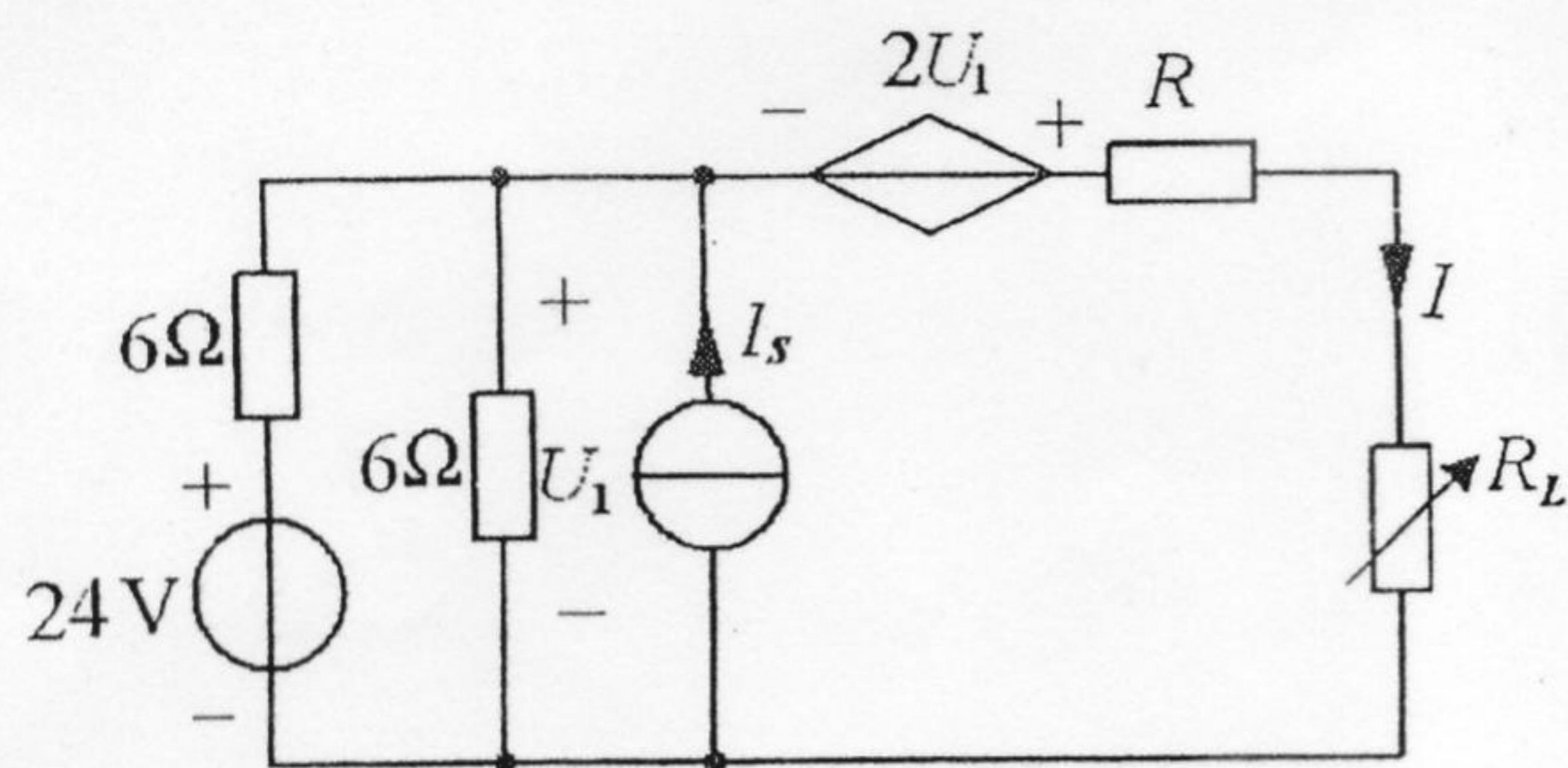二. 图二所示电路中, 当 $R_L = 15\Omega$ 时 $I = 2A$, 当 $R_L = 6\Omega$ 时 $I = 3A$, 求 I_s 和 R 的值。(15 分)




图二

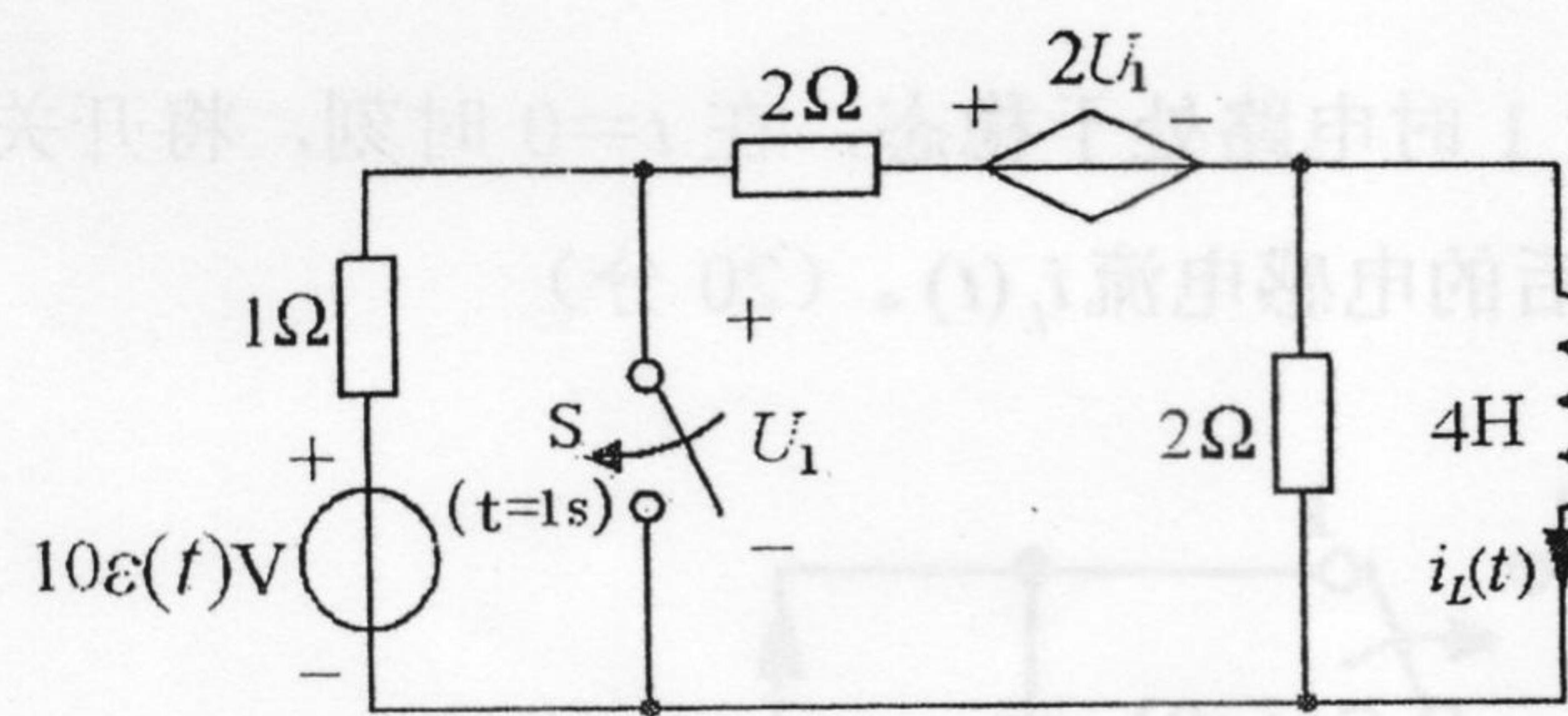三. 用时域分析法求图三所示电路在开关闭合后的电感电流 $i_L(t)$ 。(20 分)



图三

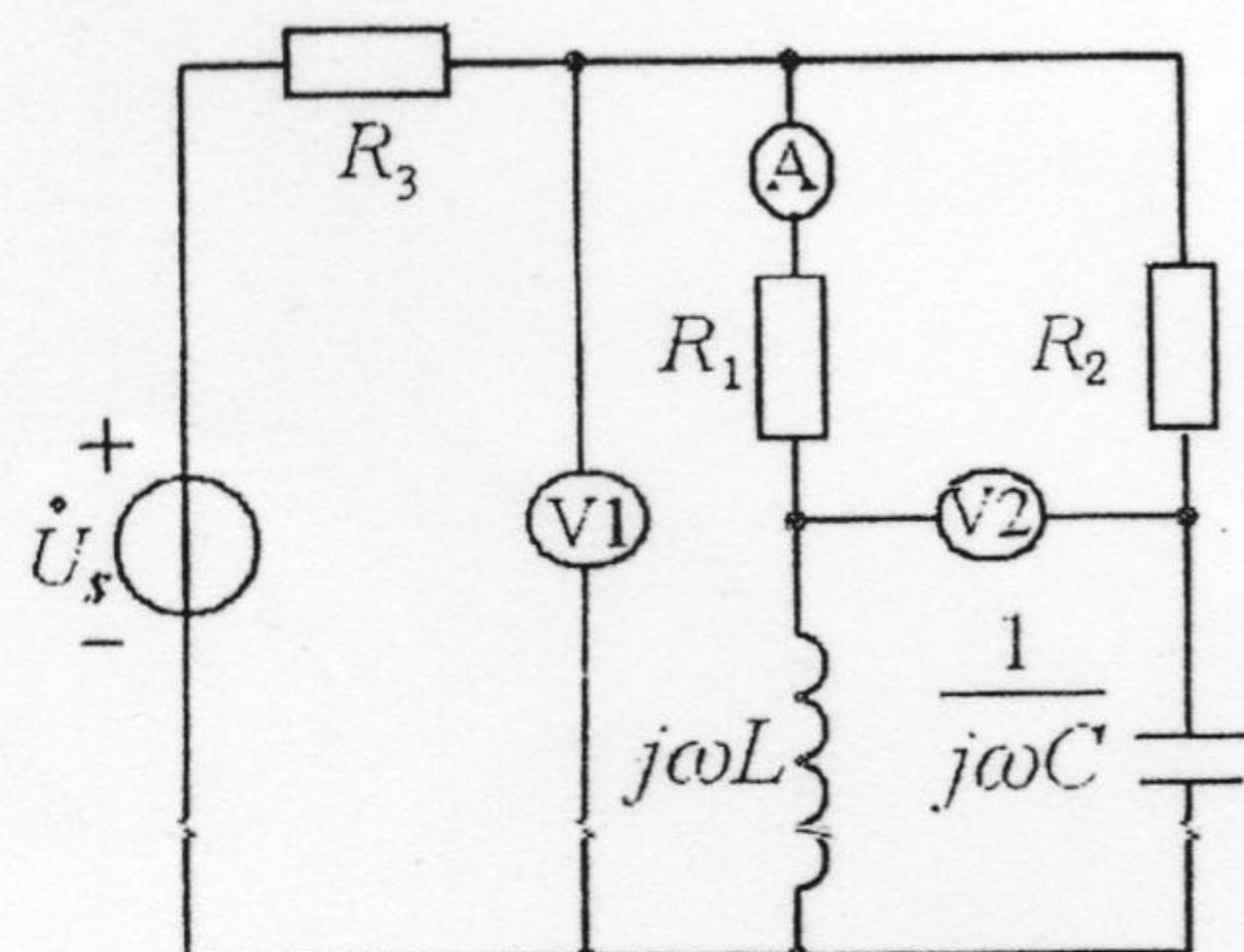四. 图四所示正弦稳态电路中, 已知 $R_1 = 6\Omega$ 、 $R_2 = 8\Omega$ 、 $R_3 = 10\Omega$, 电流表(A)的读数为 10A, 两个电压表(V1)和(V2)的读数均为 100V, 求电压源发出的有功功率。(15 分)




图四

五. 图五所示电路中, 已知 $i_s(t) = 2\text{mA}$, $u_s(t) = 5\sqrt{2} \sin(10^4 t + 30^\circ)\text{V}$

(1) 求电容电压 $u_c(t)$ 和 0.5H 电感的电流 $i_l(t)$;


(2) 求 $i_l(t)$ 的有效值 I_l ;

(3) 求电路消耗的平均功率。(20 分)

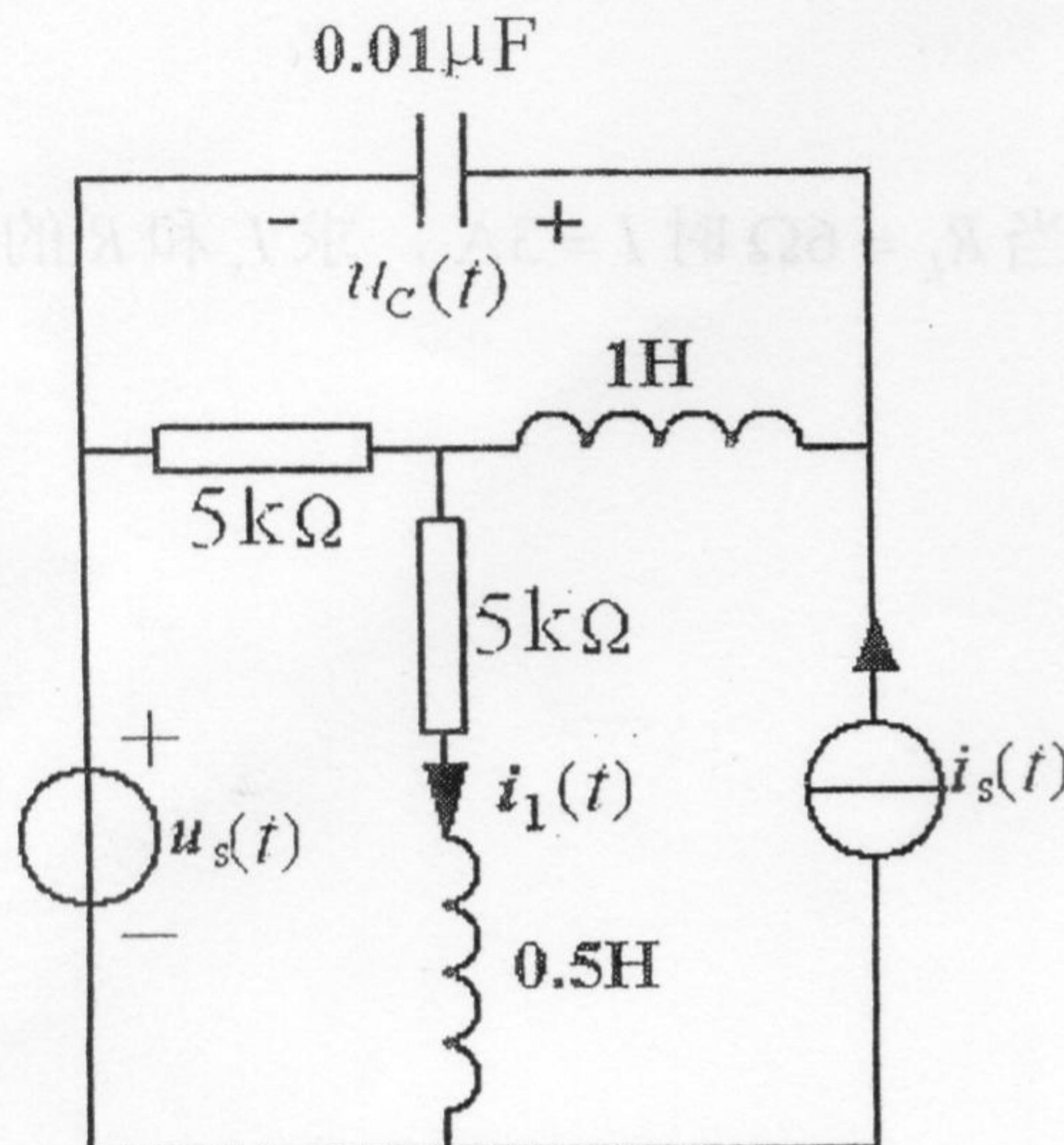

图五

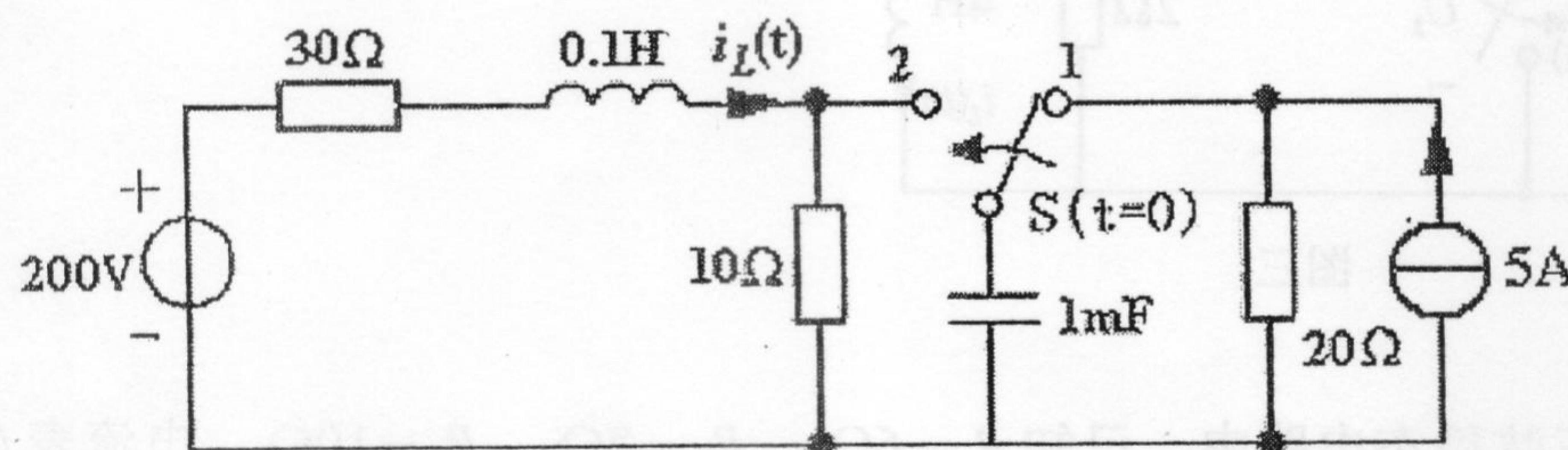六. 图六所示电路中, 开关 S 在位置 1 时电路处于稳态, 在 $t=0$ 时刻, 将开关置于位置 2, 用复频域分析法求换路后的电感电流 $i_L(t)$ 。(20 分)



图六