

广东工业大学
2011 年攻读硕士学位研究生入学考试试题


考试科目(代码)名称: (808) 电路理论

满分 150


(考生注意: 答卷封面需填写自己的准考证编号, 答完后连同本试题一并交回!)

一、简单计算题 (6 小题, 每题 15 分, 共 90 分)


1、如图所示电路, 求 U_o 和 I_o 。

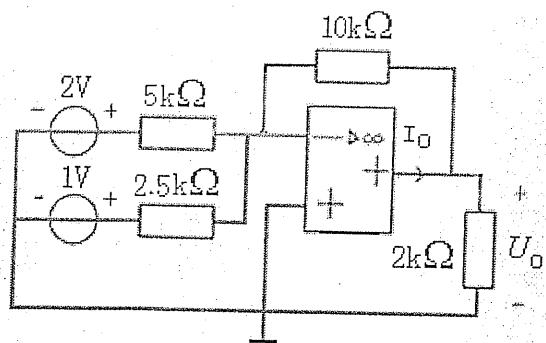


2、求图示电路二端口网络的 Z 参数, 角频率为 ω 。

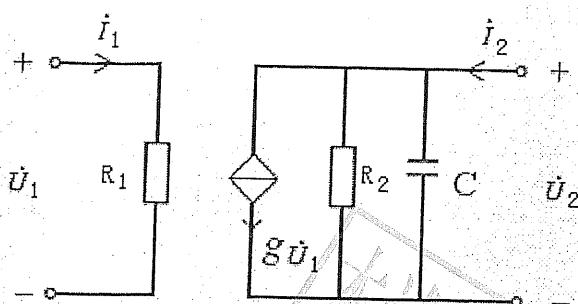

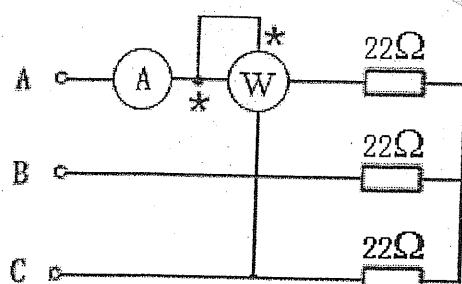
3、如图所示对称三相电路, 电源的线电压有效值为 380V, (1) 求电流表和功率表读数; (2) 若 A 相被短路, 求电流表和功率表读数。



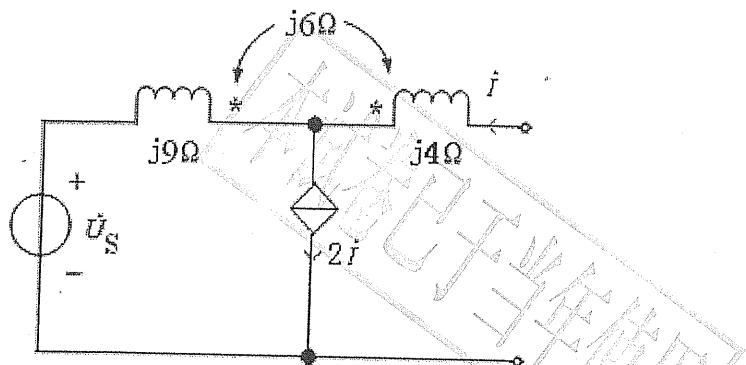
4、已知电源 $\dot{U}_s = 36\angle 0^\circ \text{V}$, 求如图所示电路的戴维宁等效电路。



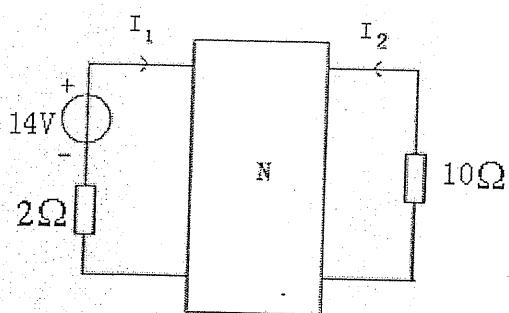5、已知图示二端口网络 N 的 T 参数为 $T = \begin{bmatrix} 5 & 10\Omega \\ 0.4s & 1 \end{bmatrix}$, 求电流 I_1 和 I_2 。




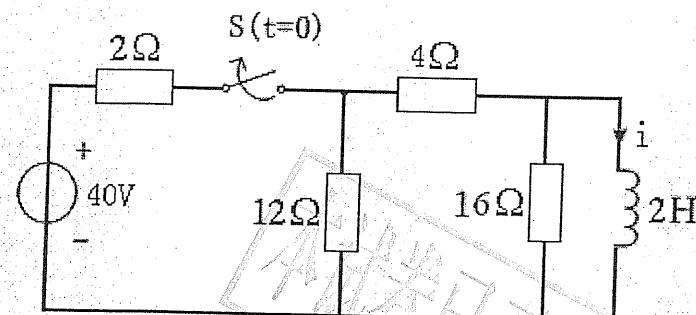6、图示电路原已处于稳态, $t=0$ 时开关 S 打开。求 $t \geq 0$ 时的电流 $i(t)$ 。




二、计算题 (3 小题, 每题 20 分, 共 60 分)

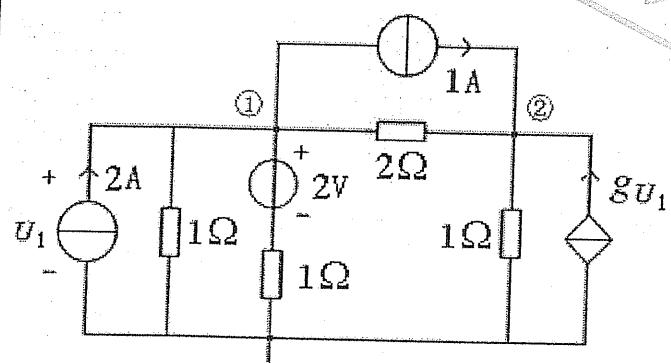1、如图所示电路, 受控源 $g = 2s$, (1) 列节点电压方程; (2) 求独立电源提供的功率。



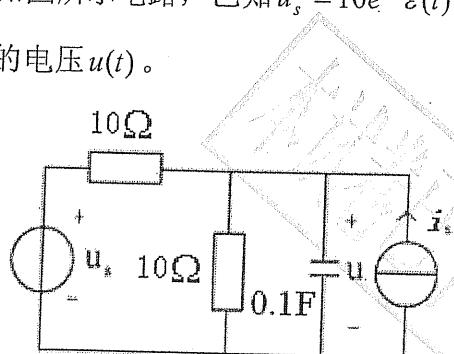2、如图所示电路，已知 $u_s = 10e^{-t}\varepsilon(t)$ V, $i_s = 2\delta(t)$ A, $u(0-) = 5$ V。 (1) 画出运算电路, (2) 求 $t > 0$ 时的电压 $u(t)$ 。



3、如图所示电路，已知 $u_s = 1 + 2 \cos 10t + 3 \cos 30t$ V, (1) 求 $u(t)$; (2) 求 $i(t)$ 及其有效值; (3) 求电压源发出的功率。

