

# 广东工业大学

## 2012 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目(代码)名称: (808) 电路理论


满分 150

(考生注意: 答卷封面需填写自己的准考证编号, 答完后连同本试题一并交回!)

一. 单项选择题 (6 小题, 每题 5 分, 共 30 分)


1. 如图所示电路, 所有电阻均为  $1\Omega$ , 则 A、B 端的等效电阻  $R_{AB} =$  ( )。

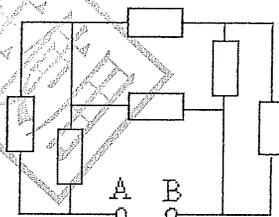- A.  $\frac{2}{3}\Omega$     B.  $1.1\Omega$   
 C.  $\frac{4}{5}\Omega$     D.  $2\Omega$




2. 理想变压器电路中, 电流  $i_2(t) =$  ( ) A。

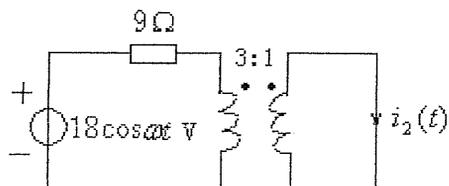- A.  $2\cos\omega t$     B.  $6\cos\omega t$   
 C.  $-6\cos\omega t$     D. 0




3. 所示正弦稳态电路, 电流表为理想的 (内阻为零)。若电流表 A1 的读数为 8A, 电流表 A2 的读数为 6A, 则电流表 A 的读数为 ( ) A。

- A. 14    B. 2  
 C. -2    D. 10

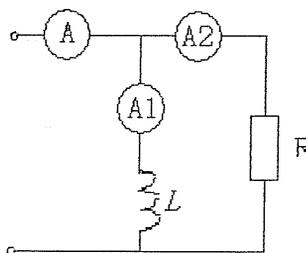

4. 如图所示电路,  $v_1$  和  $v_2$  的关系是 ( )。

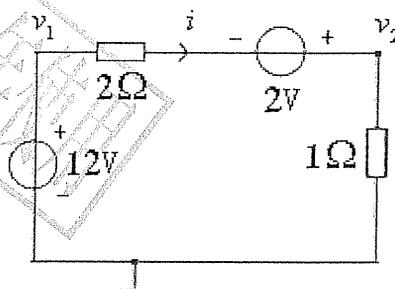- A.  $v_1 = 2i + 2 + v_2$     B.  $v_1 = 2i - 2 + v_2$   
 C.  $v_1 = -2i + 2 + v_2$     D.  $v_1 = -2i - 2 + v_2$




5. 当某一个二端口网络的 1-1' 端口短接时, 有  $I_1 = 4I_2$ ,  $U_2 = 0.25I_2$ , 则以下结论中正确的为 ( ) S。

- A.  $y_{11} = 4$     B.  $y_{12} = 16$     C.  $y_{21} = 16$     D.  $y_{22} = 0.25$


6. 理想运算放大器中,  $I$  和  $U_2$  分别为 ( )。

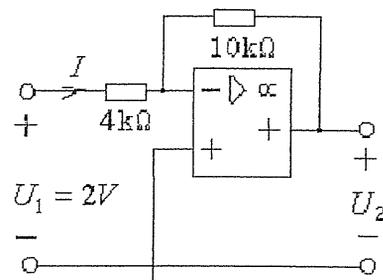- A.  $0.5mA$ ,  $5V$     B.  $-0.5mA$ ,  $5V$   
 C.  $-0.5mA$ ,  $-5V$     D.  $0.5mA$ ,  $-5V$




二. 简单计算题 (4 小题, 每题 15 分, 共 60 分)

1. 如图所示电路,  $R_L$  为何值时可获得最大功率? 并求此最大功率。

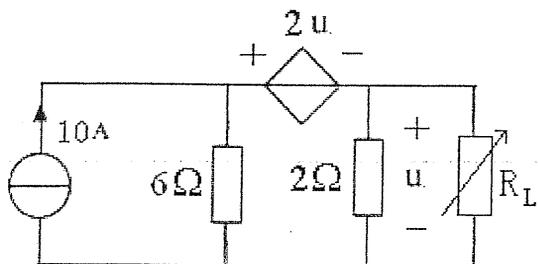


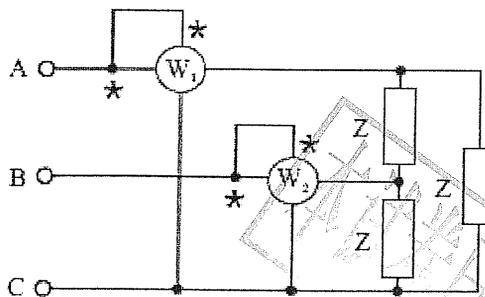2. 图示对称三相电路中, 电源线电压有效值为 220V, 功率表读数分别为  $W_1 = 1560W$ ,  $W_2 = 2100W$ 。


求 (1) 电路的有功功率; (2) 电路的无功功率; (3) 电路的功率因数; (4) 负载阻抗  $Z$ 。



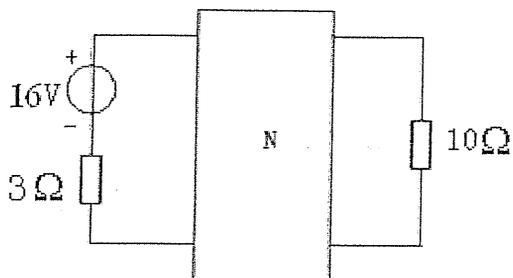3. 已知图示二端口网络 N 的 Z 参数为  $Z = \begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \Omega$ , 求电源发出的功率 P。




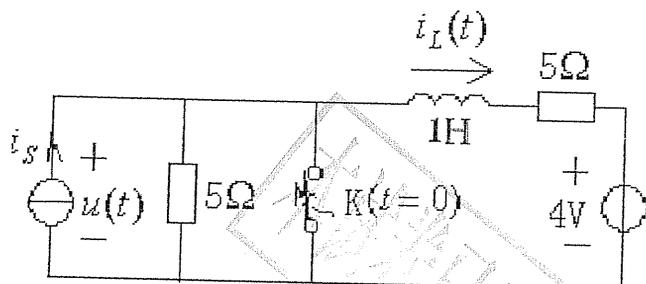4. 图示一阶电路原已处于稳态,  $t=0$  时开关 K 打开。已知  $i_s = 1A$ , 求  $t \geq 0$  时的电流  $i_L(t)$  和  $u(t)$ 。




计算题 (3 小题, 每题 20 分, 共 60 分)

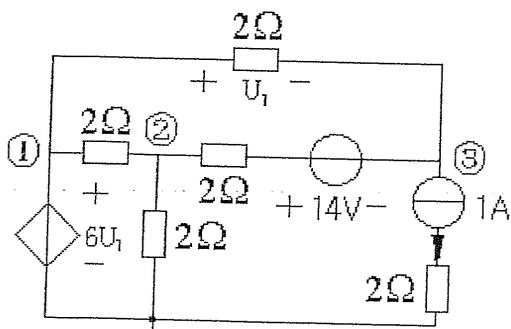1、如图所示电路, (1) 采用节点电压法求电压  $U_1$ ; (2) 求独立电流源发出的功率; (3) 求受控源发出的功率。



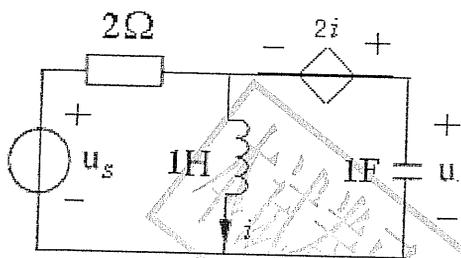2、如图所示电路, 已知  $u_s = 4e^{-2t}\varepsilon(t)V$ ,  $i(0^-) = 1A$ ,  $u(0^-) = 2V$ 。(1) 画出运算电路; (2) 求  $t > 0$  时的电压  $u(t)$ 。



3、如图所示电路, 已知  $i_s = 1 + 5\sqrt{2}\cos t A$ , 求 (1)  $i(t)$  及其有效值; (2) 电源发出的功率。

