

专业: 电路与系统

考试科目: 电子技术基础(含模拟和数字电路)

**一、填空题 (20分)**


1. 在半导体中的两种载流子, 即 \_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_。
2. 二极管的单向导电性为: 外加正向电压时 \_\_\_\_\_; 外加反向电压时 \_\_\_\_\_。
3. 半导体三极管有两个PN结, 即 \_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_。
4. 三极管有放大作用的外部条件是: 发射结 \_\_\_\_\_, 集电结 \_\_\_\_\_。
5. 电流并联负反馈可使输出 \_\_\_\_\_ 稳定, 使输入阻抗 \_\_\_\_\_。

**二、选择判断题**

判断下列说法是否正确, 凡对者打“√”, 错者打“×” (25分)

1. 由集成运放  $A_1$ 、 $A_2$ 、 $A_3$ 等元器件组成的反馈放大电路如图所示。设  $A_1$ 、 $A_2$ 、 $A_3$ 均为理想运放。试判断下列说法是否正确, 正确的在括号中画“√”, 不正确的画“×”。(10分)

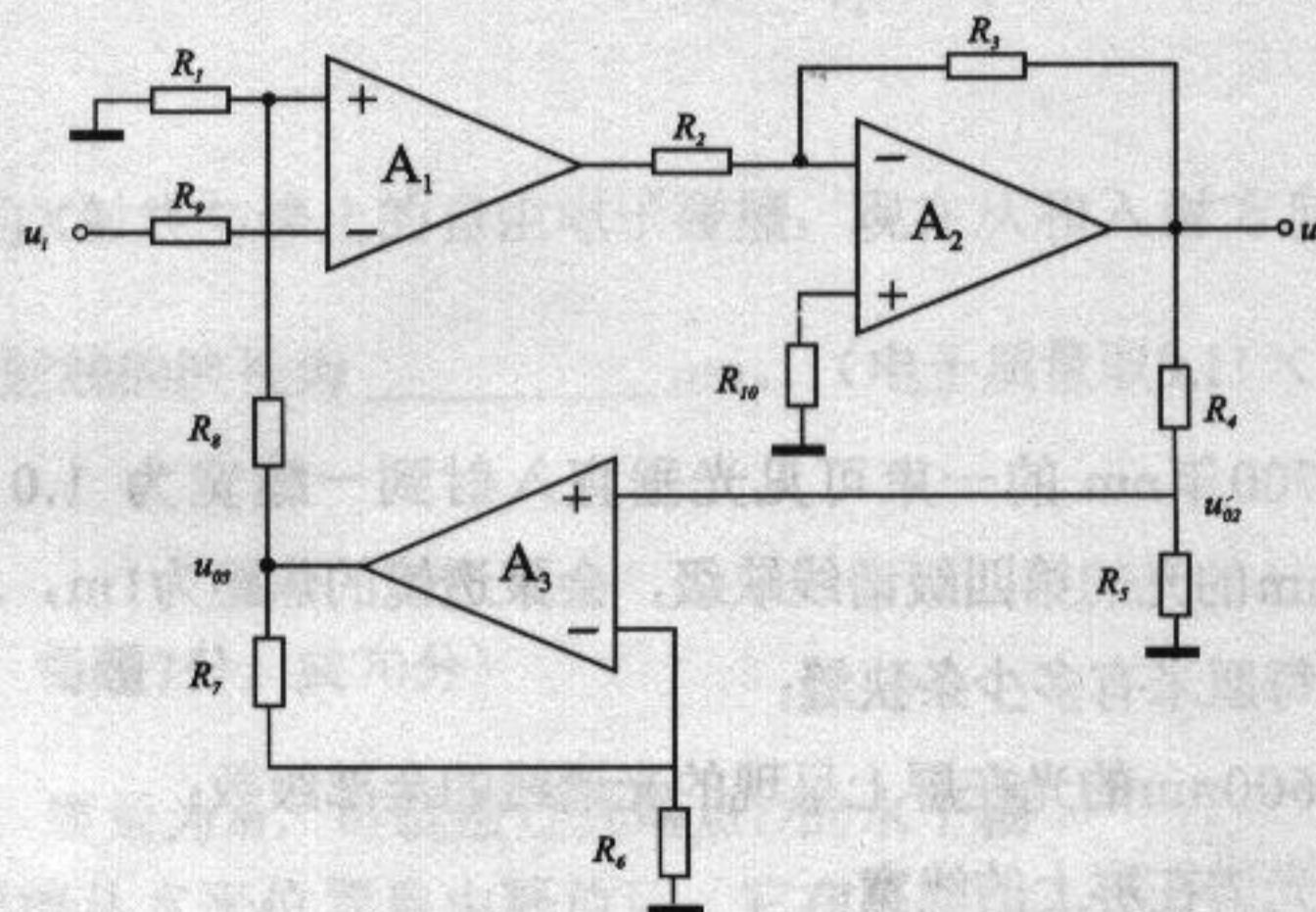
- (1). 电阻  $R_7$ 发生短路故障后, 整个电路将不能正常放大。 ( )
- (2). 电阻  $R_8$ 发生短路故障后, 整个电路仍能实现放大。 ( )
- (3). 电阻  $R_9$ 发生短路故障后, 整个电路将不能正常放大。 ( )
- (4). 电阻  $R_{10}$ 发生开路故障后, 整个电路将不能正常放大。 ( )
- (5). 电阻  $R_{10}$ 发生短路故障后, 整个电路仍能实现放大。 ( )



2. 请判断下题内容正确与否, 分别用√及×填在题末( )内; (5分)

分析图示晶体管电路, 若  $V_{BE(sat)}=0.8V$ ,  $V_{CE(sat)}=0.2V$ , 则该电路中的晶体管T是处于截止状态。

电路)

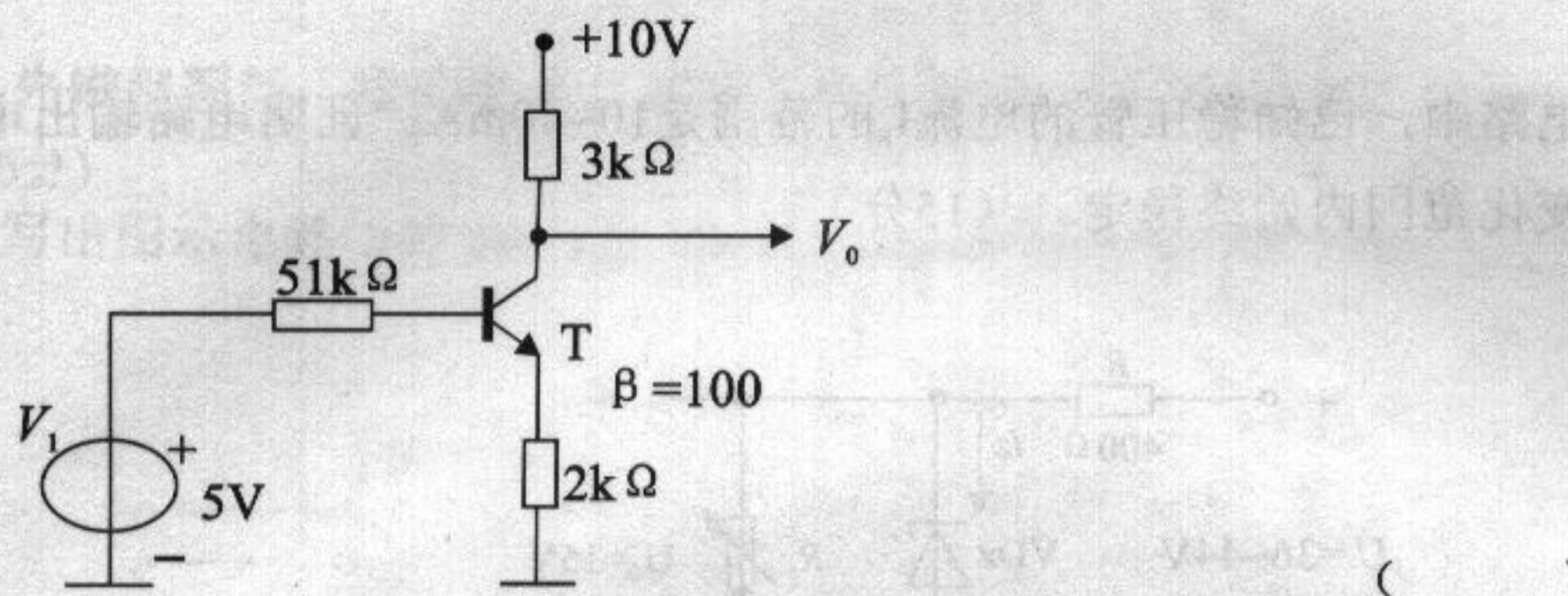

3. 请选择正确答案，将其代号填入题末（ ）内；（5分）

在8421BCD的加法过程中，需要对其和数进行加0110校正的条件是：（ ）


- A. 两个BCD数之和为非有效的BCD数；
- B. 两个BCD数之和为非有效的BCD数，或产生了进位；
- C. 产生了进位；
- D. 以上几条均不正确。

均为理

(10分)

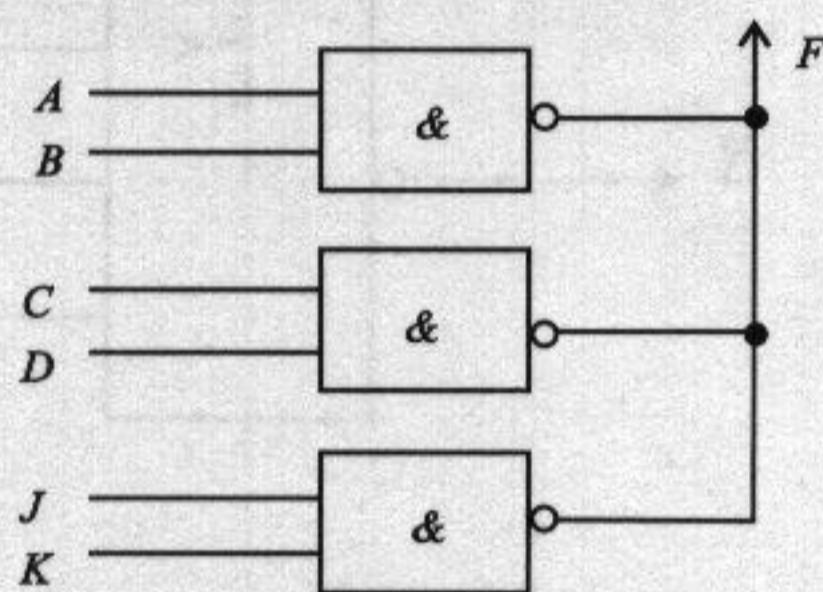4. 请指出题中错误之外，并加以改正，必要时加简要说明。（5分）


已有电路如图所示，此电路应该完成以下逻辑功能 $F=AB \cdot CD \cdot JK$ ，试找出此电路中的错误，并将之改正，请说明理由。




### 三、解答下列各题(15分)

电路如图所示。试回答下列各问题：

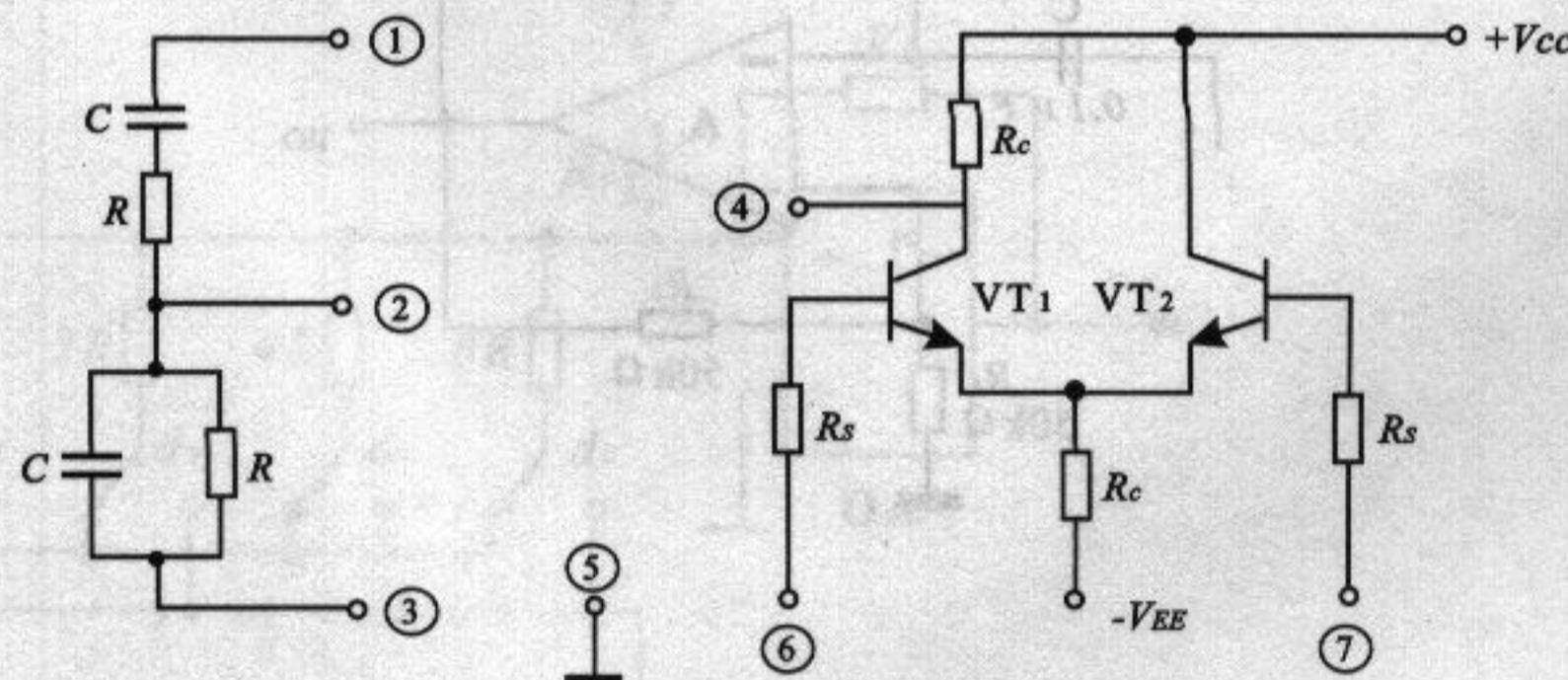
1. 如何将图中两部分电路的有关端点加以连接，使之成为正弦波振荡电路；（6分）
2. 当电路振荡稳定时，差分放大电路的电压放大倍数 $A_u=?$ （9分）



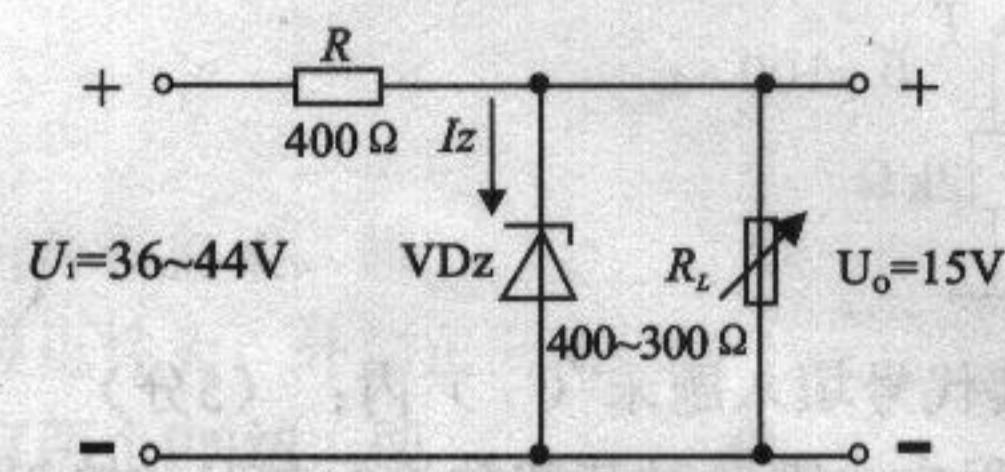四、在图示稳压电路中，已知稳压管的电流 $I_Z$ 的范围是10~40mA。证明电路输出电压 $U_o$ 在图中标注的参数变化范围内始终稳定。（15分）




五、电路如图所示,试判断其反馈组态，并估算电压放大倍数。（15分）

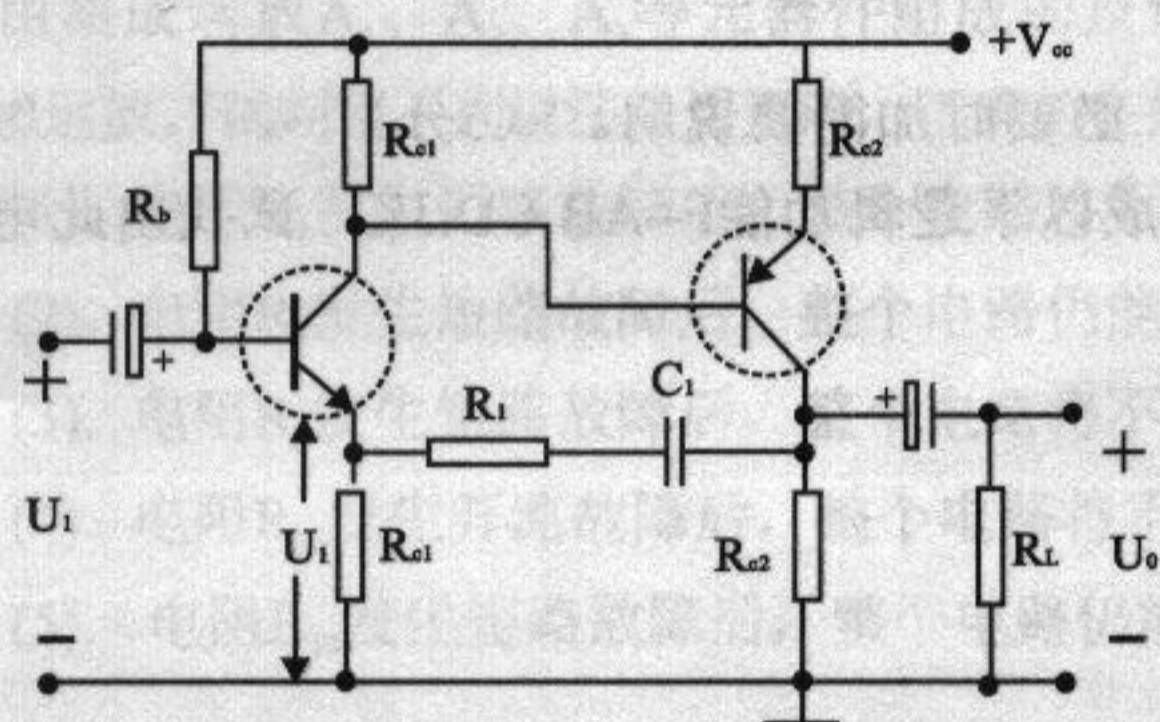


六、在图示方波发生器中，已知A为理想运算放大器，其输出电压的最大值为±15V（20分）

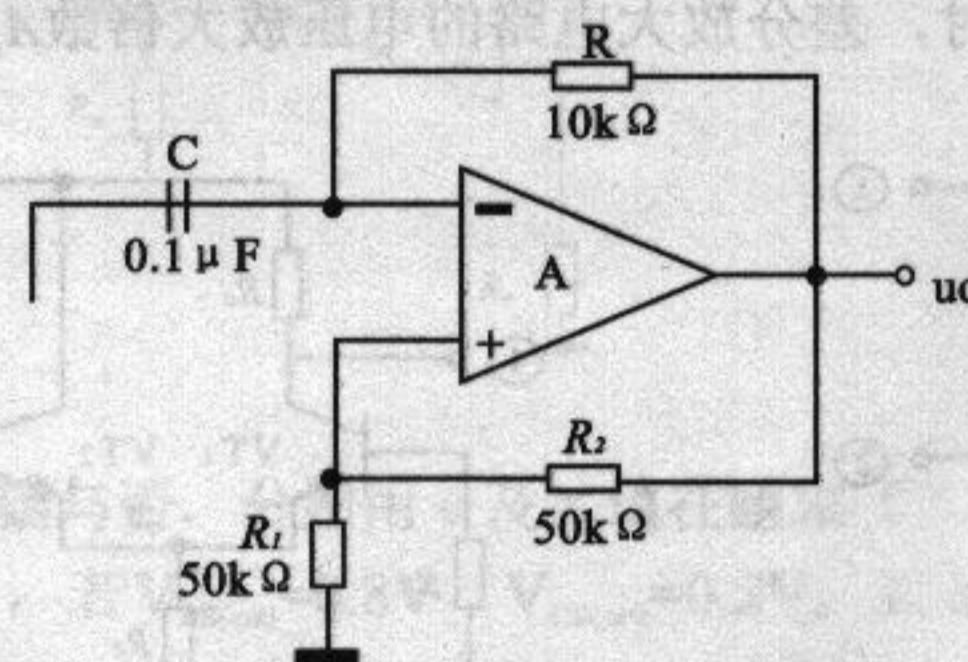1. 画出输出电压 $u_o$ 和电容两端电压 $u_c$ 的波形；
2. 求解振荡周期T的表达式，并计算出数值。





U<sub>0</sub>在**七、先辨别题型，根据要求，解答下列各题(本大题共6小题，共计40分)****1、(6分)**

写出图示电路中输出F(A、B、C、D)的最简或与表达式。

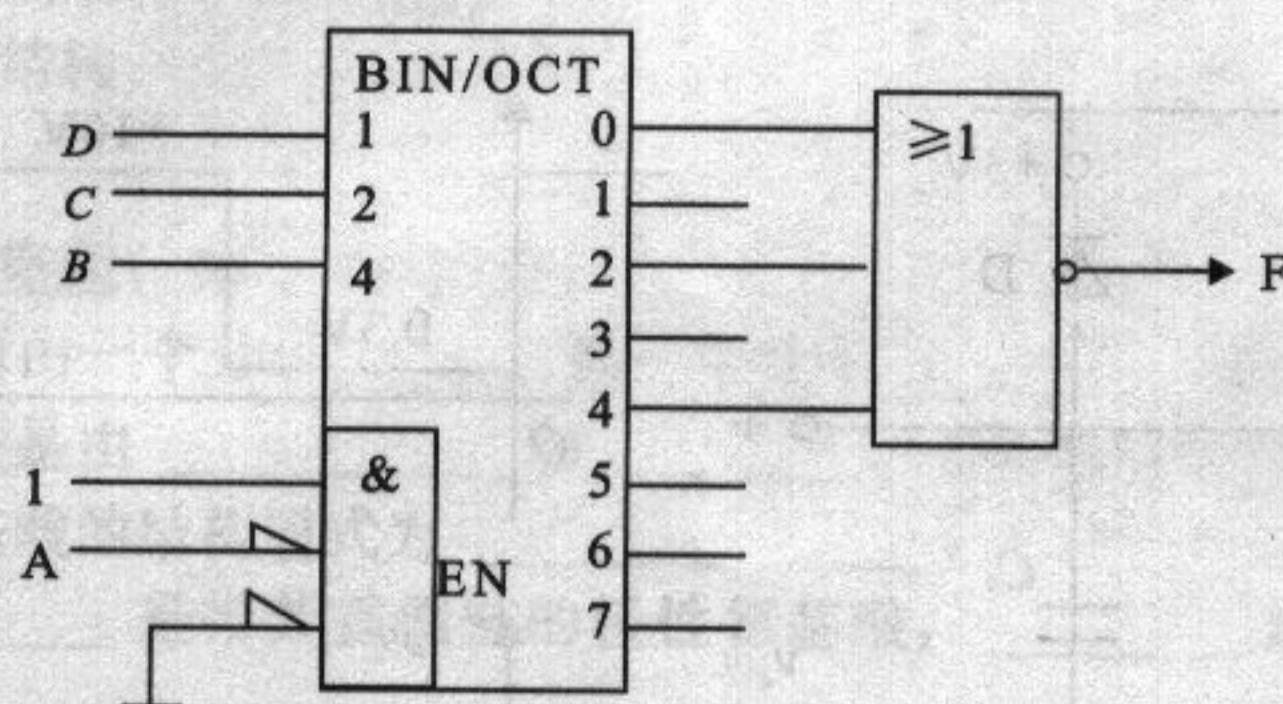
**2、(6分)**

试写出图示器件之名称，列出其输入——输出真值表，写出Y的表达式。

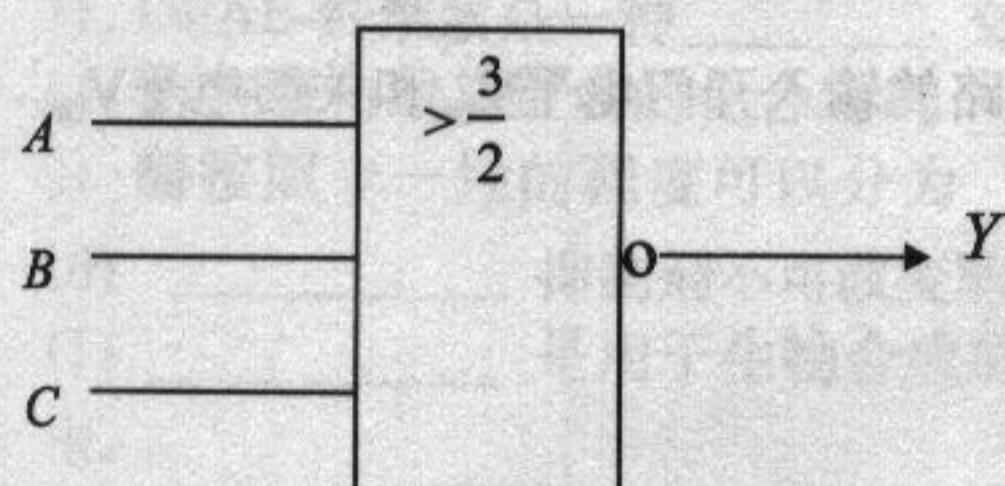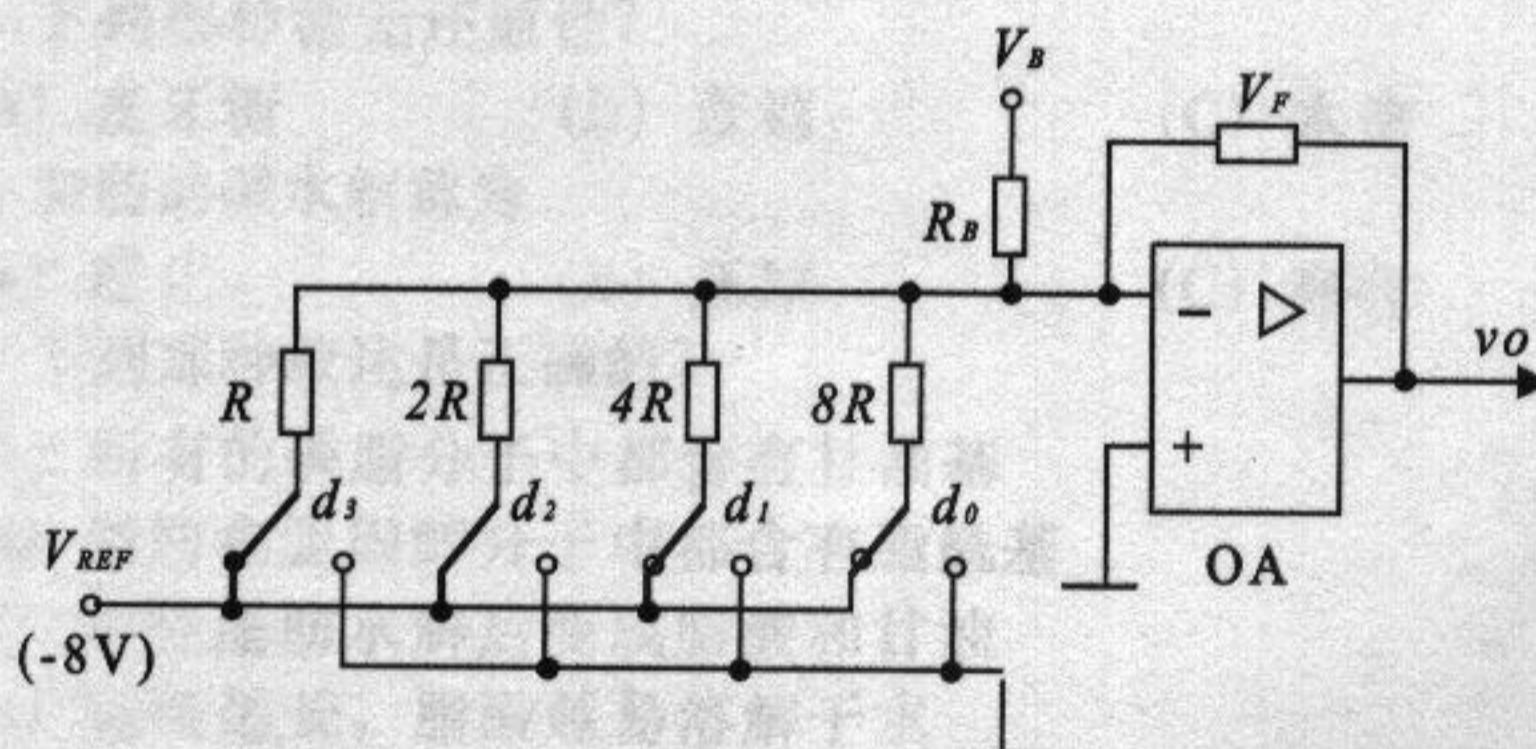**3、(6分)**(20分) 试用多个1位全加器实现两个4位二进制数A<sub>3</sub>A<sub>2</sub>A<sub>1</sub>A<sub>0</sub>、B<sub>3</sub>B<sub>2</sub>B<sub>1</sub>B<sub>0</sub>的加法运算。要求画出逻辑图。**4、(6分)**图示电路是具有双极性输出的DAC，试说明其中电源V<sub>b</sub>及电阻R<sub>b</sub>的作用以及其取值原则。
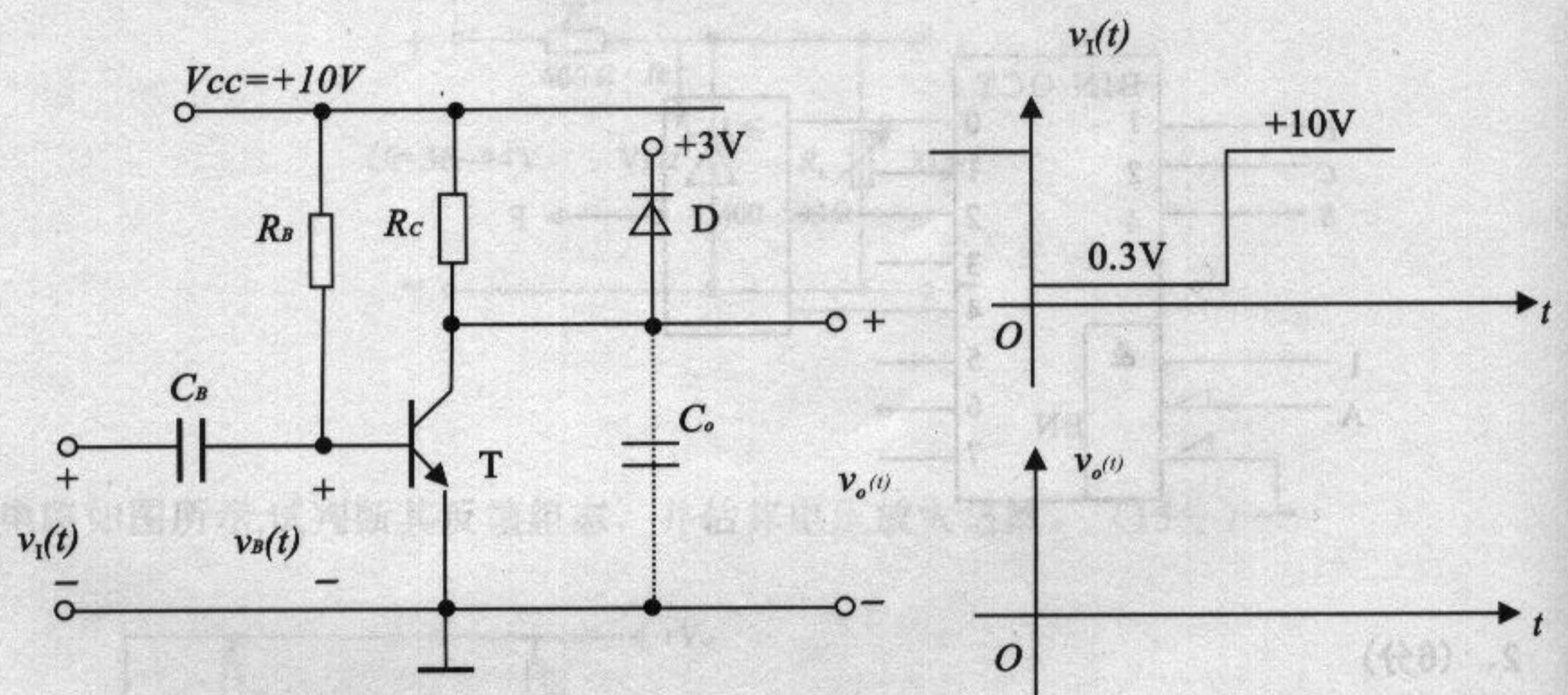
## 5、(6分)

图示为一晶体管开关电路，试画出它在所示输入方波 $v_i(t)$ 作用下的相应输出波形 $v_o(t)$ ，设 $C_B R_B \gg T_1$ ， $C_o$ 为分布电容， $R_B \leq BR_c$ ，二极管D是理想的。



## 6、(10分)

试分别说明如何用直流电压表测量图示TTL门电路的输入开门电平 $V_{ON}$ 和关门电平 $V_{OFF}$ 。

