

中山大学

二〇〇六年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码：838

科目名称：电子技术

考试时间：1月15日 下午

考生须知

全部答案一律写在答题纸上，
答在试题纸上的不得分！请用
蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答。
答题要写清题号，不必抄题。

一、(本题共20分，每小题各2分)选择题，从括弧中选择一个正确答案。

- 由PNP型晶体三级管构成的共发射极放大电路出现了切顶失真，欲改善失真应如何调节基极电流？_____ (①增大；②减小)
- 直接耦合放大电路零点漂移产生的原因是_____ (①电源电压不稳定；②晶体管参数随温度变化)。
- 利用集成运放构成放大电路时需要使用平衡电阻，其目的是为了_____ (①降低温漂；②减小失调电流影响)。
- “虚短虚断”概念_____ (①一定；②不一定)适用于所有运放电路。
- 功放电路中采用自举电路的目的是为了_____ (①减小交越失真；②平衡双向输出幅度)。
- 采用开关稳压电源的目的是为了_____ (①提高电源效率；②减小输出纹波)。
- 主从JK触发器的一次变化问题是：在时钟信号为高电平期间_____ (①主触发器状态只能改变一次；②主触发器状态必能改变一次)。
- 逐次渐近式A/D转换器的转换速度比计数式A/D转换器_____ (①高；②低)，而其电路复杂程度比并联比较式A/D转换器_____ (①高；②低)。
- 单稳态触发器进入暂态的时刻由_____ (①电路参数；②触发信号)决定，而暂态持续时间由_____ (①电路参数；②触发信号)决定。
- CMOS电路的静态功能耗比TTL电路的静态功耗_____ (①大；②小)。

二、(15分)在图2所示电路中，静态时 U_0 为零。三极管为硅管， $U_{BE}=0.7V$ ， $\beta=100$ 。

1. 计算 R_C 的值；

2. 算出此时电路的放大倍数 $A_U = \frac{U_o}{U_i}$


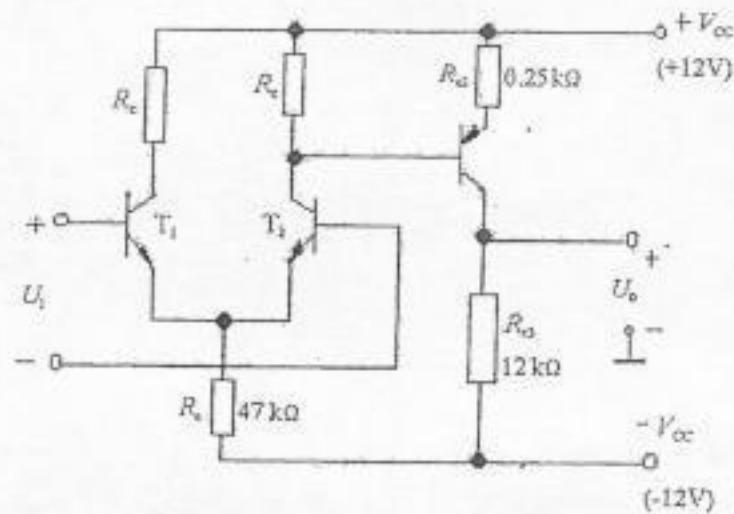


图 2


三、综合题 (10 分, 每小题 5 分)

1. 稳压电路如图 3 (a) 所示, 稳压管 D_z 的稳定电压 $U_z=6V$, 最大允许电流为 $40mA$, 最小稳定电流为 $5mA$, 输入电压 $U_i=12V$, 电阻 $R=100\Omega$ 。问: ①在稳压条件下, I_L 的数值最大应该不超过多少毫安? ②在稳压和安全条件下, I_L 最小允许电流为多少毫安?

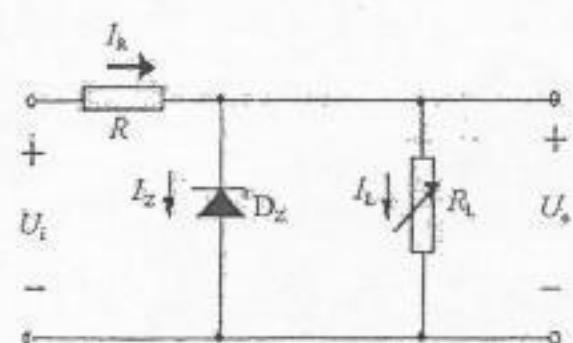2. 电路如图 3 (b) 所示, A_1 、 A_2 均为理想运算放大器, $U_i=0.5\sin\omega t(V)$, 电阻 $R=5k\Omega$, $R_1=3k\Omega$ 。试画出输出 U_{o1} 、 U_{o2} 波形。



(a)

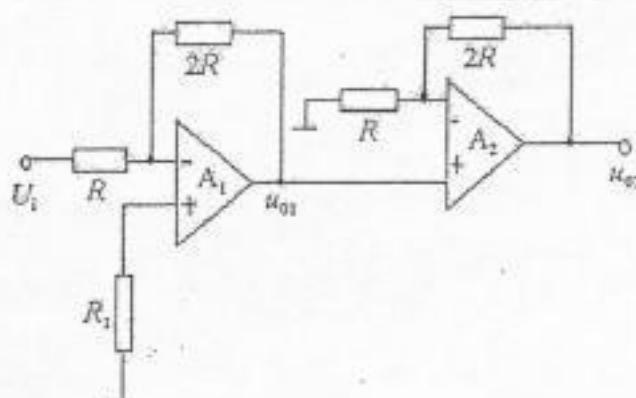

(b)

图 3

四、(30 分) 电路如图 4 所示。

1. 试求 $|Au| = \left| \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} \right|$ 的表达式;
2. 试求电路的通频带 $f_{bw} = f_H - f_L$, 允许做合理近似;
3. 定性画出 $|Au|$ 的幅频特性曲线, 并在频率轴(横轴)上标明 f_H 和 f_L 的值;
4. 在 $|Au|$ 的幅频特性曲线上标明 $|Au|$ 之最大值及其在横轴上对应的频率值 f .

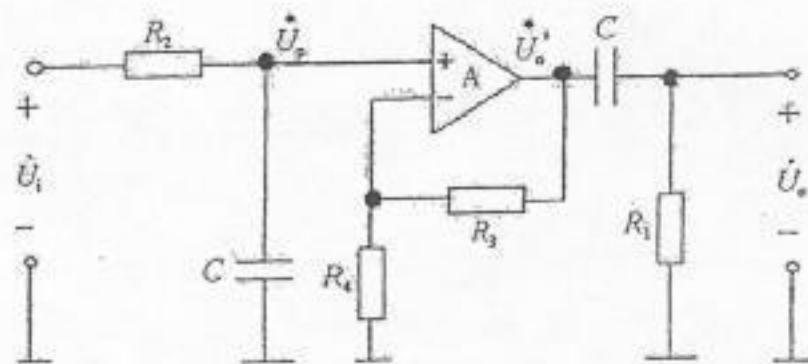


图4

五、(15分) 求出图5电路的 I_o 大小或表达式。

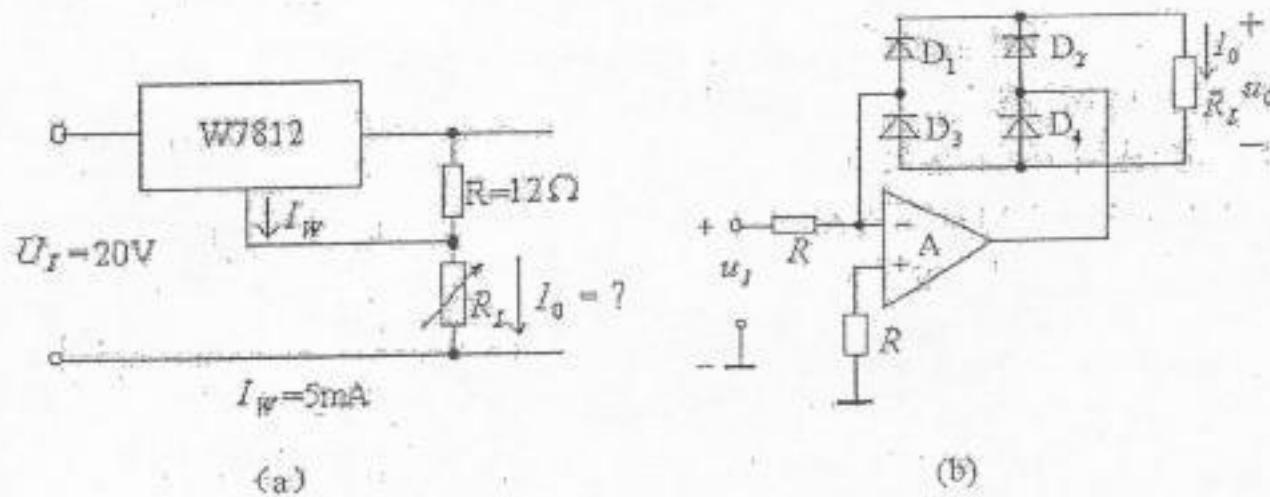


图5

六、(30分) 电路如图6所示, G_1, G_2 均为 TTL 门电路, 其输出高电平 $V_{OH}=3V$, 输出低电平 $V_{OL}=0.3V$, 最大允许拉电流 $I_{HM}=0.4mA$, 最大允许灌电流 $I_{LM}=30mA$, 三极管T的 $\beta=40$, 工作在开关状态, 导通时 $V_{BE}=0.7V$ 饱和时 $V_{CES}=0.3V$, 最大允许集电极电流 $I_{CM}=100mA$; 发光二极管D正向导通压降 $V_D=1.4V$, 发光时正向电流 $I_D=5\sim10mA$ 。

(1) 当输入 ABCD 取何值时, D 有可能发光?

(2) 求限流电阻 R_C 的取值范围;

(3) 若取 $R_C=0.2k\Omega$, 为使 T 饱和导通, T 的 β 应取多少?

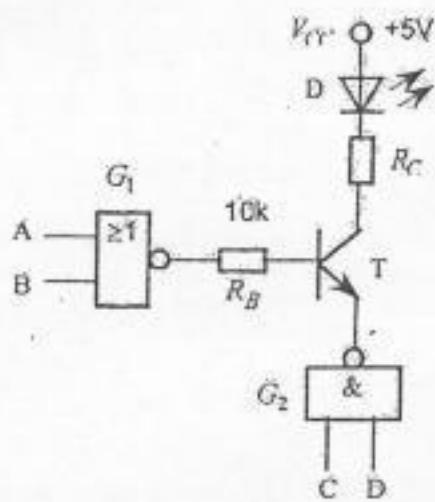


图 6

七、(30 分) 电路和 VI 波形如图 7 所示, 试回答:

(1) 电路的名称;

(2) 已知 $t_{WI}=5 \mu s$, TTL 门的 $V_{OH}=3.6V$, $V_{OL}=0.3V$, $V_T=1.4V$, 在给定参数下, 求输出脉冲的幅度 V_m 、输出脉宽 T_{WO} ;

(3) 画出 v_I 、 v_C 、 v_O 的对应波形。

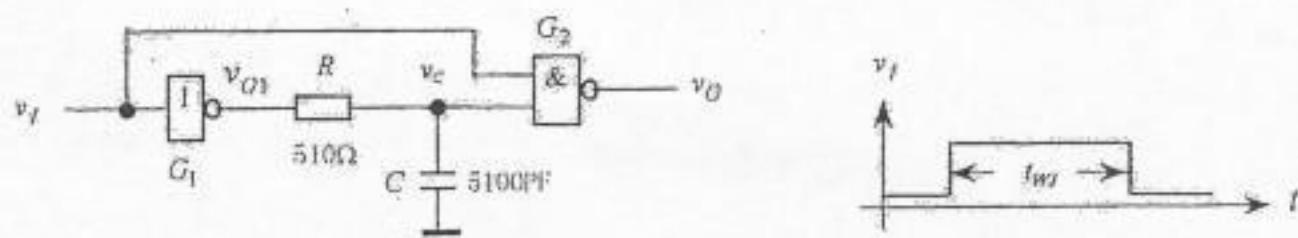


图 7