

2012 年湖南大学电气考研复试试题（回忆版）

本试题由 kaoyan.com 网友 dotacsu 提供

二、计算题

1. 单相桥式整流，有漏感，计算  $U_d$ ,  $I_d$ ，画出波形。
2. 三相半波有源逆变，求回送功率

三、分析题

1. 单相电源型逆变
2. 画电路图
3. 分析原理
4. 能量流动
5. 画出电压电流波形

以上试题来自 kaoyan.com 网友的回忆，仅供参考，纠错请发邮件至 [suggest@kaoyan.com](mailto:suggest@kaoyan.com)。