



五、如下是 8031 单片机最小应用系统原理图的一部分，请用联线完成电路（10分）

