

# 华中科技大学


二〇〇四年招收硕士研究生入学考试试题

考试科目: 电子技术基础


适用专业: 光学工程、物理电子学、机械制造及其自动化  
机械电子学、机械设计及其理论、精密制造工程

(除画图题外, 所有答案都必须写在答题纸上, 写在试题上及草稿纸上无效, 考完后试题随答题纸交回)

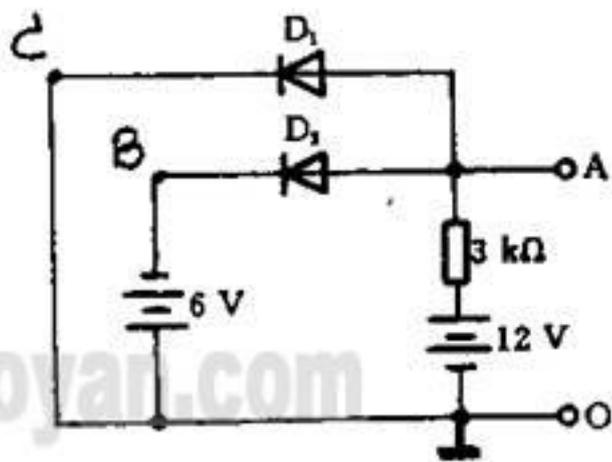1. 二极管电路如图所示, 分析并判断  $D_1$ 、 $D_2$  导通、截止情况, 假设  $D_1$ 、 $D_2$  导通时其管压降恒为  $0.7V$ 。求出 AO 两端电压  $V_{AO}$ 。(12分)



题 1 图

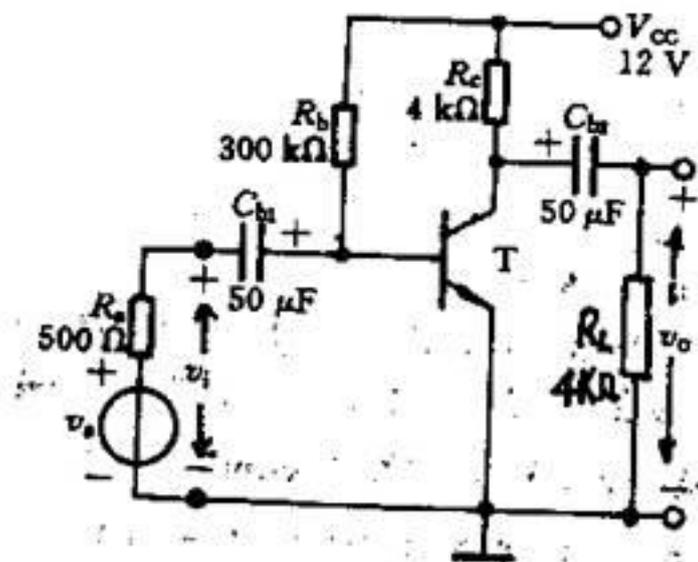


题 2 图

2. 单管放大电路如图所示, 已知 BJT 的电流放大系数  $\beta = 50$ 。(1) 估算 Q 点; (2) 画出简化

H 参数小信号等效电路; (3) 计算  $A_v = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i}$  及  $A_{vS} = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_s}$  的值。


(15分)

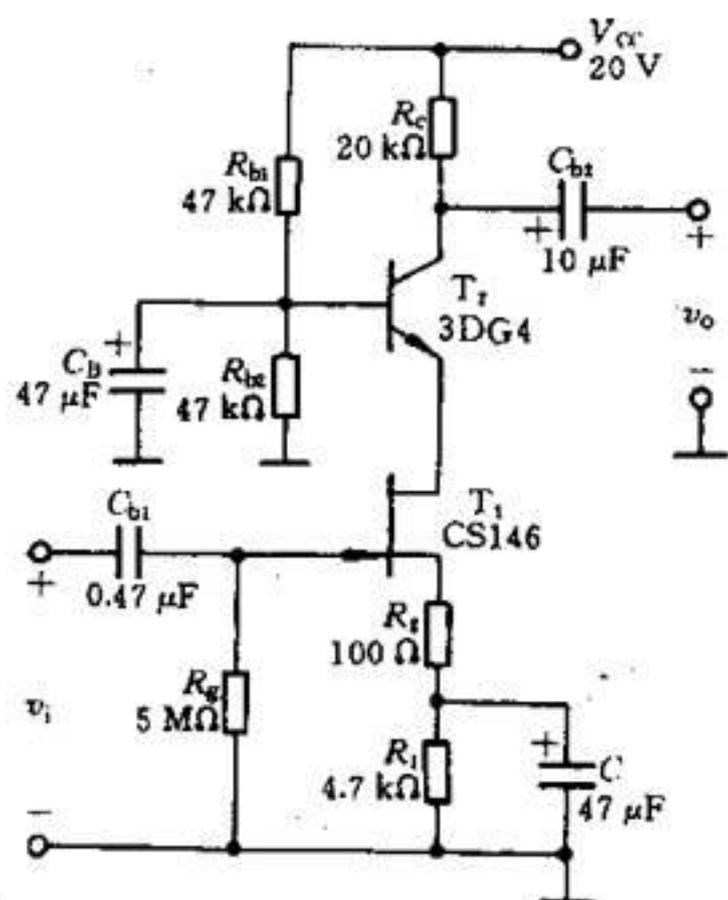3. 电路如图所示, 已知  $T_1$  工作点上的参数  $g_m=18\text{ms}$ ,  $T_2$  工作点上的参数  $\beta=100$ 。(1) 画简化的小信号等效电路; (2) 求电压增益  $A_v = \frac{V_o}{V_i}$ , 输入电阻  $R_i$ , 输出电阻  $R_o$ 。(12分)



题3图

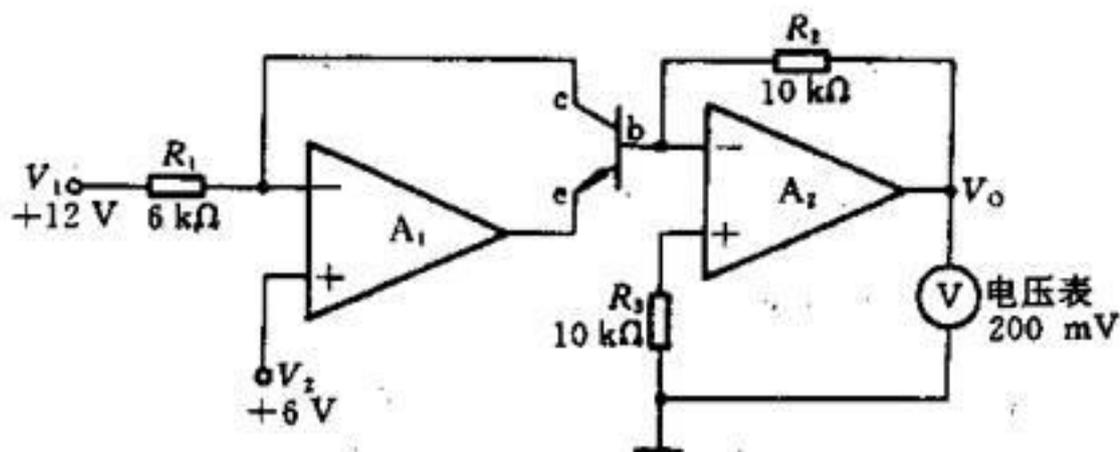4. 由运放组成的BJT电流放大系数 $\beta$ 的测试电路如图所示, 设BJT的 $V_{BE}=0.7\text{V}$ 。(1) 求出BJT的c、b、e各极的电位值; (2) 若电压表读数为 $200\text{mV}$ , 求BJT的 $\beta$ 值。(12分)




题4图


5. 由三个理想运放  $A_1$ 、 $A_2$ 、 $A_3$  组成的反馈放大电路如图所示，试分析电路中存在哪些反馈，

求电压增益  $\dot{A}_{VF} = \frac{\dot{V}_0}{\dot{V}_i}$  之值。图中各电阻均为  $10k\Omega$ 。

(12分)

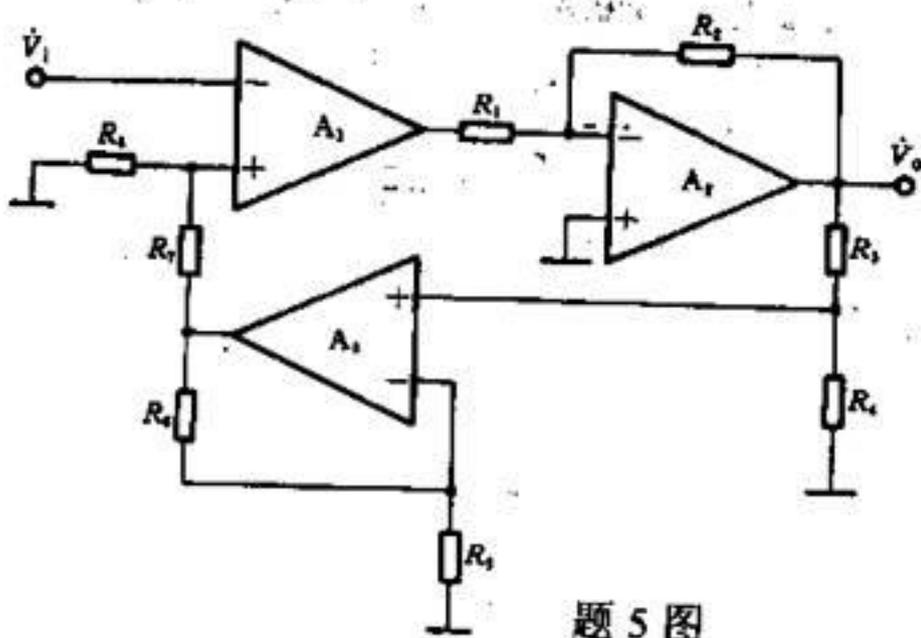

题 5 图

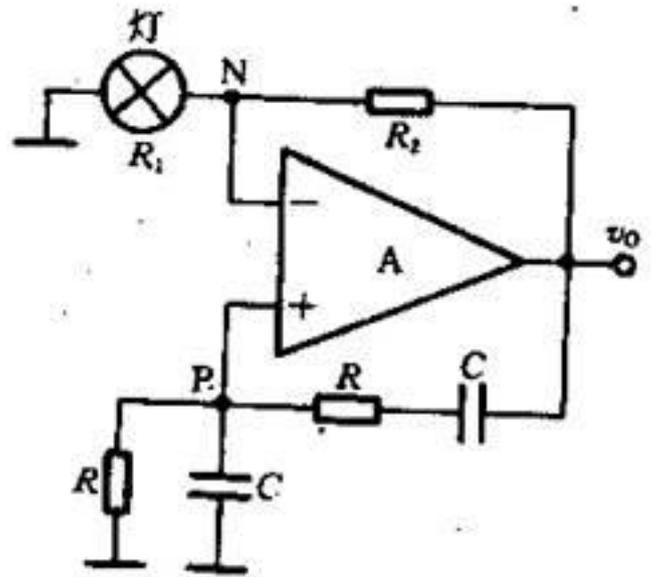

题 6 图

6. 电路如图所示，试分析该电路能否输出正弦波。能输出正弦波的条件是什么？频率为多少？

(12分)

7. (15分)

- 1) 将逻辑函数  $Y = \overline{AB+C} + \overline{BC} + BD$  写为与非-与非形式；
- 2) 写出  $Y = A(B+C) + CD$  的反演式。
- 3) 组合逻辑电路和时序逻辑电路有什么区别？有什么联系？
- 4) 将下列十进制数转换为二进制和二进制-十进制 BCD 码。；
  - (1) 10；
  - (2) 598；
- 5) 一个  $n$  位 D/A 转换器，可以达到的精度为多少？若一 D/A 转换器满刻度输出电压为 10V，当要求 1mV 的分辨率时，输入数字量的位数  $n$  至少应为多少？

8、图 1 是一双相时钟发生器，U1 是 555 电路，U2 是 J-K 触发器，U3、U4、U5 都是或非门。  
(12 分)

- 1、分析该电路中 555 电路及周围元件构成什么电路？
- 2、画出 555 电路输出端 (3) 及 V1、V2 的波形；
- 3、计算该电路时钟频率

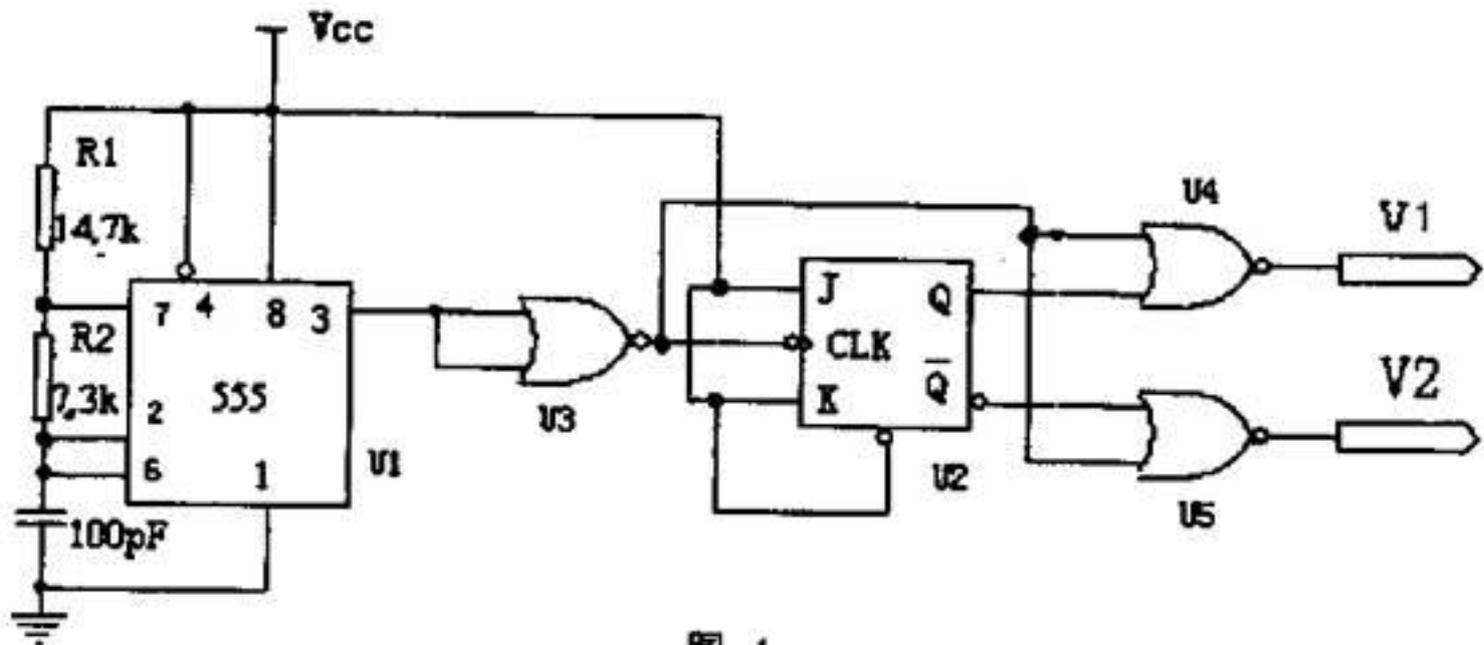


图 1

9、图 2 是用两个十进制计数器 74160 和一个 D 触发器 7474 组成的电路，试分析该电路的功能。触发器输出信号 Vout 与 Cp 信号的周期满足什么关系？(74160 的 P0、P1、P2、P3 是预置数端，Tc 是进位输出端，其功能表见表 1)。(10 分)

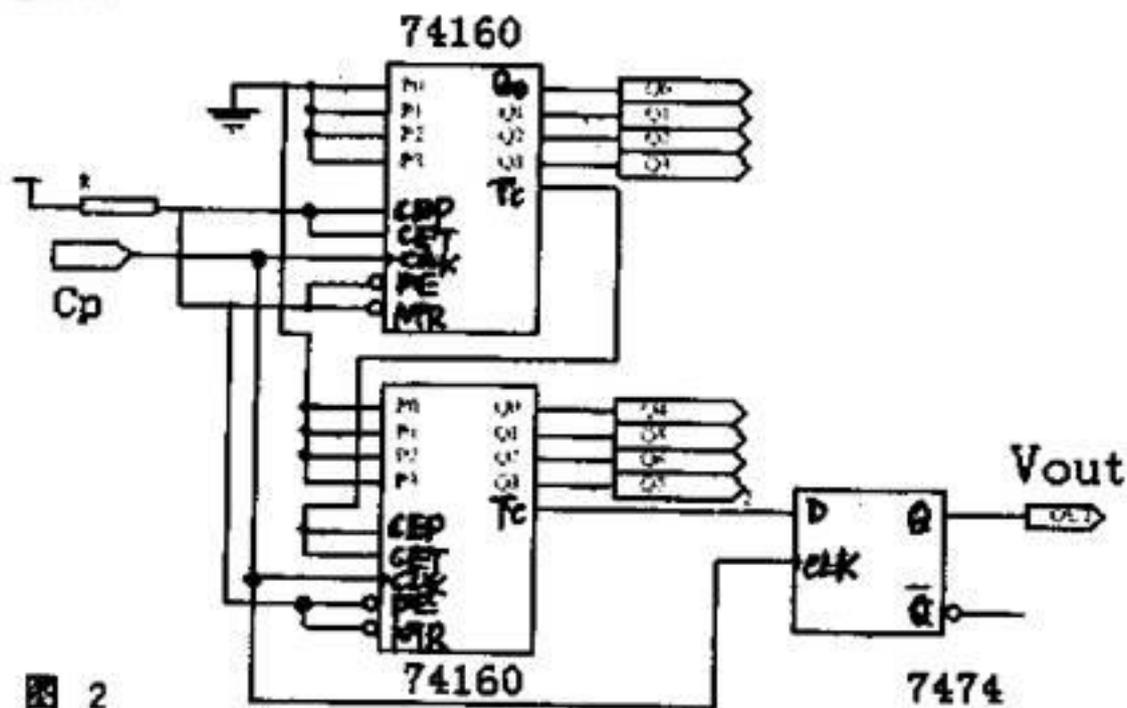


图 2

表 1 74160 功能表

CP	PE	MR	CEP	CET	工作状态
×	0	×	×	×	置零
	1	0	×	×	预置数
×	1	1	0	1	保持
×	1	1	×	0	保持 (但 C=0)
	1	1	1	1	计数

10、已知 74138 的功能表如表 2 所示，现用 74138 和 J-K 触发器构成图 3 电路

- 1) 要使 74138 正常工作，请连接电路未完成部分；
- 2) 当 CLK 时钟端加时钟脉冲信号，J-K 触发器组成的电路具有什么功能？
- 3) 电路中的 LED 能否发光？D0~D7 闪亮次序如何？试加以分析。(设初始状态  $Q_0=Q_1=Q_2=0$ )。

(10 分)

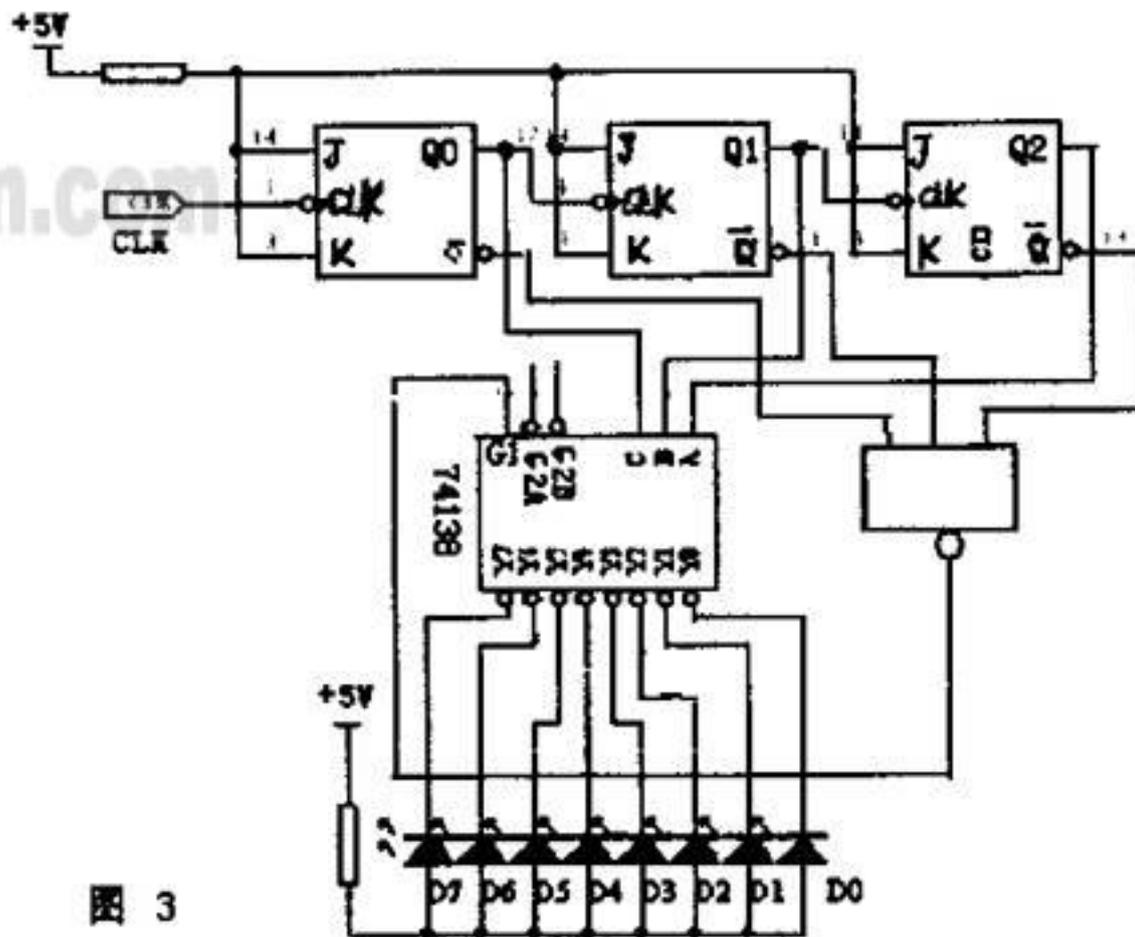


图 3