

二〇〇五招收硕士研究生入学考试试题

考试科目： 电路理论

适用专业： 电气工程学科所有专业、环境工程、机械制造及自动化、精微制造、数字化设计等

(除画图题外，所有答案都必须写在答题纸上，写在试题上及草稿纸上无效，考完后试题随答题纸交回)

1. 求图 1 所示含理想运算放大器电路的入端电阻 R_i 。(15 分)

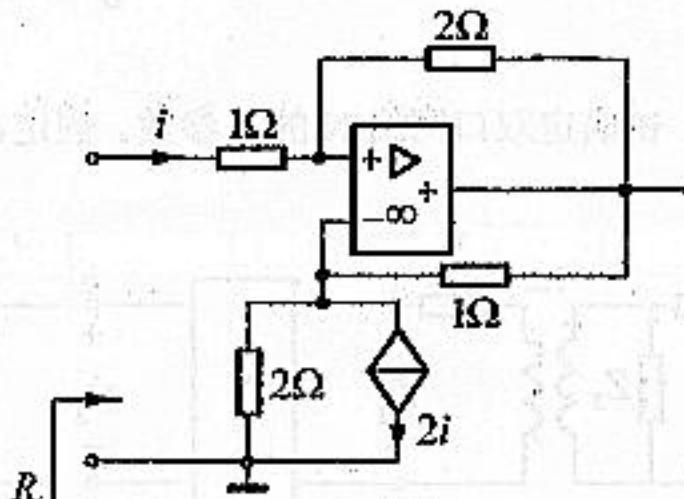


图1

2. 若图 2 所示电路中 30V 电压源发出的功率为 90W，求电压源 E_2 的值。(20 分)

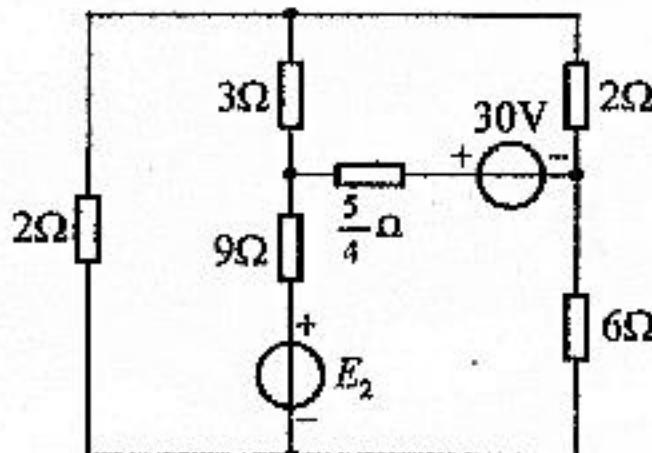


图2

3. 在图 3 所示电路中, 已知角频率 $\omega=1000\text{rad/s}$, 电源电压 \dot{U}_s 的有效值为 18V , $I=1\text{A}$, 瓦特表的读数为 32.4W , $L_1=L_2=0.5\text{H}$, $L_3=0.1\text{H}$, $C_3=10\mu\text{F}$, $R_1=R_2=10\Omega$ 。试求互感系数 M 。(15 分)

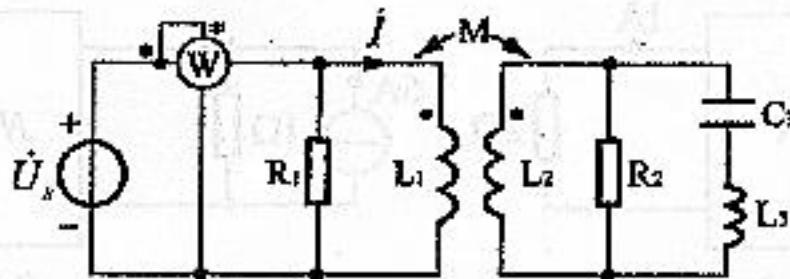


图 3

4. 如图 4 所示电路, 开关 S 原是闭合的, 电路已处于稳态。开关 S 在 $t=0$ 时打开, 求换路后的开关电压 $u_k(t)$ 。(15 分)

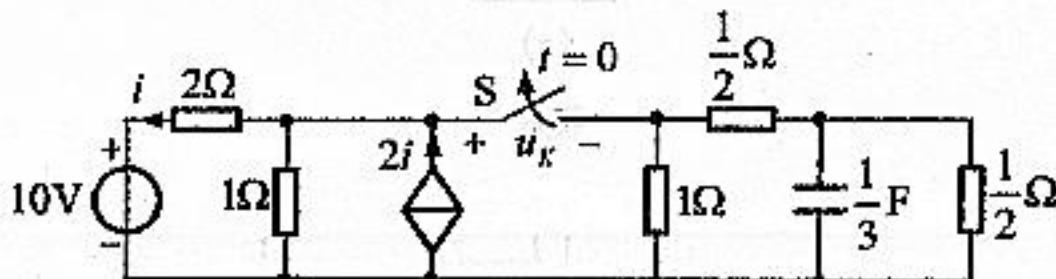


图 4

5. 在图 5 所示的电路中, 由正序对称三相电源向负载供电, 设 $\dot{U}_A=220\angle-30^\circ\text{V}$, 阻抗 $Z_1=(4+j3)\Omega$, $Z_2=(108+j81)\Omega$, $R=100\Omega$, 试计算电流 \dot{I}_A 、 \dot{I}_B 、 \dot{I}_C 。(15 分)

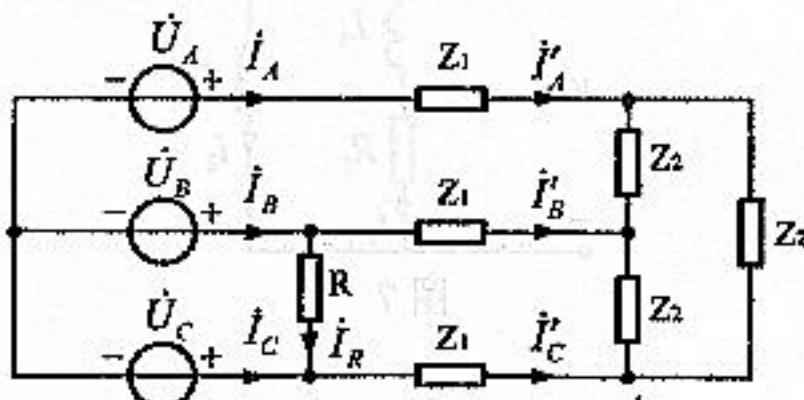


图 5

6. 试根据图 6 (a)、(b) 所示电路中的已知情况求图 6 (c) 电路中的电流 I_1 和 I_2 。
图中 N 为仅含线性电阻的网络。(20 分)

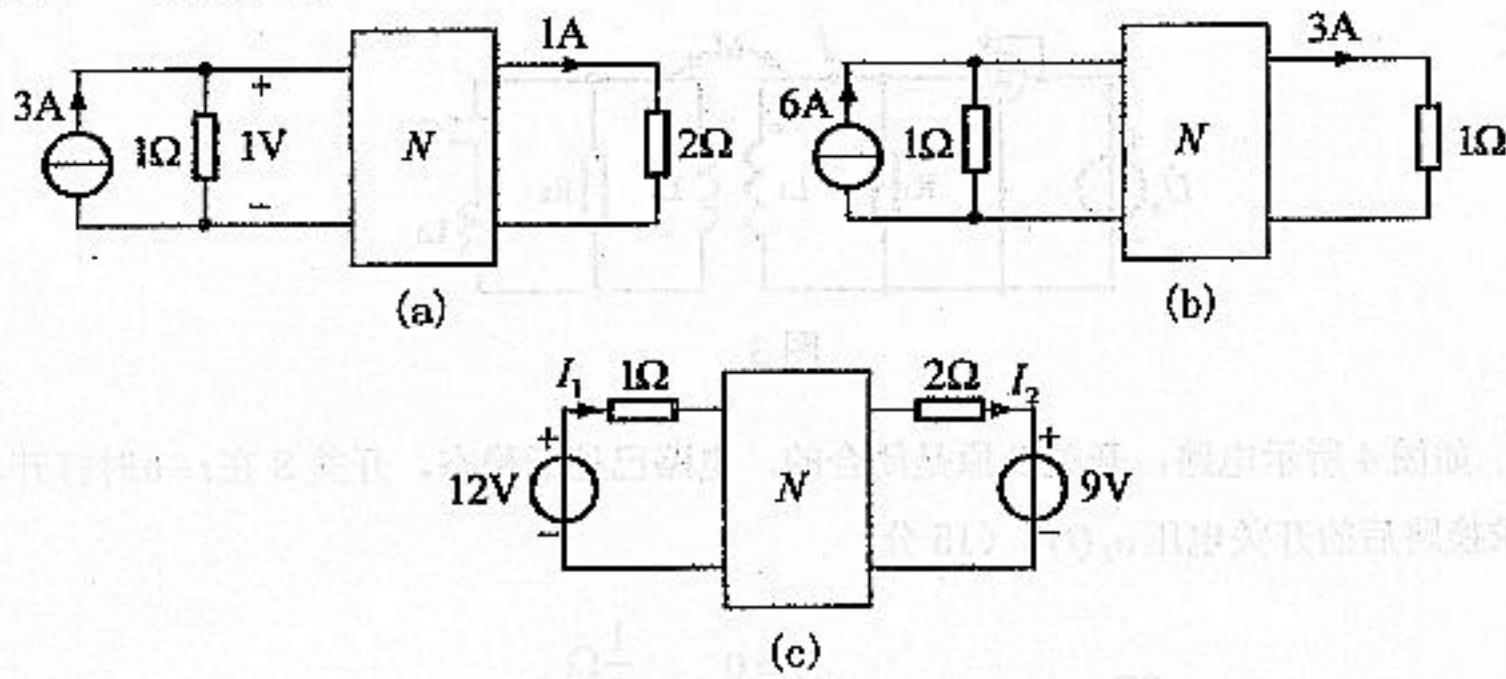


图6

7. 图 7 所示电路中, $u = 50 + 300 \cos(\omega t + 30^\circ) \text{ V}$, $i_1 = I_1^{(0)} + 10 \cos(\omega t - 30^\circ) \text{ A}$, $i_2 = 5\sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi) \text{ A}$ 。试计算: (1) 直流分量 $I_1^{(0)}$; (2) 电流 i 的有效值; (3) 电路消耗的总有功功率。(15 分)

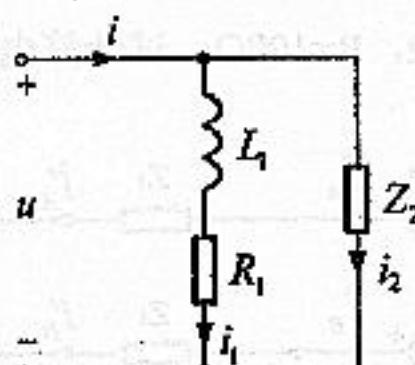


图 7

8. 图 8 中 N 为无源二端口网络， $i_s(t)$ 为激励， $u_o(t)$ 为响应。网络的单位冲激响应为 $(e^{-2t} \cos t)V$ 。试求：(1) $i_s(t) = (10e^{-2t})A$ 时的零状态响应；(2) 网络的固有频率。(15 分)

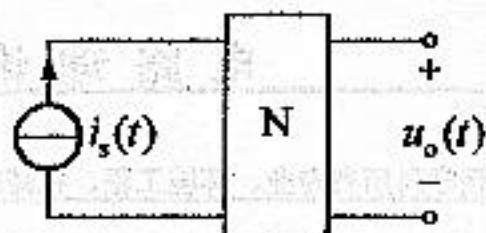


图 8

9. 图 9 所示含理想变压器的电路中，N 为线性无源对称双口网络，
 $Z_1 = Z_2 = 0.5Z_3 = Z$ ，2-2' 端口的开路电压为 $\dot{U}_{22'} = -\frac{\dot{U}_s}{6}$ ，2-2' 端口图示方向下的
 的短路电流为 $\dot{I}_{sc} = -\frac{\dot{U}_s}{11Z}$ 。试确定双口网络 N 的 Z 参数。假定 \dot{U}_s 、Z 已知。(20 分)

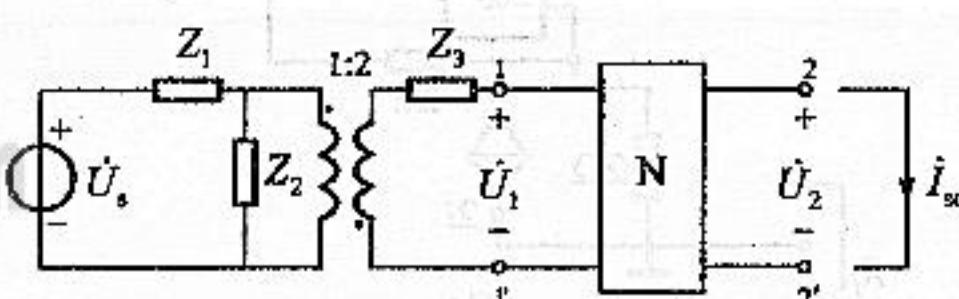


图 9