

# 2008 年青岛农业大学硕士研究生招生入学考试

**( 电 路 试 题 科 目 代 码: 804)**

- 注意事项:**
1. 答题前, 考生须在答题纸上填写考生姓名、报考单位和考生编号。
  2. 答案必须书写在答题纸上, 写在该试题或草稿纸上均无效。
  3. 答题必须用蓝、黑钢笔或圆珠笔, 其他无效。
  4. 考试结束后, 将答题纸和试题一并装入试题袋中。

**一、单项选择题** (每小题 2 分, 从每小题的四个备选答案中选出一个正确答案。共 20 分)

1. 某一元件的电压、电流分别为  $u = 10 \cos(100t + 45^\circ)$ 、 $i = 10 \sin(100t + \frac{\pi}{4})$ , 则该元件可能为 ( )。
  - A. 电阻;
  - B. 电容;
  - C. 电感;
  - D. 无法确定。
2. 将三根额定电压为 220V、功率不同的电灯泡, 接到线电压为 380V 的三相电源上, 应采用的接法是 ( )。
  - A.  $\Delta$  接法;
  - B. Y 接法并有中线;
  - C. Y 接法无中线;
  - D. 任意。
3. 已知  $u = 5 + 3\sqrt{2} \cos(\omega t + \frac{\pi}{3}) + 2 \cos(3\omega t + 30^\circ) + \sqrt{2} \cos(5\omega t + 20^\circ)$  V, 则电压的有效值为 ( )。
  - A.  $\sqrt{37}$  v;
  - B.  $\sqrt{39}$  v;
  - C.  $\sqrt{40}$  v;
  - D.  $\sqrt{49}$  v
4. LC 串联正弦交流电路中, 当外加电源的频率为 f 时, 电路发生谐振, 若外加电压的有效值保持不变, 而频率增加时, 电路中的电流将 ( )。
  - A. 增大;
  - B. 减少;
  - C. 不变;
  - D. 不能确定。
5. 将两个无源二端口  $P_1$ 、 $P_2$  相联构成新的复合二端口 P, 若其联接方式为级联, 则 P 与  $P_1$ 、 $P_2$  的参数关系为 ( )。
  - A.  $Z = Z_1 + Z_2$ ;
  - B.  $Y = Y_1 + Y_2$ ;
  - C.  $T = T_1 + T_2$ ;
  - D.  $T = T_1 T_2$
6. 在 RLC 串联电路中, 设  $u_C(0_+) = U_0$ ,  $i_C(0_+) = 0$ , 当  $0 < R < 2\sqrt{L/C}$  时, 电路的零输入响应是 ( )。
  - A. 非振荡放电过程;
  - B. 振荡放电过程;
  - C. 临界情况;
  - D. 等幅振荡过程。

7. 设电路网络函数为  $H(s) = \frac{3}{s+2}$ ，则冲激响应为  $i(t) = ?$  ( )。

- A.  $3\delta(t)$  A;    B.  $3e^{-2t}$  A;    C.  $3 - 2e^t$  A;    D.  $3e2^t$  A

8. 含源二端网络端口伏安特性曲线如图 1-8 所示，该网络 ab 端口戴维南等效电路是：

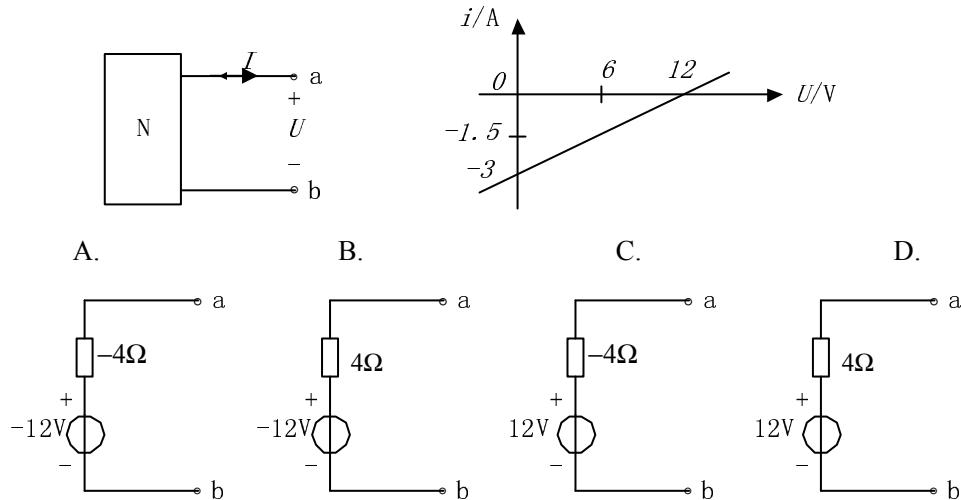


图 1-8

9. 电路如图所示，若  $i_1 = \sqrt{2} \cos 50t$  A,  $u_2 = 150\sqrt{2} \cos(50t + 90^\circ)$  V，则互感系数  $M = ?$  ( )。

- A.  $1H$     B.  $1.5H$     C.  $2H$     D.  $3H$

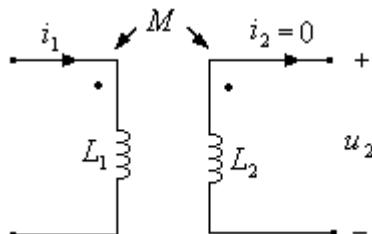


图 1-9

10. 如图 1-10 所示电路，回转器的回转常数为  $r$ ，则从端口 1-1' 看进去的输入阻抗  $Z_{in} = ( )$ 。

- A.  $r^2 sC$       B.  $-r^2 sC$       C.  $r^2 / sC$       D.  $sC / r^2$

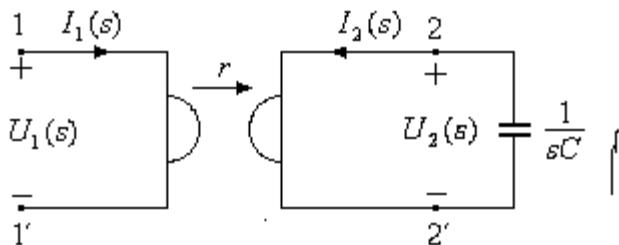


图 1-10

## 二、判断题（每个 2 分，共 20 分）

1. 互易定理只适用于一个独立源作用的线性电阻网络。（ ）
2. 叠加定理不适用于电路功率的分析计算。（ ）
3. 某线性含源一端口，负载为非线性阻抗，该端口仍可用戴维南定理分析。（ ）
4. 电路如图 2-4 所示，已知  $u_s = 9\delta(t)V$ ,  $L = 1H$ ,  $R_1 = 3\Omega$ ,  $R_2 = 6\Omega$  电感电流

的单位冲激响应  $h(t)$  为  $12(e^{-4t})\epsilon(t)A$ 。（ ）

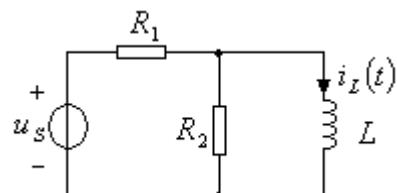


图 2-4

5. 当负载作 Y 形连接时，负载越趋于对称，中线电流就越小。（ ）
6. 特勒根定理是电路功率守恒的体现，对任何集总电路都适用。（ ）
7. 若网络函数的极点都位于负实轴上，则网络的冲激响应  $h(t)$  将随  $t$  的增大而衰减，这种电路是不稳定的。（ ）
8. 同一电路在零状态下的相量方程和运算方程形式是完全相同的。（ ）
9. 理想变压器原边与副边的匝数比等于  $\sqrt{\frac{L_2}{L_1}}$ 。（ ）

10. 运算放大器电路模型中，电压控制电压源的电压  $u_o = A(u_+ - u_-)$  适用于工作范围在线性和非线性区间（ ）

三、分析计算题（每题 5 分，共 40 分）

1. 电路如图 3-1 所示， $R = 2\Omega$ ，计算电阻  $R$  两端的电压  $U$ 。

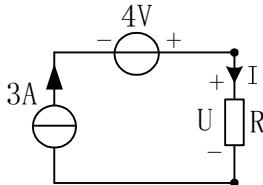


图 3-1

2. 计算图 3-2 所示电路的功率，并分析它们是产生功率还是消耗功率

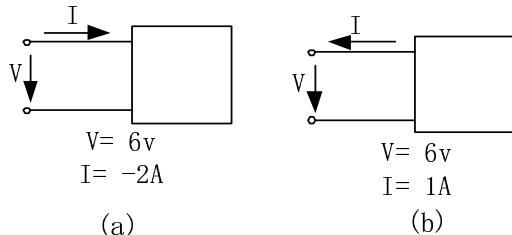


图 3-2

3. 电路如图 3-3 所示，求二端口的 T 参数。

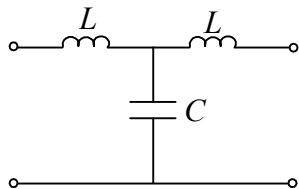


图 3-3

4. 图 3-4 所示反相输入理想运放构成可变比例电压放大器，在  $R_3R_4 \ll R_2$  时，试证明电压比为

$$\frac{u_0}{u_s} = -\frac{R_2}{R_1} \frac{R_3 + R_4}{R_4}.$$

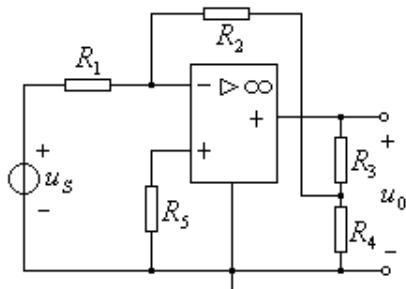


图 3-4

5. 如图 3-5 所示电路，设电源频率为  $f$ ，为使  $\dot{U}_c$  滞后  $\dot{U}_s$   $60^\circ$ ，则  $RC$  应满足什么关系？

6. 图 3-6 所示电路中，要求  $u_1 = u_2$ ，变比  $n$  应为多少？

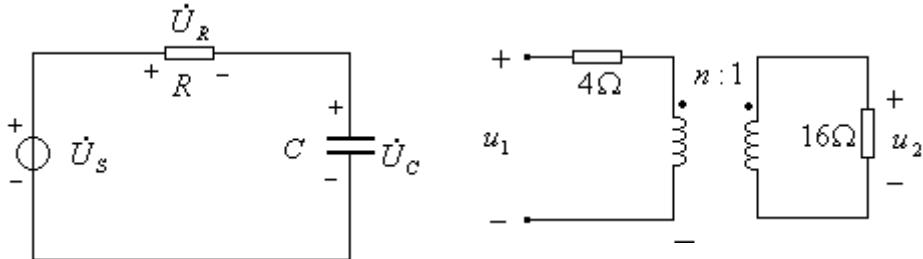


图 3-5

图 3-6

7. 在图 3-7 所示的  $Y - \Delta$  联结对称三相电路中，原先电流表指示为  $1A$ （有效值），后因故障一相断开（相当于  $S$  打开），求电流表的读数。

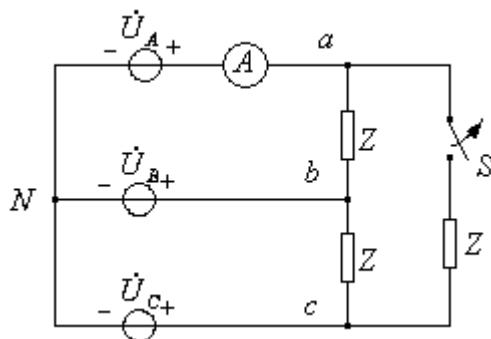


图 3-7

8. 试求图 3-8 所示线性一端口的驱动点阻抗  $Z(s)$  的表达式，并在  $s$  平面上绘出

极点和零点。已知  $R = 1\Omega$ ,  $L = 0.5H$ 。

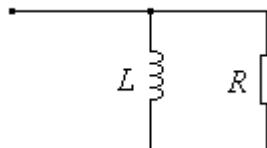


图 3-8

#### 四、综合计算题（共 70 分）

1. (10 分) 电路如图 4-1 所示,  $R_L$  为多少时可获得最大功率? 并求  $P_{\max}$ 。

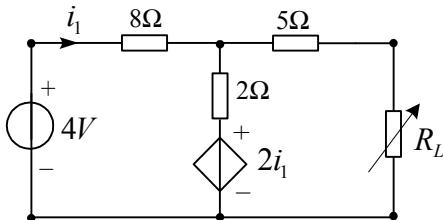


图 4-1

2. (10 分) 如图 4-2 所示非线性电阻电路中, 非线性电阻的伏安特性为  $u = 2i + i^3$

现已知当  $u_s(t) = 0$  时, 回路中的电流为 1A。如果  $u_s(t) = \cos(\omega t)$  V 时, 试用小信号分析法求回路中的电流  $i$ 。

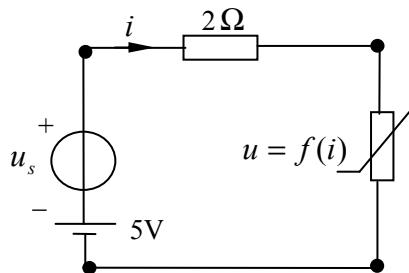


图 4-2

3. (10 分) 图 4-3 所示电路中将进行两次换路。试用三要素法求出电路中电容的电压响应  $u_c(t)$  和电流响应  $i_c(t)$ , 并绘出  $u_c(t)$  和  $i_c(t)$  的曲线。

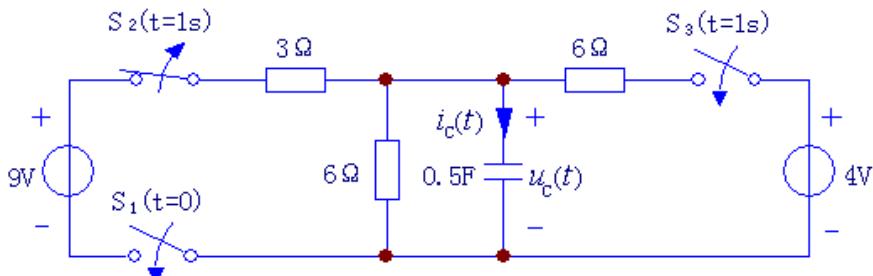


图 4-3

4. (10 分) 试写出图 4-4 所示电路的回路电流法的矩阵形式。

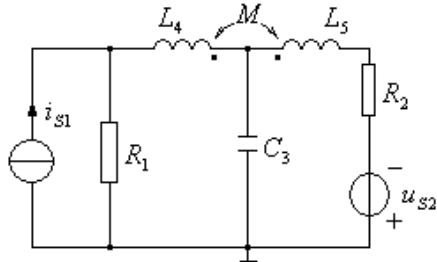


图 4-4

5. (15 分) 图 4-5 所示电路,  $u_s(t) = e^{-t}\varepsilon(t)V$ ,  $R_L = 1\Omega$ ,  $L = 2H$ , 用运算法求零状态

响应  $i(t)$ 。

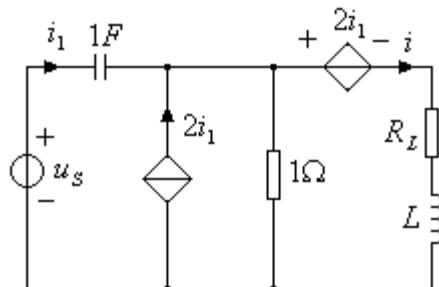


图 4-5

6. (15 分) 电路如图 4-6 所示, 已知两个线圈的参数为:  $R_1=R_2=100\Omega$ ,  $L_1=3H$ ,  $L_2=10H$ ,  $M=5H$ , 正弦电源的电压  $U=220V$ ,  $\omega=100rad/s$ 。

- (1) 试求两个线圈端电压, 并作出电路的相量图;
- (2) 证明两个耦合电感反接串联时不可能有  $L_1+L_2-2M \leq 0$ ;
- (3) 电路中串联多大的电容可使电路发生串联谐振;
- (4) 画出该电路的去耦等效电路。

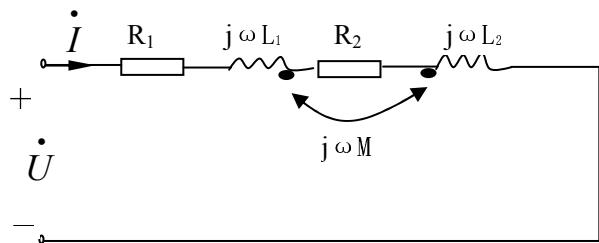


图 4-6  
第 7 页 (共 7 页)

