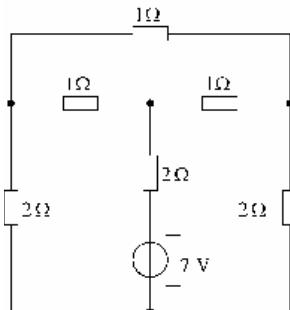


一、单项选择题（本大题共 20 个小题，每小题都是 4 分，共计 80 分），  
下列各题中，每小题四个答案，将其中唯一的正确答案写到答题纸上，不要写在试卷上。


1. 图示电路中，7 V 电压源吸收功率为（答案必须写到答题纸上）

- A. 14      B. -7 W      C. -14 W      D. 7 W




2. 图示电路中，若使  $I$  增加为  $2I$ ，8Ω 电阻应换为（答案必须写到答题纸上）

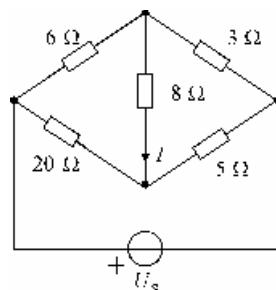- A. 0 Ω      B. 3 Ω      C. 2 Ω      D. 1 Ω




3. 图示电路中 N 为线性含源网络，当  $U_S = 10$  V 时，测得  $I = 2$  A； $U_S = 20$  V 时，测得  $I = 6$  A；  
则当  $U_S = -20$  V 时， $I$  应为（答案必须写到答题纸上）

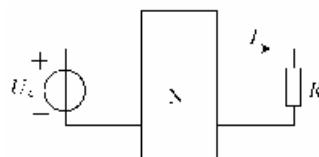- A. -6 A      B. -10 A      C. 8 A      D. -8 A



4.  $RC$  充电电路如图示，电流源  $i_s(t) = I$ ， $t \geq 0$ ，电容电压由零到达某一电压  $U$  所需的时间  
为（答案必须写到答题纸上）

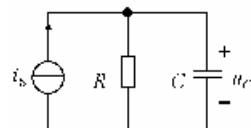- A.  $RC \ln(1 - \frac{U}{RI})$       B.  $-RC \ln(1 - \frac{U}{RI})$   
C.  $RC$       D.  $RC \ln U$



5. 若冲激电压  $u(t) = \delta(t)$  V，则该冲激电压的强度为

(答案必须写到答题纸上)

- A. 1 V      B.  $\infty$       C. 1 G      D. 1 Wb

6. 若一阶电路的时间常数为 2s，则零输入响应每经过 2s 将衰减为原来值的 (答案必须写到答题纸上)

- A. 50%      B. 36.8%      C. 25%      D. 13.5%


7. 二阶电路电流  $i$  的微分方程为  $\frac{d^2 i}{dt^2} + i = 0$ ，则电流  $i$  随时间  $t$  变化的形式可表示为 (答案必须写到答题纸上)

- A.  $A \cos(t + \psi)$       B.  $A \cos 3t$   
 C.  $A \cos t$       D.  $A_1 \cos 3t + A_2 \sin 3t$

8. 如图示正弦  $RC$  串联电路中，电压  $u_c$  与电流  $i$  的相位关系为


(答案必须写到答题纸上)

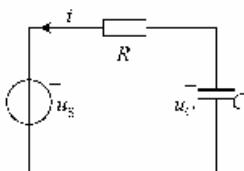- A.  $i$  超前  $u_c$  角  $90^\circ$       B.  $i$  滞后  $u_c$  角  $90^\circ$   
 C.  $i$  超前  $u_c$  某一小于  $90^\circ$  的角度      D.  $i$  滞后  $u_c$  某一小于  $90^\circ$  的角度



9. 已知图示正弦电压  $u = 4\sqrt{2} \cos \omega t$  V， $u_1 = 3\sqrt{2} \sin \omega t$  V，则图中电压表的读数应等于 (答案必须写到答题纸上)

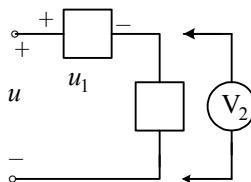
- A. 1V      B. 7V      C. 5V      D.  $4\sqrt{2}$  V



10. 如图示正弦交流电路，角频率  $\omega = 1$  rad/s 时，(复)阻抗  $Z$  为


(答案必须写到答题纸上)

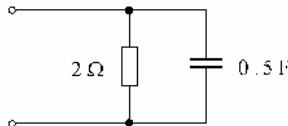- A.  $(2 + j2)\Omega$       B.  $(2 - j2)\Omega$   
 C.  $\sqrt{2}\angle 45^\circ \Omega$       D.  $\sqrt{2}\angle -45^\circ \Omega$



11. 如图示无源二端网络 N 的平均功率  $P = 20$  W，功率因数  $\lambda = \cos \varphi = 0.8$  (滞后)，则其无功功率  $Q$  等于 (答案必须写到答题纸上)

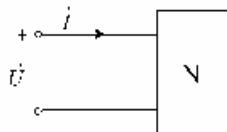- A. 12 var      B. -12 var      C. 15 var      D. -15 var



12. 某负载所取的功率为  $72\text{kW}$ , 功率因数为  $0.75$ (电感性, 滞后), 则其视在功率为 (答案必须写到答题纸上)

- A.  $72\text{kV}$       B.  $4\text{kVA}$       C.  $96\text{kVA}$       D.  $81.6\text{kVA}$

13.  $RLC$  串联谐振电路的电感增至原来的 4 倍时, 谐振频率应为原来的 (答案必须写到答题纸上)


- A. 4 倍      B. 2 倍      C.  $\frac{1}{2}$  倍      D.  $\frac{1}{4}$  倍

14. 若  $20:1$  理想降压变压器的次级线圈中  $0.6\Omega$  电阻的电压为  $6\text{V}$ , 则该变压器的次级电流和初级电流为 (答案必须写到答题纸上)

- A.  $10\text{A}, 5\text{A}$       B.  $5\text{A}, 10\text{A}$   
C.  $10\text{A}, 0.5\text{A}$       D.  $0.5\text{A}, 10\text{A}$


15. 正弦稳态电路如图示, 电源  $u_1(t)$  的角频率  $\omega=10\text{rad/s}$ , 要使正弦电压  $u_2$  为最大, 则电容  $C$  应为 (答案必须写到答题纸上)

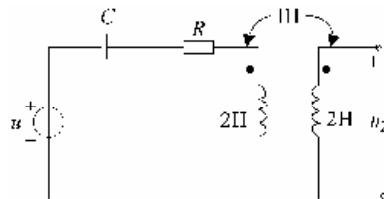- A.  $0.01\text{ F}$       B.  $2\text{ F}$       C.  $0.005\text{ F}$       D.  $\infty$



16. 在图中, 若已知某对称三相电路线电压  $\dot{U}_{AC}=173.2\angle-30^\circ\text{V}$ , 线电流  $\dot{I}_B=2\angle-150^\circ\text{A}$ , 则该电路的三相功率  $P$  等于 (答案必须写到答题纸上)

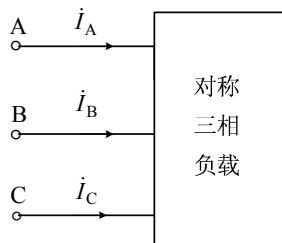- A. 0      B.  $300\text{W}$       C.  $433\text{W}$       D.  $520\text{W}$



17. 对称三相电源的 A 相电压  $u_A=(220\sqrt{2}\sin\omega t+110\sqrt{2}\sin3\omega t)\text{V}$ , 星形联结时线电压的有效值为 (答案必须写到答题纸上)

- A.  $380\text{V}$       B.  $426\text{V}$       C.  $220\text{V}$       D.  $245\text{V}$

18. 若  $i=i_1+i_2$ , 且  $i_1=10\sin\omega t\text{ A}$ ,  $i_2=10\sin(2\omega t+90^\circ)\text{ A}$ , 则  $i$  的有效值为 (答案必须写到

答题纸上)

- A.  $20A$       B.  $20\sqrt{2}A$       C.  $10A$       D.  $10/\sqrt{2}A$


19. 如图示正弦全波整流波形  $i$  的有效值为  $10A$ , 半波整流波形  $i_1$  的有效值为 (答案必须写到答题纸上)

A.  $\frac{10}{2}AB.$

$\frac{10}{\sqrt{2}}A$

C.  $\frac{10}{\sqrt{3}}A$

D.  $\frac{10}{4}A$

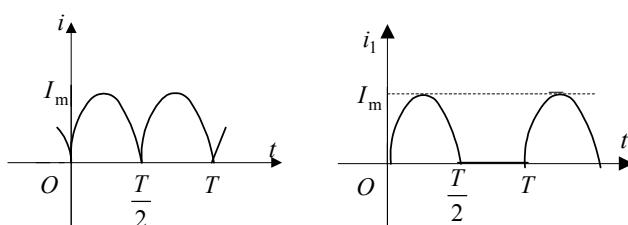


20. 如图示三相电路, 已知三相电源对称, 三个线电流有效值均相等  $I_A=I_B=I_C=10A$ , 则中线电流有效值  $I_N$  等于 (答案必须写到答题纸上)

A.  $10A$


B.  $0$

C.  $14.14A$


D.  $7.32A$

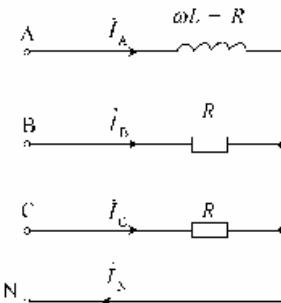


二、(15分) 试求图示电路中的电流  $I$ 。

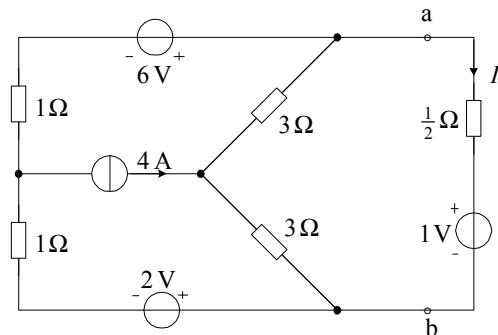

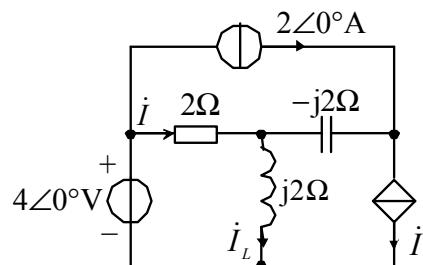
三、(15分) 求图示正弦交流电路中的电流  $\dot{I}$  和  $\dot{I}_L$ 。



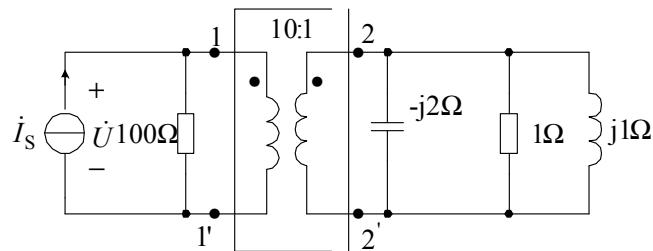四、(15分) 含理想变压器电路如图所示, 已知  $\dot{I}_S = 5\angle 0^\circ A$ , 试求电源电压  $\dot{U}$ 。



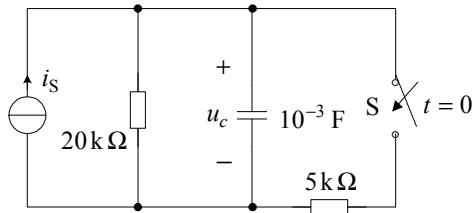五、(15 分) 图示电路中,  $i_s = 12 \text{ mA}$ , 电路原已稳定,  $t = 0$  时, 合上开关 S, 求电压  $u_c$ , ( $t \geq 0$ )。



六、(10 分) 电路如图所示, 已知  $R = 10\Omega$ ,  $\omega L = 2\Omega$ ,  $\frac{1}{\omega C} = 18\Omega$ ,  $u_s = 10 + 80\sqrt{2} \sin \omega t + 12\sqrt{2} \sin(3\omega t + 30^\circ) \text{ V}$ ,  $i_s = 5\sqrt{2} \sin(\omega t + 60^\circ) \text{ A}$ 。求: 电流  $i$  的有效值以及电压源发出的有功功率。

