

# 聊城大学 2012 年硕士研究生入学考试初试试题

考试科目	[815] 数字电子技术基础	B 卷
适用专业	通信与信息系统 信号与信息处理 电子与通信工程	

注意事项：1、本试题共十道大题（共 个小题），满分 150 分。  
 2、本卷为试题，答题另有答题纸。答案一律写在答题纸上，写在该试题纸上或草稿纸上无效。  
 3、答题必须用蓝、黑钢笔或圆珠笔书写，其它均无效。  
 4、特殊要求携带的用具请注明，没有特殊要求填“无”。\_\_\_\_\_无

## 一、填空题（每空 2 分，共 20 分）：


1.  $(957)_{10} = ( \quad )_{8421BCD}$ ;  $(111000)_2 = ( \quad )_{10}$
2.  $n$  变量逻辑函数的最小项有 ( ) 个，最大项有 ( ) 个，全体最小项之和为 ( )。
3. 已知 TTL 门电路的  $R_{ON}=2K\Omega$ ,  $R_{OFF}=0.7K\Omega$ , 则输入端通过  $R_i=10K\Omega$  的电阻接地时相当于接 ( ) 电平。
4.  $1024 \times 8$  位的 RAM 其地址线有 ( ) 根，其输入输出线有 ( ) 根。接成  $1024 \times 8$  位的 RAM 需要用 ( ) 片  $256 \times 8$  位的 RAM。
5. A/D 转换器的需要经过取样、保持、量化、( ) 4 个过程。

## 二、(10 分) 已知 $Y(A, B, C) = AB + C$ , 写出 Y 的反函数、对偶式、最小项之和表达式。


## 三、(每小题 5 分，共 10 分)：把下列逻辑函数化简成最简与或表达式，再转化成最简与非与非表达式。

1.  $Y(A, B, C, D) = AB'C' + A'B' + A'D + C + BD$
2.  $Y(A, B, C, D) = \sum m(1, 7, 8) + \sum d(3, 5, 9, 10, 12, 14, 15)$
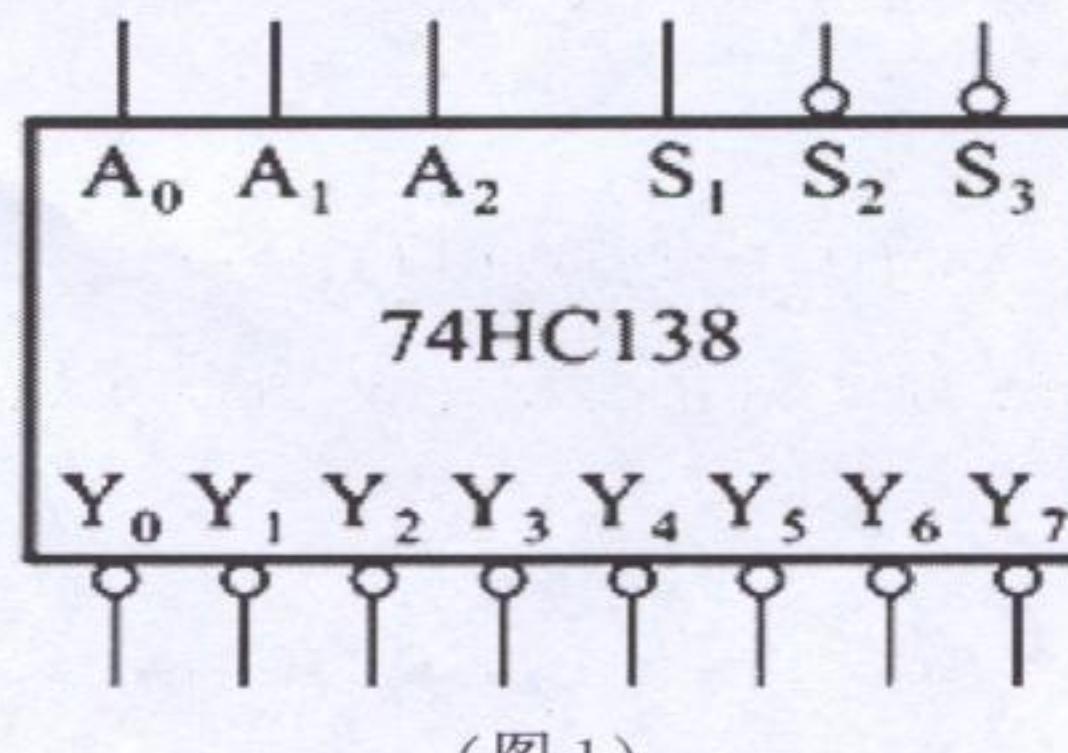
## 四、(20 分) 设计一个全减器，输入为被减数 A，减数 B，来自低位的借位 $C_1$ ，输出为本位差 S，向高位的借位 $C_0$ ，请 (1) 列出真值表，(2) 写出输出函数的表达式，(3) 用 3 线—8 线译码器 74HC138 (图 1) 和与非门实现。




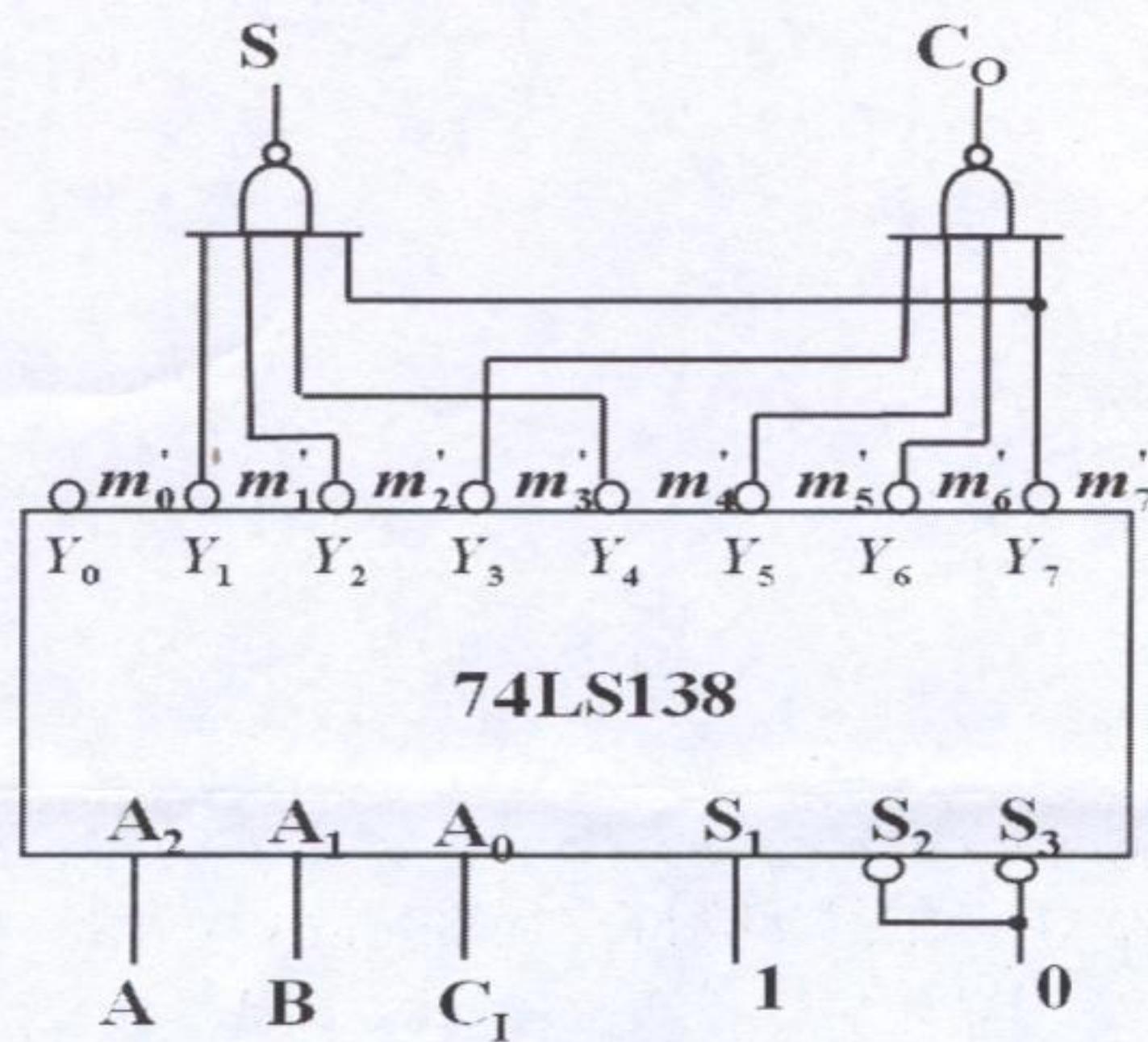五、(10分) 74LS138 是一个 3 线—8 线译码器,  $S_1S_2'S_3'=100$  时工作, 工作时其逻辑功能为  $Y_i'=m_i'$ , 分析(图2)所示电路, 写出输出函数表达式, 总结电路的功能。



(图 2)

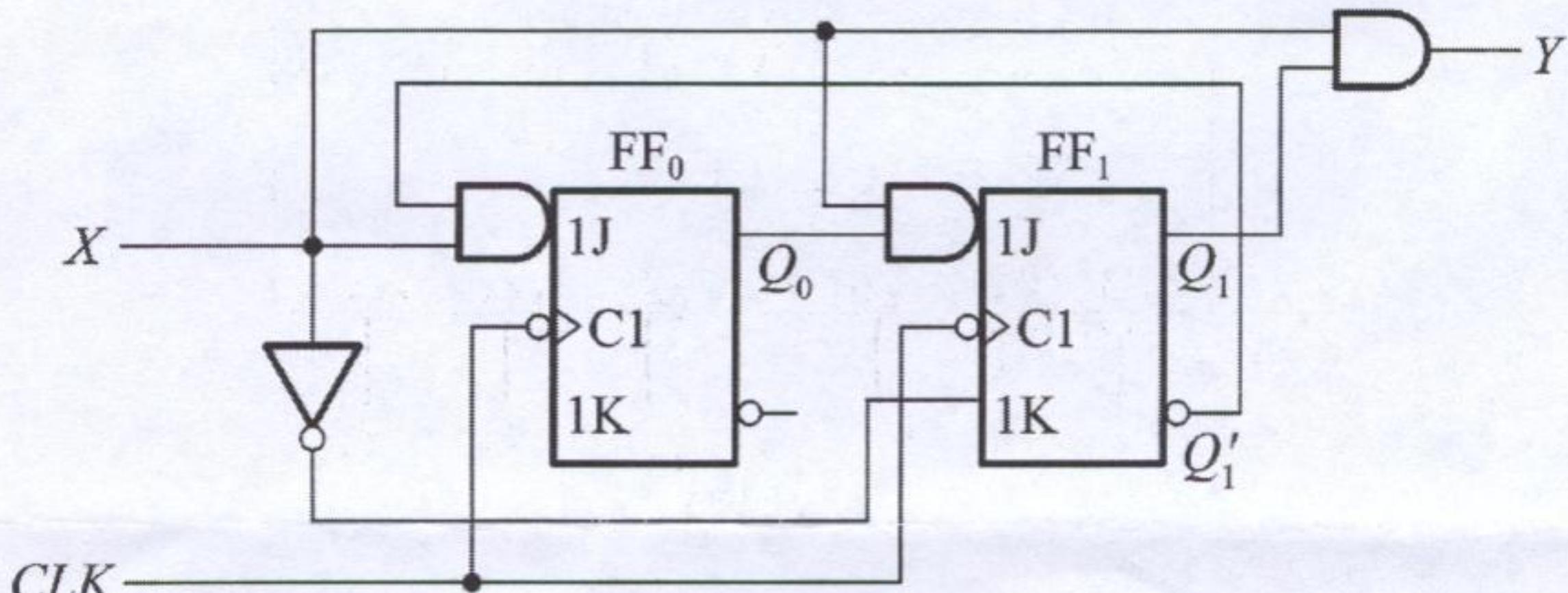
六、(20分) 分析(图3)所示电路的逻辑功能, 写出电路的驱动方程、输出方程和状态方程, 画出状态转换图, 总结电路的逻辑功能。



(图 3)


七、(20分) 请用 JK 触发器和适当的门电路设计一个同步七进制加法计数器。

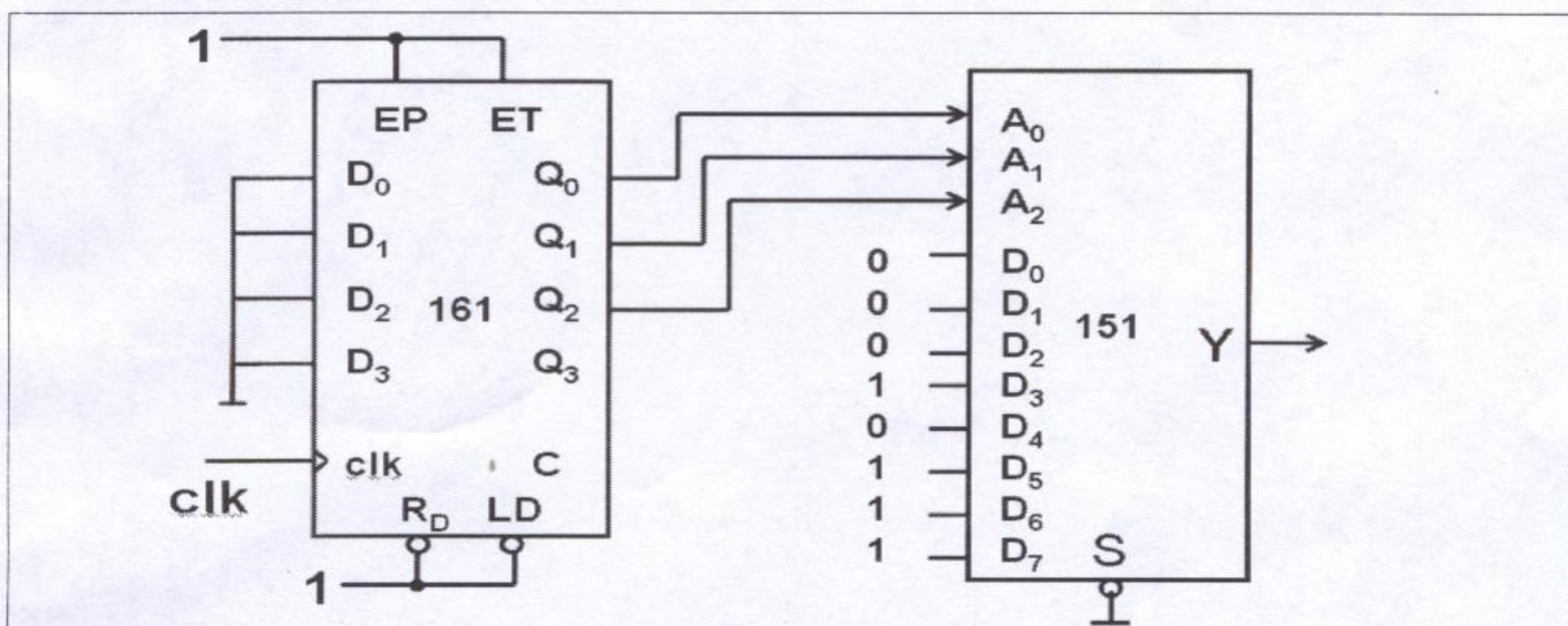八、(10分) 161 是一个异步清零、同步预置数的同步十六进制加法计数器。151 是一个 8 选 1 数据选择器, 分析说明(图4)中各部分的作用, 整个电路的功能是什么?




(图 4)

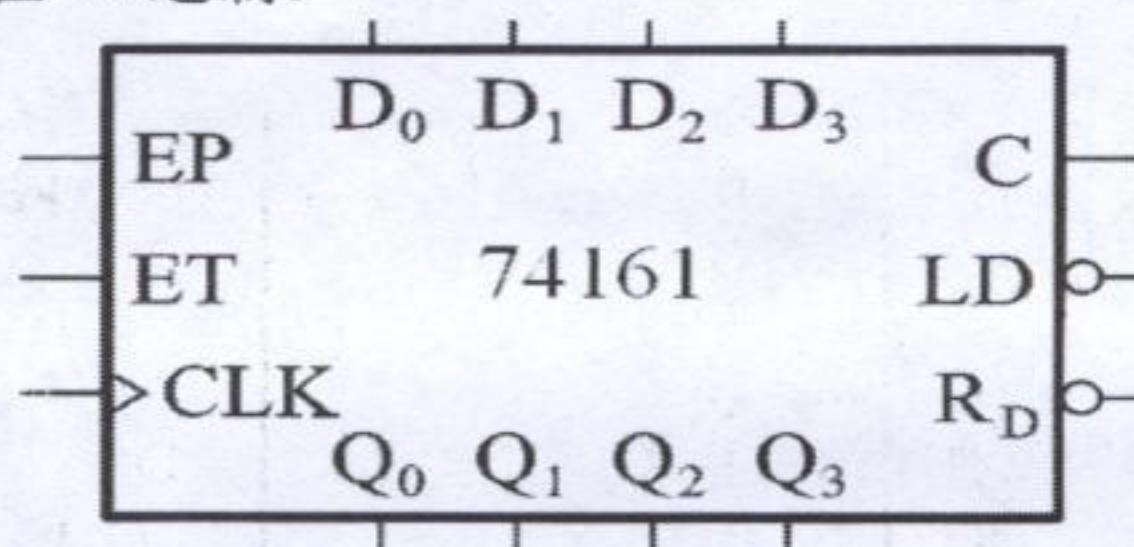九、(15分) 74161 是一个异步清零、同步预置数的同步十六进制加法计数器。请用 74161 和适当的门电路设计一个可控进制的加法计数器，当输入控制变量  $M=0$  时，工作在 7 进制， $M=1$  时，工作在 12 进制。



(图 5)

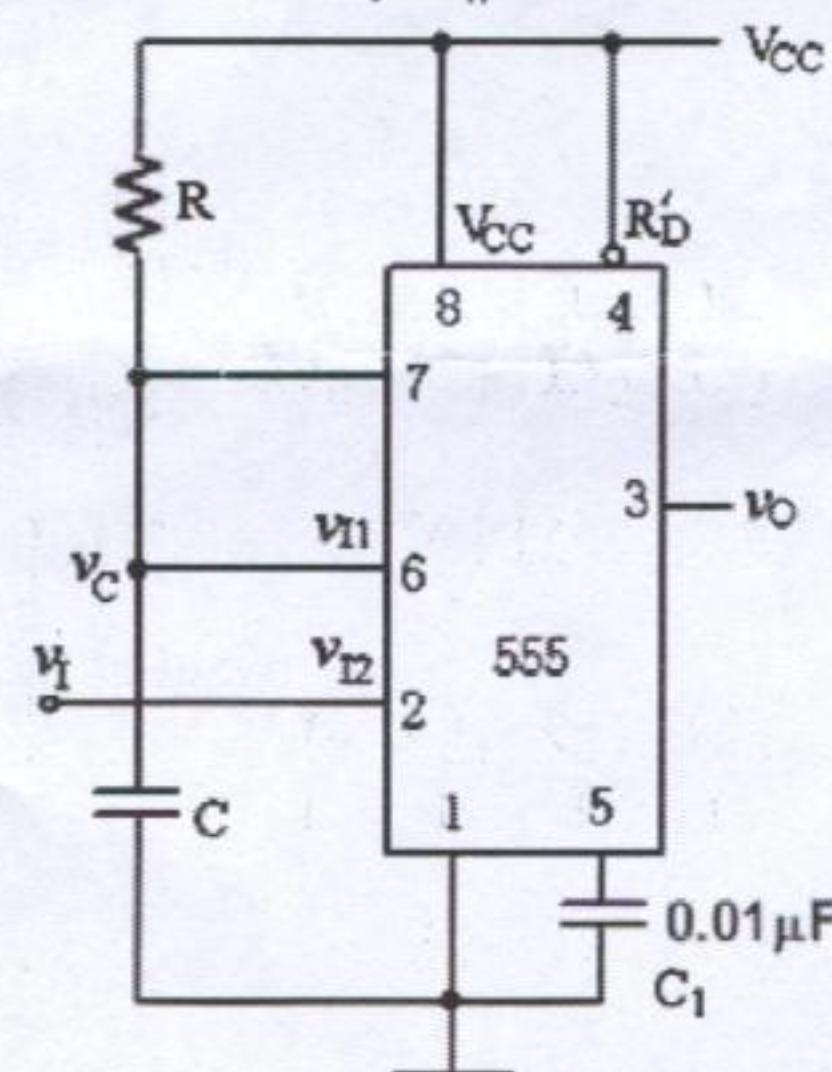十、(15分) (图 6) 是由 555 定时器构成的单稳态触发器。 (1) 写出单稳态触发器的特点。 (2) 已知  $R=100\text{K}\Omega$ ,  $C=10\mu\text{F}$ , 求  $t_w$  。



(图 6)