

2011 年山东大学电路考研试题（回忆版）

本试题由 kaoyan.com 网友 180876630 提供

- 1、节点电压 功率
- 2、三相线路，求功率、功率因数等，线电流，较复杂电路
- 3、好像是运算电路 求全响应吧
- 4、还有一道是向量法
- 5、还有带耦合的，简单去耦
- 6、还有状态方程
- 7、还有一个类似桥型电路的东西 看不懂哈哈
- 8、Y 参数
- 9、还有一道求复功率的

以上试题来自 kaoyan.com 网友的回忆，仅供参考，纠错请发邮件至 suggest@kaoyan.com。