

## 2014 年合肥工业大学电力电子技术考研复试试题（回忆版）

本试题由 kaoyan.com 网友奋斗的我不是你提供

1. 为什么 MOSFET 额定电压上升额定电流下降？
2. buck 电路的补全
3. 反激式变换器求电压关系
4. 三相晶闸管全桥电阻和阻感移向范围？并说出共阴极和共阳极晶闸管的标号
5. 三相交交变频星形连接需要多少晶闸管？导通至少需要多少晶闸管？（记得不是完全清楚，不过差不多）
6. 有源逆变
7. 同步调制异步调制载波比和调制制度计算，并画出 h 桥电压逆变电路

以上试题来自 kaoyan.com 网友的回忆，仅供参考，纠错请发邮件至 suggest@kaoyan.com。