

# 江苏大学 2006 年硕士研究生入学考试试题

考试科目： 电路

考生注意： 答案必须写在答题纸上， 写在试题及草稿纸上无效！（可用计算器）

一、（15分） 利用结点电压法，求图1所示电路中的结点电压和电流  $I$  。

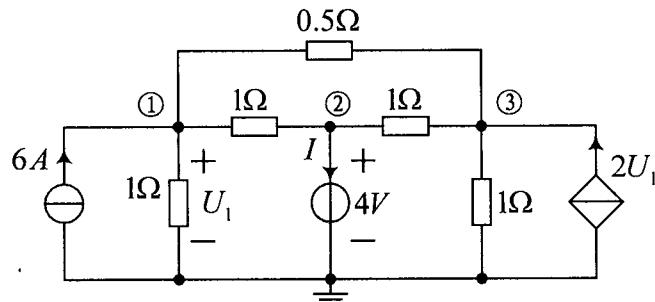


图1

二、（15分） 利用叠加定理求图2所示电路中的电流  $I$  和电压  $U$  。

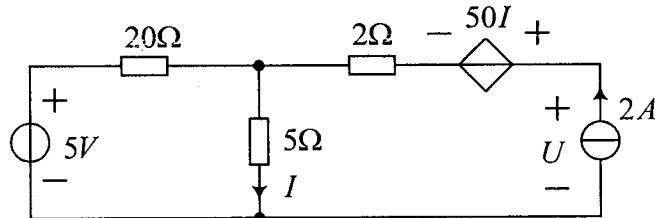


图2

三、（15分） 图3所示电路中的负载电阻  $R_L$  可变，试问  $R_L$  为何值时可吸收最大功率？求此最大功率。

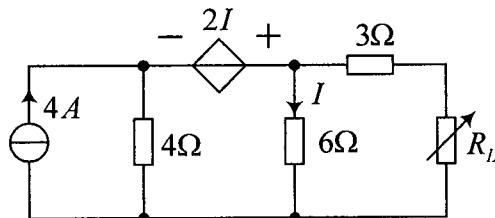


图3

四、(15分) 电路如图4所示,  $t < 0$  时已处于稳态, 当  $t = 0$  时开关S从1打到2, 求  $t \geq 0_+$  后的电流  $i(t)$ 。

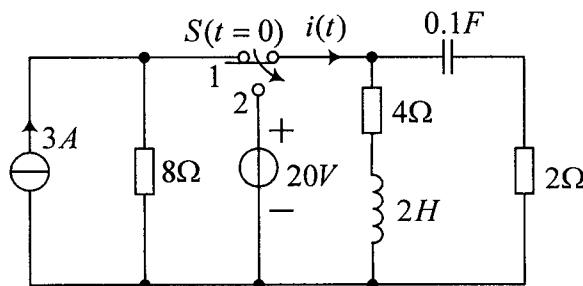


图4

五、(15分) 电路如图5所示, 一个线圈与电阻  $R_1$  串联,  $R_1 = 20\Omega$ , 在频率  $f = 60Hz$  的正弦电压源的激励下, 当电路达到稳态时, 图中电压表  $V_1$  的读数为  $100V$ , 电压表  $V_1$  的读数为  $40V$ , 电压表  $V_2$  的读数为  $70V$ , 求线圈的电阻  $R$  和电感  $L$  (设电压表为理想电压表)。

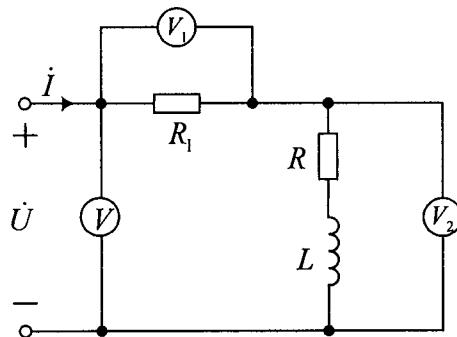


图5

六、(15分) 电路如图6所示, ①求电路的谐振频率  $\omega_0$  及品质因数  $Q$ ; ②当端口电压  $\dot{U}_s = 20\angle 0^\circ V$  时, 求电流  $\dot{I}_2$  以及电压  $\dot{U}_1$ 。

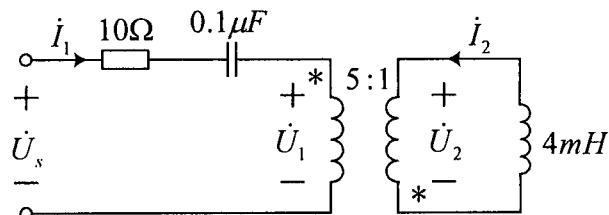


图6

七、(15分) 电路如图7所示, 负载为感性三相对称负载, 对称三相电源的线电压  $\dot{U}_{AB} = 380\angle 0^\circ V$ , 线电流的大小为  $30.38A$ , 三相负载吸收的功率为  $10kW$ 。试求: ①负载阻抗  $Z$ ; ②三相电路中的功率表的读数。

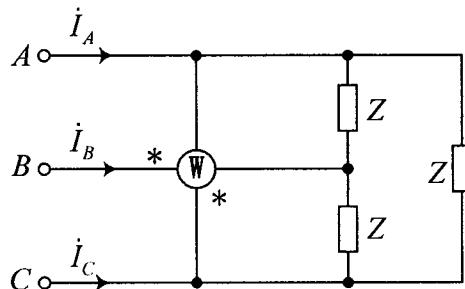


图7

八、(15分) 电路如图8所示, 两电容原来未充电, 在  $t=0$ 时开关S闭合。已知  $U_s = 10V$ ,  $R = 1\Omega$ ,  $C_1 = 1F$ ,  $C_2 = 2F$ 。试用运算法求  $t \geq 0_-$  后的  $u_{C2}(t)$  及  $i_1(t)$ 。

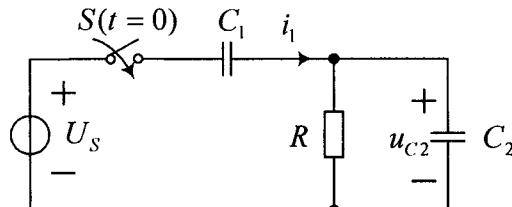


图8

九、(15分) 写出图9所示电路的状态方程。

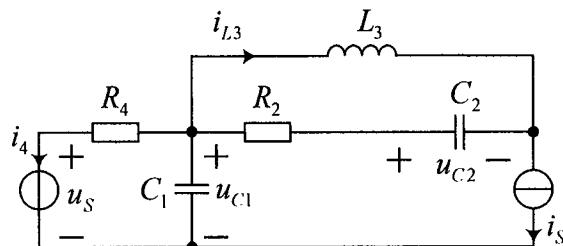


图9

十、(15分) 求图10所示的二端口网络的  $Z$  参数和  $T$  参数。

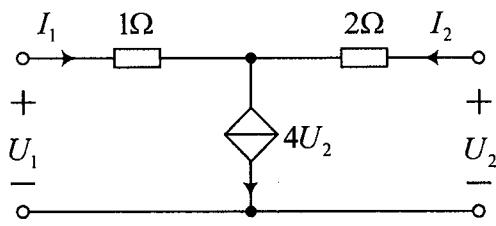


图10