

江苏大学

2011 年硕士研究生入学考试初试试题 (A 卷)

科目代码: 828 科目名称: 电工技术 满分: 150 分

注意: ①认真阅读答题纸上的注意事项; ②所有答案必须写在答题纸上, 写在本试题纸或草稿纸上均无效; ③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回! ④可以使用不带存储功能的计算器。

一、选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. 图 1 所示电路中, A 点的电位为 ()。

- A. 6V B. -4V C. 8V

2. 图 2 所示符号是时间继电器的 () 触头。

- A. 通电延时闭合 B. 断电延时打开 C. 断电延时打开

3. 在图 3 所示电路中, 线性有源二端网络等效电压源的参数为 ()。

- A. 5V, 5Ω B. 8V, 3Ω C. 5V, 2Ω

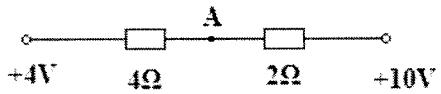


图1



图2

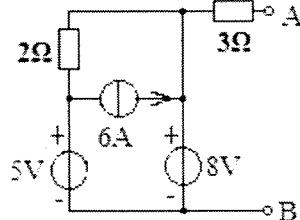


图3

4. 交流铁心线圈的铁心用相互绝缘的硅钢片叠成, 而不用整块硅钢, 其目的是 ()。

- A. 减小铜损 B. 减小磁滞损耗 C. 减小涡流损耗

5. 处于谐振状态的 RLC 串联电路, 当电容 C 值增大时, 电路的性质为 ()。

- A. 电感性 B. 电容性 C. 电阻性

6. 异步电动机的额定值为: $U_N=380/220V$, 接法 Y/△, $I_N=6.3/10.9A$, 当额定运行时每相绕组相电压 U_P 和相电流 I_P 为 ()。

- A. 380V, 6.3A B. 220V, 6.3A C. 220V, 10.9A

7. 在图 4 所示的电路中, 若电压 $u=100\sqrt{2} \sin(\omega t + 60^\circ) V$, $i_1=10\sqrt{2} \sin(\omega t - 90^\circ) A$, 则功率表的指针将()。

- A. 反偏 B. 正偏 C. 不偏

8. 在图 5 所示的电路中, 电流 I 为 ()。

- A. 6.67A B. 0A C. 10A

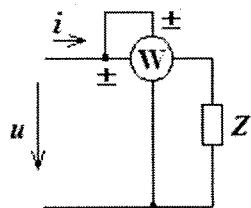


图4

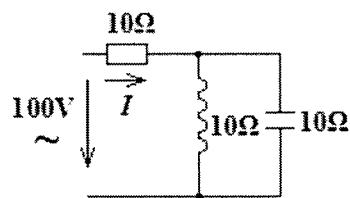


图5

9. 若 RLC 串联谐振电路的电感值增至原来的 4 倍，则谐振角频率应为原来的（ ）。

- A. 4 倍 B. 2 倍 C. 1/2 倍

10. 已知三相对称电源星形联接时， $\dot{U}_A = U_p \angle 0^\circ \text{ V}$ ，则线电压 \dot{U}_{BA} 为（ ）。

- A. $\sqrt{3}U_p \angle -150^\circ$ B. $\sqrt{3}U_p \angle -30^\circ$ C. $\sqrt{3}U_p \angle 30^\circ$

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. 在图 6 所示电路中，若 $i_1 = 10\sqrt{2} \sin(\omega t + 30^\circ) \text{ A}$ ， $i_2 = 10\sqrt{2} \sin(\omega t - 60^\circ) \text{ A}$ ，则电流表读数为（ ） A。

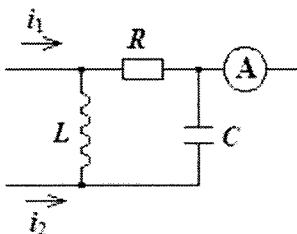


图6

2. 在一阶电路中，若 L 不变， R 越大，则暂态过程越（ ）。

3. 三相交流异步电动机除了采用发电反馈制动和能耗制动外，还可采用（ ）制动

4. 用支路电流法分析具有 4 个结点 7 条支路的电路时，需列出（ ）个独立的结点电流方程和（ ）个网孔电压方程联立求解。

5. 三相电路在（ ）的情况下可以用二瓦计法测量功率。

6. 交流铁心线圈端电压不变，若增加线圈匝数，则线圈中流过的电流（ ）。

7. 三相异步电动机空载起动与满载起动相比较，起动转矩和起动电流均（ ）。

8. 交流铁心线圈中的损耗分为（ ），其中（ ）为不变损耗

三、(15 分) 电路如图 7 所示，求电流 I 。

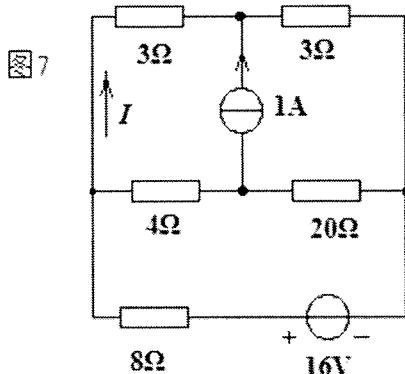


图7

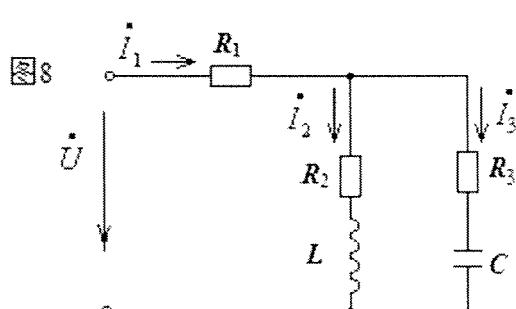


图8

四、(17分) 图8所示的电路中, 已知 $U=200V$, $P=1500W$, $f=50Hz$, $R_1=R_2=R_3=R$, $I_1=I_2=I_3=I$, 试求 I 、 R 、 L 、 C 各为多少?

五、(20分) 图9所示的电路中, 已知线电压为 $380V$, $R_A=38\Omega$, $X_C=38\Omega$, $R_C=19\Omega$, $X_L=19\sqrt{3}\Omega$, 试

求: 1. 线电流 \dot{I}_A , \dot{I}_B , \dot{I}_C ;

2. 画出线电压、线电流和相电流的相量图;

3. 求三相功率 P , Q 。

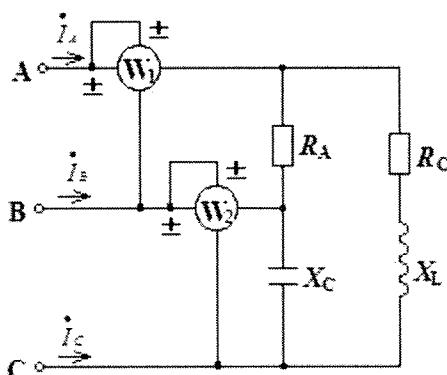


图9

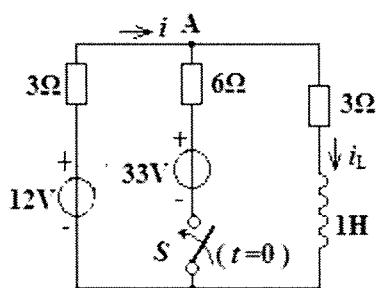


图10

六、(15分) 图10所示的电路中, 开关 S 闭合前电路已处于稳态, 在 $t=0$ 时将开关 S 闭合, 求闭合后 $i_L(t)$ 及 $i(t)$ 的值。

七、(18分) 已知某三相异步电动机的额定值为: $P_N=55kW$, $n_N=1460r/min$, $U_N=380V$, $\cos\phi_N=0.88$, $\eta_N=92.6\%$, $I_{st}/I_N=7.0$, $T_{st}/T_N=1.8$, $T_{max}/T_N=2.0$, $f_1=50Hz$ 。试求:

1. f_{2N} 、 I_N ;
2. 当电动机带额定负载运行时, 电源电压短时间降低, 最低允许降低到多少伏?
3. 采用 Y-△降压启动时的启动电流 I_{stY} 和启动转矩 T_{stY} , 此时能否满载启动?
4. 电动机工作在额定状态时, 转子旋转磁场对转子的转速。

八、(15分) 两台电动机 M1 和 M2 的工作要求是: M1 启动后经过一段时间 M2 自行启动, 且 M2 启动的同时 M1 停转, 设交流接触器 KM1 控制 M1, KM2 控制 M2, 试画出主电路及控制电路。并要求具有短路、过载及欠压保护。