

508

第 页

试题编号:

共 6 页 第 1 页

南京航空航天大学
二〇〇一年硕士研究生入学考试试题

考试科目： 模拟和数字电路

说 明：答案一律写在答题纸上

模拟部分

**一、选择正确答案的序号填入空格内，每格只能填一个序号。
(10分)**

1. 在放大电路中，场效应管工作在输出特性的_____区域。(a. 可变欧姆； b. 截止； c. 击穿； d. 饱和)
2. 在(a. 共射； b. 共基； c. 共集)三种基本单晶体管放大电路中：①希望电压放大倍数高，同时输入电阻不太小，可选择_____组态；②希望输出电压和输入电压同相，并有足够的电流放大倍数，可选择_____组态。
3. 桥式整流电路在接入电容滤波后，输出直流电压_____. (a. 升高了； b. 降低了； c. 保持不变)，二极管的导通角_____. (a. 加大了； b. 减小了； c. 保持不变)。
4. 晶体管 B-E 间正向偏置，B-C 间反向偏置，则该晶体管处于_____. (a. 放大状态； b. 饱和状态； c. 截止状态)
5. 当输入信号频率为 f_L 和 f_H 时，放大倍数的幅值约下降为中频时的_____. (a. 0.5 b. 0.7 c. 0.9)，或者说是下降了_____. (a. 3dB b. 5dB c. 7dB)。此时与中频时相比，放大倍数的附加相移的大小约为_____. (a. 45° b. 90° c. 180°)。

二、振荡电路(10分)

1. 文氏桥正弦波振荡电路如图 2(a) 所示。

(1) 分析电路中的反馈支路和类型;

(2) 若 $R=10k\Omega$, $C=0.062\mu F$, 求电路的振荡频率?

(3) 电路起振条件是什么?

2. 电容三点式 LC 振荡电路如图 2(b) 所示。

(1) 完成电路的连接, 使电路能正常工作。

(2) 若 $C_1=C_2=2000pF$, $L=0.01mH$, 求电路的振荡频率?

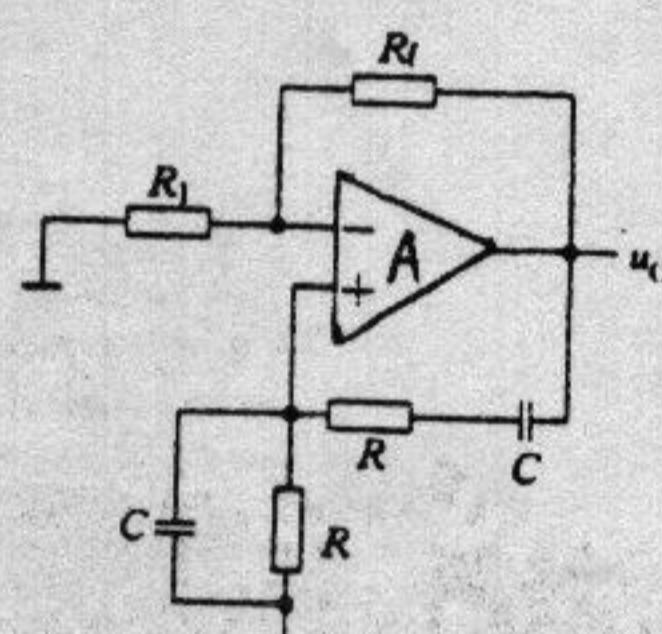


图 2(a)

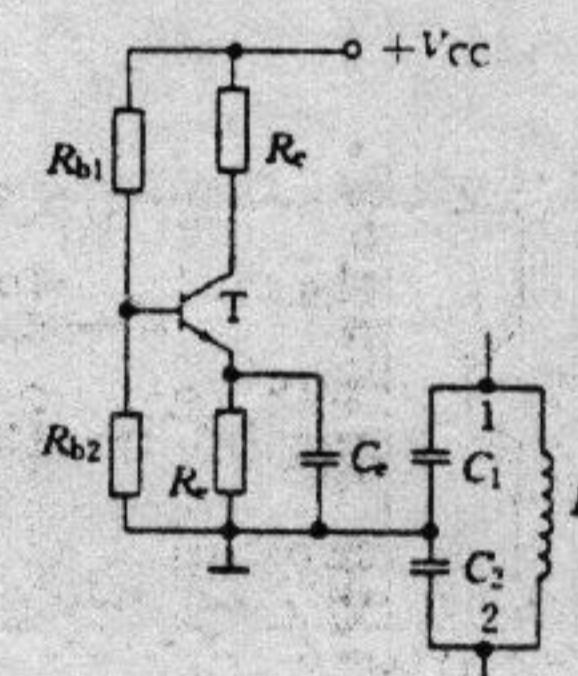


图 2(b)

三、在图 3 所示的放大电路中, 已知 $V_{CC}=V_{EE}=15V$, $R_{c1}=10k\Omega$, $R=1k\Omega$, 恒流源电流 $I=0.2mA$, 假设各三极管的 $\beta=50$, $U_{BEQ}=0.7V$, $r_{be1}=13.5k\Omega$, $r_{be3}=1.2k\Omega$ 。(10分)

1. 试分析差分输入级属于何种输入、输出接法。

2. 若要求当输入电压等于零时, 输出电压也等于零, 则第二级的集电极负载电阻 R_{c3} 应为多大?

3. 分别估算第一级和第二级的电压放大倍数 A_{u1} 和 A_{u2} , 以及总的电压放大倍数 A_u 。

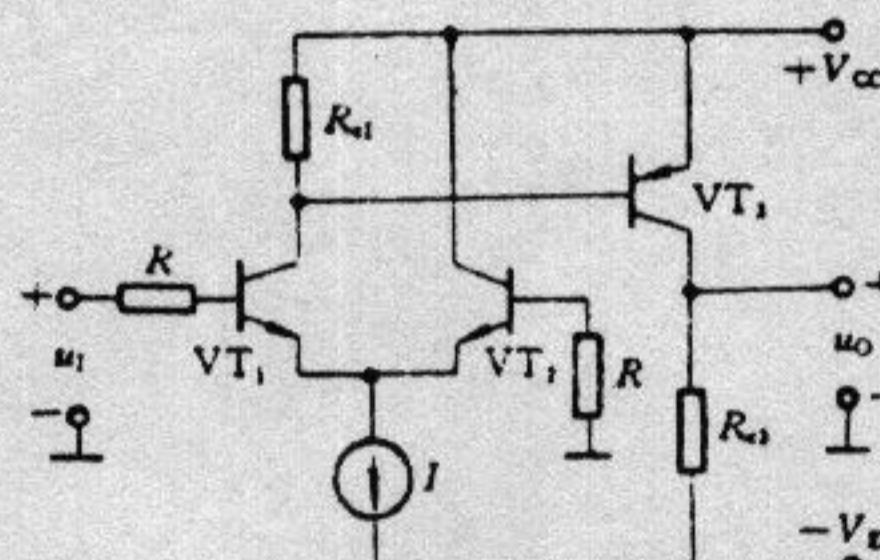


图 3

508

第2页

第3页

四、在图4所示的电路中：(10分)

- 试说明由 R_1 、 R_2 、 VD_1 、 VD_2 、 R_3 以及 VT_1 、 VT_2 组成的输出级的名称。若输出电压波形有交越失真，则应调节哪个电路元件？如何调节？
- 为了提高输出级的带负载能力，减小输出电压波形的非线性失真，试在电路中引入一个级间负反馈（画在图上）；并说明此反馈的组态；
- 若要求引入负反馈后的电压放大倍数 $A_{uf} = \frac{U_o}{U_i} = 20$ ，试选择反馈电阻的阻值。

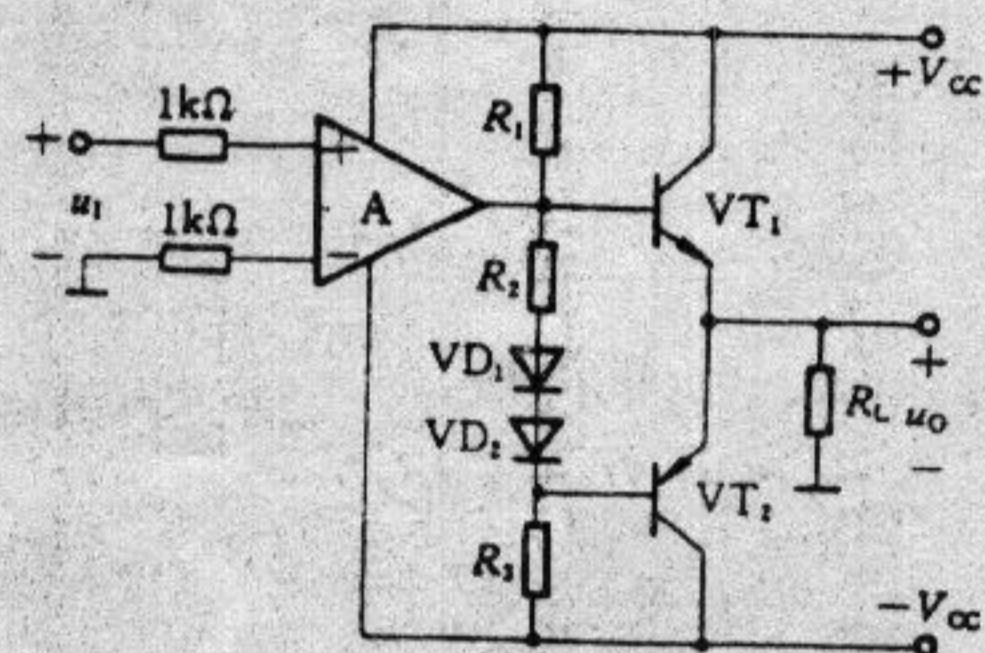


图 4

五、画出图5中各电路的电压传输特性，要求 u_i 的变化幅度足够大，并在图中标明有关数值。设所用集成运放具有理想的特性，所用电源电压为 $\pm 12V$ (10分)

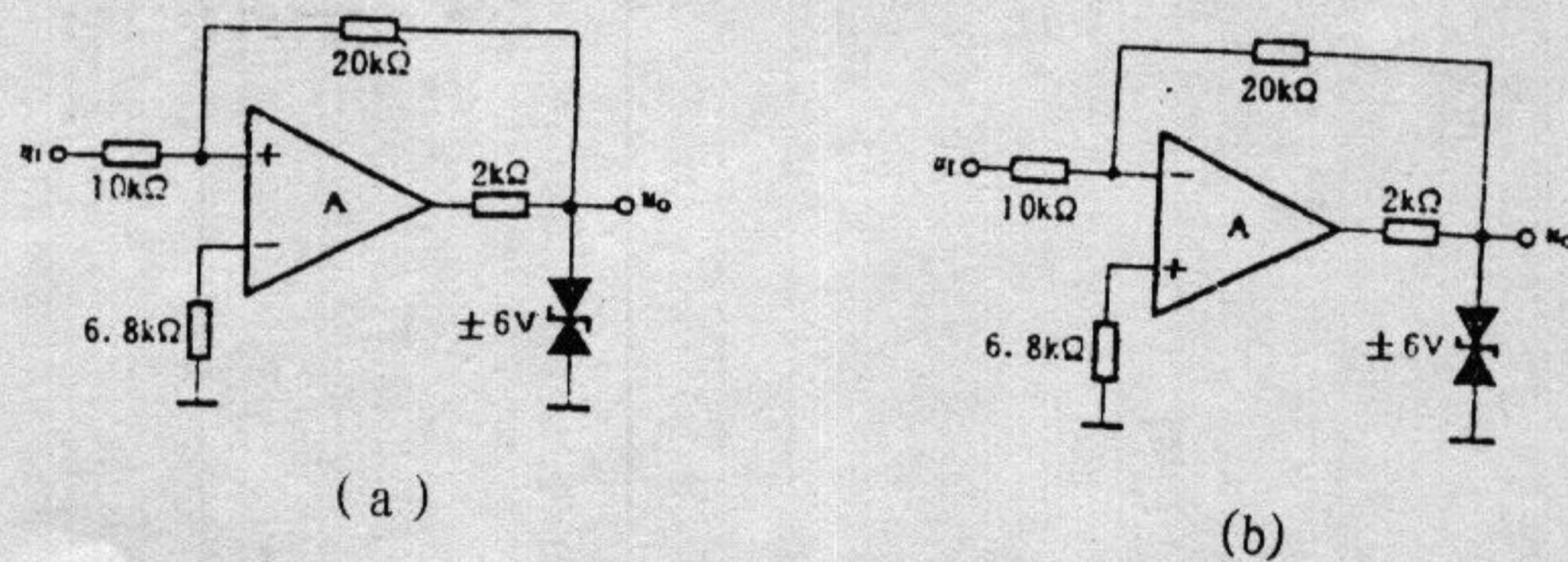


图 5

六、在图 6 中，设 A_1 、 A_2 、 A_3 、 A_4 均为理想运放：(10 分)

1. A_1 、 A_2 、 A_3 、 A_4 各组成何种基本运算电路？
2. 分别求出 u_{o1} 、 u_{o2} 、 u_{o3} 和 u_{o4} 与输入电压 u_{11} 、 u_{12} 、 u_{13} 之间的关系式。

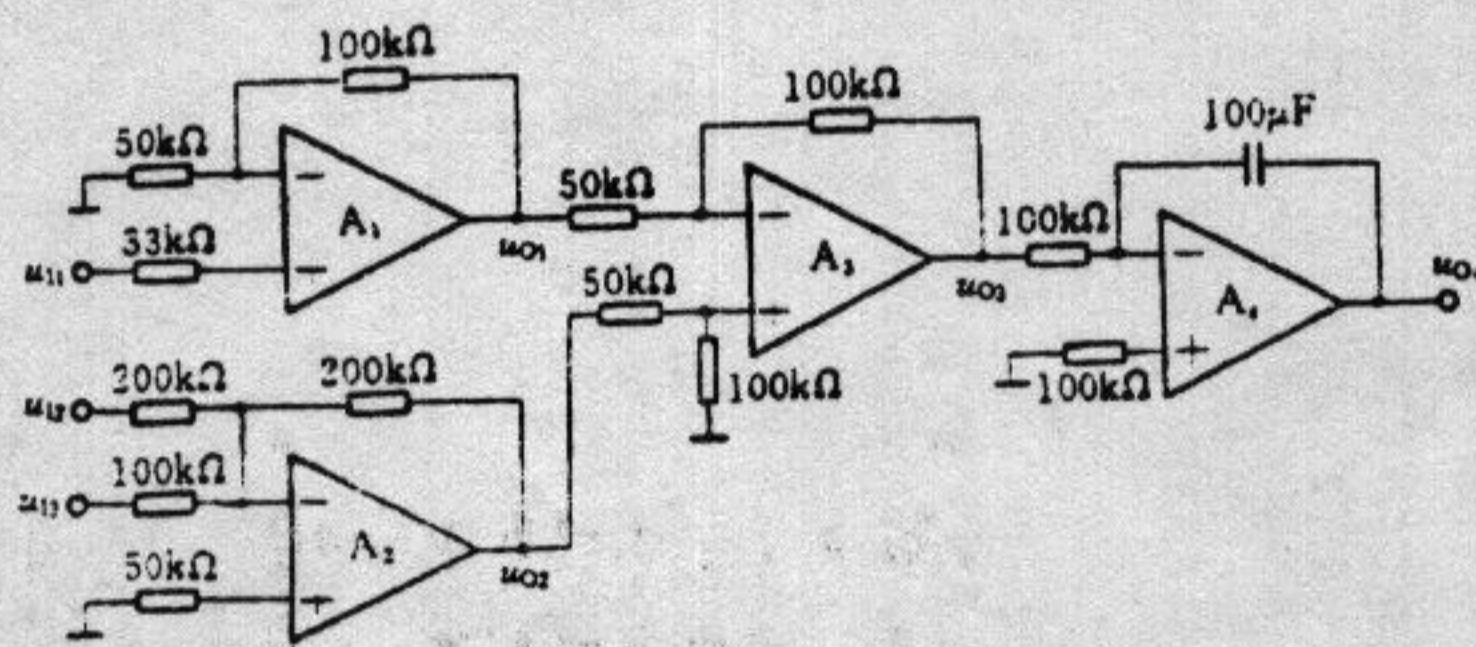


图 6

数
七
1.
2.
3.
要
八
1. 错

2. |

(10分)

 u_{I2}, u_{I3} 之间**数字电路部分：****七、逻辑代数：(4+2+6=12分)**

1. 用基本公式和定理证明：(4分)

$$\overline{(A \oplus B)(B \oplus C)(C \oplus D)} = AB + \overline{BC} + CD + \overline{DA}.$$

2. 写出函数 $F = (\overline{B} + \overline{A} + C + \overline{D})(A + B + \overline{CD})$ 的对偶式 F' 。(2分)


3. 用卡诺图法化简函数：(6分)

$$F(D, C, B, A) = \sum m(0, 2, 6, 9, 10, 11, 14) + \sum d(5, 7, 13, 15).$$


要求分别写出最简与或表达式和最简与或非表达式。

八、逻辑门电路：(6+4=10分)

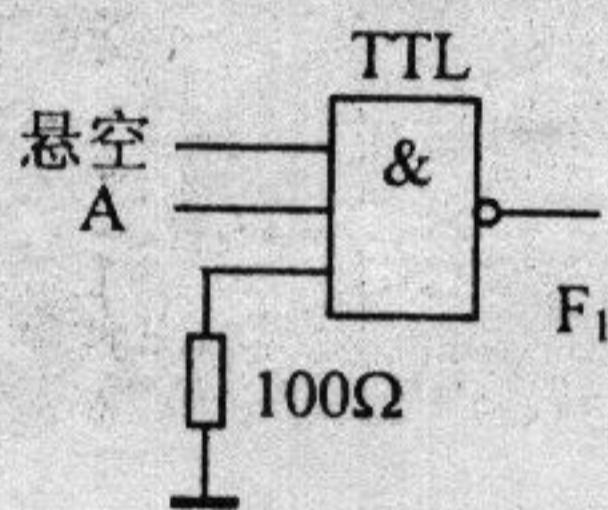
1. 图8.1中的三个电路欲实现的功能如表达式，各电路均有错误。请指出错误原因，并(仍用原逻辑门)给出正确电路。(6分)



$$(1) F_1 = \overline{A}$$

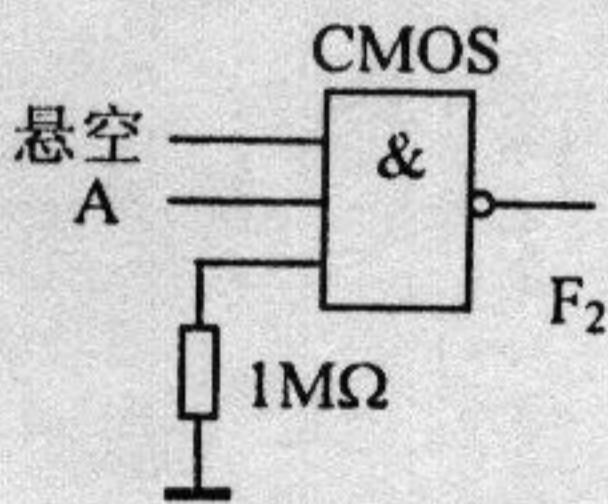

$$(2) F_2 = \overline{A}$$

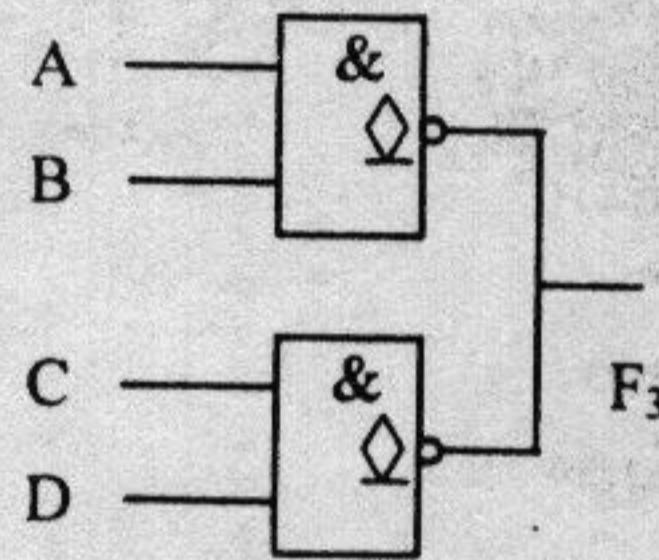

$$(3) F_3 = \overline{AB + CD}$$

图 8.1

2. 门电路及输入波形如图8.2所示，请画出L的波形。(4分)

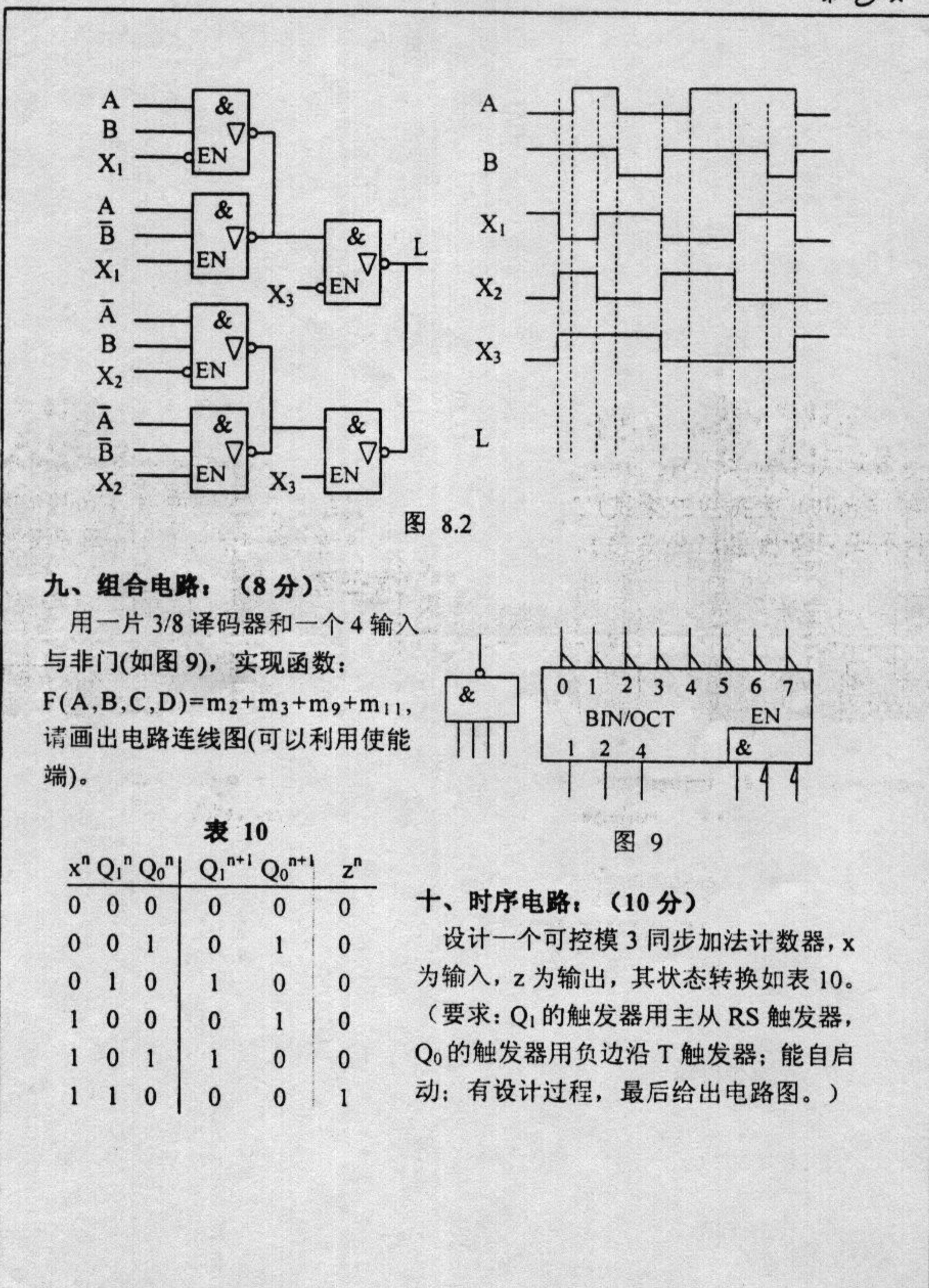


图 8.2

九、组合电路：(8分)

用一片 3/8 译码器和一个 4 输入与非门(如图 9)，实现函数：

$F(A, B, C, D) = m_2 + m_3 + m_9 + m_{11}$ ，
请画出电路连线图(可以利用使能端)。

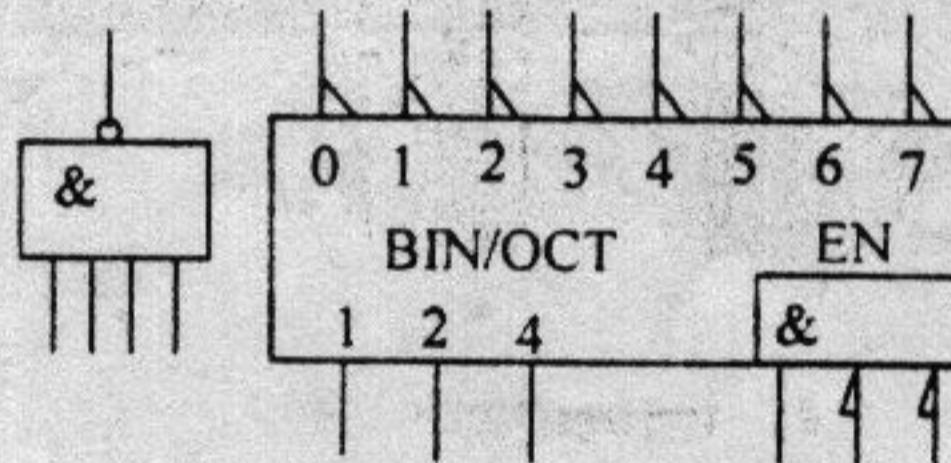


图 9

表 10			
x^n	$Q_1^n Q_0^n$	$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$	z^n
0 0 0	0 0	0	0
0 0 1	0 1	0	0
0 1 0	1 0	0	0
1 0 0	0 1	0	0
1 0 1	1 0	0	0
1 1 0	0 0	1	

十、时序电路：(10分)

设计一个可控模 3 同步加法计数器，x 为输入，z 为输出，其状态转换如表 10。
(要求： Q_1 的触发器用主从 RS 触发器， Q_0 的触发器用负边沿 T 触发器；能自启动；有设计过程，最后给出电路图。)