

试题编号: 819

共 4 页 第 1 页

南京航空航天大学  
二〇一〇年硕士研究生入学考试试题

考试科目: 电 路

说 明: 所有试题答案必须写在答题纸上, 答案写在试卷上无效

**一、选择题(40分, 每小题5分, 单选题, 请注意: 答案写在答题纸上, 写在试卷上无效)**

1. 图 1.1 所示电路 a b 端口的伏安特性应是:

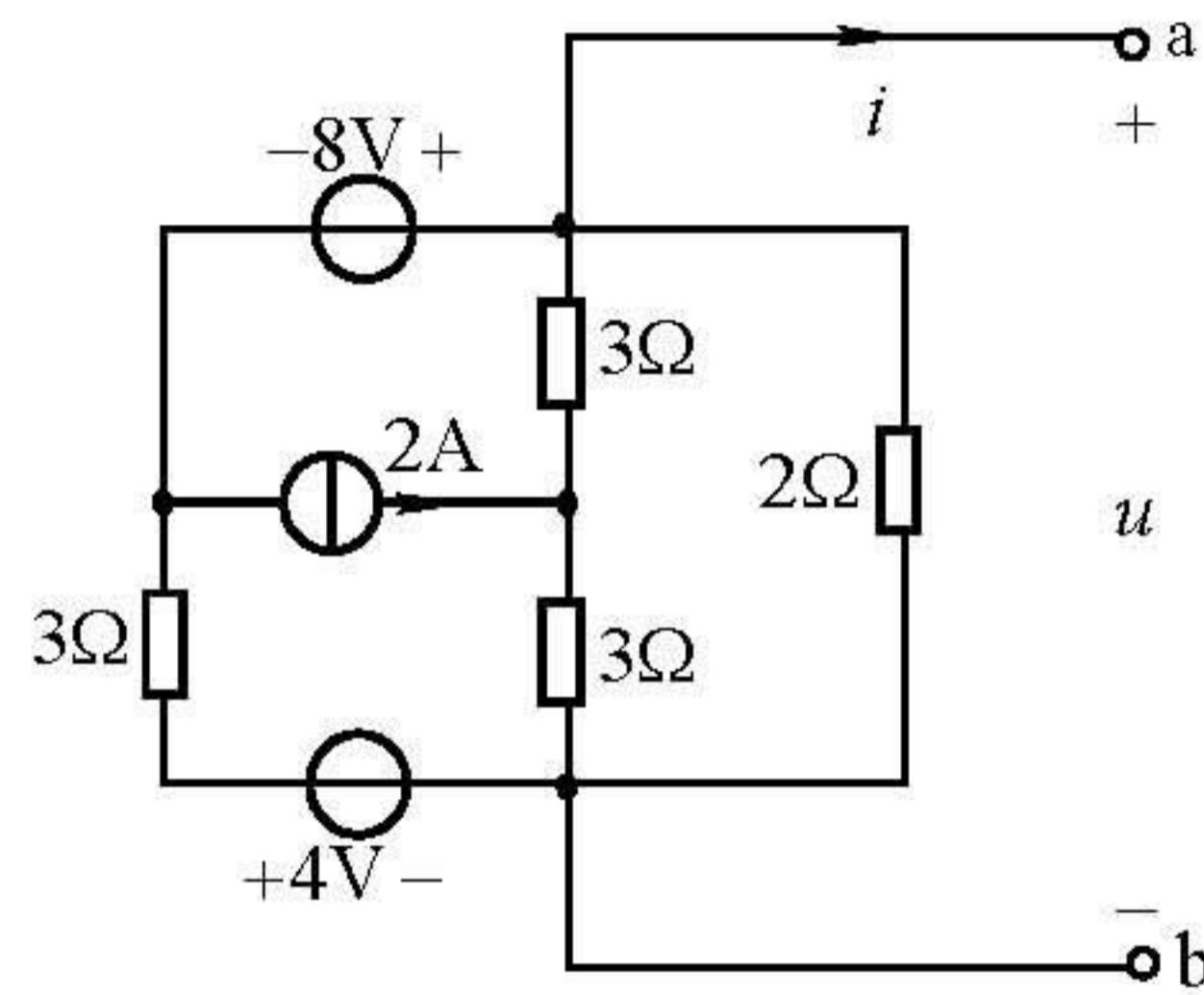
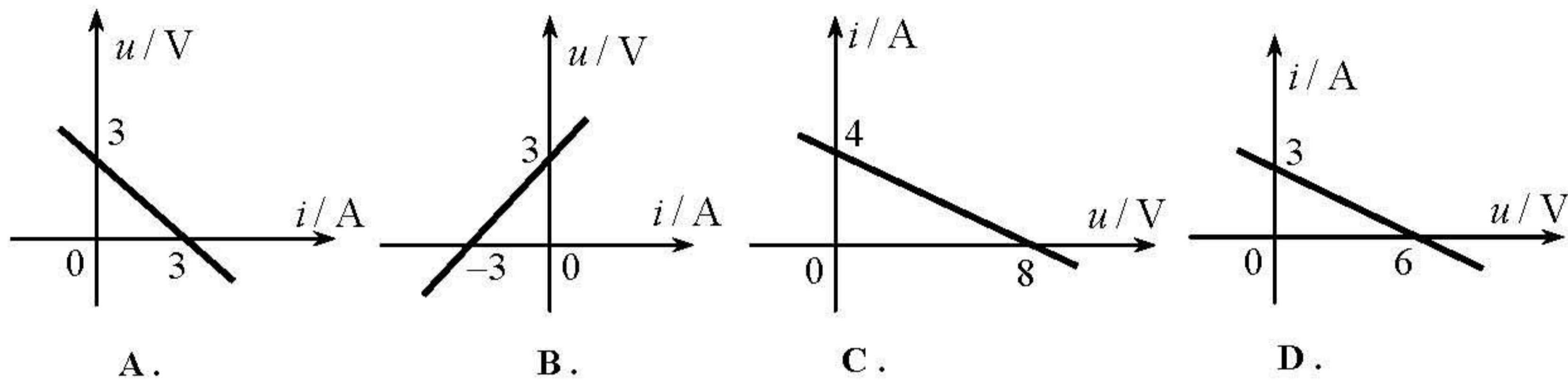


图 1.1

2. 图 1.2 所示电路中  $N_R$  为线性电阻网络, 图中标出了各测量值, 则  $2\Omega$  电阻中的电流  $I$  应为:

- A. 1A              B. 2A              C. 3A              D. 4A

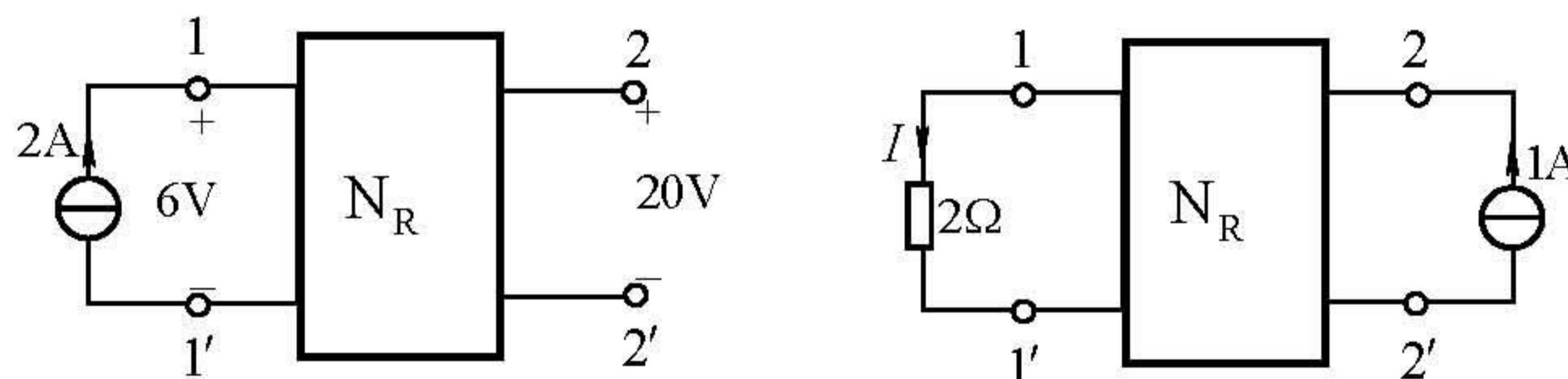


图 1.2

试题编号: 819

共 4 页 第 2 页

3. 图 1.3 所示电路, 问  $R$  为何值时,  $5\Omega$  电阻电压为最大:

- A.  $50\Omega$       B.  $\sqrt{50}\Omega$       C.  $5\Omega$       D.  $\sqrt{10}\Omega$

4. 图 1.4 所示  $RC$  移相电路, 设  $R = \frac{1}{\omega C}$ , 则输出电压  $u_o$  超前  $u_i$  的相位为:

- A.  $0^\circ$       B.  $45^\circ$       C.  $90^\circ$       D.  $120^\circ$

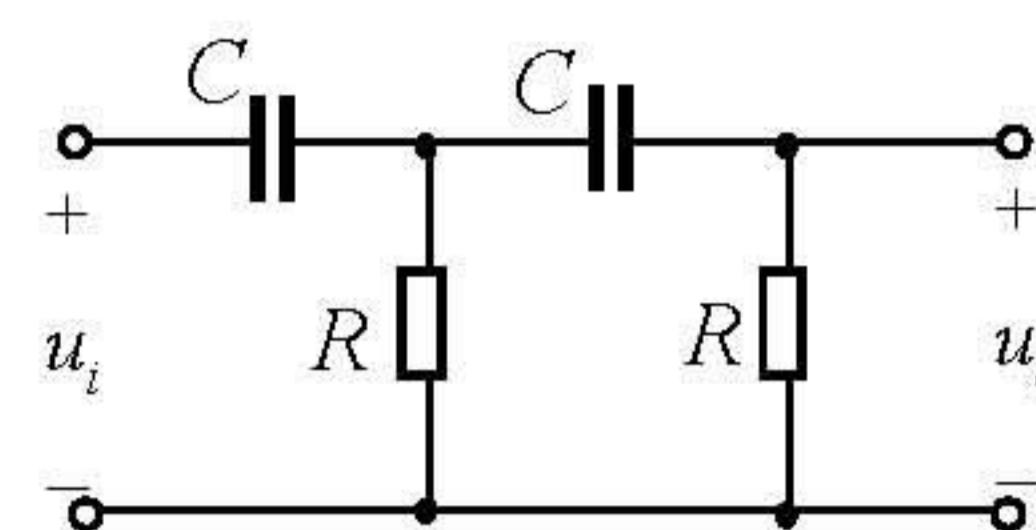
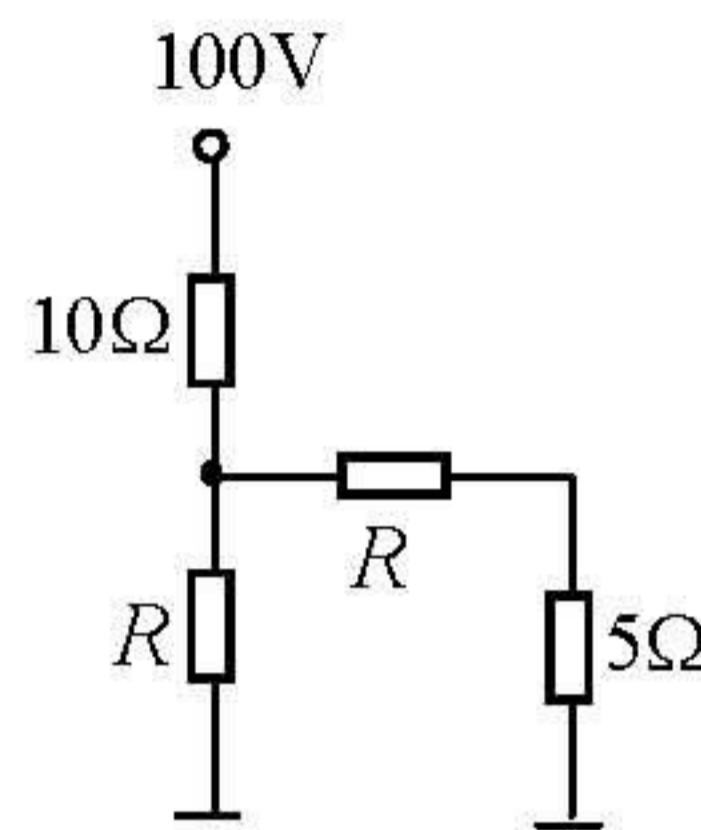


图 1.3

5. 图 1.5 所示为用功率表测量对称三相电路无功功率的一种方法。已知功率表的读数为 100W, 则三相感性负载的无功功率  $Q$  为:

- A.  $50\sqrt{2}$  Var      B.  $100\sqrt{2}$  Var      C.  $100\sqrt{3}$  Var      D. 300Var

6. 图 1.6 所示电路, 非线性电阻  $i_R = 1 - 3u_R$  (电压、电流单位为 V、A)。静态工作点的  $u$  、 $i$  值为:

- A. 0V, 1A      B. 1V, 1A      C. 1.5V, 1A      D. 1.5V, 1.5A

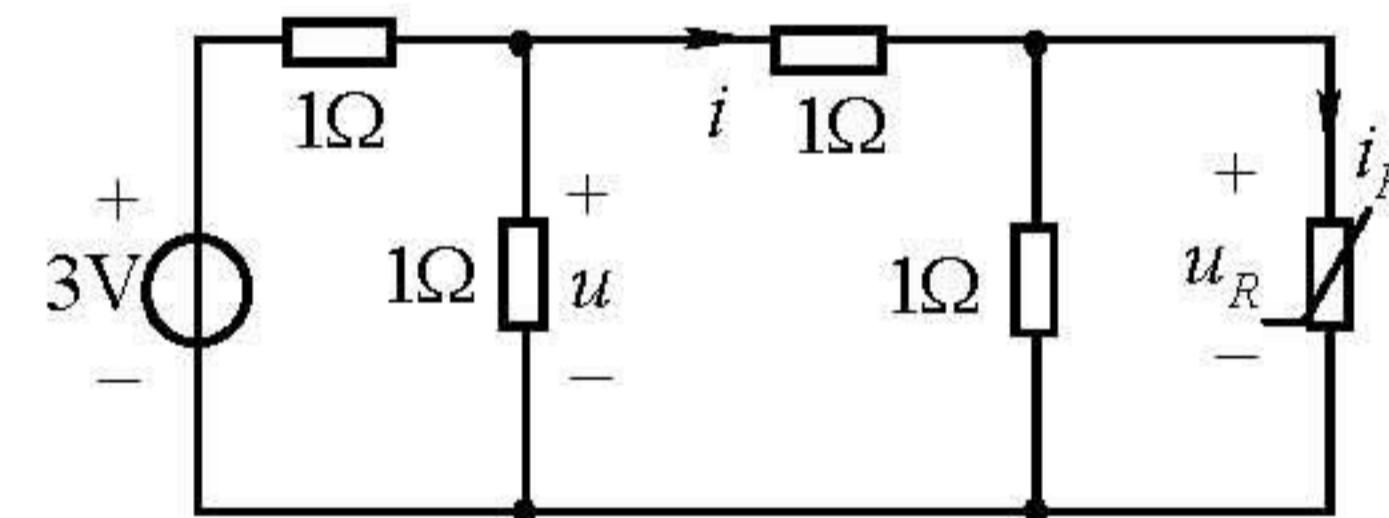
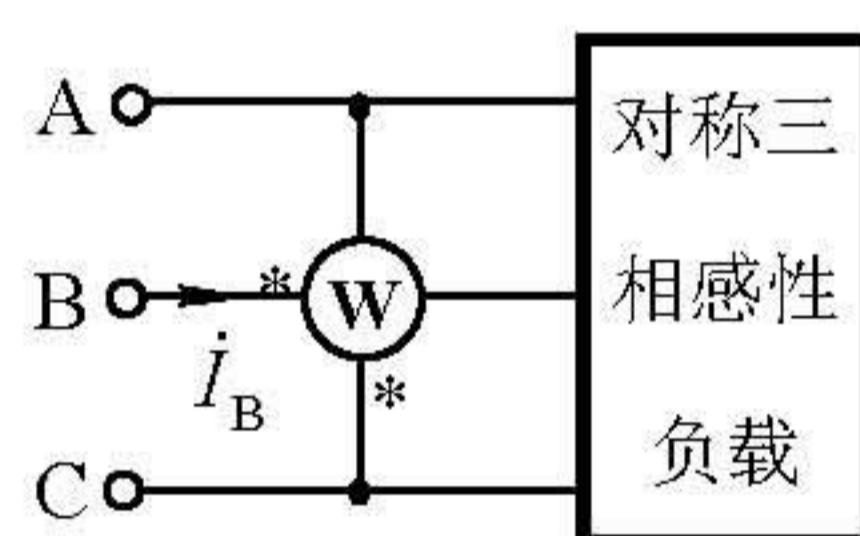
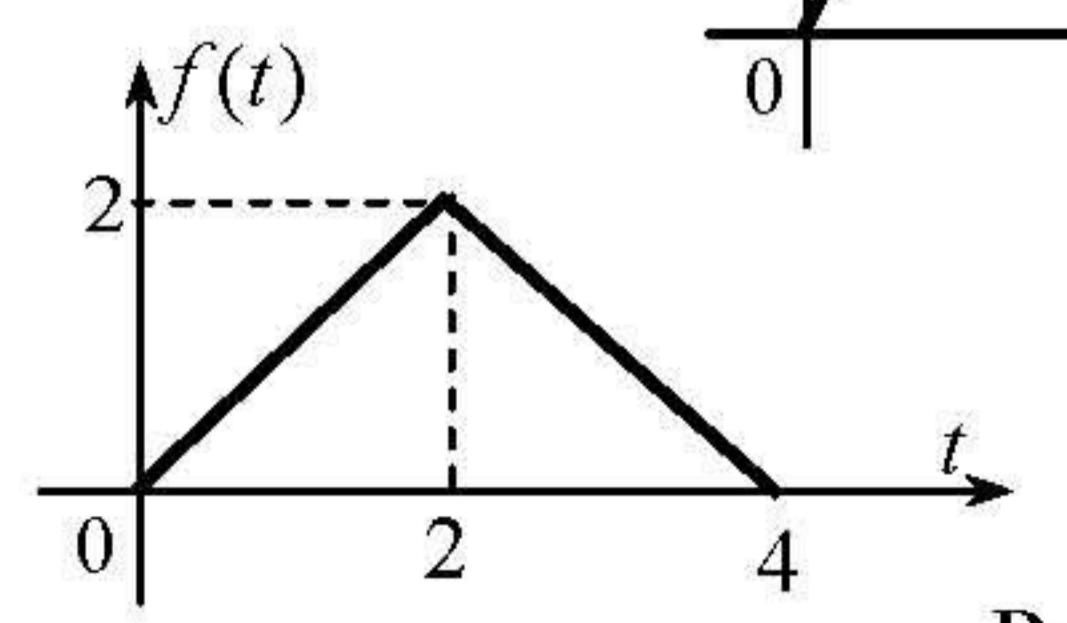
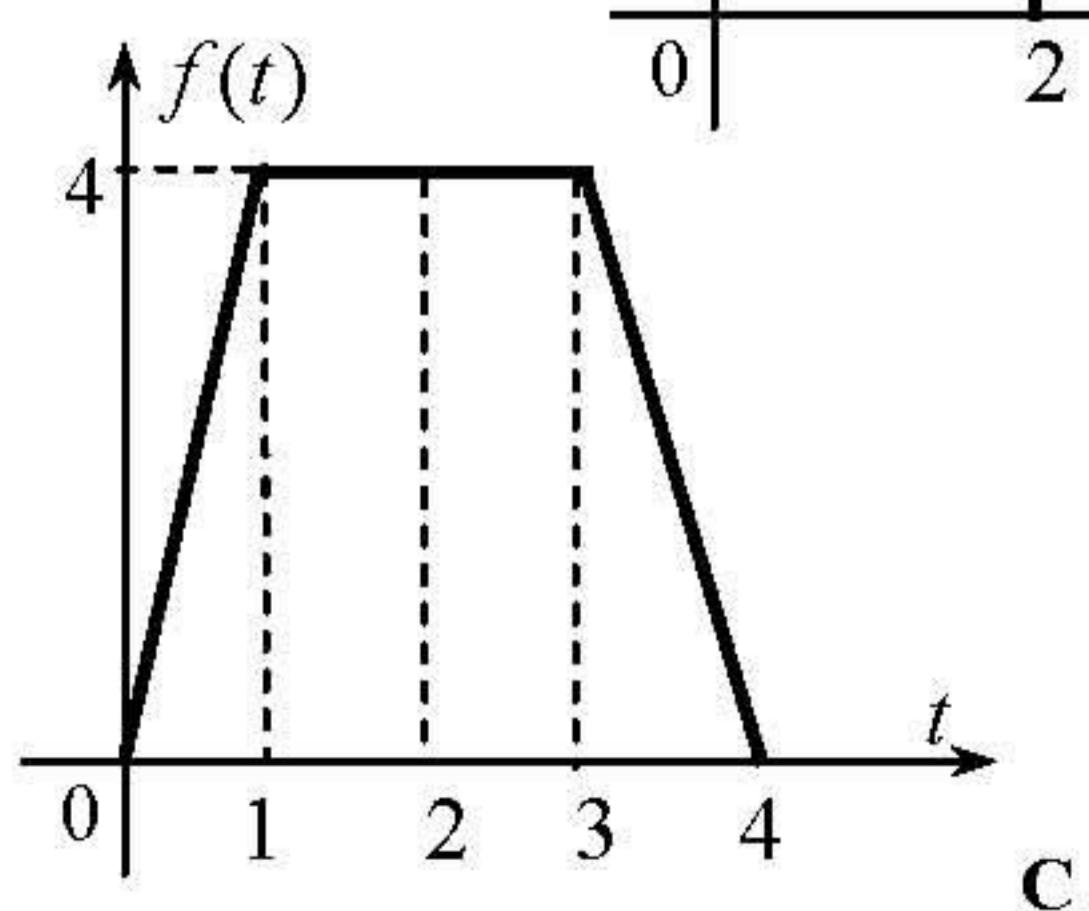
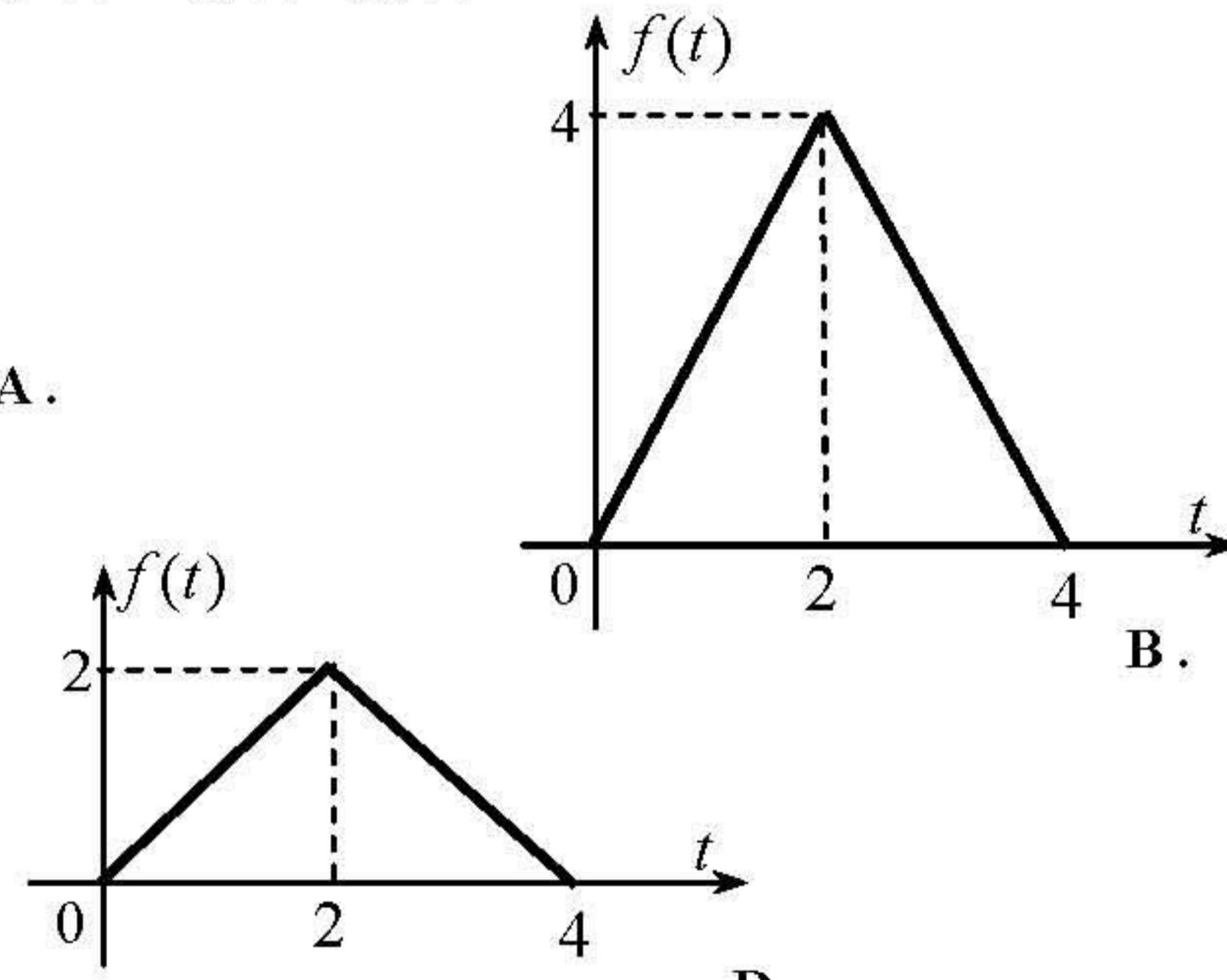
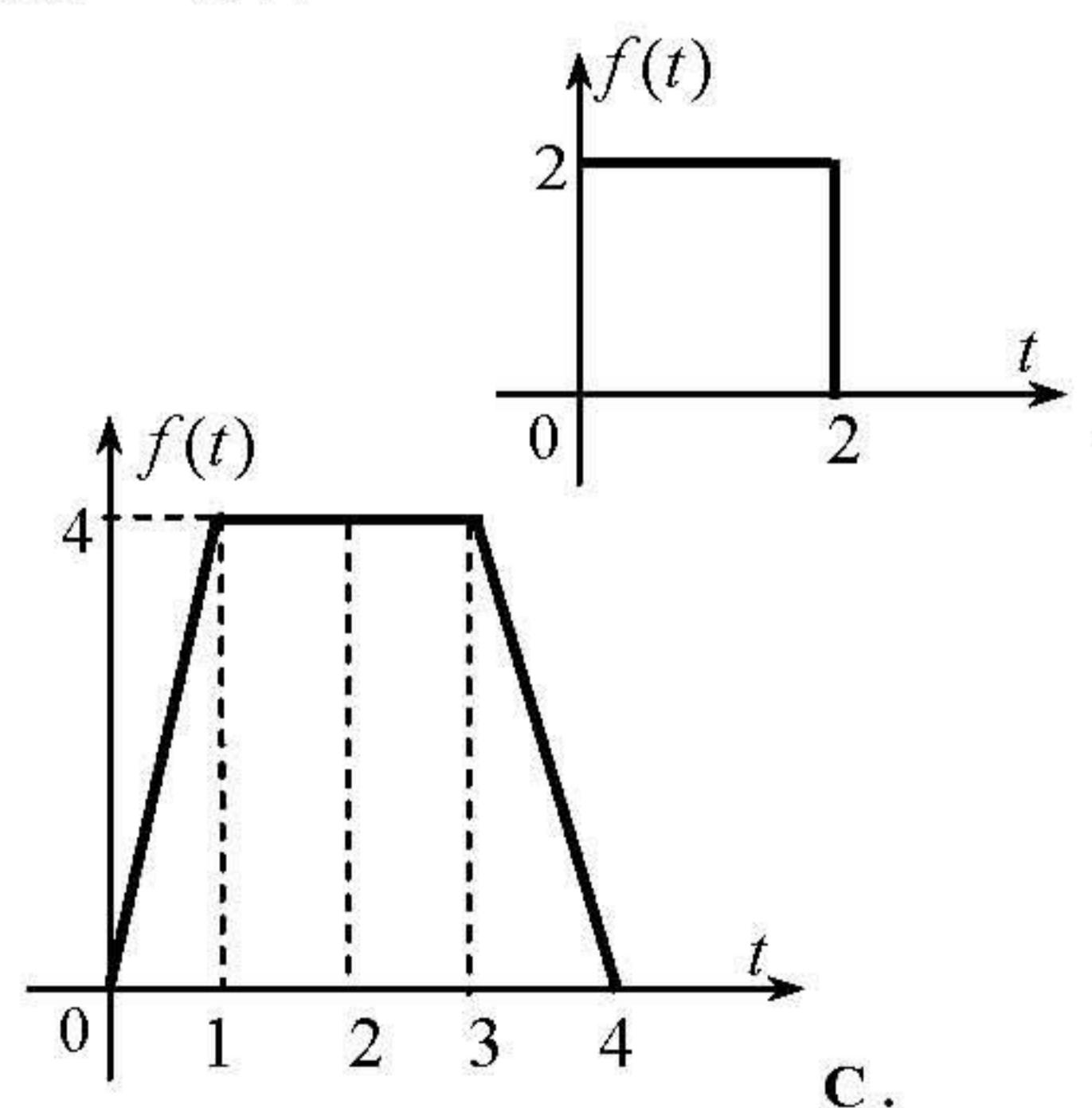


图 1.5

图 1.6

7. 已知  $f_1(t)$  和  $f_2(t)$  的波形如图 1.7 所示, 则  $f(t) = f_1(t) * f_2(t)$  卷积的波形为:

试题编号: 819

共 4 页 第 3 页

8. 图 1.8 所示环形磁路绕 1000 匝励磁线圈, 其它计算条件均具备。若仅将气隙长度  $\delta$  从原来的 1mm 减小到 0.1mm, 但仍保持气隙磁感应强度 1.2T 不变, 问线圈电流  $I$  应:

- A. 减小      B. 增大      C. 不变      D. 无法确定

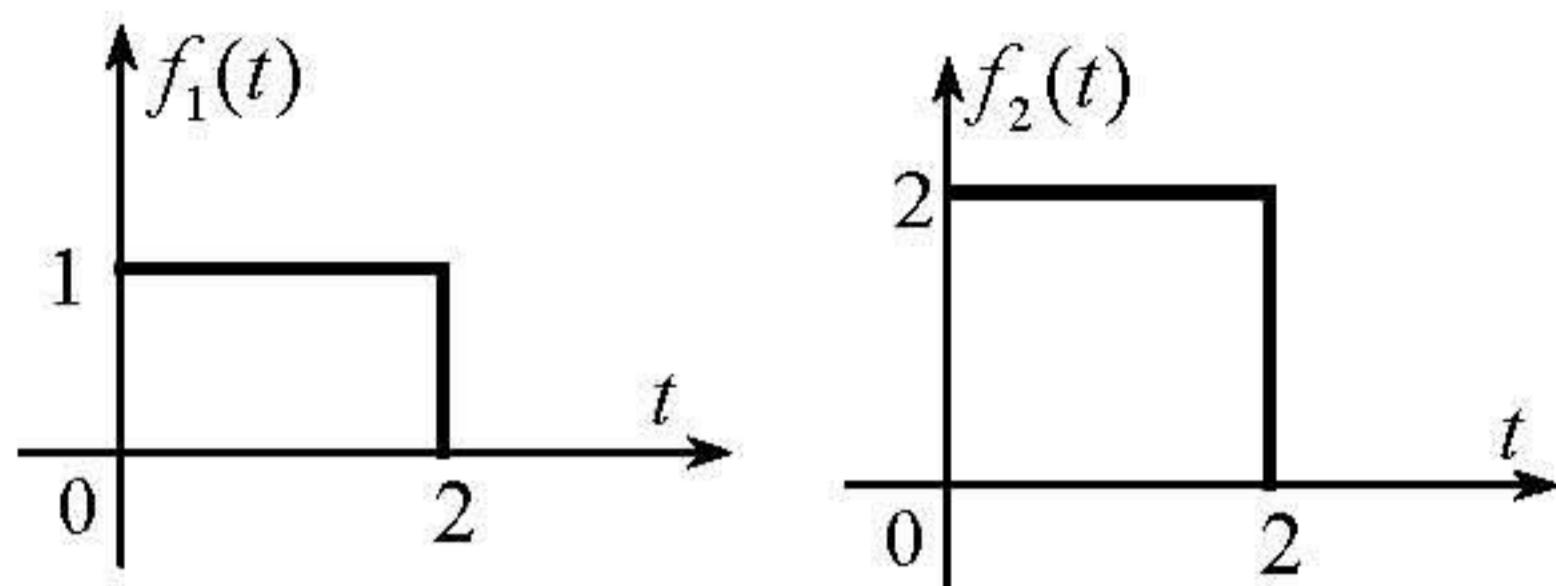


图 1.7

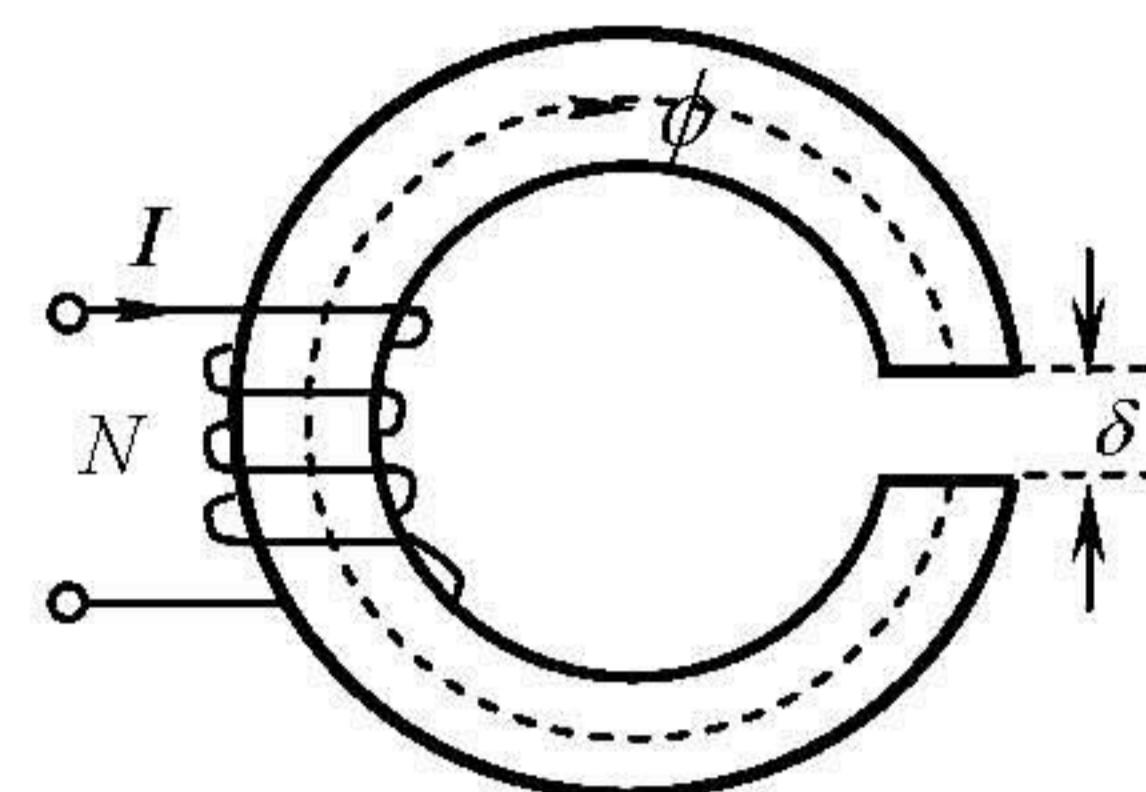


图 1.8

## 二、一般计算题(50分, 每小题 10 分)

1. 图 2.1 所示电路, 求: (1) 电流  $I$ ; (2) 12V 电压源发出的功率。

2. 图 2.2 所示正弦稳态电路, 已知  $u_s(t) = 100\sqrt{2} \cos 200t$  V,  $C$  为何值时负载  $R_L$  可获得最大功率, 求此时流过负载  $R_L$  的电流  $i(t)$ 。

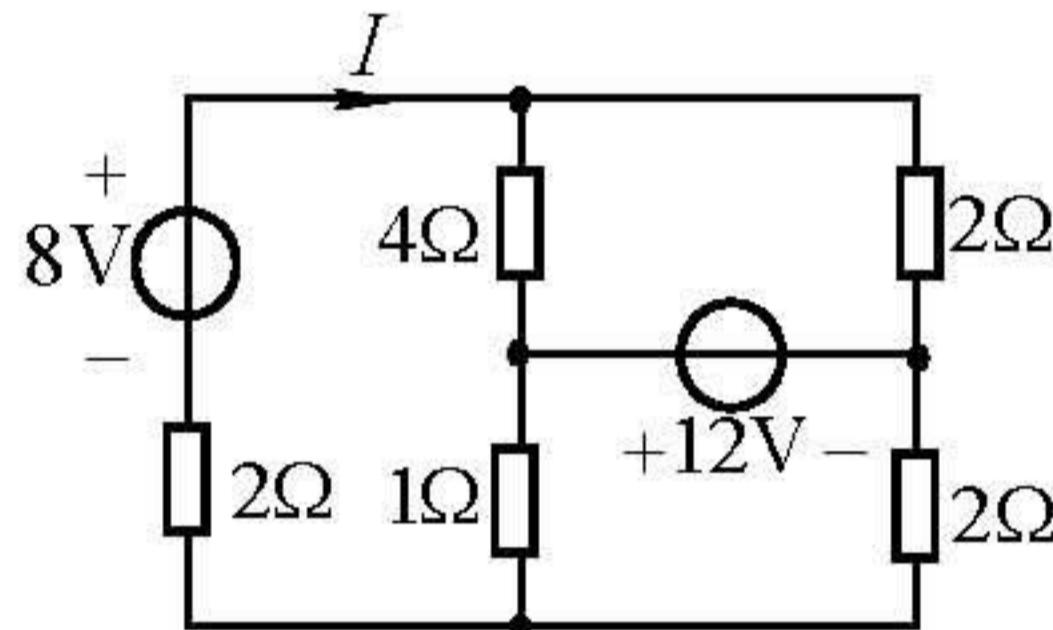


图 2.1

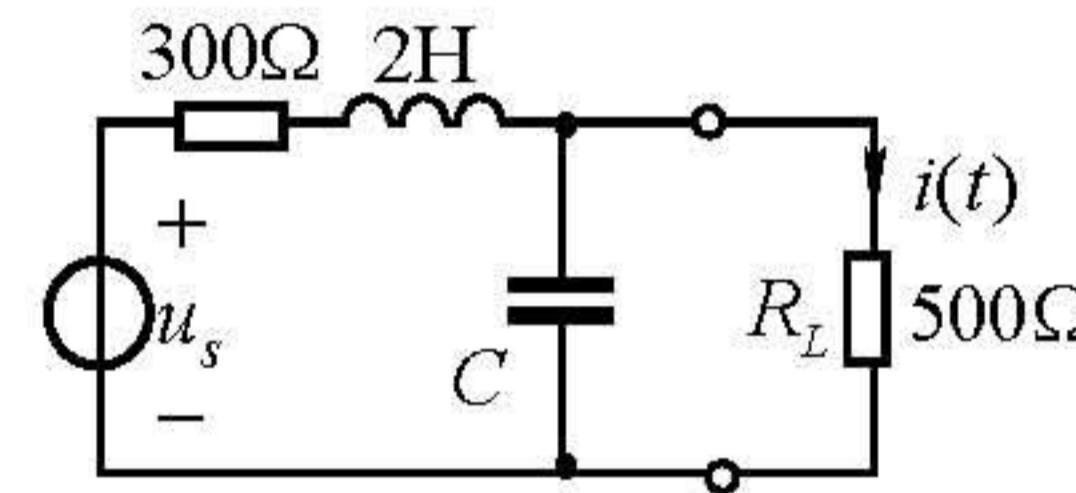


图 2.2

3. 图 2.3 所示为测量  $r$  和  $C$  的电路, 已测得电压表  $V_1$ 、 $V_2$ 、 $V_3$  读数依次分别为 200V、200V、300V, 已知  $R = 40\Omega$ , 电源频率  $f = 50$  Hz。求: (1)  $r$  和  $C$  的值; (2) 若虚线框内改为电感线圈, 则  $r$ 、 $L$  的值。(设电压表为电磁式理想情况, 且两种情况测量值不变)

4. 电路如图 2.4 所示, 已知响应  $u = (20 - 5e^{-0.5t})$  V,  $t \geq 0$ , 求: (1) 网络 N 的戴维南等效电路; (2) 零输入响应  $u_x$ 。

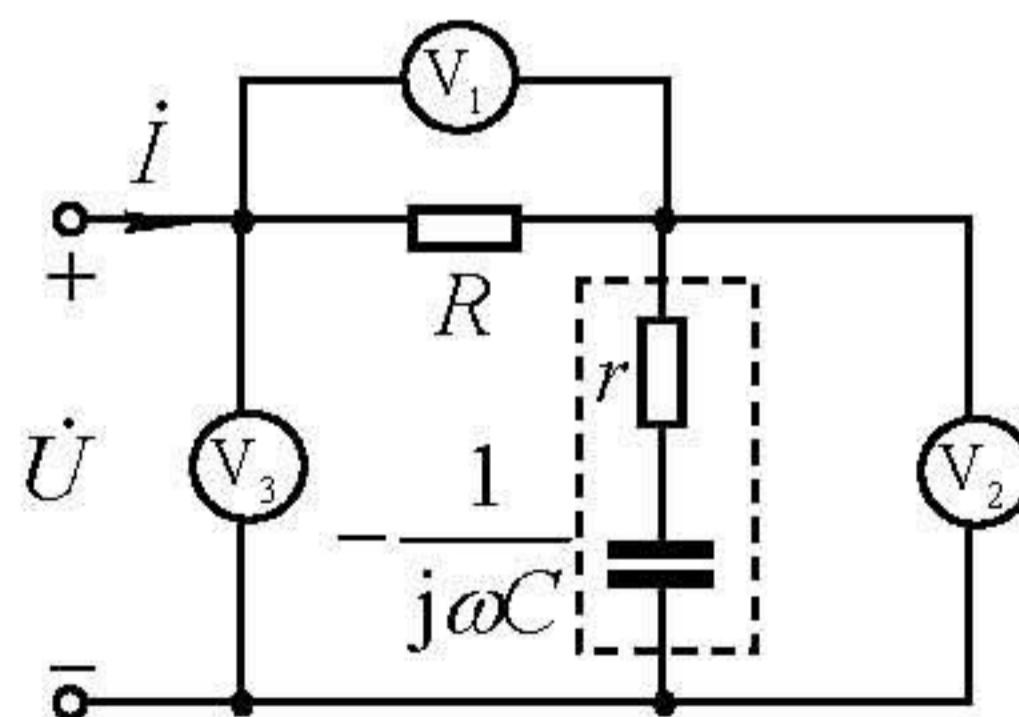


图 2.3


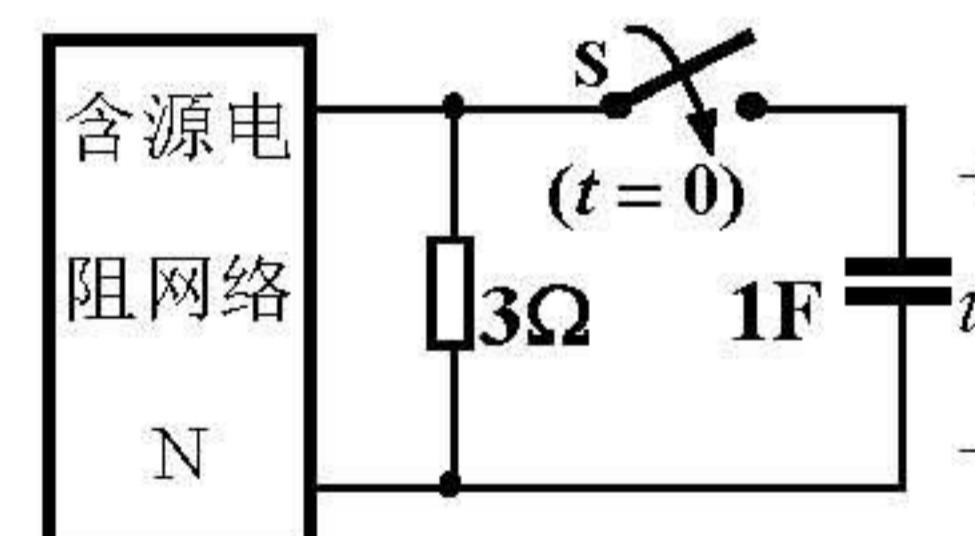


图 2.4

试题编号: 819

共 4 页 第 4 页

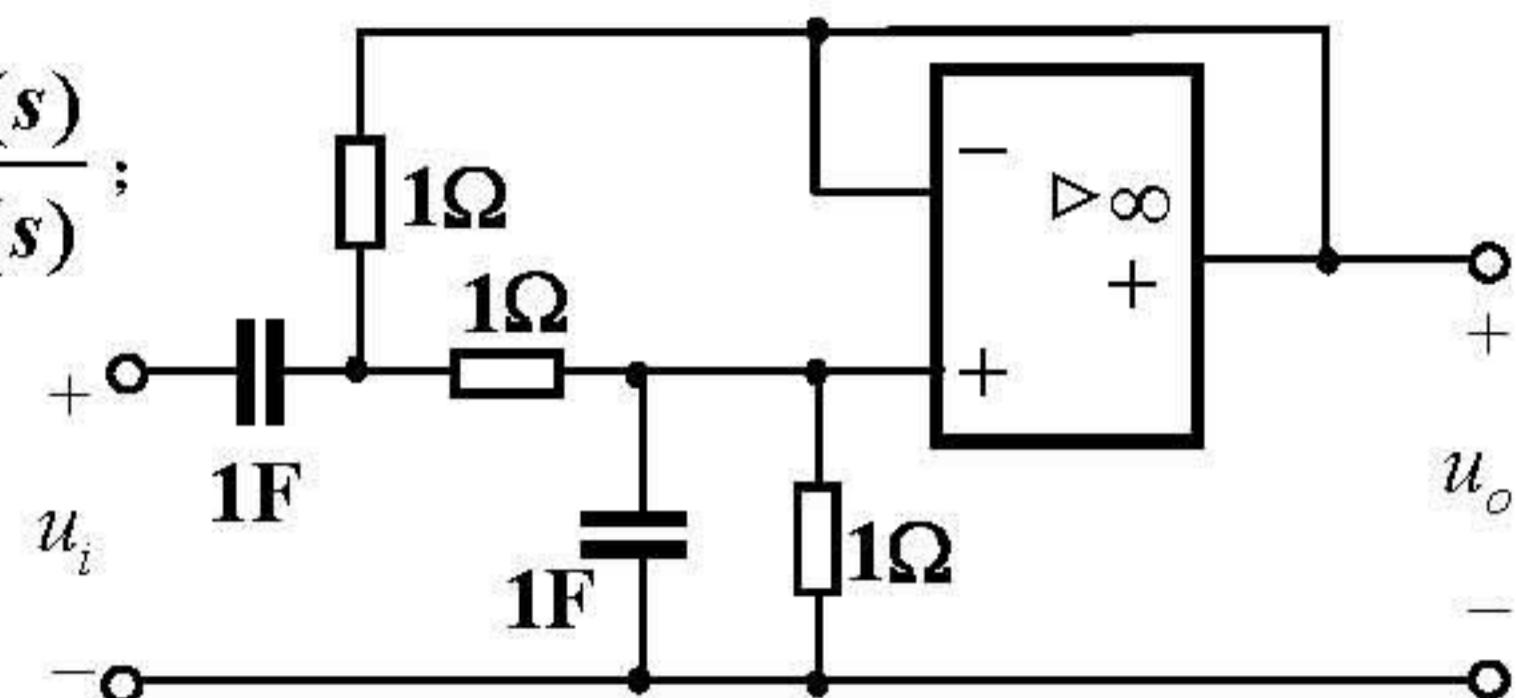5. 图 2.5 所示电路, 求: (1) 网络函数  $H(s) = \frac{U_o(s)}{U_i(s)}$ ;



(2) 定性画出系统的幅频特性并指出滤波特性。

### 三、综合计算题(60分,每小题12分)

1. 图 3.1 所示电路, 求: (1) 2A 电流源发出的功率; (2) 受控电流源电压  $U$ 。

2. 图 3.2 所示正弦电路中, 电流源有效值 100mA, 电源角频率为  $1000\text{rad/s}$ ,  $L_1 = L_2 = 2\text{H}$ ,  $M = 1\text{H}$ ,  $R = 2\text{k}\Omega$ 。(1) 可变电容  $C$  为何值时电流  $I$  最小? 求出  $I$  最小值; (2) 可变电容  $C$  又为何值时电流  $I$  最大? 求出最大值。

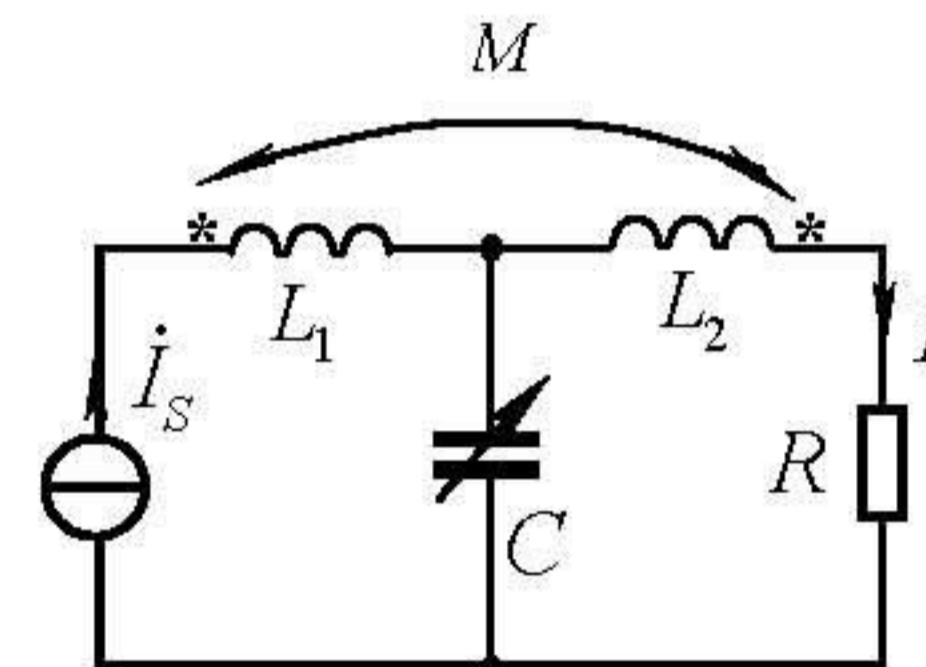
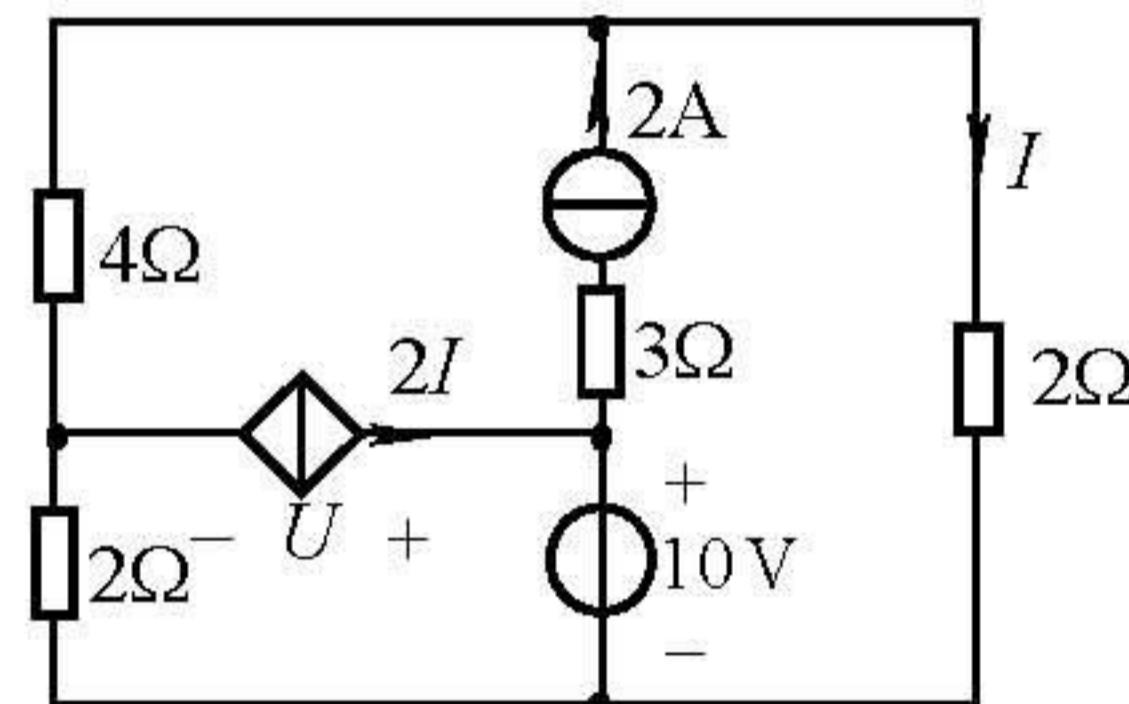


图 3.1

3. 图 3.3 所示电路, (1) 列出以  $u_c$ 、 $i_L$  为变量的标准形式状态方程; (2) 若  $i_s = [1 + 8\cos(t + 45^\circ)]\text{A}$ , 求电阻  $R_1$  消耗的平均功率。

4. 图 3.4 所示电路, 已知  $u_s = 10\sqrt{2} \cos 100t\text{V}$ , 求: (1) 由虚线框所示二端口网络 N 的传输参数; (2)  $Z_L$  为何值时可获得最大功率, 求出此时的最大功率  $P_{\max}$ 。

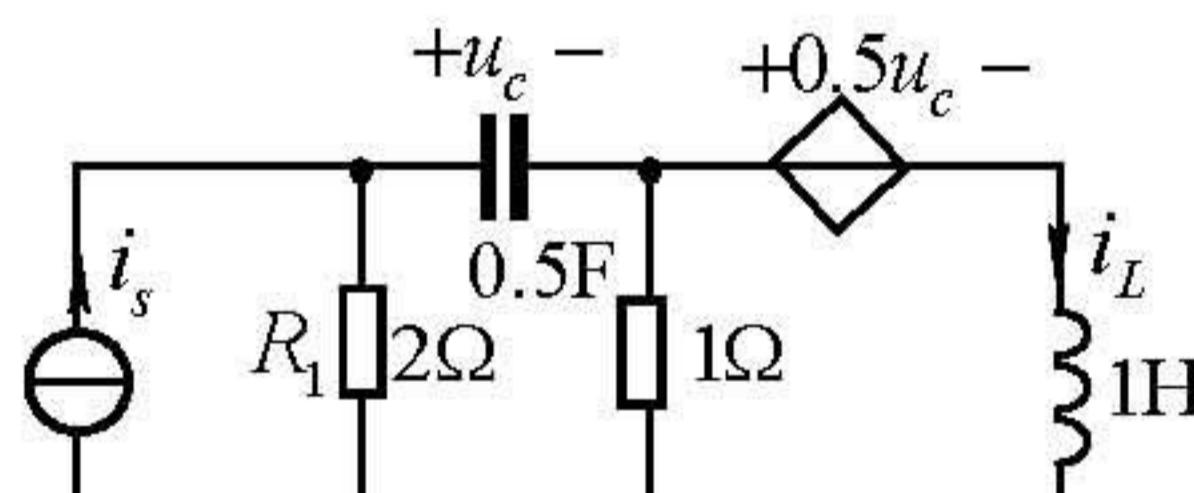


图 3.3

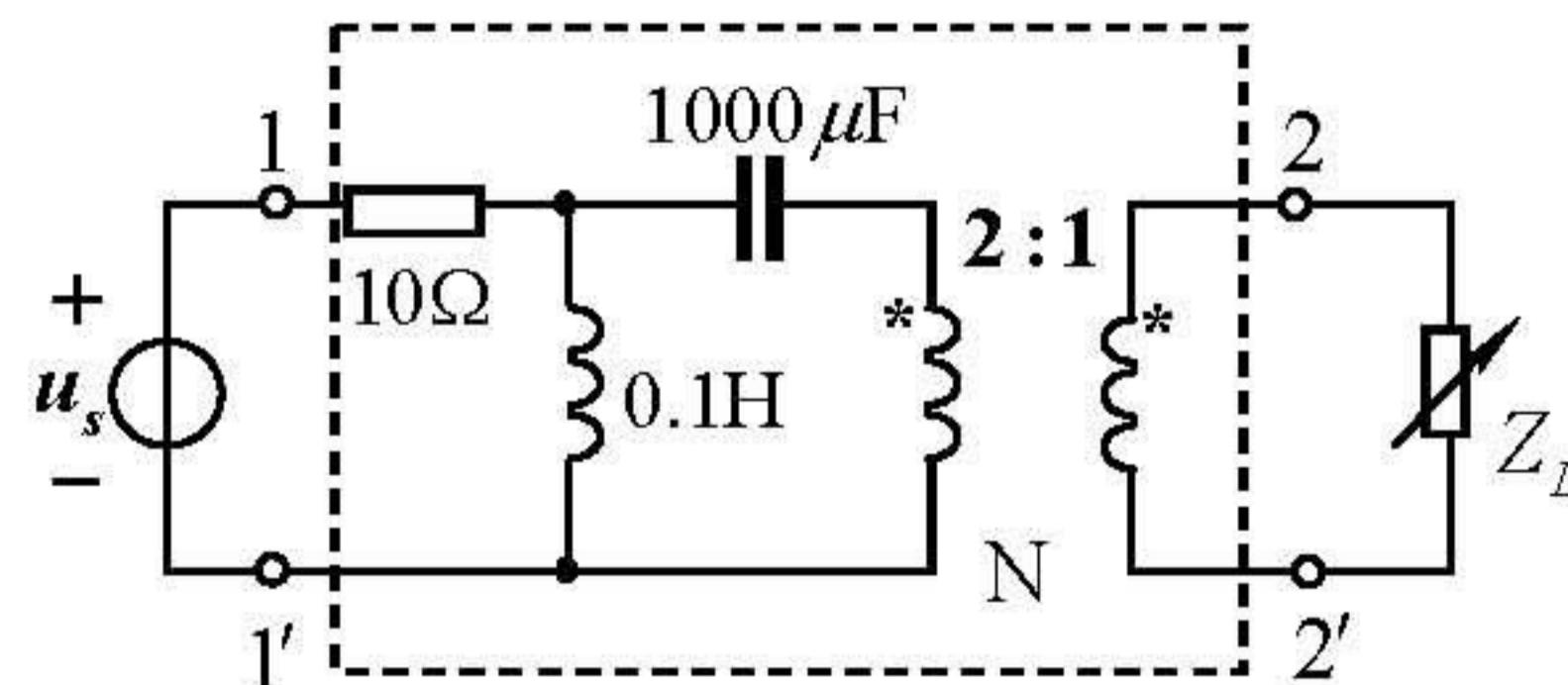


图 3.4

5. 图 3.5 所示电路, 求:

- (1) 关于  $u_c(t)$  的冲激响应  $h(t)$ ;  
 (2) 写出关于变量  $u_c(t)$  的微分方程;  
 (3) 若  $u_s(t) = 2e^{-3t}\varepsilon(t)\text{V}$  时的零状态响应  $u_c(t)$ 。

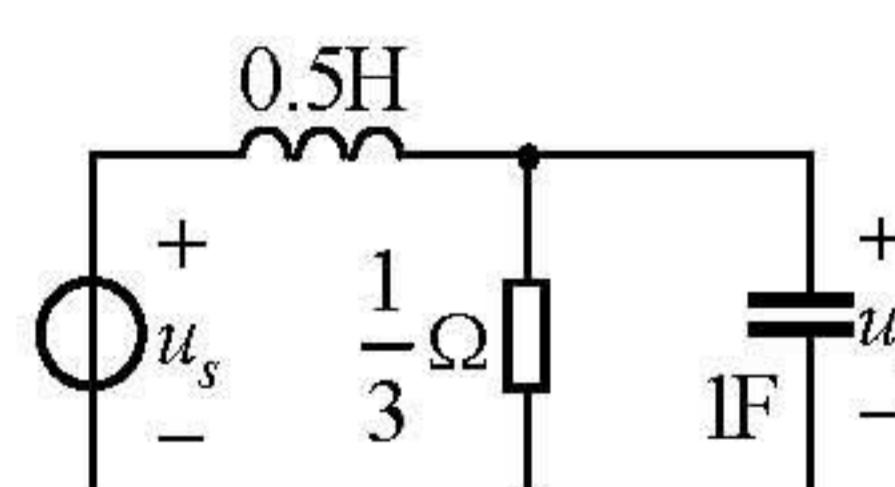


图 3.5