

南京农业大学
2009 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

试题编号 829 试题名称：电路

注意：答题一律答在答题纸上，答在草稿纸或试卷上一律无效

一、选择题（每题 7 分，共 35 分）

1、电路如图 1-1 所示， U_s 为独立电压源，若外电路不变，仅电阻 R 变化时，

将会引起（ ）

- A. 端电压 U 的变化
- B. 输出电流 I 的变化
- C. 电阻 R 支路电流的变化
- D. 上述三者同时变化

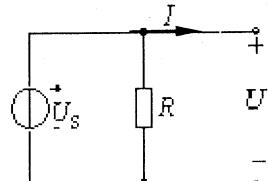


图 1-1

2、图 1-2 示电路中，若 $U_o=KU_s$ ，则 K 为（ ）

A. $\frac{R_3}{R_1+R_3}$ B. $\frac{R_3}{R_1+R_2}$ C. $\frac{R_2R_3}{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}$

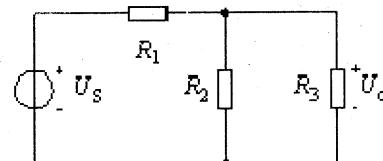


图 1-2

D. $\frac{R_3}{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}$

3、图 1-3 中构成割集的支路集合是（ ）

- A. {1, 2, 3}
- B. {1, 4, 5}
- C. {1, 4, 3, 5}
- D. {1, 2, 3, 4, 5}

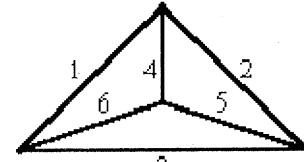


图 1-3

4、若图 1-4 示无源二端网络 N 的(复)导纳 $Y=\sqrt{2}/-45^\circ \text{S}$ ，则其等效串联电路中的元件为

A. $R=1\Omega$ $\omega L=1\Omega$ B. $R=0.5\Omega$ $\omega L=0.5\Omega$

C. $R=1\Omega$ $\frac{1}{\omega C}=1\Omega$ D. $R=0.5\Omega$ $\frac{1}{\omega C}=0.5\Omega$

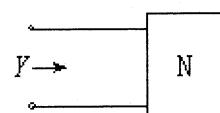


图 1-4

5、图 1-5 示并联的有互感线圈的等效电感为（ ）

A. L_1+L_2+2M B. L_1+L_2-2M

C. $\frac{L_1L_2-M^2}{L_1+L_2-2M}$ D. $\frac{L_1L_2-M^2}{L_1+L_2+2M}$


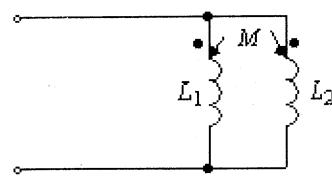


图 1-5


南京农业大学
2009 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

二、填空题（每空 7 分，共 35 分）


1、图 2-1 示二端网络的电压电流关系为 _____

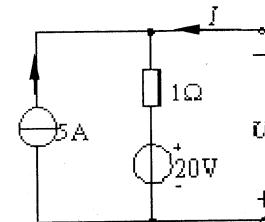

2、图 2-2 中以{4, 6, 7}为树，则基本回路为 _____。

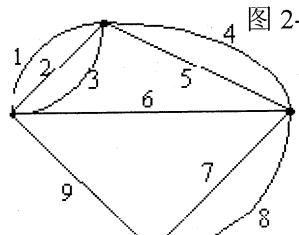

3、图 2-3 示二端电路戴维宁等效变换的形式为 _____。

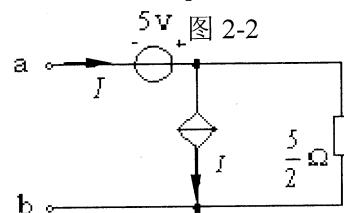

4、已知正弦电压 $u_1=10\sin(\omega t+60^\circ)$ V 和

$u_2=-6\cos(\omega t+30^\circ)$ V, $u_1(t)$ 和 $u_2(t)$ 的相位

关系是: _____ 超前 _____ 的相位差为 _____。

图 2-3

5、图 2-4 所示含源二端网络 N 外接 $R=12\Omega$ 时, $I=2A$;

当 R 短路时, $I=5A$ 。当 $R=24\Omega$ 时, I 应为:

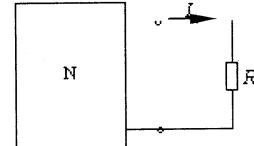


图 2-4

三、如图 3 用叠加定理求求 U_o 。（10 分）


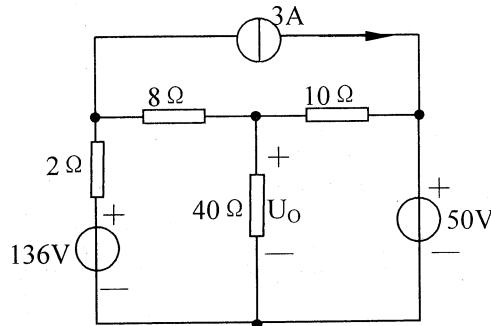


图 3


南京农业大学
2009 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

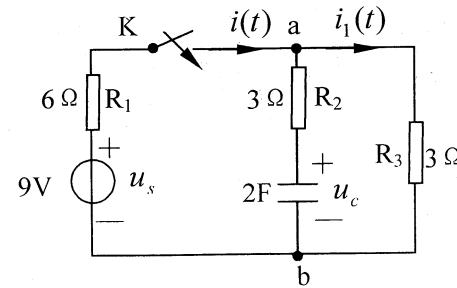四、如图, $t=0$ 开关闭合, 闭合前电路无初始储能, 求 $t \geq 0$ 时的 $u_c(t)$ 和 $i_1(t)$ 。(15 分)




五、图示电路中, 已知电压表读数为 50V, 电流表读数为 1A, 功率表读数为 30W, 电源的频率为 $\omega = 314 \text{ rad/s}$, 负载 Z 为感性。求:

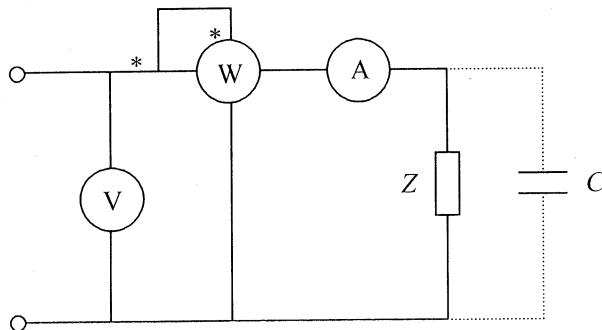- (1) 复阻抗 $Z=?$, 功率因数 $\lambda=?$
- (2) 要把该电路的功率因数提高到 0.9, 应并联多大的电容? 此时电流表的读数和功率表的读数各为多少?
- (3) 欲使电路在该电源频率下发生串联谐振, 应串联一个多大的电容? 此时电流表的读数和功率表的读数各为多少? (20 分)



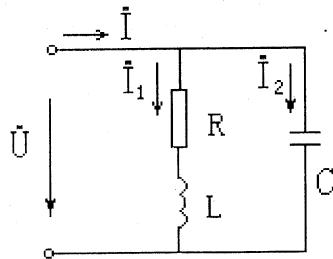六、已知电路如图示,求电流 $\dot{I}, \dot{I}_1, \dot{I}_2$, 及电路的 $P, Q, S, \cos \phi$, 并画出相量图。已知:



$f = 50 \text{ Hz}$, $U = 220 \angle 0^\circ$, $R = 100 \Omega$, $L = 0.5 \text{ H}$, $C = 10 \mu \text{ F}$ (20 分)

南京农业大学
2009 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

七. 图示对称三相电路中, $U_l = 380V$, $Z_1 = -j110 \Omega$, 电动机 $P=1320W$, $\cos\varphi=0.5$ (滞后)。(15)

- 求: (1) 线电流和电源发出总功率;
(2) 用两表法测电动机负载的功率, 画接线图。

