

机密★启用前


秘密★启用后

请将所有答案写在专用答题纸上

河海大学 2006 年攻读硕士学位研究生入学考试试题


考试科目名称: 电路(代码: 422)

一、(本题满分 10 分)

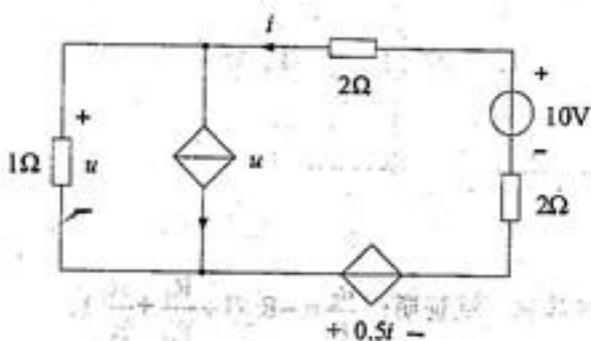
电路如图所示, 求 u 和 i .

二、(本题满分 10 分)

电路如图所示, 求其中元件 1, 2, 3 吸收的总功率的最小值.

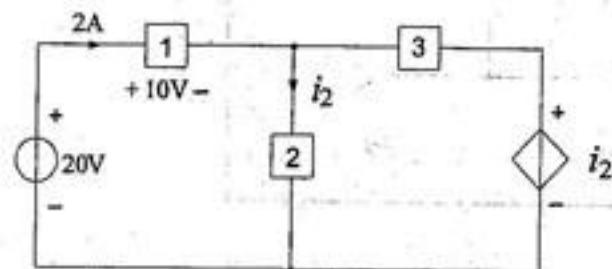


三、(本题满分 10 分)

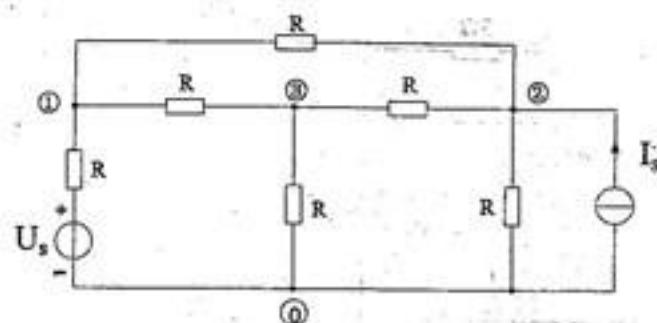电路如图所示, 已知 $U_s=16V$, $I_s=4A$, $R=1\Omega$. 试求结点①、②、③的电压(以结点④为参考).


四、(本题满分 10 分)

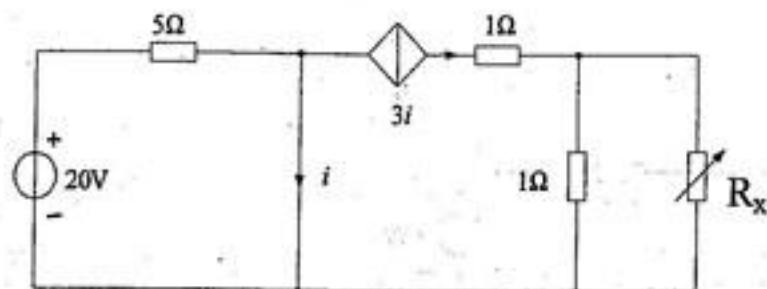图示含源一端口外接可调电阻 R_x ，问 R_x 为何值时它可获得最大功率？并求此最大功率。




五、(本题满分 15 分)

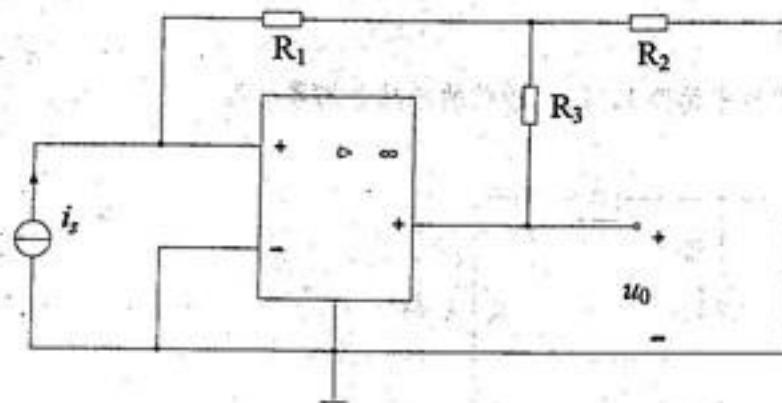如图电路为一种电流—电压变换器，试证明： $\frac{u_0}{i_s} = -R_3 \left(1 + \frac{R_1}{R_2} + \frac{R_1}{R_3} \right)$ 。



六、(本题满分 15 分)

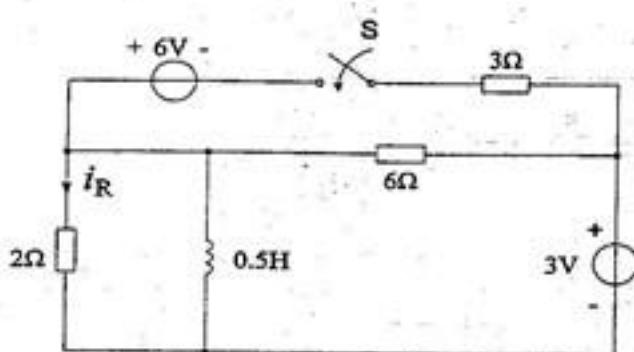
如图电路中开关 S 闭合前电路已稳定，求 S 闭合后 2Ω 电阻中电流随时间变化的规律 $i_R(t)$ 。



七、(本题满分 10 分)


图示电路中，已知电流表 A₁、A₂ 和 A₃ 的读数分别为 5A，20A 和 25A。

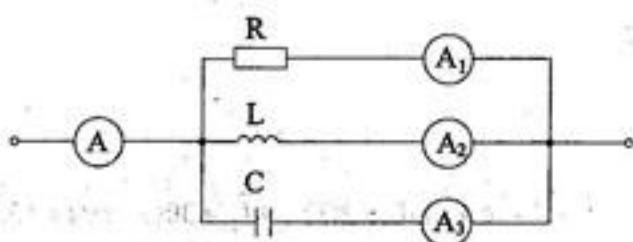- ① 求电流表 A 的读数；
- ② 如果维持电流表 A₃ 的读数不变，而把电源的频率提高一倍，再求其他各表的读数。



八、(本题满分 15 分)

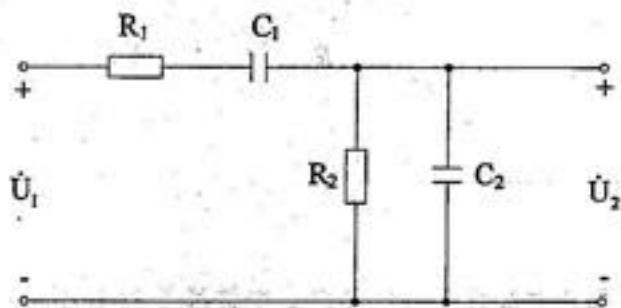
图示为一选频电路，通过电路参数的选择，在某一频率下可使输出电压 \dot{U}_2 与输入电压 \dot{U}_1 同相。若 $R_1 = R_2 = 250\text{k}\Omega$, $C_1 = 0.01\mu\text{F}$, $f=1000\text{Hz}$, 试求 C_2 应是多少？



九、(本题满分 20 分)


对称三相电路如图所示。已知对称三相电源线电压为 380V，对称三相负载阻抗为 $Z=(30+j30)\Omega$ 。三相电动机功率为 1.732kW，功率因数 $\cos\varphi=0.866$ 。

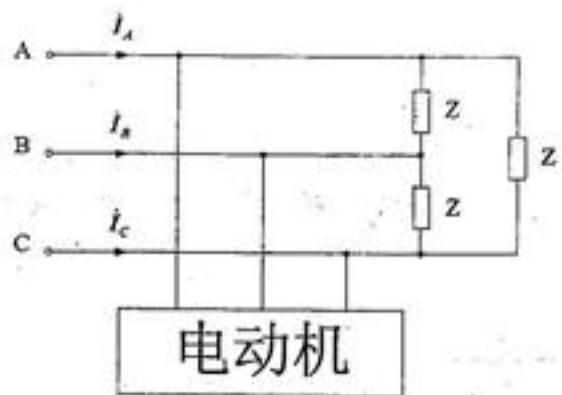- ① 求线电流 I_A, I_B, I_C ；
- ② 求三相电源发出的总功率。



十、(本题满分 15 分)

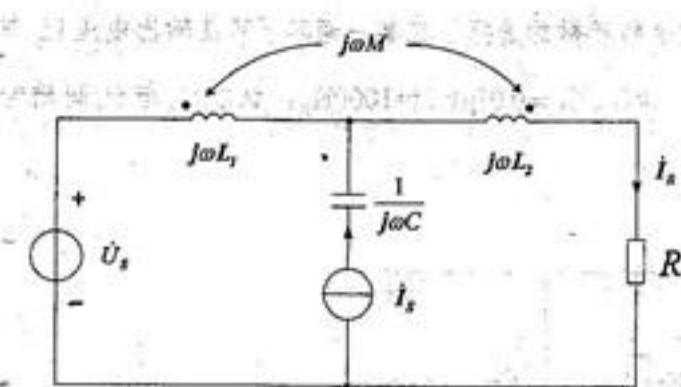图示电路中, $\dot{U}_s = 100\angle 0^\circ \text{V}$, $\dot{I}_s = 2\angle 0^\circ \text{A}$, $\omega L_1 = 20\Omega$, $\omega L_2 = 30\Omega$, $\omega M = 15\Omega$, $\frac{1}{\omega C} = 40\Omega$, $R = 60\Omega$. 试求电流 \dot{I}_s .



十一、(本题满分 20 分)

如图所示各二端口网络, 选择四种参数 (Z, Y, H, T) 中最容易确定的一种, 写出其参数矩阵, 并说明各电路有哪些参数是不存在的。

