

2014 年河海大学 822 电路考研试题（回忆版）

本试题由 kaoyan.com 网友皇马女球迷提供

- 一、6 个选择，
- 二、大题（8 个左右）
 - 1、一道大题求所给电路的传递函数，
 - 2、倒数第三题是一个用运算电路求解大题。

三、证明题

- 1、证明戴维宁定理（我只记得老师上课时用的替代定理证的，可惜具体怎么证给忘记了。）
- 2、还有一道证明题是叫什么受控电压源可以转换为受控电流源（具体也记不清了）。

以上试题来自 kaoyan.com 网友的回忆，仅供参考，纠错请发邮件至 suggest@kaoyan.com。