

2012 年东南大学 954 电工考研试题（回忆版）

本试题由 kaoyan.com 网友花生 L 提供

2. 放大器电压
3. 节点法
4. 电感和电容的 U - I 关系及 KCL,
5. 特性阻抗, 品质因数,
6. 网络问题
7. 叠加定理
8. 电压相量运算
9. 受控源参数
10. 网络问题
11. 定理运用

以上试题来自 kaoyan.com 网友的回忆, 仅供参考, 纠错请发邮件至 suggest@kaoyan.com。