

1999 年上海交通大学电机学(含控制电机)试题

考研加油站收集整理 <http://www.kaoyan.com>

1999 年上海交通大学电机学(含控制电机)试题

一、填空题 (本题 28 分)

一台 Y 联接的三相四极 50 Hz 隐极同步电机，额定容量为 3 千伏安，额定电压为 380 伏， $X_t^* = 1.0$ ，极阻不计。现与他励直流电机同轴联接，直流电机接 220 伏直流电源以电动机起动。在接近同步速且同步电机的空载电势 E_0 等于额定电压 U 时将同步电机并入线压为 380 伏电网。并网后同步电机电枢电流为零，直流电机电枢电流 $I_a = 2.4$ 安，直流电机极阻 $R_a = 1$ 欧。

请选用适当词组填入以下空格。如系数字的则计算后填入。

(1) 并网后欲减小直流电机的励磁电流，机组转速应 _____ 1500 转/分，直流电机极流应 _____ 2.4 安。此时直流电机按 _____ 机方式运行，同步电机以 _____ 机运行。同步电机相量 \vec{E}_0 的相位应 _____ 于 \vec{U} ，相量 \vec{I} 的相位则应 _____ 于 \vec{E}_0 。并 _____ 于 \vec{U} ；如同步电机极流达额定值时，则应有功率角 $\theta =$

_____°, $\dot{I} \cdot \dot{E}$ 之间相角 $\psi =$ _____°, 功率因数角 $\phi =$ _____°.

(2) 并网后如仅减小同步电机的励磁电流, 则直流电机极流变化应 _____, 同步电机极流则 _____。此时, 同步电机将作 _____ 机运行。直流电机为 _____ 机运行。同步电机相量 \dot{U} 的相位应 _____ 于 \dot{U} , 相量 \dot{U} 的相位则应 _____ 于 \dot{E} 。并 _____ 于 \dot{U} ; 各个角度数值为 $\theta =$ _____°, $\psi =$ _____°, $\phi =$ _____°。同步电机电枢反应性质有 _____ 磁作用。

(3) 并网后如 _____ 直流电机的励磁电流, 则可调节到直流电机的极流 $I_a = 0$ 状态。此时, 同步电机的运行状态为 _____ 机, 角 $\theta =$ _____°, $\phi =$ _____°, $\psi =$ _____°, 同步电机的角相电流 $I =$ _____ 安。同步电机从电网吸收的功率为 _____ 瓦。

二. 计算题

1. 一台并励直流发电机额定电压 $U_N = 230$ 伏, 额定电流 $I_N = 15$ 安, 额定转速 $n_N = 1515$ 转/分, 电枢回路电阻 $r_a = 1.035$ 欧, 一对电刷接触压降 $2\Delta U_b = 2$ 伏, 励磁回路总电阻 $R_f = 500$ 欧, 每极的励磁绕组匝数 $W_f = 5000$ 匝, 电刷位于几何中性线上, 额定负载时每极主轴电枢反应齿效去磁安匝 $F_p = 150$ 安匝。现把发电机作为电动机即装在起重机上, 外施电压 $U = 220$ 伏, 励磁回路电阻不变。试求:

(1) 当提升某重物时, 电动机电枢电流正好等于发电机状态额定负载运行时的电枢电流, 这时电动机的转速是多少? (设 F_p 不变, 且饱和系数相同于发电机。)

(2) 保持端电压 $U = 220$ 伏, $R_f = 500$ 欧, 而在电枢回路串入电阻 R_j , 使电动机以 100 转/分的转速将该重物下放, 问此 R_j 为多少? (假设电动机在提升及下放时, 机组的空载转矩都

等于该重物的重力转矩的10%，而且设下放重物的 $F_p = 150$ 安匝不变。)

(本题 24 分)

2. 一台 $Y/\Delta - 11$ 三相变压器， $S_N = 75$ 千伏安， $U_{1N}/U_{2N} = 6000/400$ 伏，有试验数据如下：

试验名称	线电压(伏)	线电流(安)	三相功率(瓦)	备注
空载试验	400	8.55	934	电压加在低压绕组
短路试验	426.5	6.35	1742	电压加在高压绕组

(1) 试画出用标么值表示的励磁支路直接前移的厂形等效电路；

(2) 根据以上厂形等效电路求在 $U_1 = U_{1N}$, $I_2 = I_{2N}$, $\cos \varphi_2 = 0.8$ (滞后) 时的 U_2^* , I_1^* 及 $\cos \varphi_1$ 。

(本题 24 分)

3. 一台三相四极 Y 联接绕线式异步电动机，额定功率 $P_N = 150$ 千瓦，额定电压 $U_N = 380$ 伏，额定频率 $f_N = 50$ 赫。已知电机参数 $r_1 = r_2' = 0.024$ 欧， $X_{1\sigma} = X_{2\sigma}' = 0.114$ 欧，校正系数 $\alpha = 1.0$ 。额定运行时转子铜耗 $P_{cu2} = 3.16$ 千瓦，机械

损耗 $P_{mec} = 3.34 \text{ 千瓦}$, 附加损耗 $P_{ad} = 1.5 \text{ 千瓦}$, 试解下列各题:

- (1) 求额定运行时的转差率 S_N , 转速 n_N , 电磁功率 P_{emN} 和电磁转矩 T_{emN} ;
- (2) 求电动机的最大转矩和产生最大转矩的转差率;
- (3) 若要以最大转矩起动, 求转子每相串入电阻应是转子绕组电阻的多少倍;
- (4) 若转子每相串入电阻是转子绕组电阻的 10 倍, 电动机产生的电磁转矩与额定运行时相同, 求此时的转差率 s , 转速 n 及转子铜耗 P_{cu2} .

(本题 24 分)