


大连理工大学二〇〇五年硕士生入学考试

《 电路理论 》 试题


共 3 页

注: 答题必须注明题号答在答题纸上, 否则试卷作废!


1. (15分)

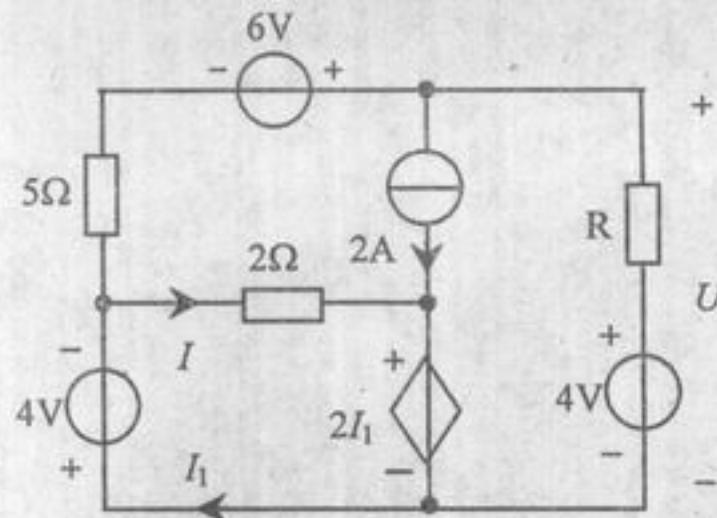电路如下图所示, 已知 $U=2V$, 求电阻 R 的值和电流 I 。

2. (15分)

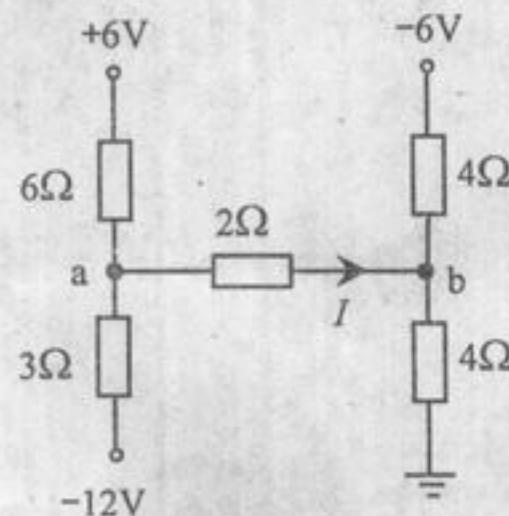
电路如下图所示, 试求电流 I 和 a 点的电位 U_a 。

3. (15分)

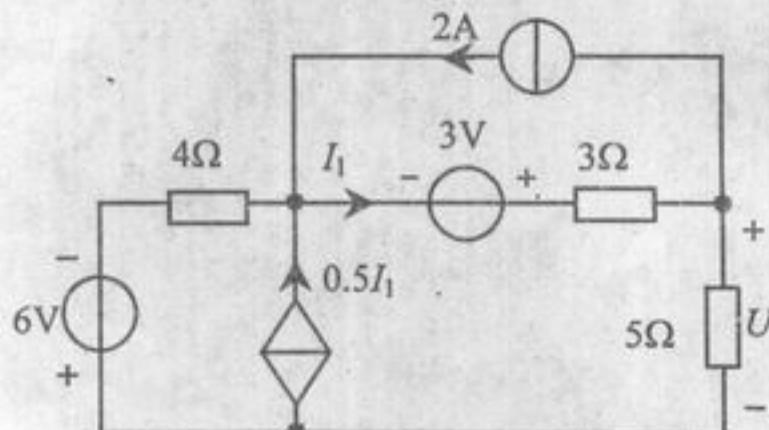电路如下图所示, 用戴维南定理计算电压 U 。

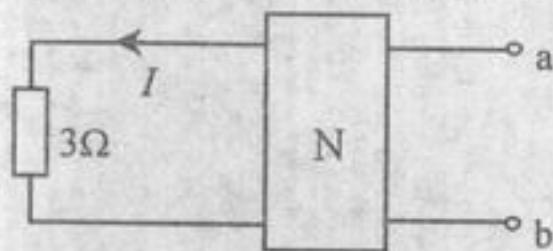
4. (15 分)

下图电路中，N 为有源线性电阻网络，当 ab 端开路时， $I=3A$ ；当 ab 端短路时， $I=5A$ ，现 ab 端接 2Ω 电阻时， 2Ω 电阻刚好获得最大功率，求此时的 I 为多少？



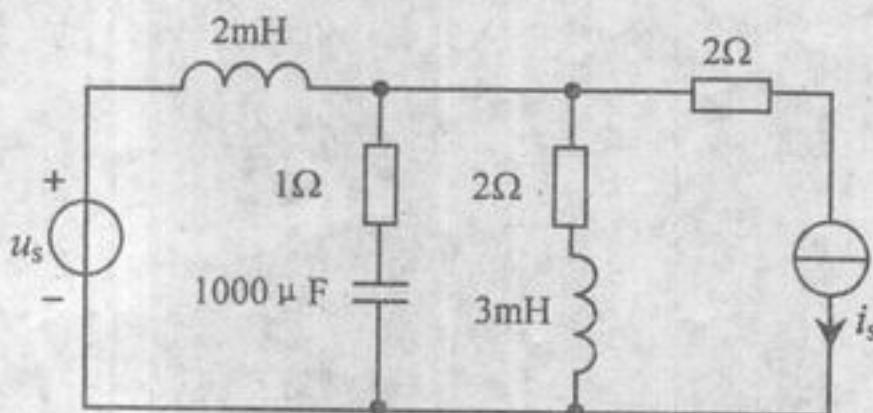
5. (15 分)

下图所示正弦稳态电路中， $u_s = 10\cos 1000t$ V， $i_s = 5\cos 1000t$ A，求电压源和电流源发出的有功功率。



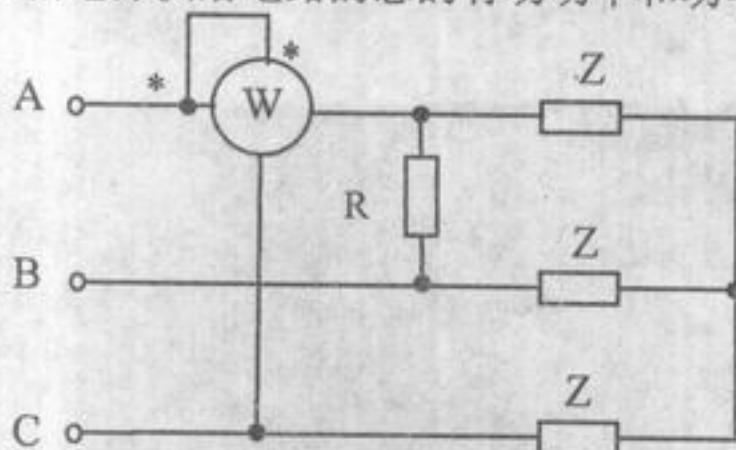
6. (15 分)

下图所示电路中，对称三相电源的线电压为 $380V$ ， $R=380\Omega$ ，三相负载阻抗 $Z=220\angle -30^\circ \Omega$ ，求三相电源供给电路的总的有功功率和功率表的读数。



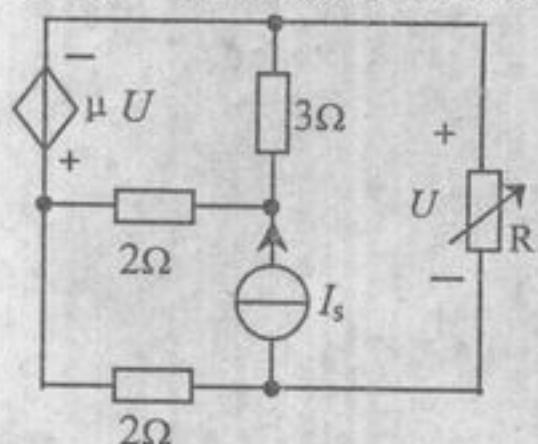
7. (15 分)

下图电路中，当 $R=0.25\Omega$ 时，电阻 R 获得的最大功率为 $0.25W$ 。求 μ 和 I_s 。



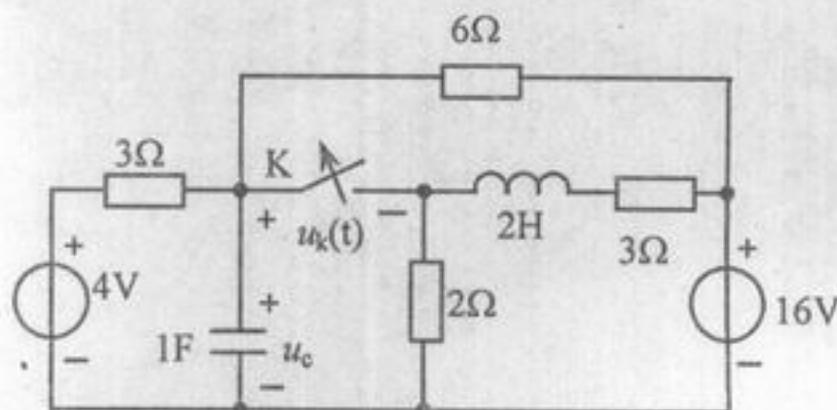
8. (15 分)

下图电路中, 已知 $t < 0$ 时电路已处于稳态, $t = 0$ 时开关 K 打开。求 $t \geq 0$ 时, 电压 $u_k(t)$ 。



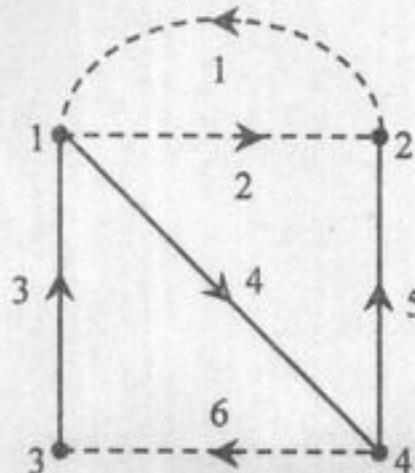9. (15 分)

下图所示为有向拓扑图, 实线为树支, 虚线为连支。(1) 以节点 4 为参考点, 写出电路的降阶关联矩阵 A; (2) 按连支由小到大排序, 写出单连支回路矩阵 B_f ; (3) 按树支由小到大排序, 写出单树支割集矩阵 Q_f 。



10. (15 分)

二端口网络如下图所示, 求短路导纳矩阵 Y。

