

2012 年大连理工大学数字模拟电路考研试题（回忆版）

本试题由 kaoyan.com 网友 adw568689 提供

模电部分

1. 简答题

第一问简述二极管的作用

第二问哪几种组态可作为输入级，中间级，输出级

2. 算静态工作点， a_v , R_i , R_o 等

3. 功率放大电路

4. 反馈类型

6. w7805 稳压电路

数电部分

1. d 触发器

2. 多谐接 74121

3. 卡诺图化简和公式法化简

以上试题来自 kaoyan.com 网友的回忆，仅供参考，纠错请发邮件至 suggest@kaoyan.com。