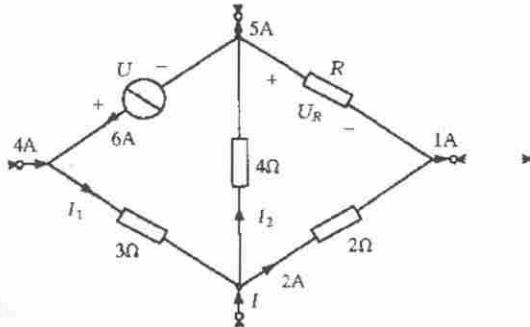



2005 年太原科技大学硕士研究生入学考试
电 路 试 题

(不用抄题, 在答题纸上做题, 不得在试卷上解答。)


一、计算下图电路的电流 I , 电压 U 以及电阻 R (12 分)。




二、计算下图电路的开路电压 U_{oc} (10 分)。

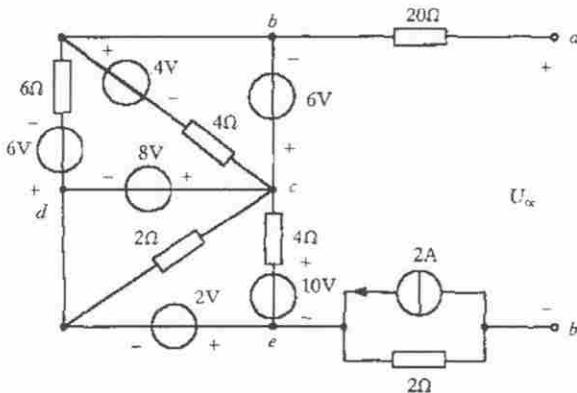


三、利用节点电压法计算电压 u_{n1} 、 u_{n2} (16 分)。

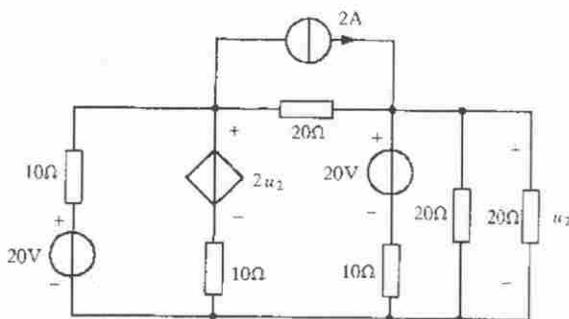


四、计算下图电路中的 u_0 、 i_0 (12 分)。

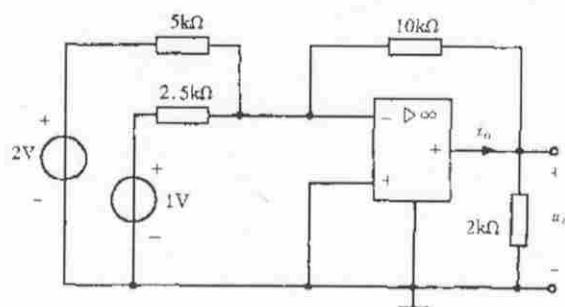

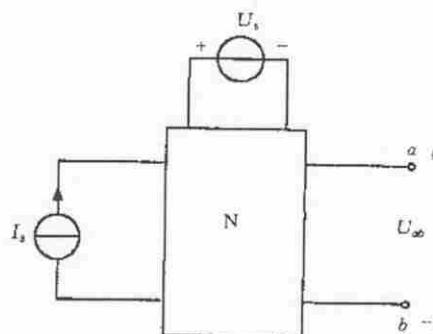
五、图示线性电路中，当 $U_S = 40V$, $I_S = 0$ 时, $U_{ab} = -20V$; 当 $U_S = 20V$, $I_S = 2A$ 时, $U_{ab} = 0V$; 计算当 $U_S = -60V$, $I_S = 12A$ 时, $U_{ab} = ?$ (12 分)



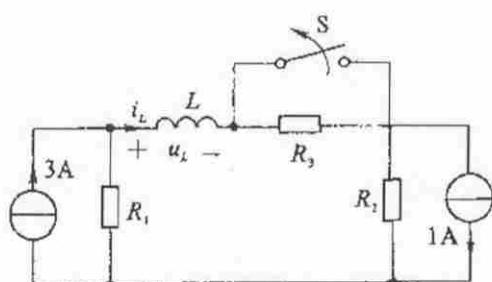
六、下图电路中, $R_1 = R_2 = 5\Omega$, $R_3 = 10\Omega$, $L = 4H$, 当 $t < 0$ 时开关 S 是闭合的, 电路已经处于稳态, 当 $t = 0$ 时开关 S 断开, 计算 $t \geq 0$ 时的 $i_L(t)$ 和 $u_L(t)$ 。(15 分)



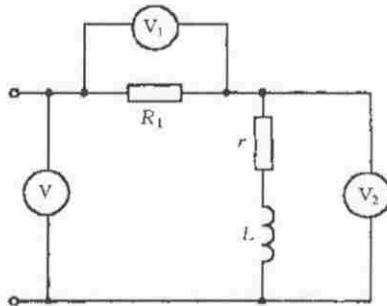
七、下图中，电阻 R_1 与一个线圈串联。已知 $R_1 = 32\Omega$ ，电压表 V 读数为 115V，电压表 V_1 读数为 55.4V，电压表 V_2 读数为 80V，电源的频率为 50Hz。计算：线圈的电阻 R 和电感 L 。（15 分）




八、下图中 Z_L 为何值时获得最大功率，并计算最大功率。(15 分)

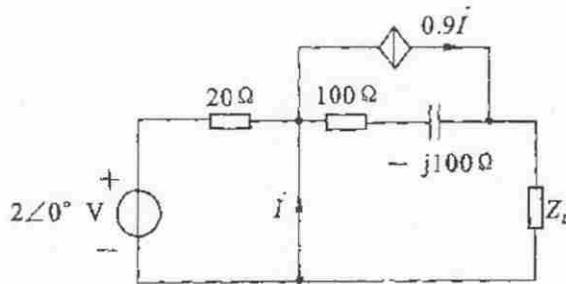

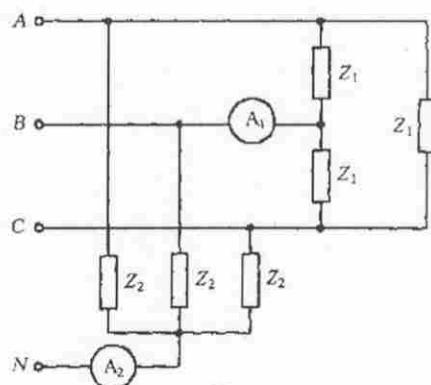
九、下图为对称三相电路，已知： $U_1 = 380V$ ，负载阻抗 $Z_1 = -j12\Omega$ ， $Z_2 = 3 + j4\Omega$ ，计算图中两电流表的读数和三相负载吸收的平均功率和无功功率。（18分）




十、计算下图中双口网络的Y参数矩阵及Z参数矩阵。(10分)

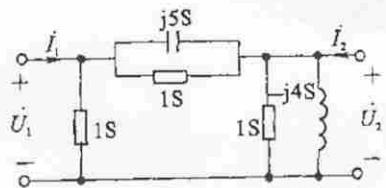

十一、列出下图电路的支路导纳矩阵。(15分)

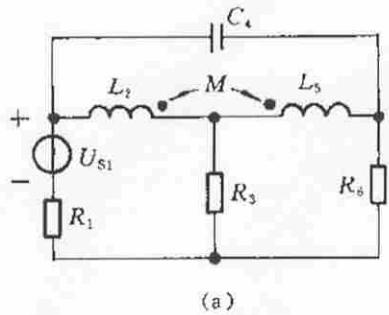

(a)

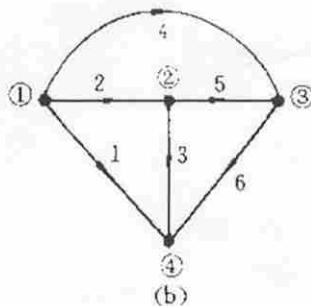

(b)