


河北工业大学 2010 年攻读硕士学位研究生入学考试试题 [B] 卷

科目名称 电 路 科目代码 840 共 4 页
 适用专业 电气工程、生物医学工程、电气工程（专业学位）


注：所有试题答案必须写在答题纸上，答案写在试卷、草稿纸上一律无效。

一、选择题（每题 3 分，总计 24 分。 答案一律写在答题纸上，否则无效）

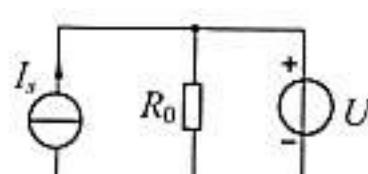
1. 图示电路中，若电压源 $U_s = 12 \text{ V}$ ，电流源 $I_s = 2.1 \text{ A}$ ，则（ ）
 A. 电压源与电流源都产生功率 B. 电压源与电流源都吸收功率
 C. 电压源产生功率，电流源吸收功率 D. 电流源产生功率，电压源不一定
2. 如图所示含理想运算放大器的电路，图示电路的 R_2 和 U_s 应为（ ）
 A. $2\Omega, -4 \text{ V}$ B. $5\Omega, 4 \text{ V}$ C. $10\Omega, -4 \text{ V}$ D. $10\Omega, 4 \text{ V}$
3. 图示电路中节点 a 的节点电压方程为（ ）
 A. $1.95U_a = 13.5$ B. $1.95U_a = 18$ C. $1.45U_a = 10.5$ D. $1.45U_a = 18$



题 1 图

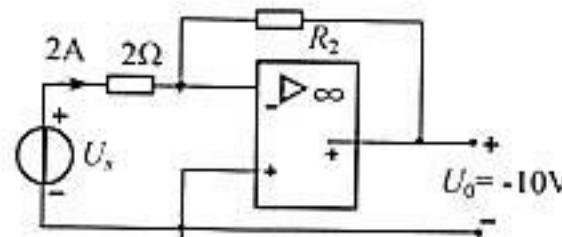


题 2 图

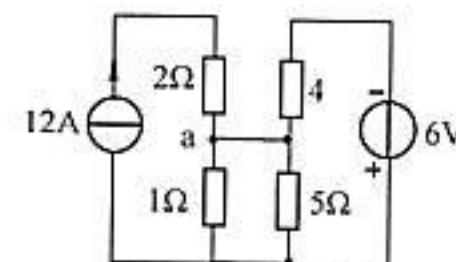


题 3 图

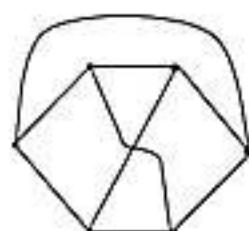
4. 图示电路中，可写出独立的 KCL、KVL 方程数分别为（ ）
 A. 5 个，4 个 B. 6 个，5 个 C. 6 个，3 个 D. 6 个，4 个
5. 图示电路中，已知 $u(t) = 160 \sin(2t + 40^\circ) \text{ V}$, $i(t) = 5 \sin(2t - 20^\circ) \text{ A}$ ，则网络 N 所吸收的有功功率为（ ）
 A. 500W B. 300W C. 200W D. 100W
6. 正弦稳态电路如图所示，电源 $u_1(t)$ 的角频率 $\omega = 10 \text{ rad/s}$ ，要使开路电压 u_2 为最大，则电容 C 应为（ ）
 A. 0.05 F B. 0.01 F C. 0.5 F D. 0.25F



题 4 图

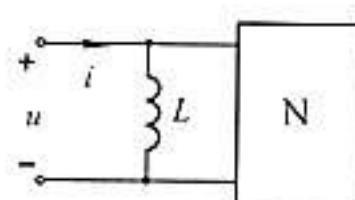


题 5 图

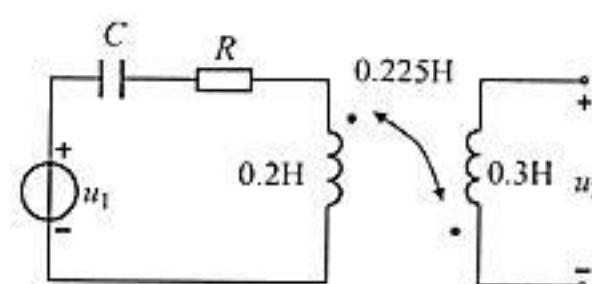


题 6 图

7. 图示电路中 $u_s = 15\sqrt{2} \cos 10t + 0.5\sqrt{2} \cos 30t \text{ V}$ ，若要求电阻电压中不含三次谐波分量，则 L 为（ ）
 A. 0.0125H B. 0.02H C. 0.002H D. 0.011H
8. 图示电路原处于稳态， $t = 0$ 时开关闭合，则 $\frac{du_C}{dt}\Big|_{t=0^+}$ 为（ ）
 A. 3V/s B. 5V/s C. -3V/s D. -5V/s

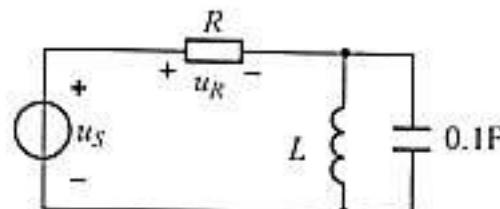

题 7 图

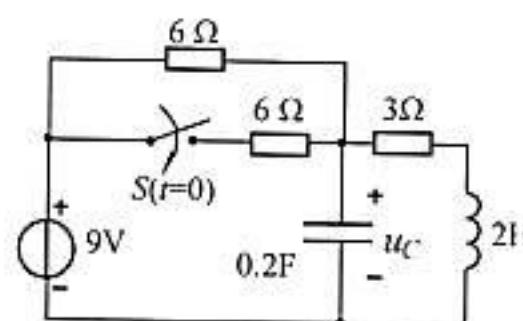

题 8 图


二、填空题(每题 3 分, 总计 24 分。答案一律写在答题纸上, 否则无效。)

1、叠加定理适用于_____电路, 它表明电路中的响应(指电压或电流)与激励(指独立电源)成_____关系。


2、虚线框所示电路的端口电压电流关系式为 $U = 10 - 2I$, 现外接负载电阻 $R = 3\Omega$, 此时电阻电流 I 为_____。

3、图示电路含有 VCVS, 其中 $R > 0$ 。欲使 ab 端口等效为一个负电阻, μ 须满足的条件为_____; 当 $\mu = 1$ 时, ab 端口等效为_____。

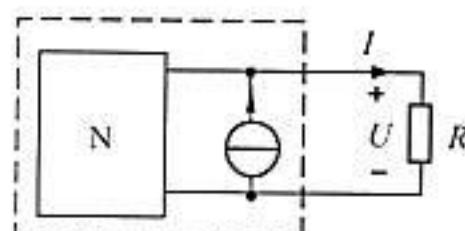
4、图示二端口网络 N 的传输参数 $T = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0.5 & 0 \end{bmatrix}$ 。现在 22' 端口接入电容 C, 则 11' 端口输入阻抗 Z_i 等于_____, 该输入阻抗呈_____性。



题二-2 图

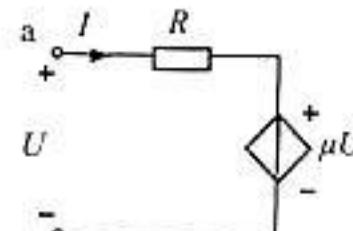


题二-3 图

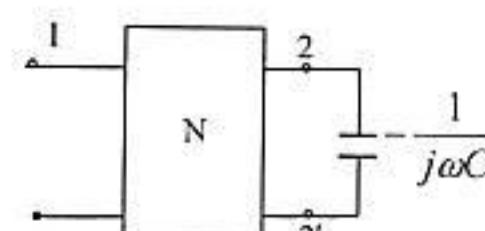


题二-4 图

5、画出图示对称三相电路的 A 相计算电路_____。

6、欲列写图示电路的状态方程, 应选变量_____作为状态变量。

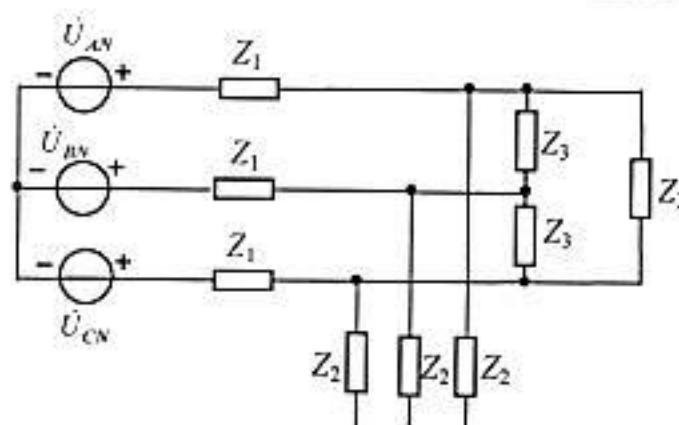

题二-5 图

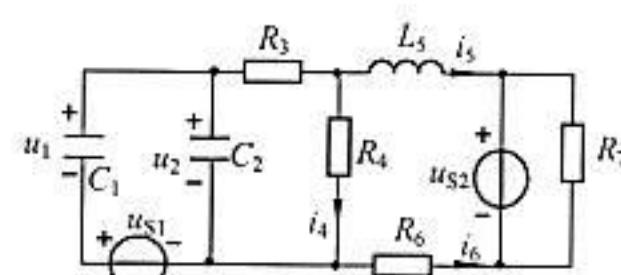

题二-6 图

7、已知某线性网络在 $u_s(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$ 作用下, 响应相量 \dot{U}_o 与激励相量 \dot{U}_s 之比为

$\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} = \frac{-2\omega^2 + j\omega 7 + 7}{-\omega^2 + j\omega 2 + 1}$ 。当激励为 $u_s(t) = e^{-2t} \varepsilon(t) \text{ V}$ 时该网络的零状态响应 $u_o(t) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

8、非线性电阻电路的常用分析方法有_____。


三、(15分) 求图示电路中受控源提供的电功率。

四、(20分) 电路如题四图所示,


(1)求ab左端虚框内电路N₁的戴维宁等效电路的参数U_{oc1}, R_{eq1};

(2)求1Ω电阻以外的电路N₂(cb左端电路)的戴维宁等效参数U_{oc2}, R_{eq2}:

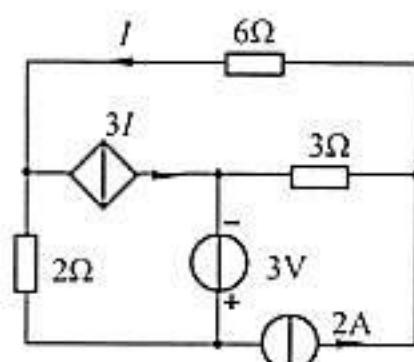(3)若1Ω电阻可以任意改变以获得最大功率P_{max}, 问是否有P_{max} = $\frac{U_{oc2}^2}{4R_{eq2}}$? 为什么?




题三图

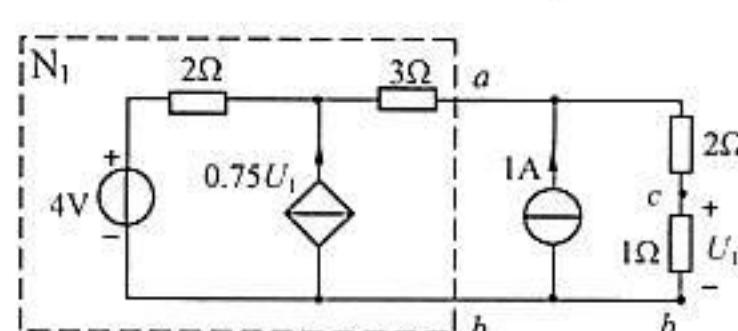

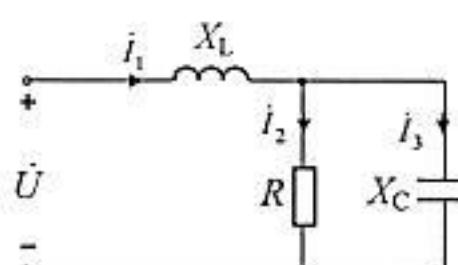
题四图

五、(15分) 图示正弦稳态电路中端口电压与端口电流同相位, 已知, I₂=5A, I₃=8A, $\dot{U}=100\angle0^\circ$ V, 试画出电路的相量图, 并求: (1)电流相量I₁、I₂、I₃; (2)电路参数R、X_L、X_C之值。

六、(20分) 图示电路原已达稳态, t=0时开关S闭合, 要求用时域分析法求t>0时的u_c(t)、i_L(t)、i(t)。



题五图

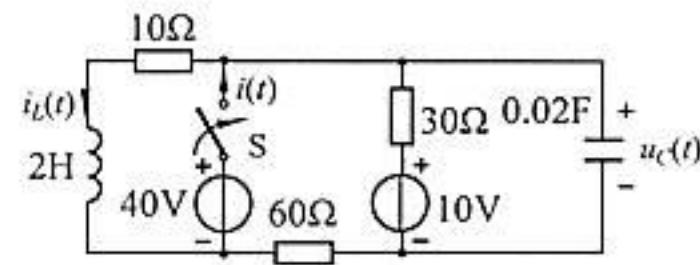

题六图

七、(20分) 图示电路(a)的有向图G如图(b)所示, 设标准复合支路如图(c)定义。

(1)写出该电路的支路导纳阵[Y];


写出支路导纳阵[Y]与节点导纳阵[Y_n]之间的关系式;

(2)已知图(b)的基本回路矩阵B_f为


$$B_f = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

若已求得其对应的连支电流列向量为 $I_f = [1 \ 2 \ -1]^T$ A, 求该电路的支路电流;

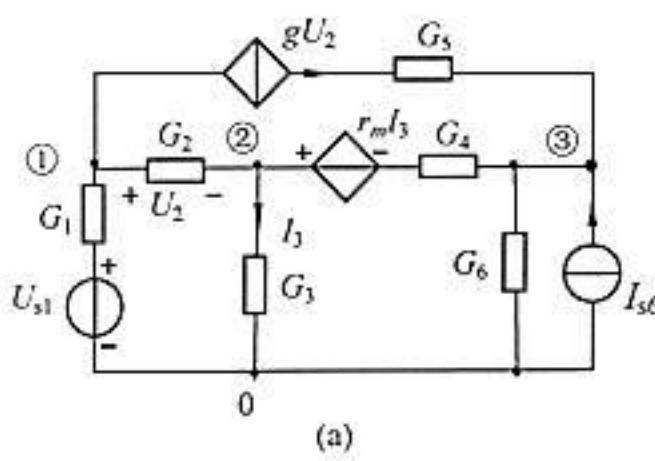
若已求得树支电压列向量为 $U_f = [1 \ 4 \ -1]^T$ V, 求该电路的支路电压。



(a)

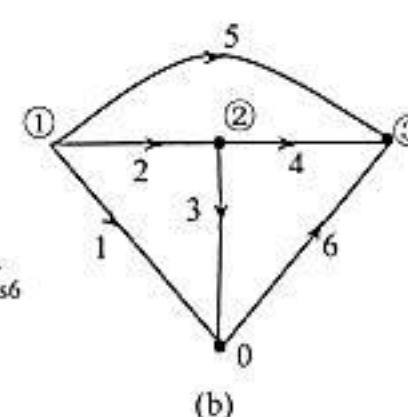

(b)

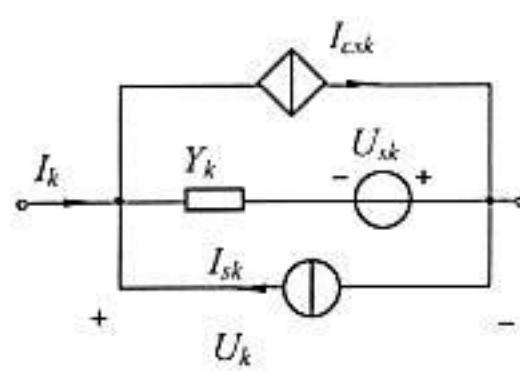

(c)


题七图

八、(12分) 图示电路为 RLC 串联电路谐振实验线路图, 设实验室提供的仪器设备为: 信号发生器 1 台, 双踪示波器 1 台, 交流电压表 2 只, 交流电流表 1 只, 电感线圈 1 个 (100mH), 电容器 1 个 (0.0136\mu F), 可调电阻箱 1 个, 导线若干。

- 1、请利用上述实验设备给出实际测量谐振频率 f_0 及上、下三分贝频率 f_2 、 f_1 的实验方法 (写明一种方法即可);
- 2、表 1 是某个学生所做实验的实验数据 (忽略实验误差), 请将该学生漏掉的 2 处数据补齐: 表中用字母 A、B 表示, 在答题纸上填写 $A = \underline{\hspace{2cm}}$, $B = \underline{\hspace{2cm}}$;
- 3、由实测数据计算该电路的通频带、品质因数;
- 4、若电阻值增大为 1500Ω , 问 f_0 、 f_1 、 f_2 、通频带、品质因数等如何变化?

表 1: 电阻箱取 750Ω , 保持信号源电压有效值为 3V 不变, 测得此电阻下的谐振频率及上、下三分贝频率分别为 $f_0=4300\text{Hz}$, $f_2=4960\text{ Hz}$, $f_1=3750\text{ Hz}$

f (Hz)	1000	2000	3750	4000	4300	4700	4960	7000	10000
$U_R(R=750\Omega)(\text{V})$	0.46	1.25	A	2.34	2.86	2.36	B	1.23	0.58

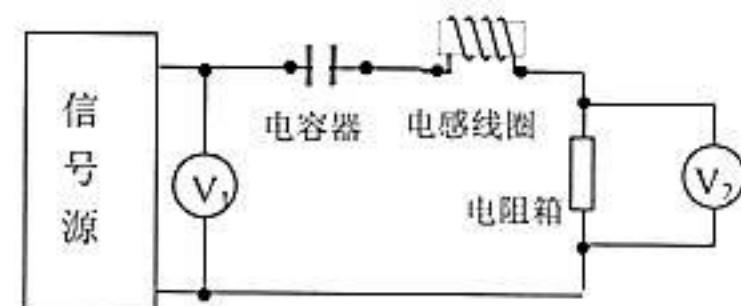

题八图 RLC 谐振实验线路