

本试题由 kaoyan.com 网友 happyzhurui 提供

电力电子部分

第一大题四个小问

1. IGBT 符号与特性
2. 无功对电网影响
3. 交流调压与交流调功区别
4. 逆变多重化目的

第四大题有 3 个问

1. 画出三相桥式逆变原理图
2. 相电压（对直流源中点）与线电压波形有几种电平
3. 以单相为例说明 PWM 控制

电拖部分：

第四大题是什么是 SVPWM

第五大题是分别解释什么是矢量控制与直接转矩控制技术，与优缺点

以上试题来自 kaoyan.com 网友的回忆，仅供参考，纠错请发邮件至 suggest@kaoyan.com。