

2011 年中国科学院电路 855 考研试题（回忆版）

本试题由 kaoyan.com 网友 uabuntsu 提供

- 1 求戴维南等效电路，一个电流源一个电压源。求入端电阻和短路电流比较好算。
- 2 其实还是戴维南，求最大功率，共轭匹配。
- 4 无线网络中的一部分，求一个支路电流，用节点电压法。
- 5 三要素求电容的响应。
- 6 T 参数，级联，给了一个，求出另一个，相乘。
- 7 设计一个低通滤波器，确定 LC 参数，给出了设计指标。
- 8 求传递函数

以上试题来自 kaoyan.com 网友的回忆，仅供参考，纠错请发邮件至 suggest@kaoyan.com。