

北京科技大学
2010年硕士学位研究生入学考试试题

试题编号: 866

试题名称: 电路及数字电子技术 (共 3 页)

适用专业: 仪器仪表工程、控制工程

说明: 所有答案必须写在答题纸上, 做在试题或草稿纸上无效。

一、(15分) 图1所示电路, 已知 $R_1=1\Omega$, $R_2=2\Omega$, $R_3=3\Omega$, $R_4=1\Omega$, $R_5=2\Omega$, $k=3$, $U_{S1}=2V$, 求流过 R_3 、 R_4 的电流 I_3 、 I_4 和电压源 U_{S1} 供出的功率。

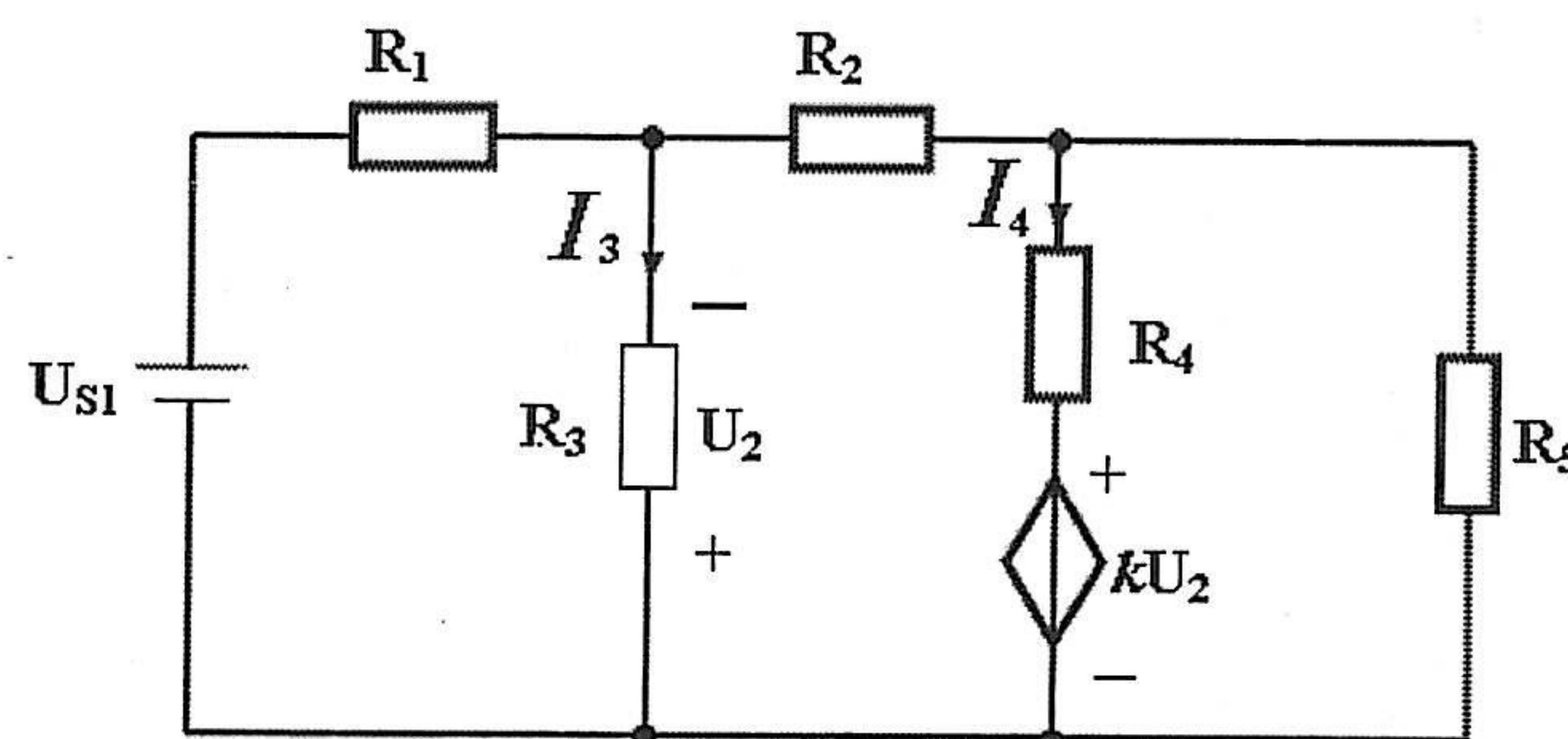


图 1

二、(15分) 电路如图2所示, 已知 $R=4\Omega$ 时, $I=2A$ 。求 $R=10\Omega$ 时的电流 I 。

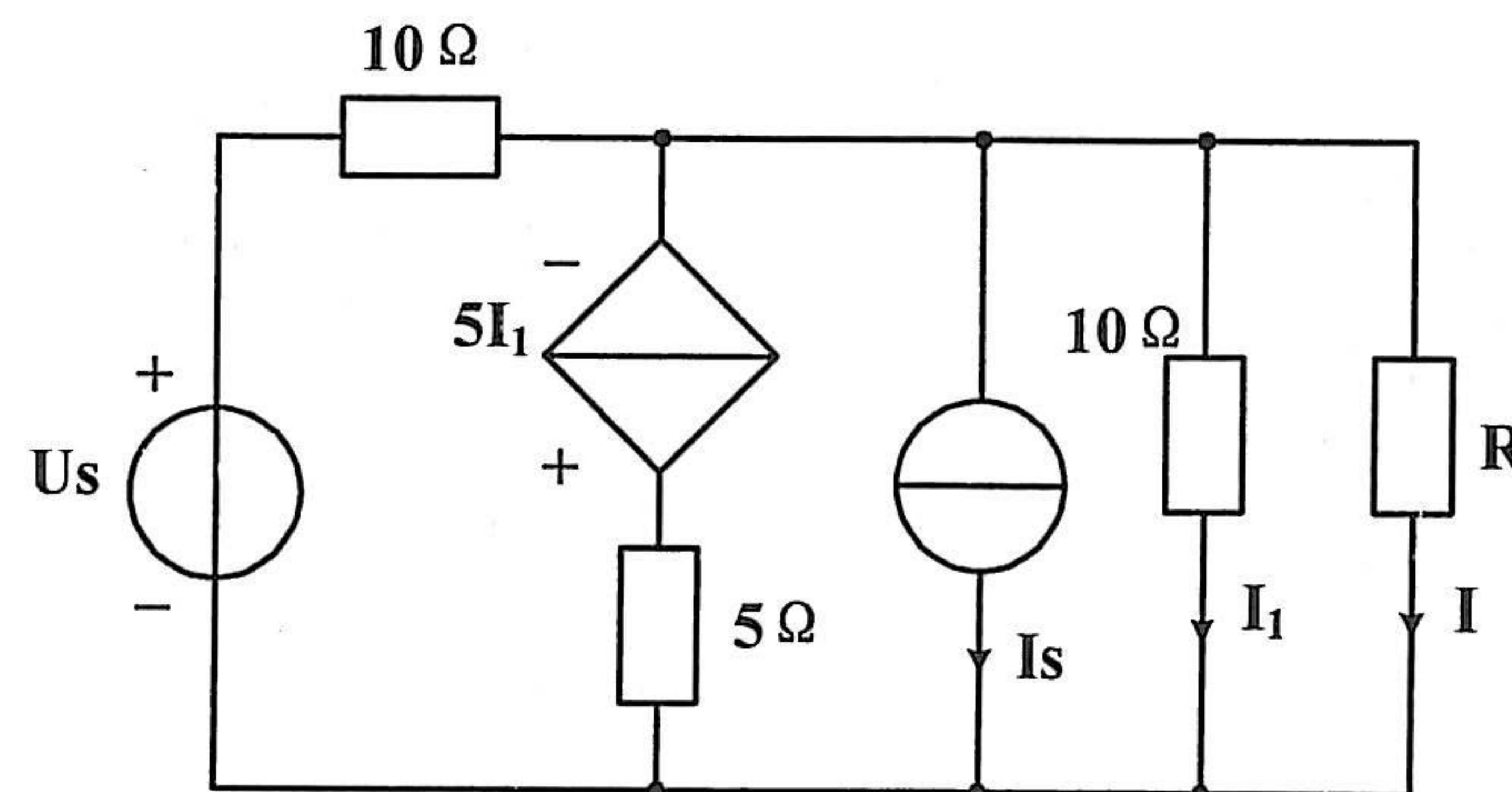


图 2

三、(15分) 图3所示电路, 已知电流源 $I_s=5mA$, 正弦电压源 $u_s=10\sqrt{2}\sin 10^4 t V$, 求电流 $i(t)$ 及其有效值。

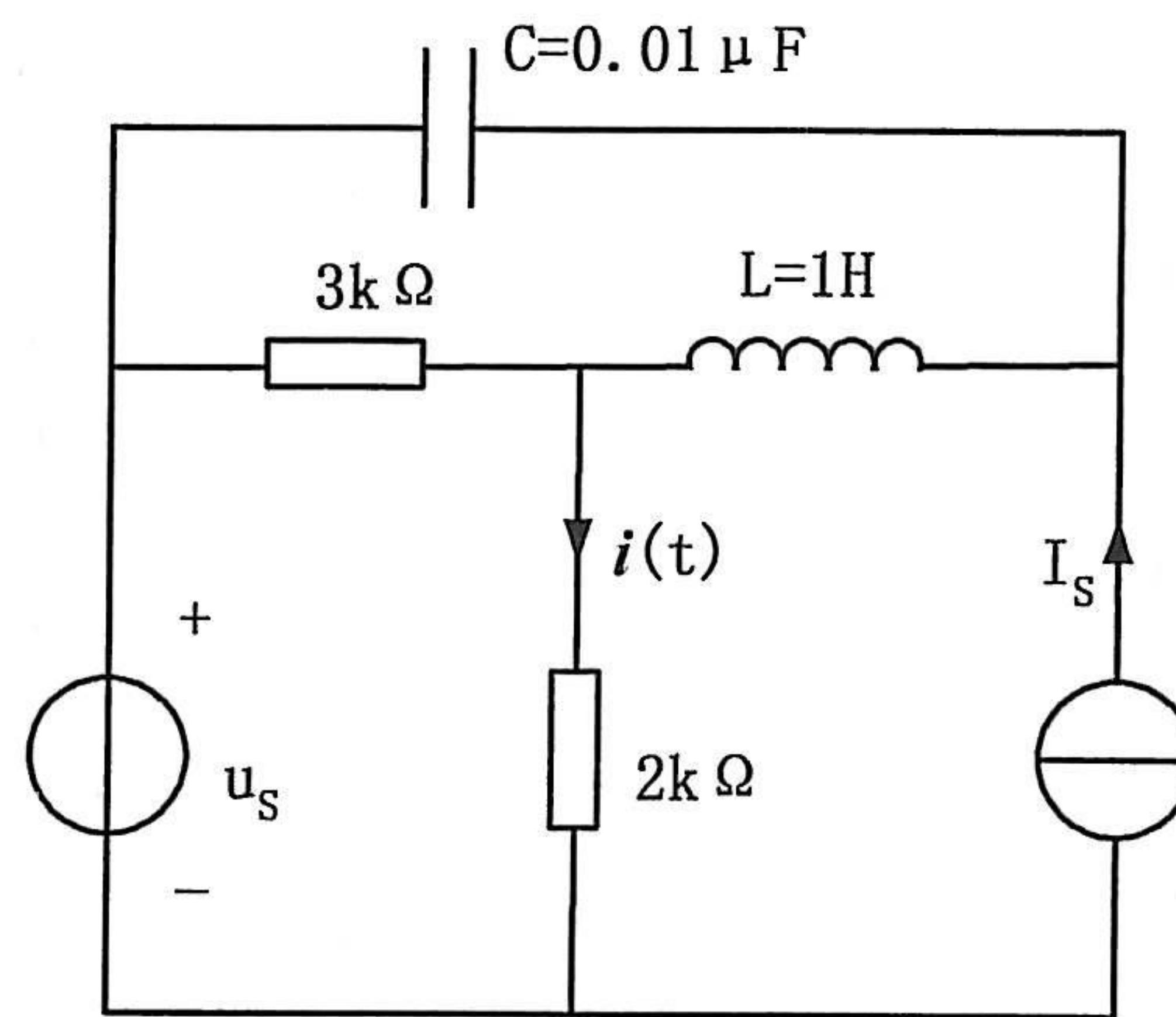


图 3

四、(15分) 图4所示电路，在 $t<0$ 时已处于稳态。若 $t=0$ 时开关S闭合，求电流*i(t)*。

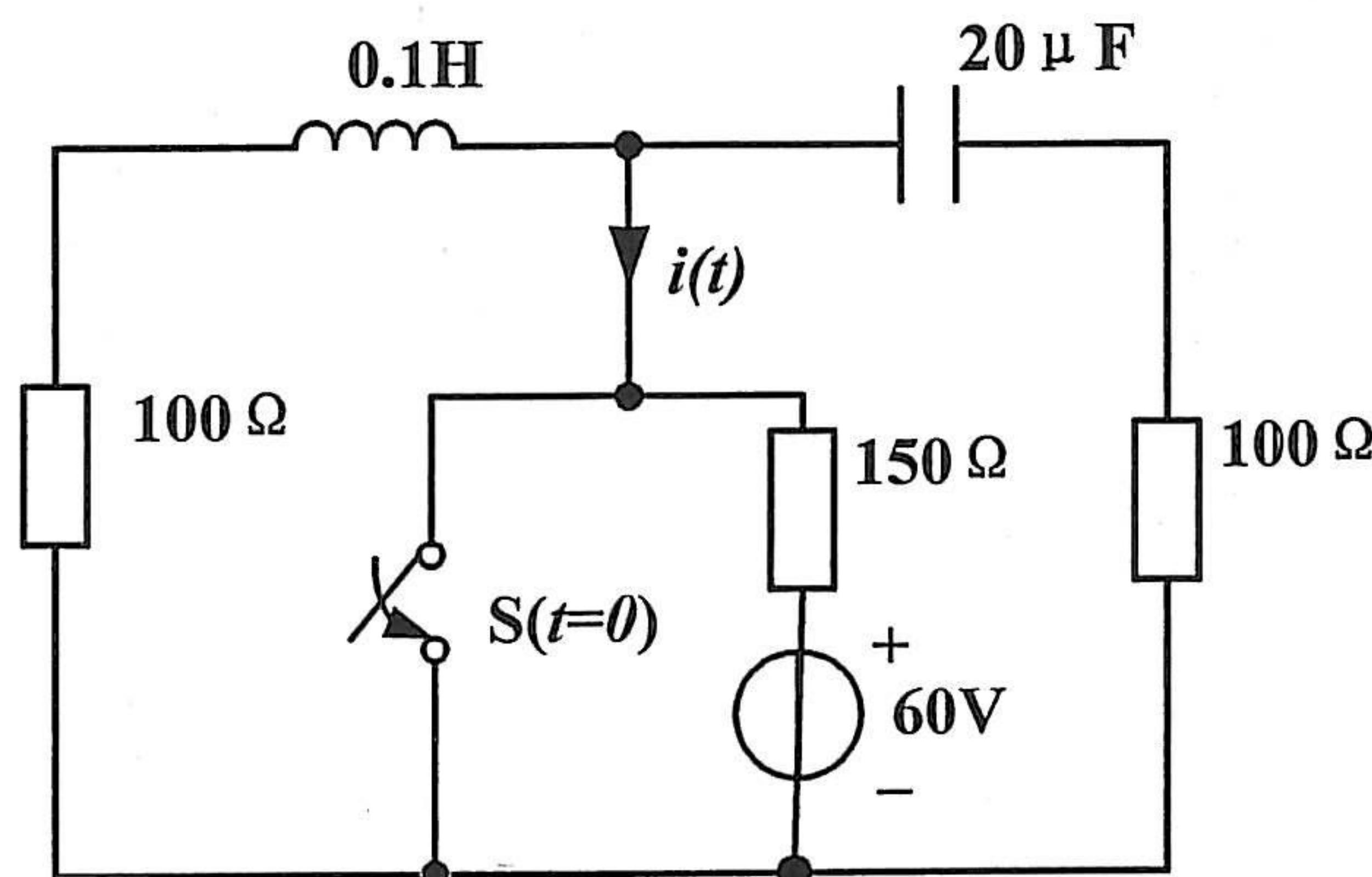


图4

五、(15分) 图5所示对称三相电源线电压为380V， $Z=3+j4\Omega$ ， $Z_l=6.4+j4.8\Omega$ 。求负载Z的相电压、线电压和电流。

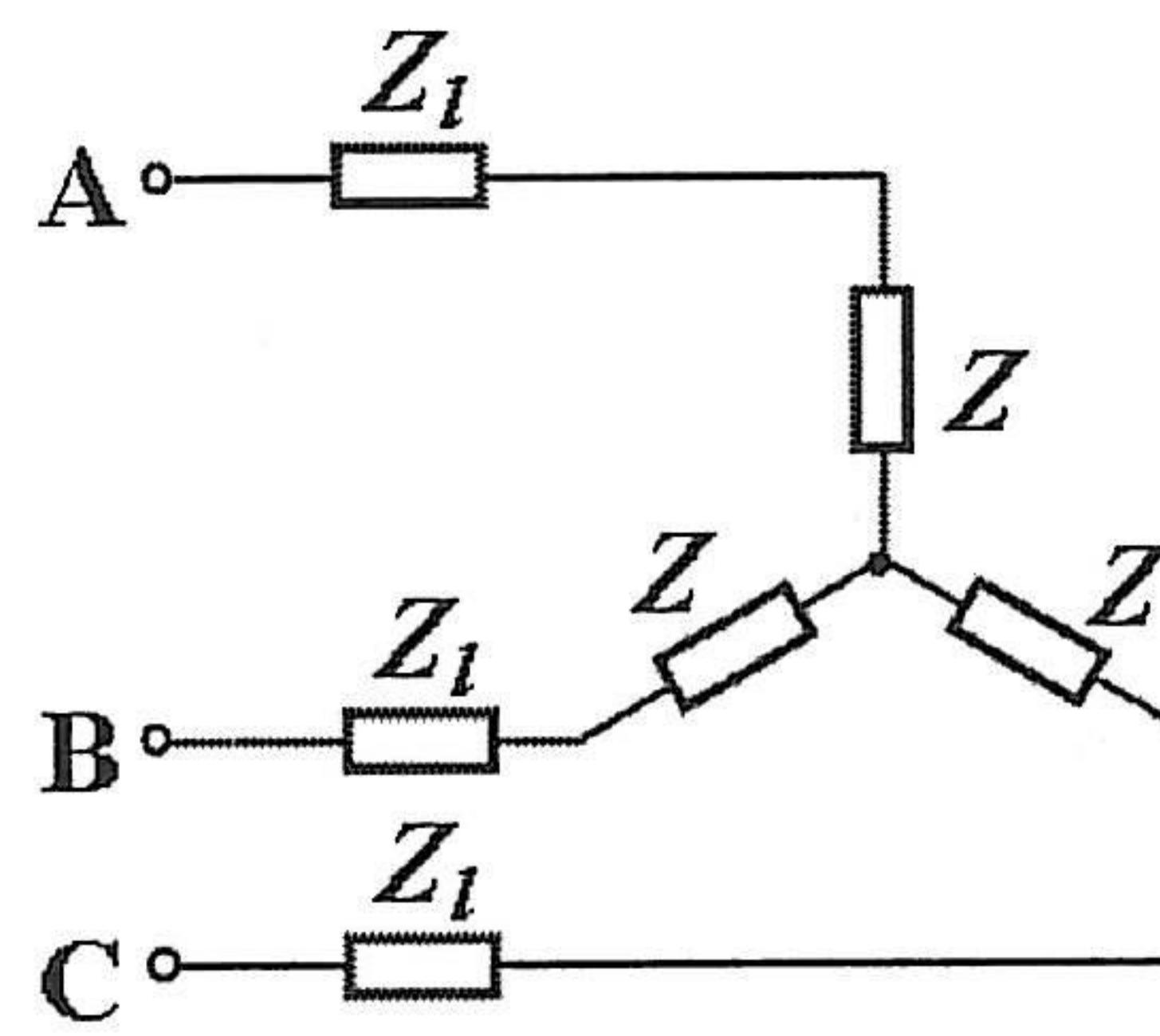


图5

六、(15分) 图6所示二端口，

- (1) 求其Y参数矩阵；
- (2) 求其Z参数矩阵。

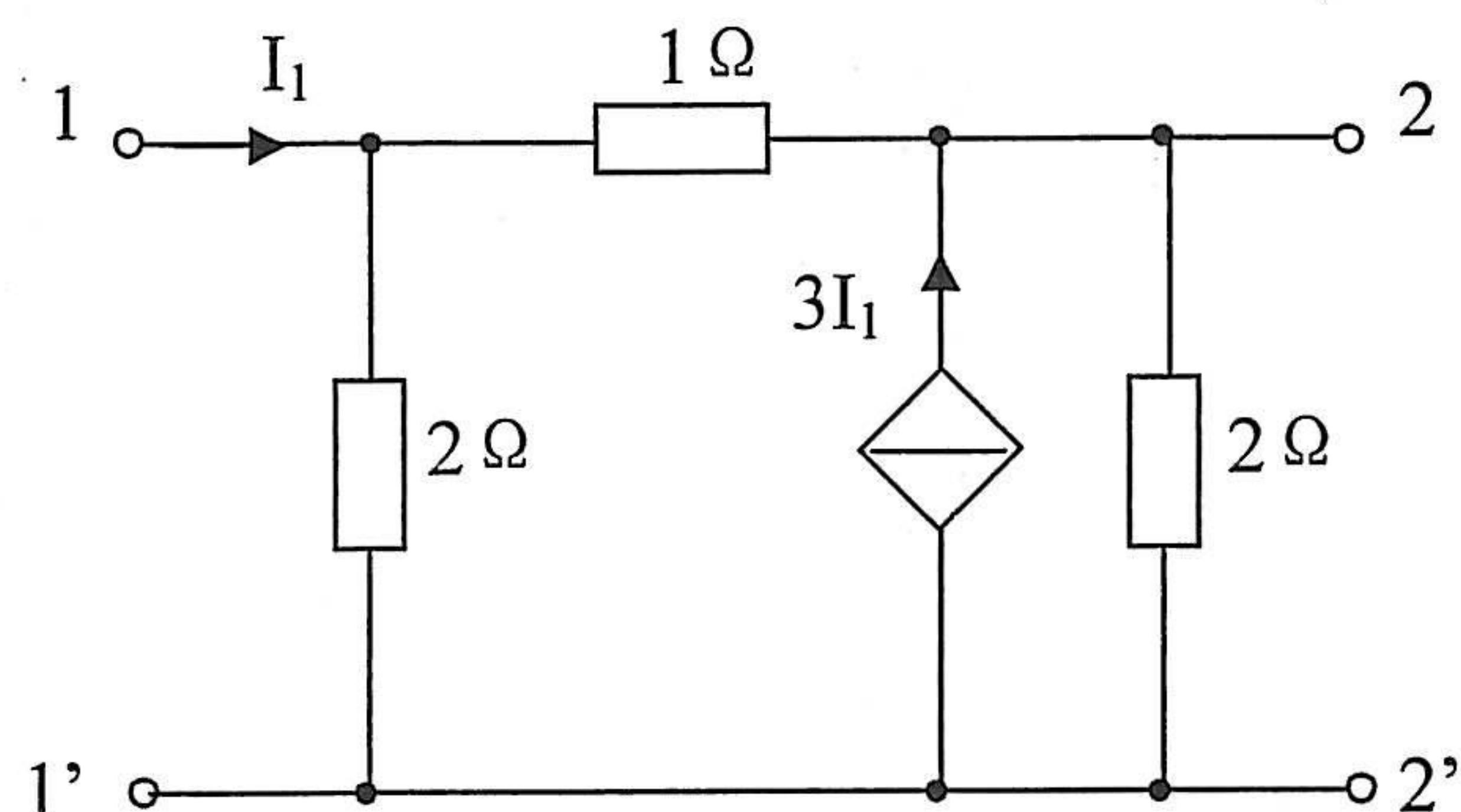


图6

七、(13分) 将下面函数化简为最简与非—与非式： $F = AB + \overline{B}\overline{D} + BCD + \overline{A}\overline{B}C$

八、(12分) 证明：如果 $\overline{A}B = 0$ ，且 $A\overline{B} = 0$ 则 $A=B$ 。

九、(15分) 试设计一个逻辑电路供三人(A, B, C)表决使用。每人有一个电键，如果赞成，就按电键，表示“1”；如果不赞成，不按电键，表示“0”。表决结果用指示灯来表示，如果多数赞成，则指示灯亮， $F=1$ ；反之则不亮， $F=0$ 。

- (1) 试列出符合以上逻辑关系的真值表；
- (2) 试用与非门设计能实现以上功能的电路。

十、(20分) 分析图7所示时序电路的逻辑功能，写出电路的脉冲方程、驱动方程、状态方程，画出电路的状态转换图，并检查电路是否能自启动。

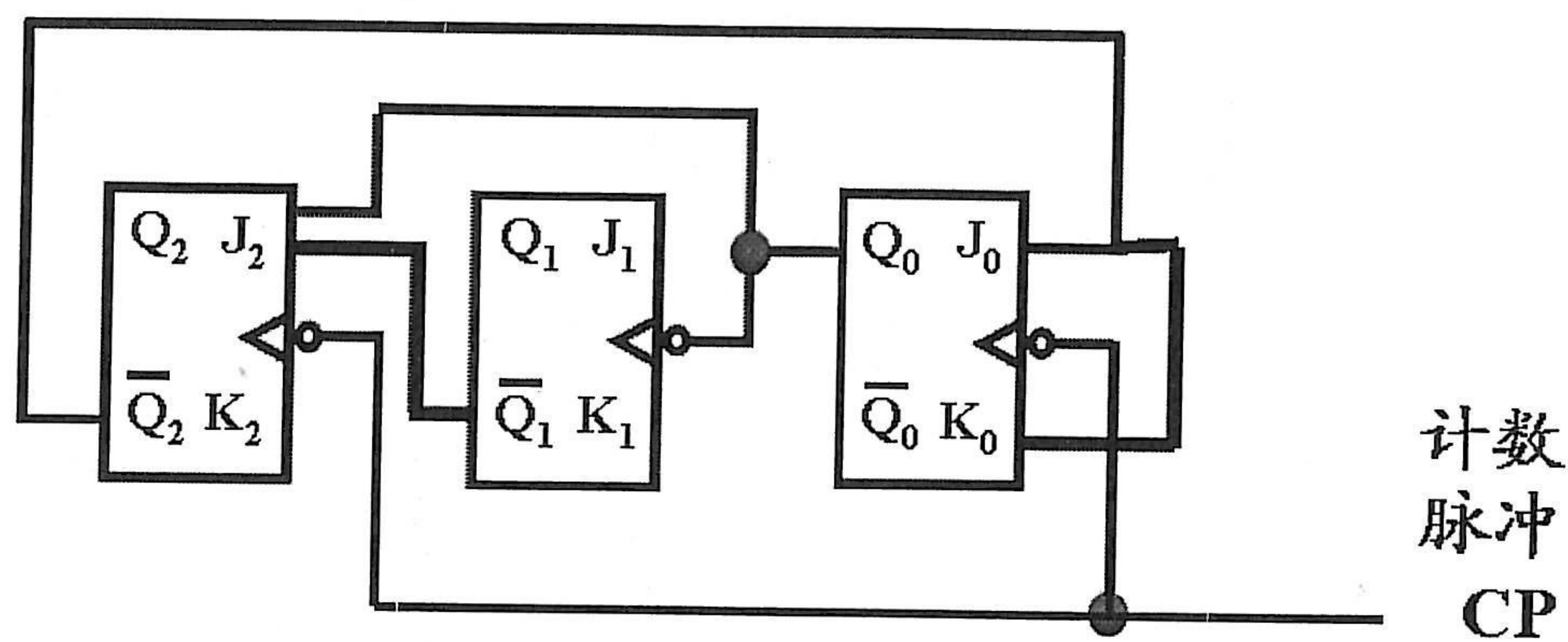


图 7