

# 北京交通大学 2005 年硕士研究生入学考试试卷

考试科目： 443 电路


共 3 页 第 1 页

注意事项：答案一律写在答题纸上，写在试卷上的不予装订和评分！

1. (15 分) 已知一电路结点方程如下，求此电路。


$$\left\{ \begin{array}{l} (j\omega C_1 + \frac{1}{R_1 + j\omega L_1} + j\omega C_2)\dot{U}_{n1} - (j\omega C_1 + \frac{1}{R_1 + j\omega L_1})\dot{U}_{n3} = -\dot{I}_{s1} - j\omega C_1 \dot{U}_{s1} \\ (\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3 + \frac{1}{j\omega C_3}})\dot{U}_{n2} - \frac{1}{R_2}\dot{U}_{n3} = \dot{I}_{s1} - \frac{\dot{U}_{s2}}{R_2} \\ -(j\omega C_1 + \frac{1}{R_1 + j\omega L_1})\dot{U}_{n1} - \frac{1}{R_2}\dot{U}_{n2} + (j\omega C_1 + \frac{1}{R_1 + j\omega L_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4})\dot{U}_{n3} = j\omega C_1 \dot{U}_{s1} + \frac{\dot{U}_{s2}}{R_2} - \dot{I}_{s2} \end{array} \right.$$

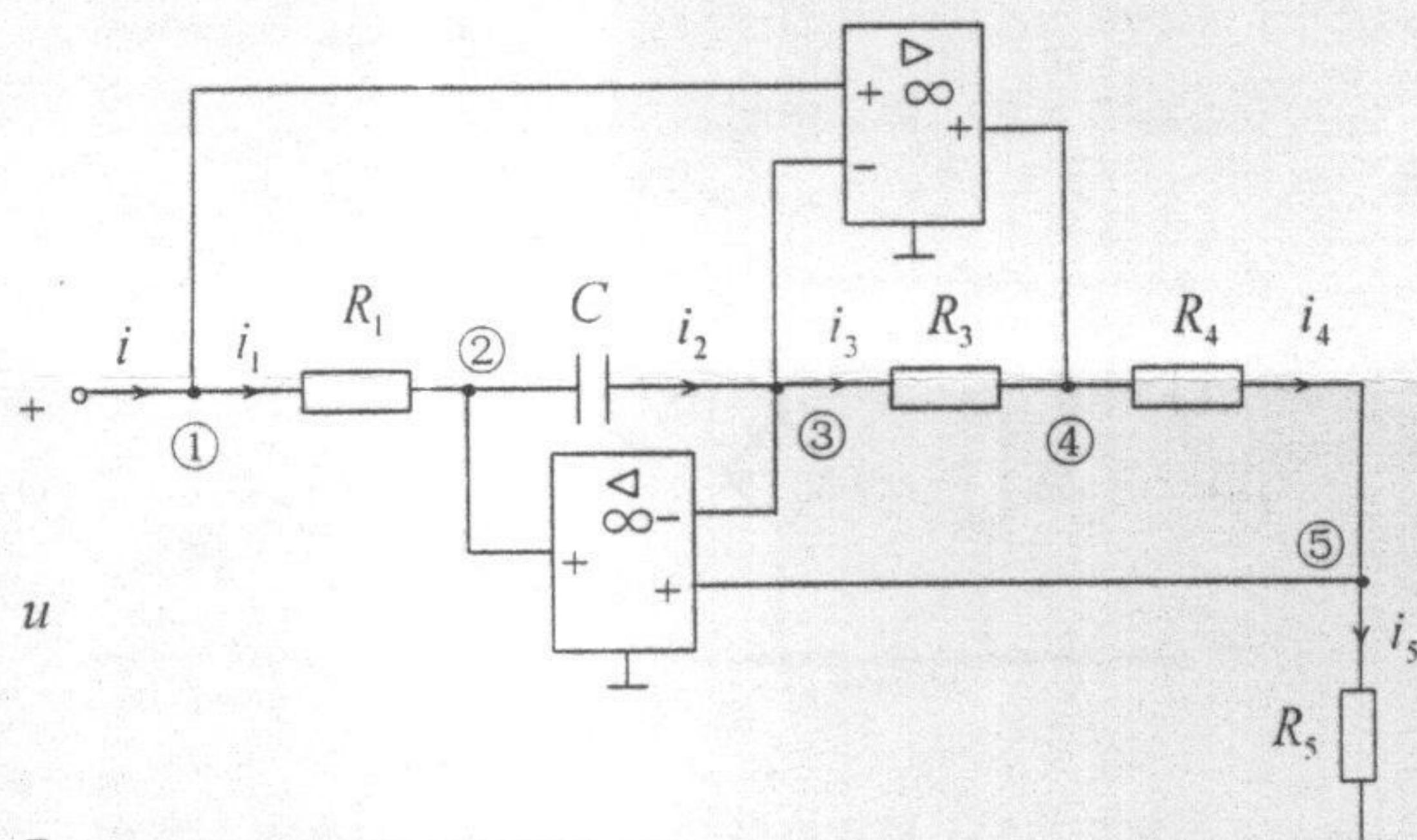2. (15 分) 已知电路如 (题二图)，证明图中所示一端口电路的端口特性与一电感元件等效。



题二图

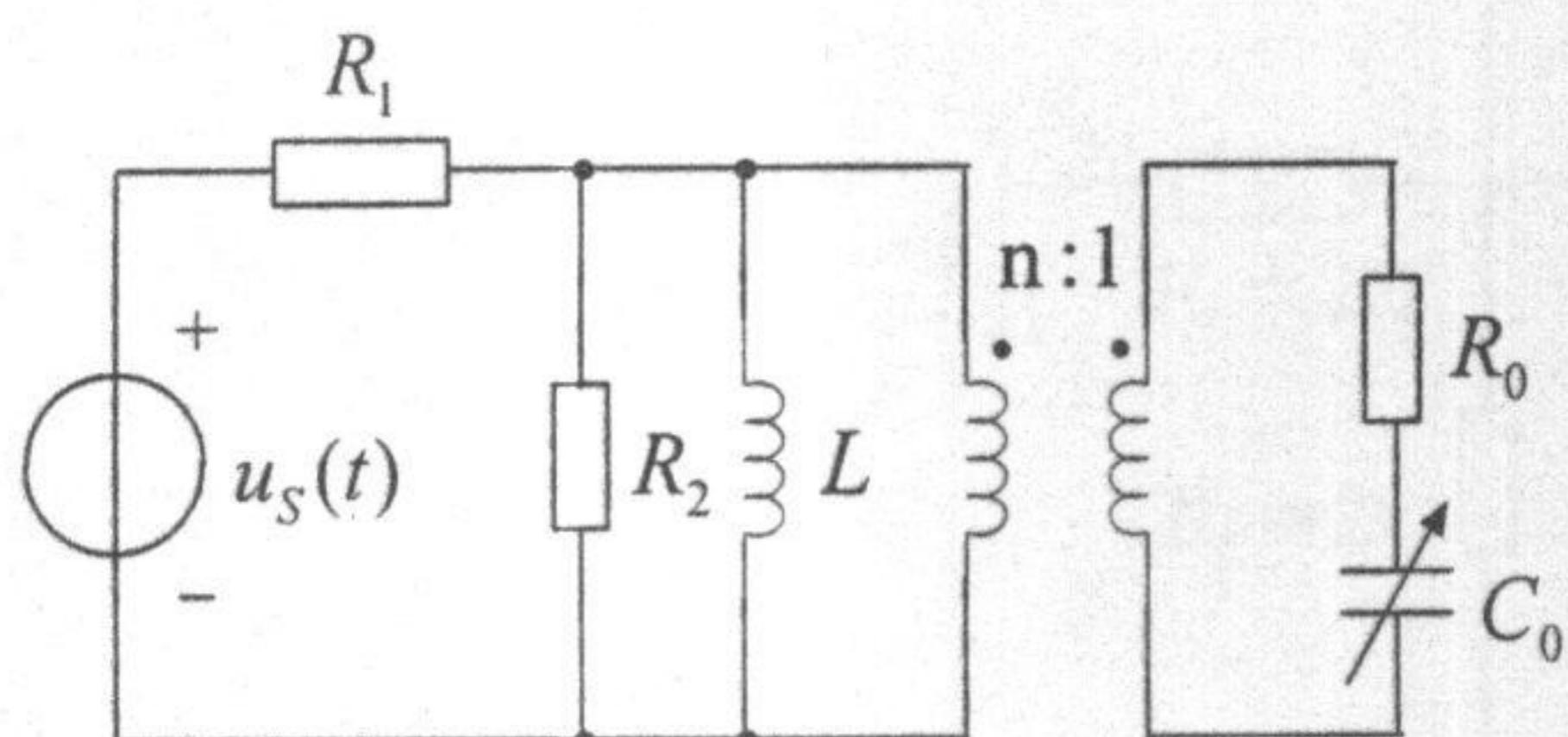3. (15 分) 电路如 (题三图)，已知  $u_s(t) = \sqrt{2} \cos t$  (V),  $R_1 = 5\Omega$ ,  $R_2 = 5\Omega$ ,  $L = 5H$ ,  $R_0 = 1\Omega$ 。若理想变压器变比  $n=2$ ，问  $C_0$  为何值时， $R_0$  上可获最大功率，求此最大功率。




题三图

## 北京交通大学 2005 年硕士研究生入学考试试卷

考试科目: 443 电路 共 3 页 第 2 页


注意事项: 答案一律写在答题纸上, 写在试卷上的不予装订和评分!

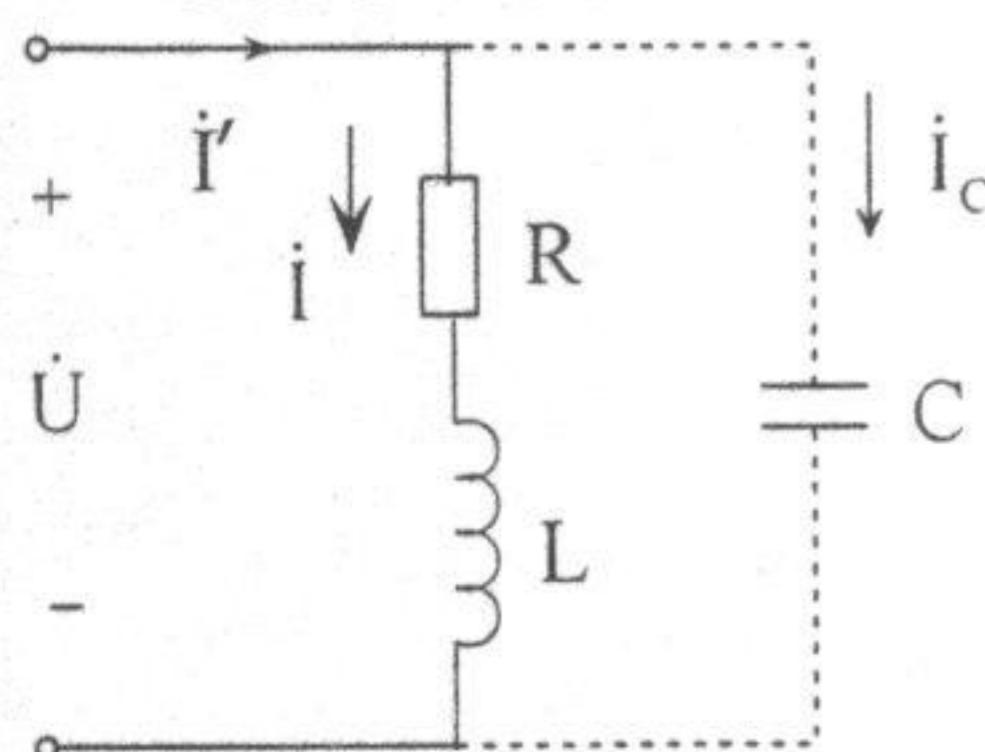4. (15 分) 电路如(题四图), RL 串联后接在 220V 的工频正弦电源, 消耗功率 80W, 功率因数为 0.5。若把电路功率因数提高到 0.95, 则应并联多大电容?




题四图

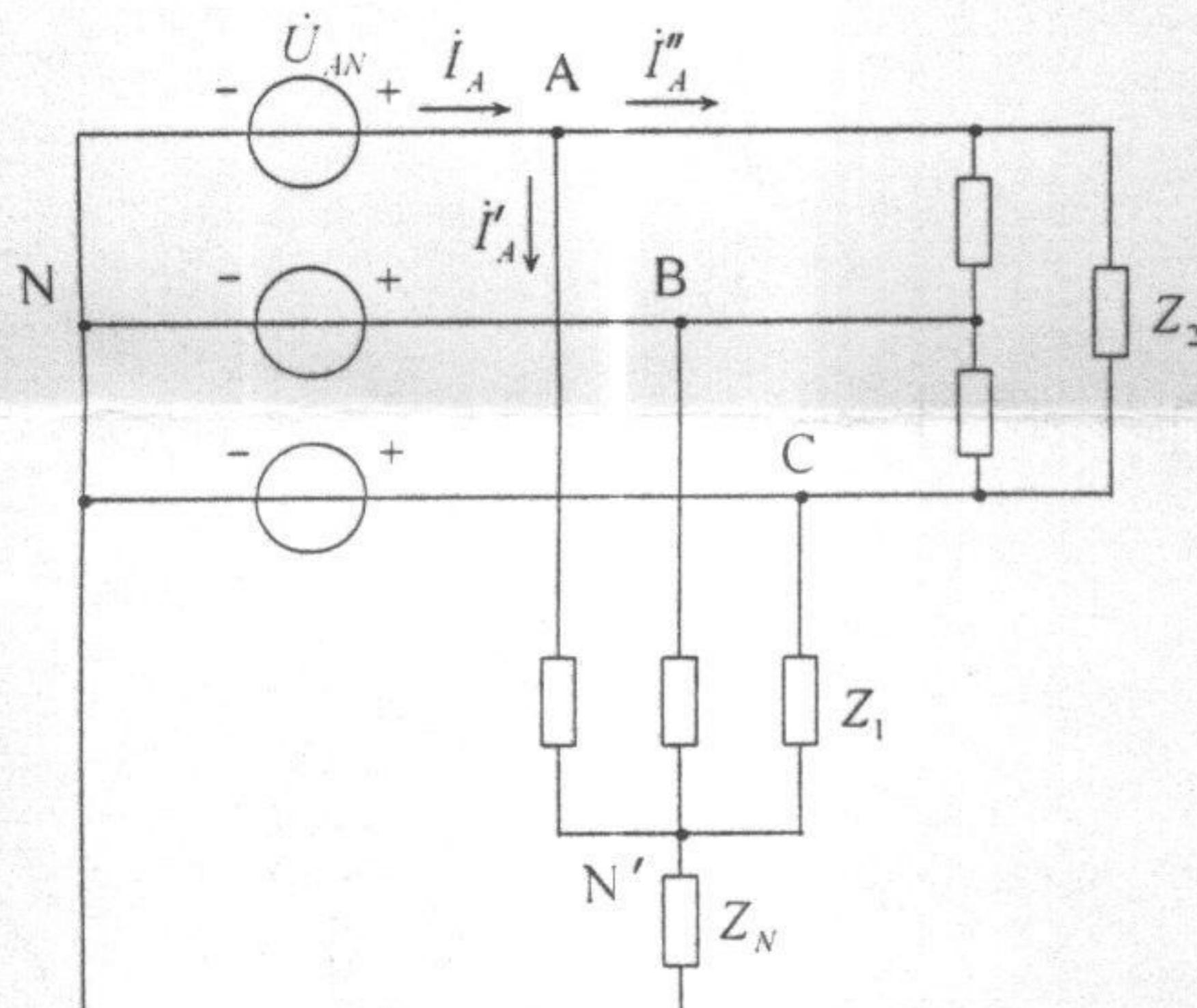5. (15 分) 对称三相电路如(题五图), 工频正弦电源线电压 380V,  $Z_1 = (3+j4) \Omega$ ,  $Z_2 = (6+j9) \Omega$ ,  $Z_N = (1+j2) \Omega$ , 求: 总负载的线电流及各组负载的相电流。



题五图

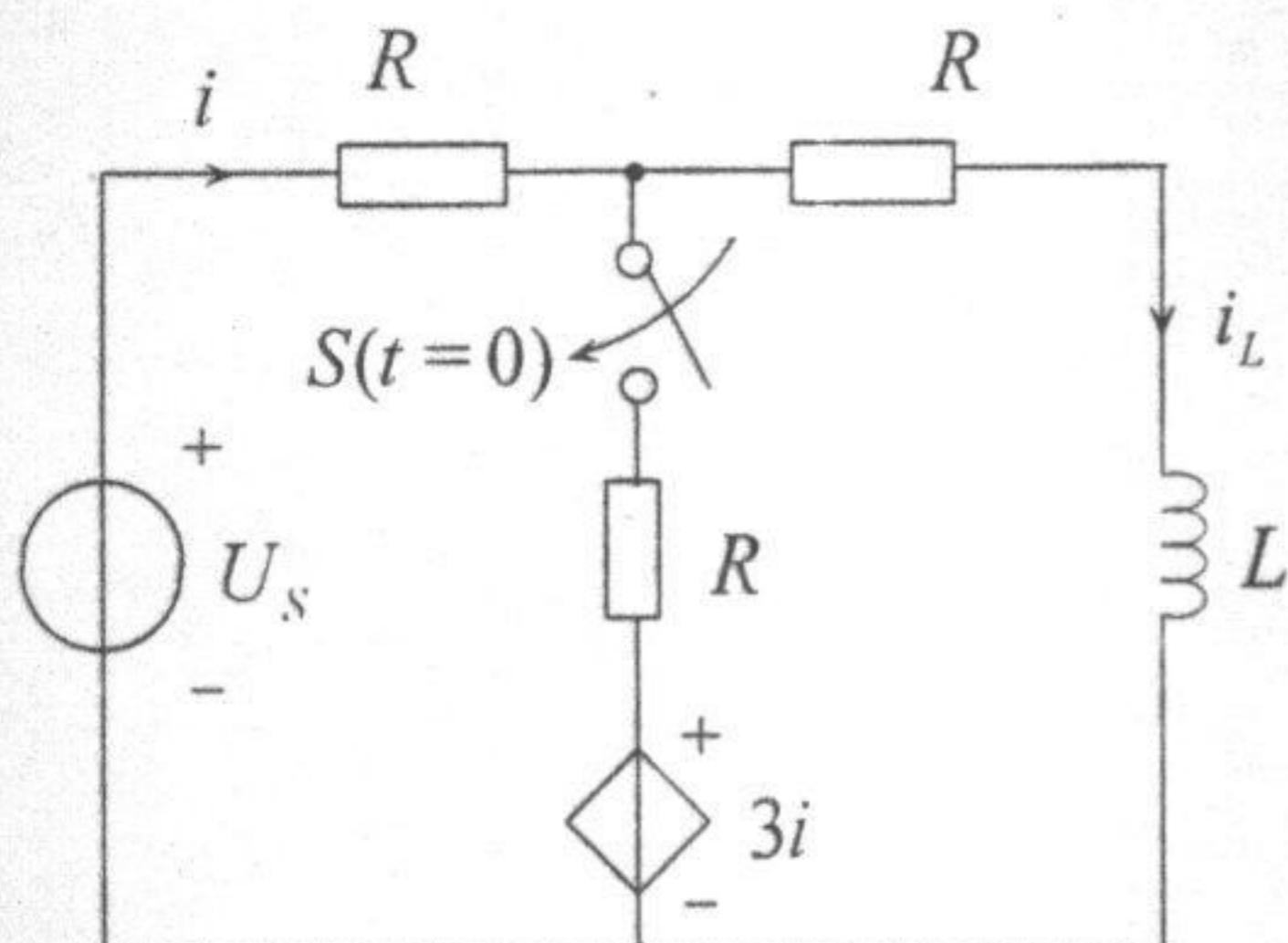6. (15 分) 电路如(题六图),  $R = 1\Omega$ ,  $L = 1H$ ,  $U_S = 6V$ , 开关 S 打开已久, 在  $t=0$  时闭合。求:  $t>0$  时 L 上电流  $i_L$ 。



题六图


# 北京交通大学 2005 年硕士研究生入学考试试卷

考试科目： 443 电路

共 3 页 第 3 页


注意事项：答案一律写在答题纸上，写在试卷上的不予装订和评分！

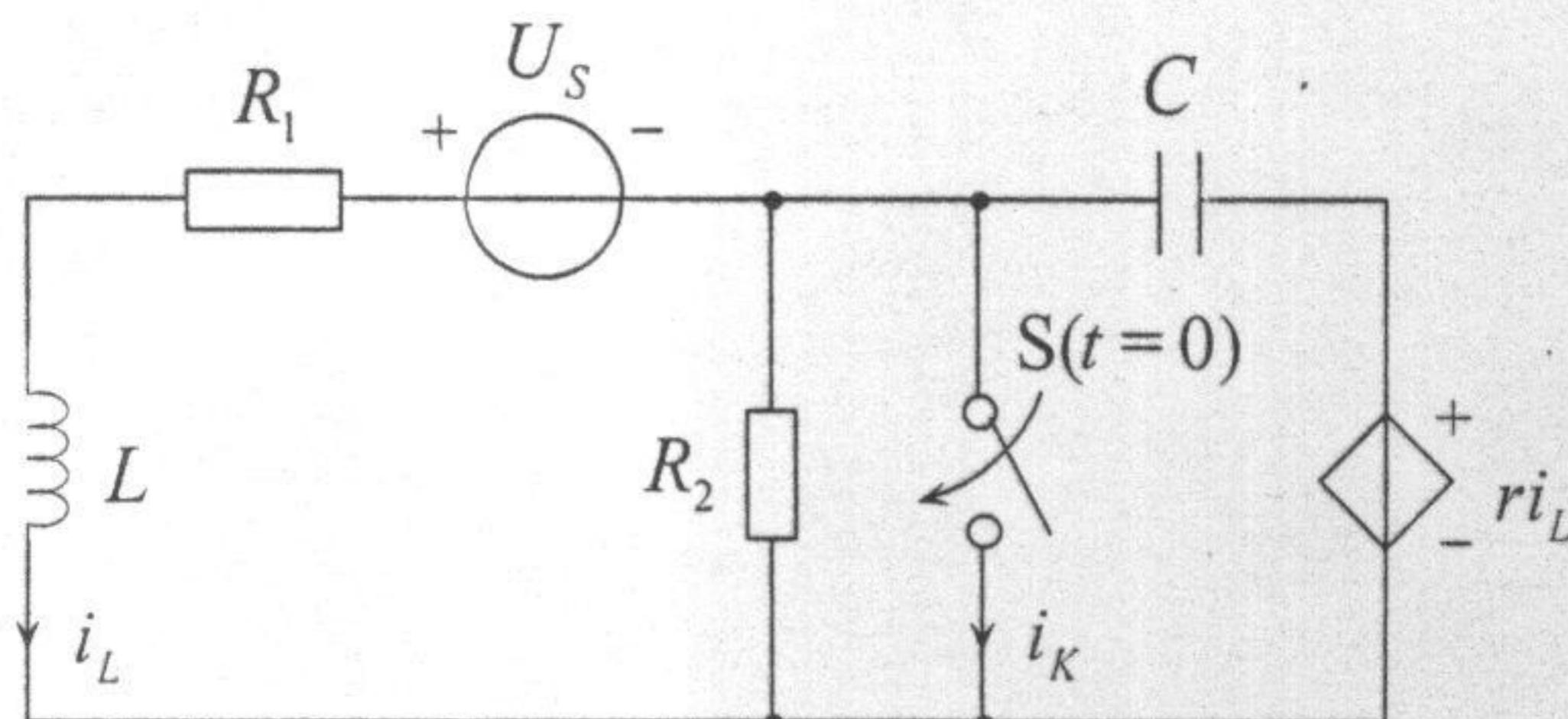7. (20 分) 电路如 (题七图), 电路已达稳态,  $t=0$  时开关 S 合上, 已知  $R_1 = 2\Omega$ ,  $R_2 = 3\Omega$ ,  $L = 2H$ ,  $C = 1F$ ,  $U_S = 5V$ ,  $r = 2\Omega$ , 求响应  $i_K$ 。




题七图

8. (20 分) 电路如 (题八图), 求图示二端口的 Y 参数矩阵。

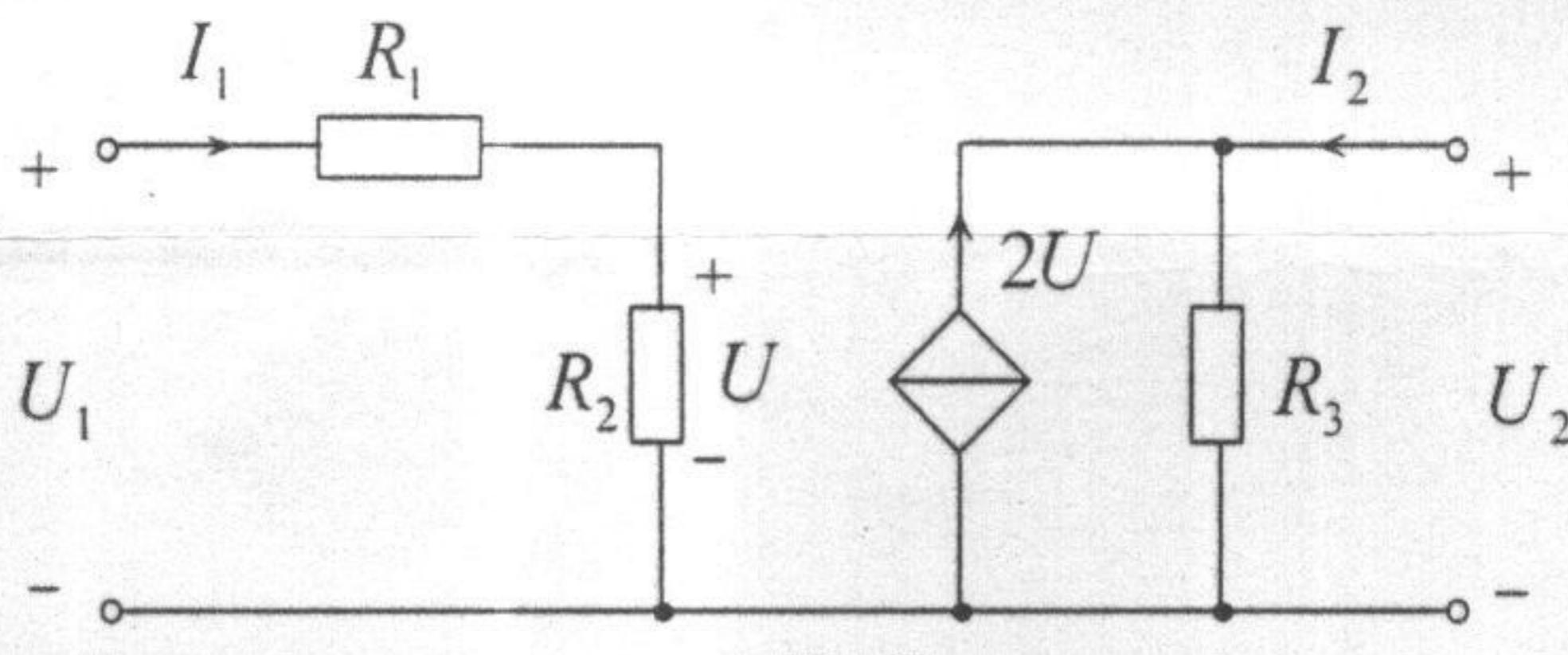

题八图

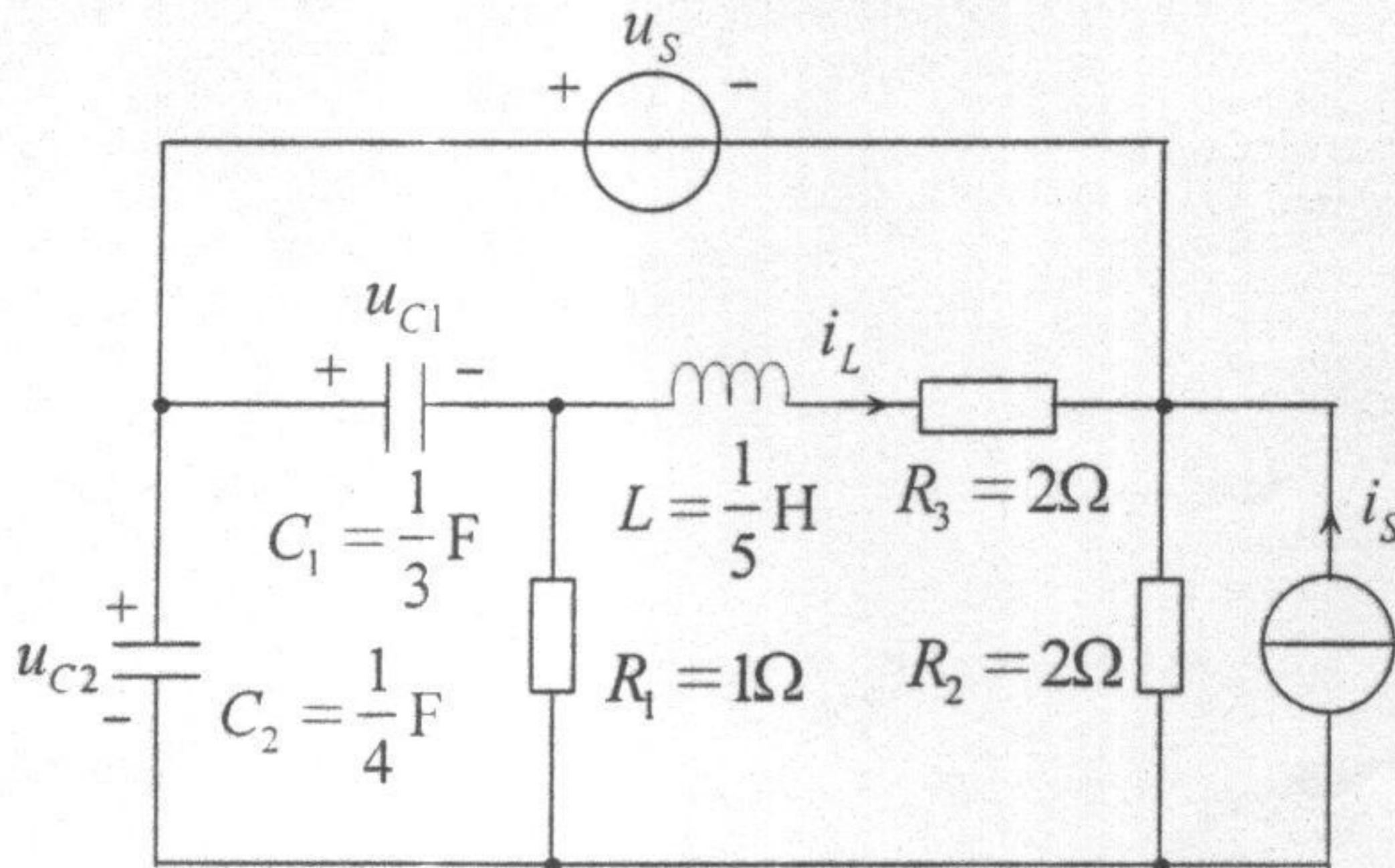9. (20 分) 电路如 (题九图), 列状态方程 (状态变量为  $u_{C1}$ ,  $u_{C2}$ ,  $i_L$ )。



题九图