

数字电子技术试题(共 75 分)

### 二、《四书》筋骨图

### 1. 化繁为简式为简明与扼要。

$$(1) \quad Y(A, B, C, D) = AB\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BCD + \bar{A}\bar{B}CD.$$

$$\text{约束条件: } \overline{AB} + \overline{ABC}D + \overline{AB}C\overline{D} = 0$$

$$(2) \quad Y(A, B, C, D) = \sum (m_1, m_2, m_3, m_4, m_5, m_6, m_7, m_8)$$


的充要条件是  $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 + \lambda_4 = 0$ 。

由图 1-2 所示半圆柱  $G_1 \cap G_2$  构成 TII-1, 已知各口

$$I_{\text{A},\text{max}}=16\text{mA} \cdot I_{\text{B},\text{max}}=200\mu\text{A} \cdot I_{\text{C}}=21\text{mA}$$


$I_{D_{max}}=40\mu A$ , 试分析 G<sub>1</sub> 门输出高、低电平时两种情

况下能继续正常工作。

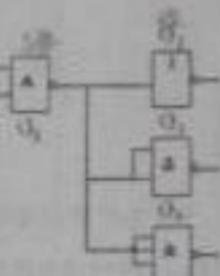

四二

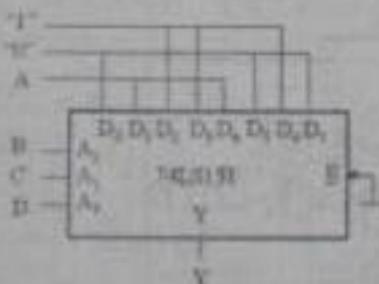3. 想一想图 7-4-51(1) 的图形 1-3 所示图形, 试写出轴对称的性质。



四

## 北京理工大学

2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

★ 考研须知  
试题范围含所讲  
课全部内容，不  
试讲部分需独立  
掌握先决。

科目代码：311 科目名称：电子技术（含模拟数字部分）

(12 分) 放大电路如图 10 所示，假各电容对交流信号均可视为短路，三  
极管的参数  $\beta_1 = \beta_2 = \mu_{ce} = \mu_{be} = 100$ ，并且  $U_{BEQ} = U_{CEQ} = 0.7V$ 。

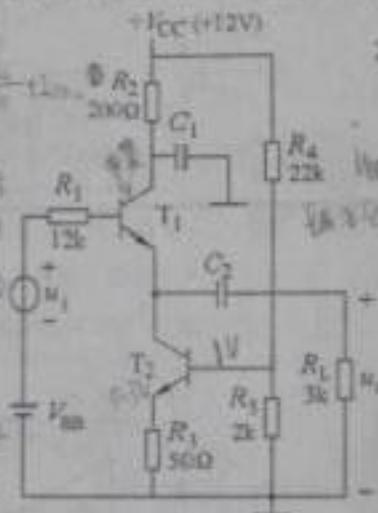
1. 指出  $T_1$ 、 $T_2$  两管各起什么作用。2. 估算静态工作点电流  $I_{CQ}$ 。3. 写出电压放大倍数  $A_v$ 、输入电阻  $R_i$  和输出电阻  $R_o$  的表达式。

图 10

$$2. \frac{I_C}{I_B} = \frac{\beta}{1 + \beta} \approx \frac{\beta}{\beta} = 100$$

$$I_{BQ} = \frac{P_{BQ}}{V_{BEQ}} = \frac{100 \times 10^{-3}}{0.7} = 143 \mu A$$

$$I_{CQ} = 100 \times I_{BQ} = 100 \times 143 \mu A = 14.3 mA$$

$$A_v = -\frac{R_L}{R_3} = -\frac{3k\Omega}{2k\Omega} = -1.5$$

\* 考研须知  
选择题有且仅有一个正确答案。如果两个或两个以上选项都对，将无法判分。

## 北京理工大学

## 2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试题


科目代码：311 科目名称：电子技术（含模数数字部分）

4. 已知  $n_1$ 、 $n_{01}$ 、 $n_{02}$  和  $n_{03}$  波形如图 1-4(b) 所示。请分别说明图 1-4(a) 所示形转换电路中 I、II 和 III 的电路名称。（不要求画电路图）。


I. 译码器/编码器

II.

III. 逻辑状态显示器

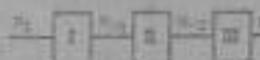

(a)

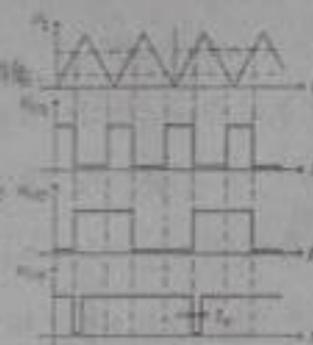

(b)

图 1-4

5. 555 定时器构成的电路如图 1-5(a) 所示。

(1) 指出该电路的功能。

(2) 计算该电路的暂稳态持续时间  $t_w$  的值。 $t_w = R_2 C \frac{V_{DD} - V_{TH}}{V_{TH} - V_{DD}} = R_2 C \frac{V_{DD} - V_{DD}}{V_{DD} - V_{DD}}$

(3) 对应图 (b) 所示输入  $n_1$  的波形画出输出  $n_o$  的波形。 $2\pi f RC = 1.13 \mu s$

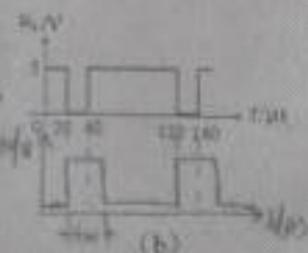
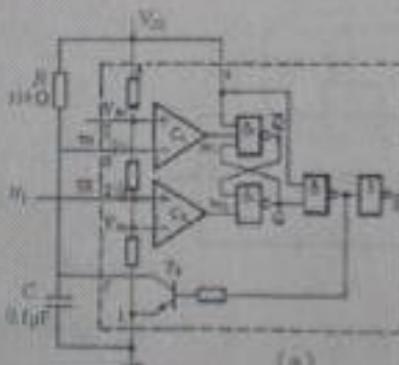


图 1-5

★ 答卷须知  
该题分值为 10 分  
请在答题卡上  
作答并标上  
题号和分值。

## 北京理工大学

## 2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码：401 科目名称：电子技术（含微机数字部分）

- 二、(10 分) 图 2 为 4 位二进制全加器 74LS283 的逻辑符号。利用此部件及尽可能少的与非门设计一个代码转换电路，实现 BCD 代码的 8421 变到 2421 两种转换，2421 代码见表 2 所示。 8421 为 A8L7 为 BCD 为 2421  
要求写出设计过程，并画出连线图。 144135 3564155 2421

表 2

十进制数	3421 码
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	1011
6	1100
7	1101
8	1110
9	1111


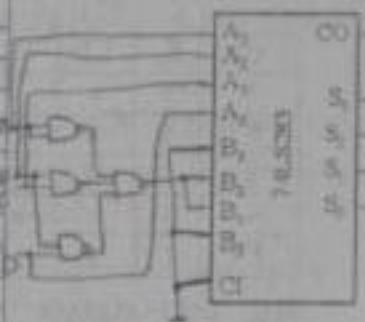


图 2

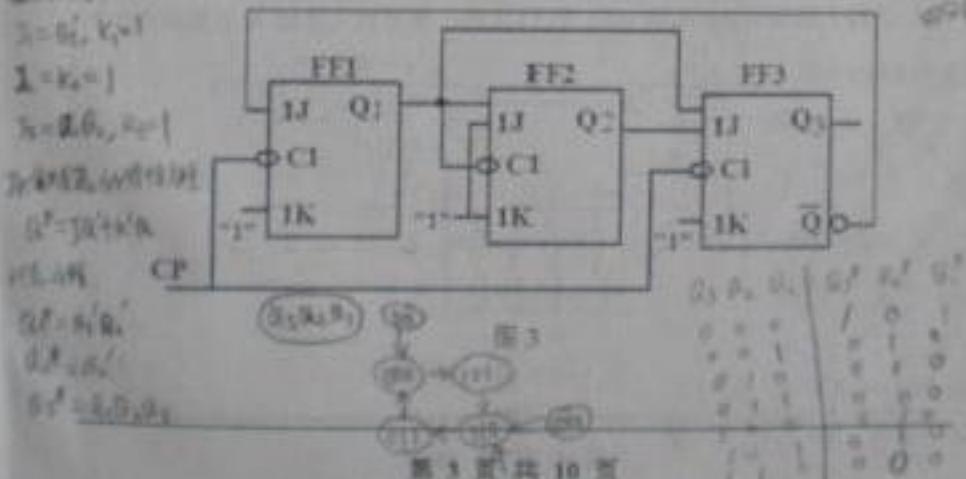- 三、(13 分) 分析图 3 所示的异步时序逻辑电路，写出电路的驱动方程和状态方程，画出电路的状态转换图，说明电路实现的逻辑功能。



## 北京理工大学

## 2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

★ 考生须知  
试题背面必写姓名  
写在答题纸上，在  
试题和草稿纸上  
作答无效。

科目代码：811 科目名称：电子技术(含模拟数字部分)

- ⑧ (10 分) 图 4 所示 74161 为四位二进制加法计数器，其功能表见表 4 所示。试将两片 74161 采用同步级联方式及总体反相归零法设计成一个 23 位预置计数器，要求写出设计过程并画出连线图。

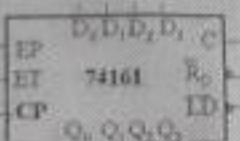


图 4

表 4

CP	R0	LD	EP	ET	工作状态
*	0	*	*	*	置零
$\text{f} \square$	1	0	*	*	预置数
*	1	1	0	1	保持
*	1	1	*	0	保持(但 C=0)
$\text{f} \square$	1	1	1	1	计数

$$\text{进位 } C = ET \cdot Q_3 \cdot Q_2 \cdot Q_1 \cdot Q_0$$

- 五、(10 分) 可编程放大器如图 5 所示。

1. 试推导此电路的电压放大倍数  $A_v = \frac{U_o}{U_i}$  的表达式。

2. 当输入编码  $d_3d_2d_1d_0$  为 0001 和 1111 时，电压放大倍数  $A_v$  分别为多少？

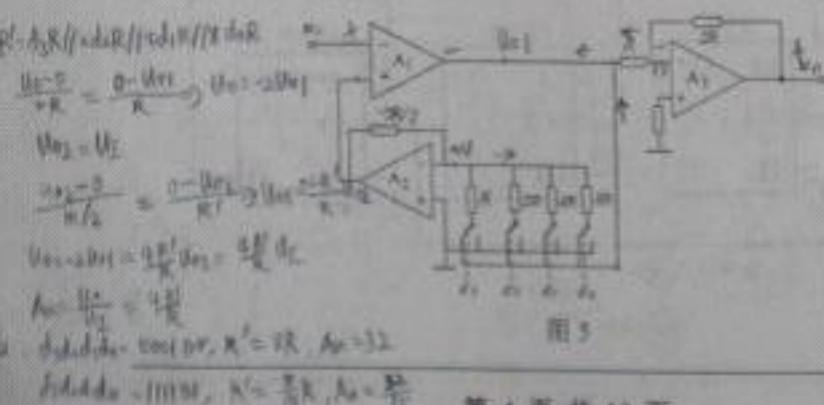


图 5

## 模拟电子技术试题（共 75 分）

六、(20 分) 题目四：

- 某放大器采用 负反馈 模拟方式，输入端采用 差分 式放大电路，理想输出电压为  $U_{o1}$ ，输入失调电压  $U_{o1}$  为 0。
- 为了将电压信号转换为与之成比例的电流信号，应在电路中引入 电压放大 反馈。为了减小从信号源索取的电流，提高放大电路的带负载能力，应在电路中引入 电压 负反馈。
- 由三端集成稳压器 W7805 组成如图 6-1 所示电路。已知 W7805 的 1 端为输入端，2 端为公共端，3 端为输出端。试计算输出电压  $U_0$  的可调范围。

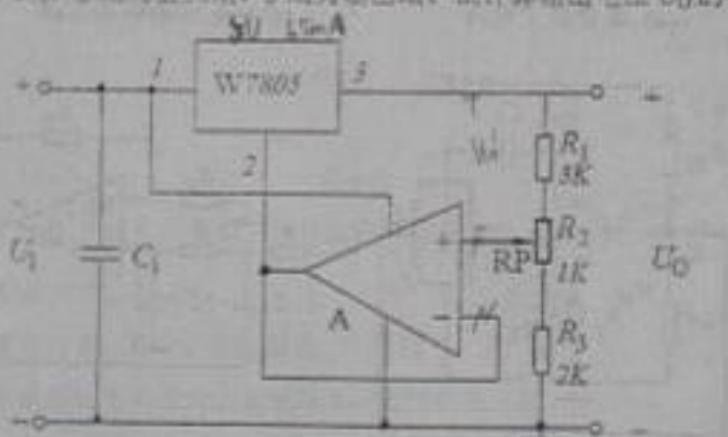


图 6-1

$$\frac{U_0}{U_1} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} = \frac{3k\Omega + 1k\Omega}{1k\Omega} = 4$$

$$\frac{U_0}{U_1} - 1 \leq 4 \leq \frac{U_0}{U_1} + 1$$

$$4U_1 - U_0 \leq 0 \quad U_0 \leq 4U_1$$

$$U_0 = 4U_1$$


★ 考研电气  
认真对待考试，  
与你梦寐以求的  
大学梦校上，他  
就指日可待了。

## 北京理工大学


## 2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码：811 科目名称：电子技术（含模拟数字部分）


1. 试判断图 6-2 所示电路能否正常工作，若不能，简述理由。

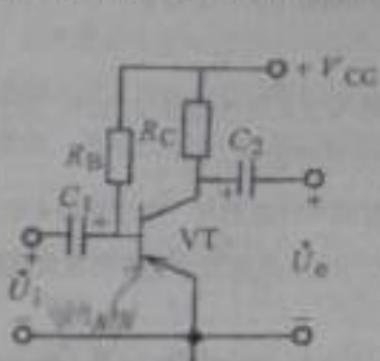


(a) 单管放大电路

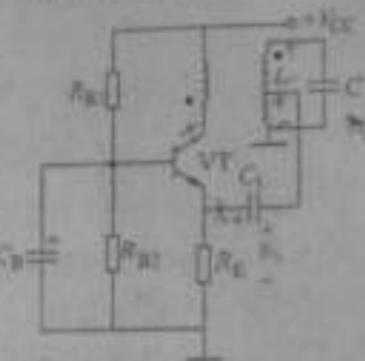

(b) 正弦波振荡电路

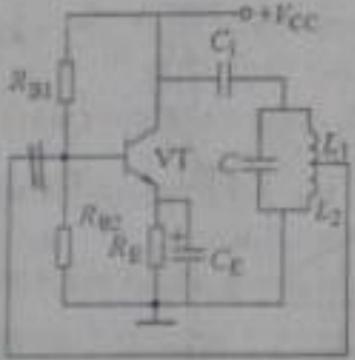

(c) 正弦波振荡电路

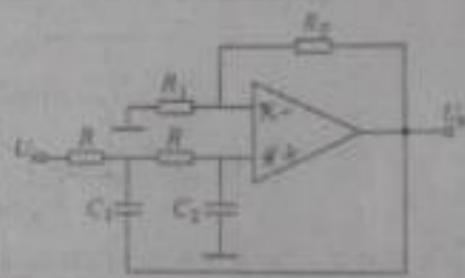

(d) 压控电压源二阶负反馈有源滤波器电路

图 6-2

★ 答卷须知  
试题答案必须写在  
答题纸规定的地方，  
不得在草稿纸上作答。  
否则无效。

## 北京理工大学

## 2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码： 811 科目名称： 电子技术（含模拟部分）

5. 放大电路及参数如图 6-3 所示。假设集成运放为理想运放。

(1) 求带宽其频率响应表达式  $A(\omega) = \frac{U_o(\omega)}{U_i(\omega)}$ 。

(2) 计算电路上限截止频率  $f_u$  和下限截止频率  $f_l$  的值。

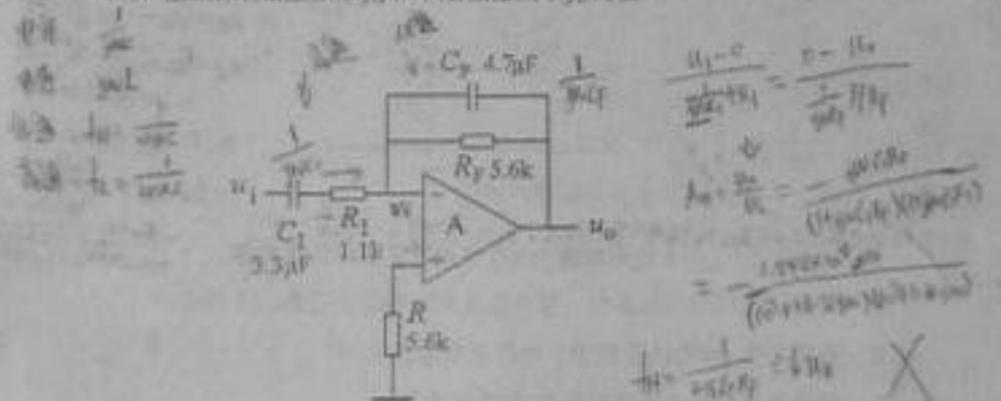


图 6-3

七、(10 分) 图 7 所示电路中, 已知场效应管的  $U_{DSS}=-4V$ ,  $I_{DSR}=4mA$ ,



如果静态时  $U_{GSD}=2V$ ,

1. 试计算静态时  $I_{DSQ}$  的大小及电阻  $R_Q$  的阻值。
2. 为了保证电路能正常放大, 求电压  $R_{D2}$  可能的最大值。
3. 当  $R_{D2}$  取最大值时, 计算电路的电压放大倍数  $A_v$ 。

$$\begin{aligned} & \text{已知 } U_{GSD} = 2V, U_{DSQ} = 2V, U_{DSR} = -4V, I_{DSR} = 4mA \\ & \text{求 } I_{DSQ}, R_Q, R_{D2}, A_v \\ & I_{DSQ} = \frac{U_{GSD} - U_{DSQ}}{R_Q} = \frac{2 - 2}{R_Q} = 0mA \\ & R_Q = \frac{U_{GSD} - U_{DSQ}}{I_{DSQ}} = \infty \Omega \\ & R_{D2} = \frac{U_{DSQ} - U_{DSR}}{I_{DSQ}} = \frac{2 - (-4)}{0} = \infty \Omega \\ & A_v = \frac{U_{DSQ} + U_{DSR}}{U_{DSQ}} = \frac{2 + (-4)}{2} = -1 \end{aligned}$$

★ 答卷须知  
试题答案必须用  
黑色墨水笔写在  
试题背面的稿纸上，在  
试题正面稿纸上  
不得答题。

科目代码：811 科目名称：电子技术（含模拟数字部分）

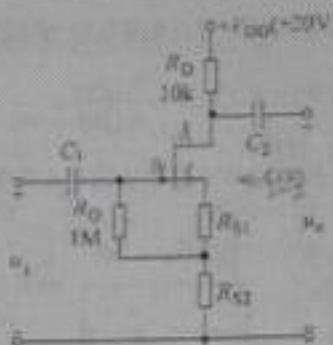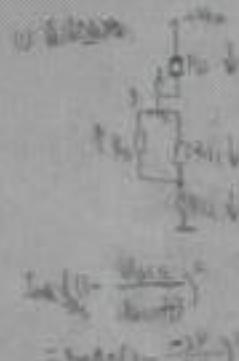

由图可知，电容  $C_1$  与  $R_O$  串联，再与  $C_2$  并联，最后与  $R_1$  串联。输出电压  $u_2$  为  $u_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_o$ 。  
当  $u_2 > (U_{DC} - U_{TH})/2$  时， $u_o < U_{TH}$ ，即  $u_o < -2V$ 。  
 $U_{TH} = \frac{R_1}{R_1 + R_O} U_{DC} = \frac{1M\Omega}{1M\Omega + 10k\Omega} \times 12V \approx -2.2V$ 。  
 $R_2 = \frac{U_{DC}}{f_{max}} = \frac{12V}{1MHz} = 12k\Omega$ 。  
 $R_2 = \frac{U_{DC}}{f_{min}} = \frac{12V}{100kHz} = 120k\Omega$ 。

- 若要满足相位平衡条件，图中③点则应与①点还是②点相连？
- 若要产生 1000Hz 正弦波，电阻  $R_2$  则取值多少？
- 试根据起振条件确定电阻  $R_2$  的取值范围。

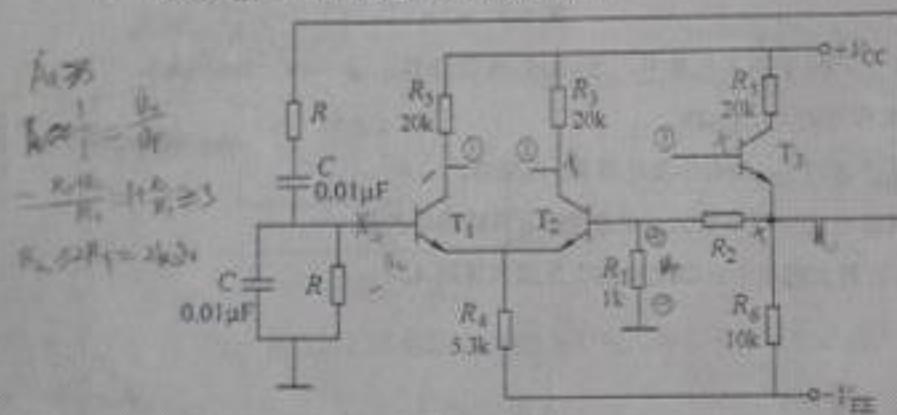


图 8


★ 考研硕士  
考试真题及答案  
历年真题汇编  
历年真题及答案  
历年真题及答案

## 北京理工大学

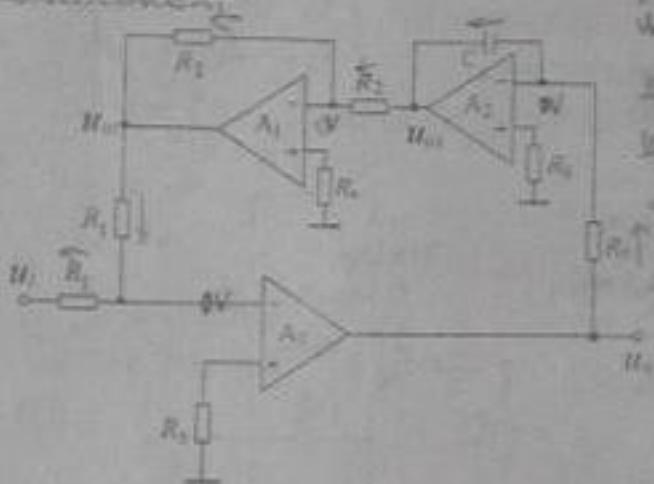
## 2008 年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码：811 科目名称：电子技术（含模拟数字部分）

- ✓ (16分) 正确(a)、(b)所示电路中的运放均为理想运放，而(b)中K为模拟开关(可视为理想开关)。试分别写出两图中输出电压 $U_{01}$ 与输入电压 $U_1$ 之间的关系表达式。



(a)

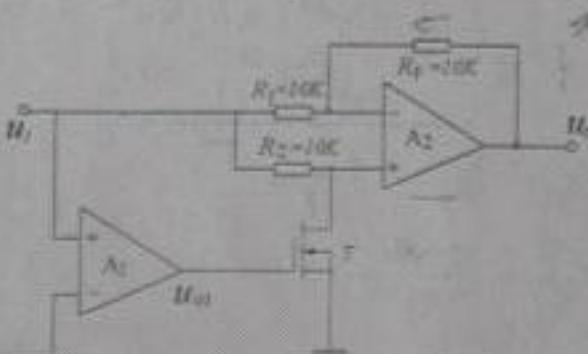

(b)

图 9