

## 2014 年江南大学 808 电路考研试题（回忆版）

本试题由 kaoyan.com 网友 CMOS 管提供

一、选择题，8 个

二、填空题，4 个

三、求戴维宁等效电路一个

四、列节点电压方程

五、特勒根定理和叠加定理的一个题

六、非周期信号电压电流的叠加

七、一阶电路的三要素法（09 年第五题类似的）

八、拉式变换的一个原题（江大的 12 年期末试题）

九、简单的普通二端口求电流的。

以上试题来自 kaoyan.com 网友的回忆，仅供参考，纠错请发邮件至 suggest@kaoyan.com。