

## 2014 年上海大学 830 信号系统与电子线路考研试题(回忆版)

本试题由 kaoyan.com 网友 D\_Monster 提供

总共六道大题，各 25 分。

第一题求离散系统响应，稳态响应和零状态响应

第二题是证明小波变换的两个式子等价

第三题跟 98 年试卷第六题差不多，电路一样，RC 没具体说明，多了一小问，求系统函数和零极点分布

第四题是求 5 个理想运算放大的输出

第五题是集成运算放大的内部电路，求静态，开环增益，然后引入负反馈，搭出正相和反相比比例放大电路，并求增益

第六题就是一个完全没见过的电路，分析各个部分的作用

以上试题来自 kaoyan.com 网友的回忆，仅供参考，纠错请发邮件至 suggest@kaoyan.com。