

## 昆明理工大学 2008 年硕士研究生招生入学考试试题(A 卷)

考试科目代码： 843

考试科目名称： 电工及电子技术基础

试题适用招生专业： 农业机械化工程、农业生物环境与能源工程、农业电气化与自动化

### 考生答题须知

1. 所有题目（包括填空、选择、图表等类型题目）答题答案必须做在考点发给的答题纸上，做在本试题册上无效。请考生务必在答题纸上写清题号。
2. 评卷时不评阅本试题册，答题如有做在本试题册上而影响成绩的，后果由考生自己负责。
3. 答题时一律使用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答（画图可用铅笔），用其它笔答题不给分。
4. 答题时不准使用涂改液等具有明显标记的涂改用品。

一、选择题（每题 2 分，共 30 分）

1、在图 1 所示电路中，已知  $U_s=2V$ ， $I_s=2A$ 。A、B 两点间的电压  $U_{AB}$  为( )。

- A 1V      B -1V      C -2V

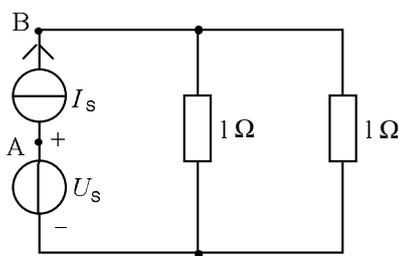


图 1

2、在图 2 所示电路中， $U_s$ ， $I_s$  均为正值，其工作状态是( )。

- A 电压源发出功率      B 电流源发出功率  
C 电压源和电流源都不发出功率

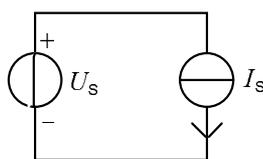


图 2

3、在换路瞬间，下列各项中除( )不能跃变外，其他全可跃变。

- A 电感电压      B 电容电压      C 电容电流

4、R，C 电路初始储能为零，而由初始时刻施加于电路的外部激励引起的响应称为( )响应。

- A 暂态      B 零输入      C 零状态

5、在 RLC 串联交流电路中，若电阻  $R=6$  欧，感抗  $X_L=4$  欧，容抗  $X_C=12$  欧，则此电路的阻抗  $Z=( )$  欧。

A 22          B 14          C 10

6、三相交流发电机产生的三相交流电动势的相位差为：( )。

A 60 度          B 180 度          C 120 度

7、在电源对称的三相四线制电路中，不对称的三相负载作星型连接，负载各相电流 ( )

A 不对称          B 对称          C 不一定对称

8、在  $R, L$  并联的正弦交流电路中， $R=40\Omega$ ， $X_L=30\Omega$ ，电路的无功功率  $Q=480\text{var}$ ，则视在功率  $S$  为( )。

A 866VA          B 800VA          C 600VA

9、一台三相异步电动机，其铭牌上标明额定电压为 220/380V，其接法是：( )

A Y/ $\Delta$           B  $\Delta$ /Y          C  $\Delta$ / $\Delta$

10、三相异步电动机在运行中提高其供电频率，该电动机的转速将( )。

A 基本不变          B 增加          C 降低

11、如果晶体二极管的正、反向电阻都很大，则该晶体二极管 ( )。

A 正常          B 已被击穿          C 内部断路

12、电路如图 3 所示，二极管 D 为理想元件，输入信号  $u_i$  为如图所示的三角波，则输出电压  $u_o$  的最大值为 ( )。

A 5V          B 2V          C 7V

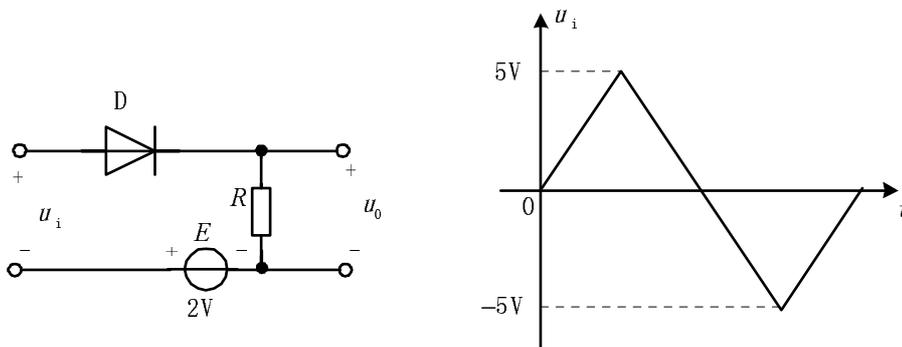


图 3

13、电路如图 4 所示，晶体管 T 的电流放大系数  $\beta=50$ ， $R_B=300\text{k}\Omega$ ， $R_E=3\text{k}\Omega$ ，晶体管 T 处于 ( )。

A 放大状态          B 截止状态          C 饱和状态

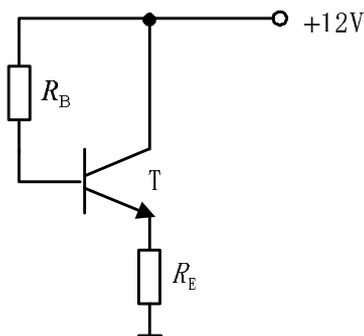


图 4

14、当晶体三极管的两个 PN 结都反偏时，则晶体三极管处于（ ）。

- A 饱和状态    B 放大状态    C 截止状态

15、晶体三极管处于饱和状态时，它的集电极电流将（ ）。

- A 随基极电流的增加而增加    B 随基极电流的增加而减小，  
C 与基极电流变化无关，只决定于  $U_{ce}$ 。

二、填空题（每空 2 分 共 30 分）

1、将一电炉的电阻丝剪去一段后重新接入电路中，则电炉的电阻值将\_\_\_\_\_，电炉消耗的功率将\_\_\_\_\_。

2、在电路中储能元件包括：\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。

3、已知正弦量  $u=220\sqrt{2}\sin(314t+45^\circ)$  (V)，则该正弦量的频率是\_\_\_\_\_，初相是\_\_\_\_\_，有效值是 220V。

4、我国电力系统的交流标准频率为\_\_\_\_\_，周期为\_\_\_\_\_。

5、三相异步电动机，接在  $f=50\text{Hz}$  的三相交流电源上，已知其转速为 1475 转/分，则此电动机的同步转速为\_\_\_\_\_转/分，转差率为\_\_\_\_\_。

6、半导体按导电类型分为\_\_\_\_\_型半导体与\_\_\_\_\_型半导体。

7、晶体三极管的伏安特性曲线反映了各极之间的电压和\_\_\_\_\_关系，对了解和使用晶体三极管是非常重要的。晶体三极管的伏安特性曲线可分为\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两类。

三、计算题（90 分）

1、在图 5 所示电路中，已知  $U_{s1}=8\text{V}$ ， $U_{s2}=5\text{V}$ ， $I_s=3\text{A}$ ， $R_1=2\Omega$ ， $R_2=5\Omega$ ， $R_3=2\Omega$ ， $R_4=8\Omega$ ，试用戴维宁定理求通过  $R_4$  的电流。（20 分）

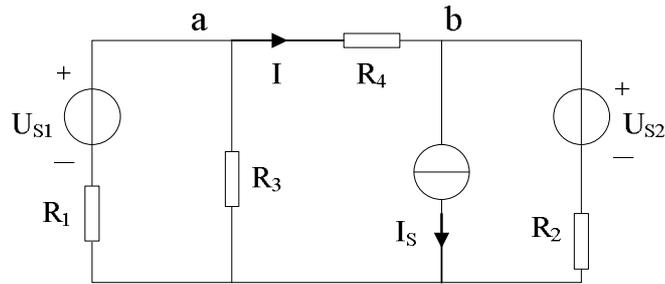


图 5

2、在图 6 所示电路中，换路前开关 S 闭合在 a 端，电路已趋稳态。换路后将 S 合到 b 端。

试求响应  $u_c$ ,  $i_1$ ,  $i_2$  和  $i_3$ 。(15 分)

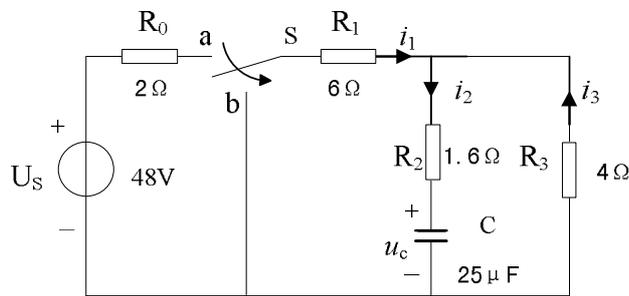


图 6

3、有一个 RC 串联的负载， $R=6\Omega$ ,  $C=159\mu F$ 。由 50Hz 的交流电源通过一段输电线向它供电，测得电流为 1.76A。已知输电线的电阻为  $R_l=0.5\Omega$ ，电感  $L_l=2mH$ ，试求输电线上的电压降，负载的电压和电源的电压，并画出向量图。(20 分)

4、在图 7 所示放大电路中，已知  $R_{B1}=R_{B3}=10k\Omega$ ,  $R_{B2}=33k\Omega$ ,  $R_C=2k\Omega$ ,  $R_{E1}=R_{E2}=1.5k\Omega$ ，两晶体管的  $\beta_1=\beta_2=60$ ,  $r_{be1}=r_{be2}=0.6k\Omega$ 。求总电压放大倍数。(12 分)

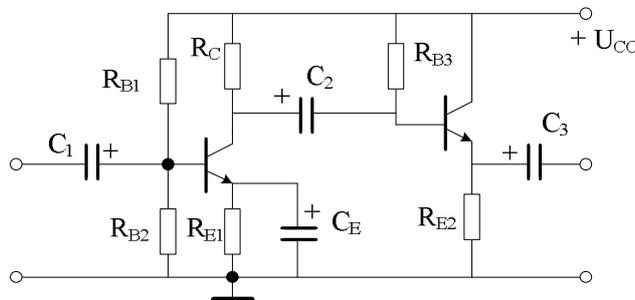


图 7

5、图 8 中， $R_s=1\Omega$ ,  $R_L=10k\Omega$ ，已知运放的  $A_u=10^5$ ，输入电阻  $r_i=100k\Omega$ ，输出电阻  $r_o=100\Omega$ ，

若  $u_o=10V$ ，计算  $u_s$  和  $u_o/u_s$ ，并估算电路的输入电阻。（13 分）

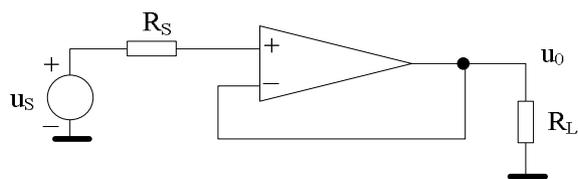


图 8

6、已知高电平触发 R-S 触发器，R 和 S 端的输入信号波形如图 9 所示，且已知触发器原为 0 态，求输出端 Q 的波形，并写出分析过程。（10 分）

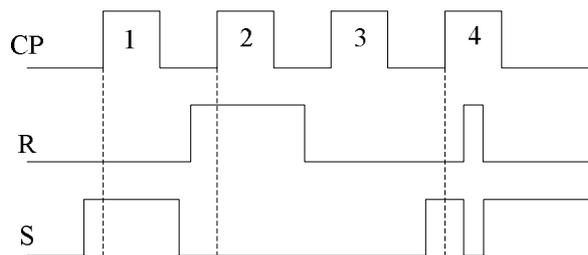


图 9