

(此卷不得填写考号、姓名和答题, 试题附在考卷内交回)

成都理工大学

二〇〇八年攻读硕士学位研究生入学考试试题

考试科目名称: 数字电子技术

试题适用专业: 通讯与信息系统, 电路与系统

(试题共 7 页)


一、填空题(每小题 2 分, 共 20 分)

1. $(1101101)_2 = (109)_{10} = (61D)_{16}$
2. 在数字逻辑电路中, 三极管主要工作在(截止)和(饱和)两种稳定状态。
3. 逻辑函数 $F=AB+\bar{A}\bar{B}$ 的对偶函数 $F' = (\cancel{A}+\cancel{B})(\bar{A}+B)$ 。 $\cancel{A}\bar{B} + \bar{A}B = A(\bar{B} + B) = A$
4. 单稳态触发器有两个基本性质, 一是有一个稳定状态和一个暂态, 二是()。
5. JK 触发器的特征方程是 $Q^{k+1} = J\bar{Q}^k + \bar{K}Q^k$
6. 单稳态触发器主要用于(写出两种应用)(脉冲整形及时钟发生器)。
7. n 个变量可构成(2^n)个最小项。
8. 三态输出门电路指的是具有高电平、低电平和(高阻)三个状态。
9. 对于双向移位寄存器 74LS194 当 $S_1S_2=00$ 时, 实现(左移)功能。
10. 74LS148 $\overline{y_{ex}} = 0, \overline{y_s} = 1$ 时, $\overline{S} = (0)$ 。


二、选择题(每小题 2 分, 共 30 分)

1. 下列四个数中与十进制数 $(163)_{10}$ 不相等的数是(10)。
 - A. $(A3)_{16}$
 - B. $(10100011)_2$
 - C. $(000101100011)_{8421BCD}$
 - D. $(100100011)_8$
2. 逻辑函数 $F = AB + B\bar{C}$ 的反函数 $\bar{F} = ()$ 。
 - A. $(\bar{A} + \bar{B})(\bar{B} + C)$
 - B. $(A + B)(B + \bar{C})$
 - C. $\bar{A} + \bar{B} + C$
 - D. $\bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C}$
3. 如果将 TTL 与非门做非门使用, 则多余端应做()处理。
 - A. 全部接高电平或悬空。
 - B. 部分接高电平, 部分接地。
 - C. 全部接地。
 - D. 部分悬空, 部分接地。
4. 触发器是能存储()位二值信号的基本单元电路。
 - A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
5. 下列与逻辑式 $\bar{A} + ABC$ 相等的式子是()。
 - A. BC
 - B. $1 + BC$
 - C. A
 - D. $\bar{A} + BC$
6. 用 N 个触发器组成的寄存器能存储一组()位的二值代码。
 - A. $N-1$
 - B. N
 - C. $N+1$
 - D. 1
7. $AB\bar{C} + A\bar{D}$ 在四变量卡诺图中有()个小格是“1”。
 - A. 13
 - B. 12
 - C. 6
 - D. 5
8. $A + AB = ()$ 。
 - A. A
 - B. \bar{A}
 - C. 0
 - D. 1
9. 时序逻辑电路的一般结构由组合电路与()组成。
 - A. 全加器
 - B. 存储电路
 - C. 译码器
 - D. 选择器
10. 下列电路中不属于时序电路的是()。
 - A. 同步计数器
 - B. 异步计数器
 - C. 组合逻辑电路
 - D. 数据寄存器
11. 标准与或式是由()构成的逻辑表达式。
 - A. 与项相或
 - B. 最小项相或
 - C. 最小项相与
 - D. 或项相与
12. 下列各门电路中, ()的输出端可直接相连实现“线与”。
 - A. 一般 TTL 与非门
 - B. 集电极开路 TTL 与非门 (OC)
 - C. 一般 CMOS 与非门
 - D. 一般 TTL 或非门


13. 下列时序电路的状态中，具有自启动功能的是（ ）。

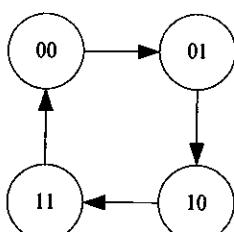


A

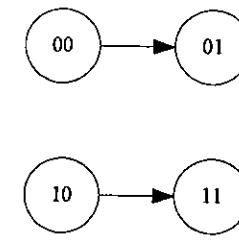

B

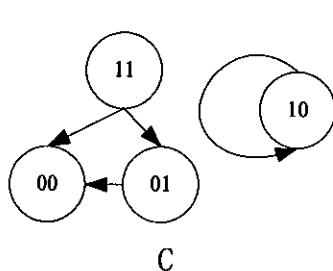

C

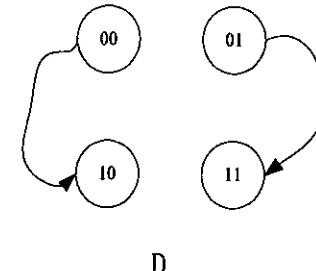

D

14. 下列关于异或运算的式子中，不正确的是（ ）。

- A. $A \oplus A = 0$
- B. $\bar{A} \oplus \bar{A} = 1$
- C. $A \oplus 0 = A$
- D. $A \oplus 1 = \bar{A}$

15. 多谐振荡器与单稳态触发器的区别之一是（ ）。

- A. 前者有 2 个稳态，后者只有 1 个稳态
- B. 前者没有稳态，后者有 2 个稳态
- C. 前者没有稳态，后者只有 1 个稳态
- D. 两者均只有 1 个稳态，但后者的稳态需要一定的外界信号维持

三、判断题（每小题 2 分，共 20 分，正确的打“√”，错误的打“×”）


1. 已知 $AB=AC$ ，则一定有 $B=C$ 。 （ ）
2. 异步置零的计数器电路中，只要 \bar{R}_D 出现低电平，触发器立即被置零，不受 CP 的控制。 （ ）
3. 只有当决定一件事的几个条件全部具备时，这件事才发生，这种逻辑关系为与逻辑。 （ ）
4. 8 线—3 线编码器有 3 条输入线，8 条输出线。 （ ）
5. 同步计数器、异步计数器、寄存器和组合逻辑电路都是时序电路。 （ ）

6. 同步 RS 触发器在脉冲的 CP 上升沿到来时发生翻转。 （ ）
7. 寄存器的功能是统计输入脉冲的个数。 （ ）
8. 常用的七段数码显示器有共阴极和共阳极两种。 （ ）
9. 施密特触发器有 2 个稳定状态，多谐振荡器有 1 个稳定状态。 （ ）
10. 一个计数器的状态变化为： $000 \rightarrow 111 \rightarrow 110 \rightarrow 101 \rightarrow 100 \rightarrow 000$ ，则该计数器是五进制减法计数器。 （ ）


四、分析题（36 分）

1. 下图是用 CMOS 与非门组成的脉冲电路，输入 v_i 为高电平窄脉冲。要求：

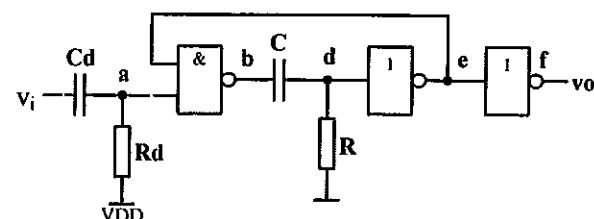- (1) 说明这是一个什么电路？（2 分）
- (2) 简述该电路的工作原理？（10 分）



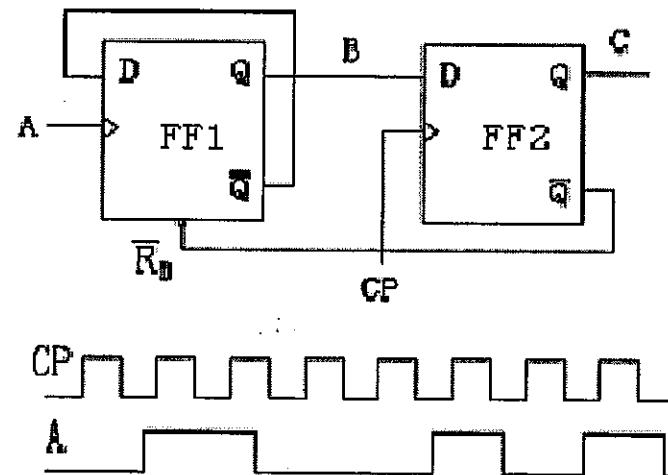
2. 已知电路及 CP、A 的波形如下图所示，设触发器的初态均为“0”，试画出输出端 B 和 C 的波形。（12 分）



3. 16*4 位 ROM 和同步十六进制加法计数器 74LS161 组成的脉冲分频电路。ROM 中的数据见表所示。要求：

(1) 试分析该电路 74161 是几进制？(3 分)

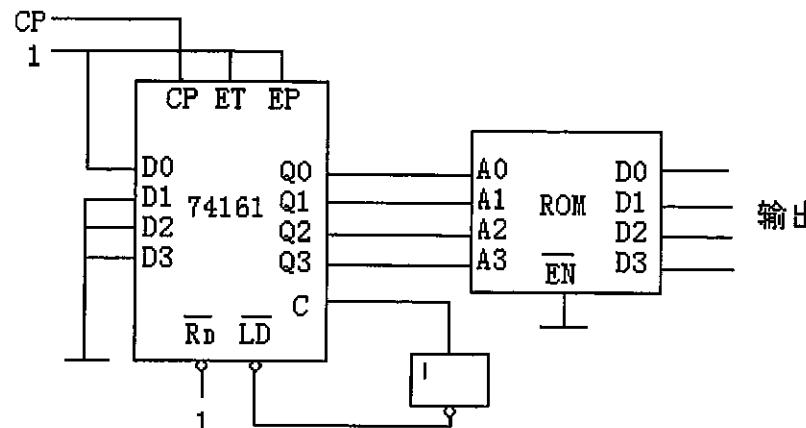(2) 试分析在 CP 信号连续作用下的 D3、D2、D1、D0 的输出状态。(10 分)



地址输入	数据输出
A3 A2 A1 A0	D3 D2 D1 D0
0 0 0 0	1 1 1 1
0 0 0 1	0 0 0 0
0 0 1 0	0 0 1 1
0 0 1 1	0 1 0 0
0 1 0 0	0 1 0 1
0 1 0 1	1 0 1 0
0 1 1 0	1 0 0 1
0 1 1 1	1 0 0 0
1 0 0 0	1 1 1 1
1 0 0 1	1 1 0 0
1 0 1 0	0 0 0 1
1 0 1 1	0 0 1 0
1 1 0 0	0 0 0 1
1 1 0 1	0 1 0 0
1 1 1 0	0 1 1 1
1 1 1 1	0 0 0 0

五、设计题 (44 分)

1. 设计一位十进制数的四舍五入电路 (采用 8421BCD 码)。要求只设定一个输出，并画出用最简与非门实现的逻辑电路图。(10 分)


2. 利用 74LS138 译码器及一些门电路产生如下多输出逻辑函数的逻辑图。要求写出求解过程并画出电路图。(12 分)

$$Y_1 = AC$$


$$Y_3 = \overline{B}\overline{C} + ABC$$

$$Y_2 = \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + BC$$

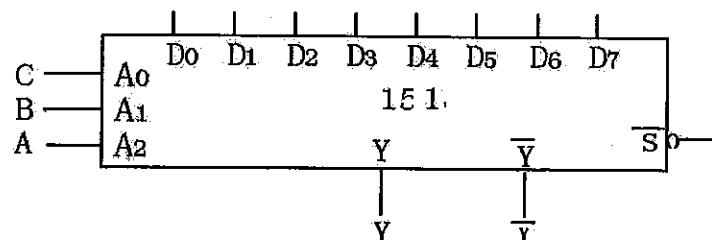3. 用数据选择器实现函数 $Y(A, B, C, D) = A\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}CD + BC + B\overline{C}D$ 要求：画出逻辑接线图 (给定 74LS151 数据选择器，门可任选，变量 D 从数据端输入)。(10 分)




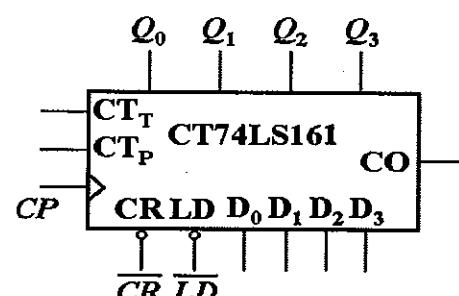4. 试用集成四位二进制计数器 CT74LS161 构成 12 进制计数器。(图中 \overline{LD} 为同步置数端, \overline{CR} 为异步置 0 端, 当 $\overline{CR} = \overline{LD} = CTT = CTP = 1$, 输入记数脉冲时, 具有计数功能。) 采用复位法 (置零法) 或置数法来实现, 可以附加必要的门电路。(12 分)




附录

1. 74LS161 逻辑符号及功能表

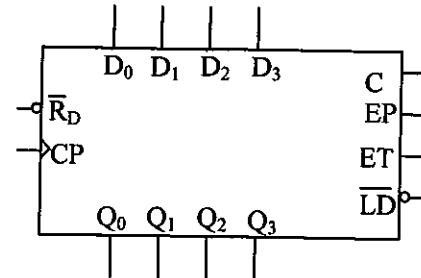


CP	\bar{R}_D	$\bar{L}D$	EP	EX	工作状态
X	0	X	X	X	置零
↑	1	0	X	X	预置数
X	1	1	0	1	保持
X	1	1	X	0	保持 (C=0)
↑	1	1	1	1	计数

2. 74ls138 逻辑符号及功能表

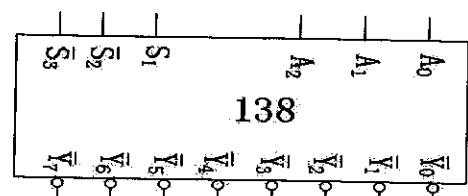


输入				输出							
S_1	$\bar{S}_2 + \bar{S}_3$	A_2	A_1	\bar{Y}_0	\bar{Y}_1	\bar{Y}_2	\bar{Y}_3	\bar{Y}_4	\bar{Y}_5	\bar{Y}_6	\bar{Y}_7
0	X	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
X	1	X	X	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0


3. 门电路说明

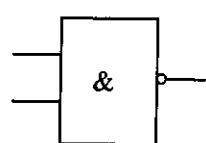

与非门

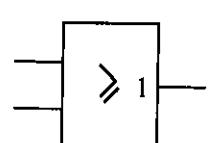

或门

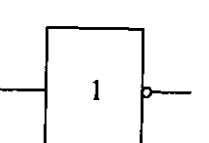

非门