

试题代码：922

# 西南交通大学 2007 年硕士研究生招生入学考试

## 试题名称：电路分析


考试时间：2007 年 1 月

考生请注意：


1. 本试题共 10 题，共 5 页，满分 150 分，请认真检查；
2. 答题时，直接将答题内容写在考场提供的答题纸上，答在试题上的内容无效；
3. 请在答题纸上按要求填写试题代码和试题名称；
4. 试卷不得拆开，否则遗失后果自负。

一、(20 分) 本题有 2 小题。

1、化简图示电路。

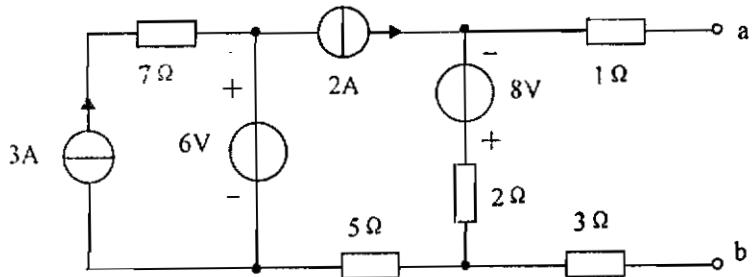


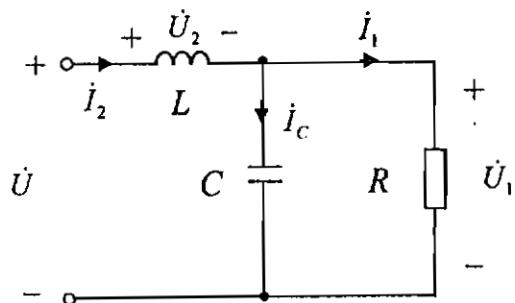2、已知  $\omega L = \frac{1}{\omega C} = R$ ，设  $\dot{U}_1 = U_1 \angle 0^\circ$ ，画出图示各电流、电压的相量图。




二、(20 分) 本题有 2 小题。


1、电路如图所示，用回路电流法求  $I$ 。

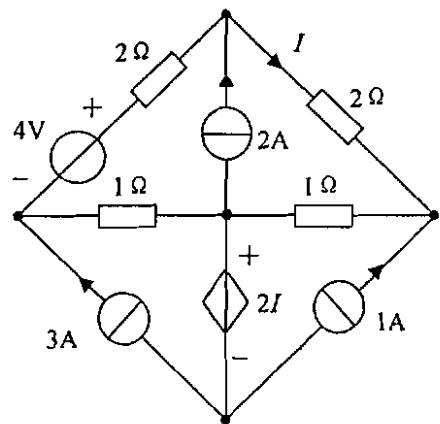

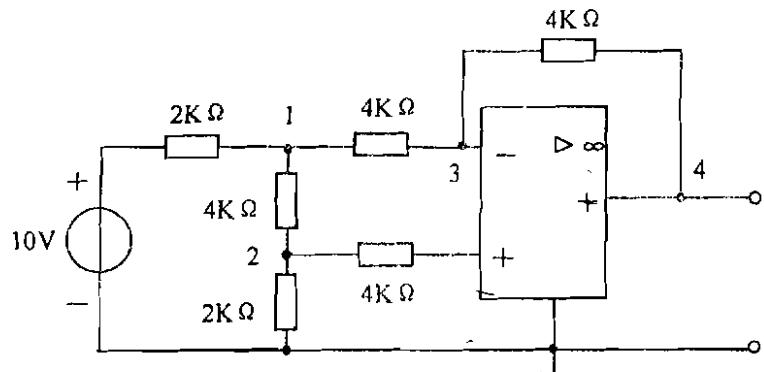
2、求图示电路的结点电压  $u_1$ 、 $u_2$ 、 $u_3$ 、 $u_4$ 。



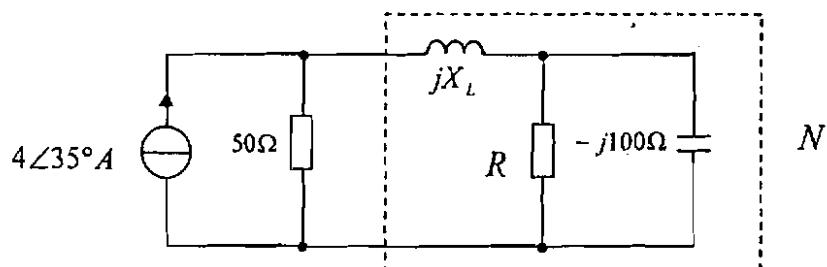
三、(10分) 电路如图所示，若虚线框内网络  $N$  获得最大功率，问  $R$ 、 $X_L$  的值分别为多少？网络  $N$  获得的最大功率是多少？



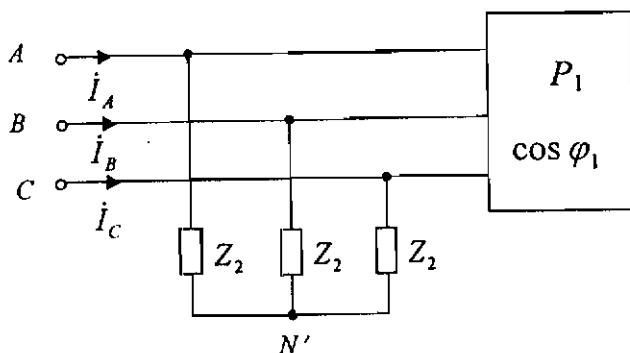
四、(15分) 电路如图。三相电源对称，且  $\dot{U}_{AB} = 380\angle 30^\circ \text{V}$ 。已知框图所示三相对称负载吸收的总功率  $P_1 = 5 \text{KW}$ ，功率因数  $\cos \varphi_1 = 0.85$  (感性)；另一组三相负载  $Z_2 = 22\angle -30^\circ \Omega$ 。求电流  $i_A$ 、 $i_B$ 、 $i_C$ 。



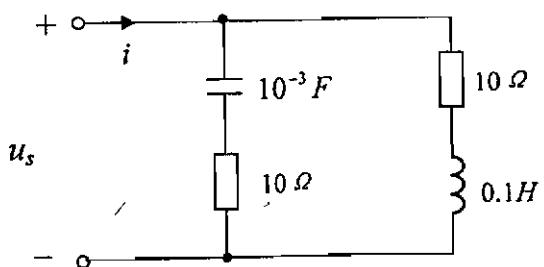
五、(15分) 已知电路中  $u_s = 100 + 100\sin 100t \text{ (V)}$ 。求  $i(t)$  及电源  $u_s$  发出的有功功率。




六、(10分) 求图示双口网络的传输参数矩阵。

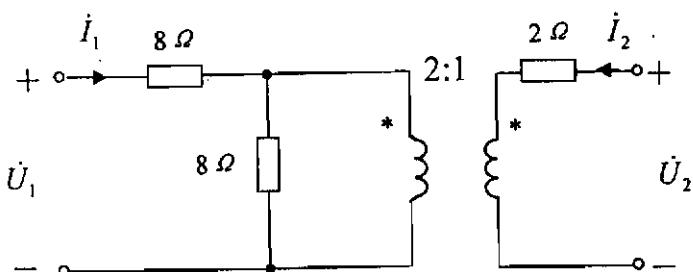

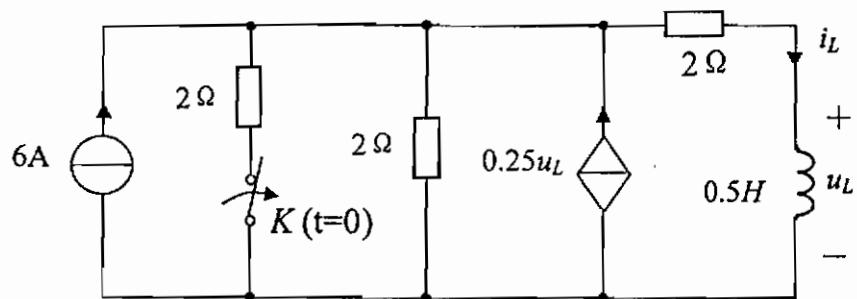
七、(15分)  $t < 0$  时电路处于稳态,  $t = 0$  时开关  $K$  打开。用时域法求  $t \geq 0$  时的  $i_L(t)$  和  $u_L(t)$ 。



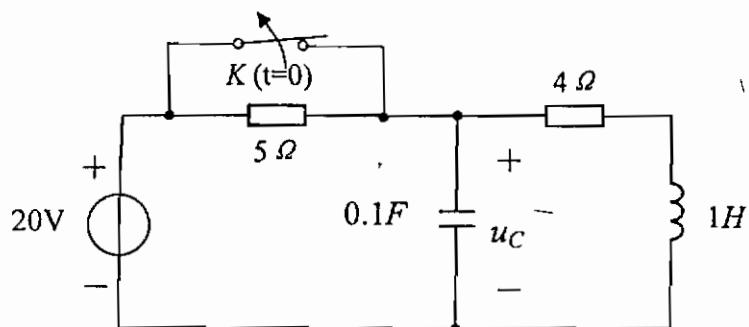八、(15分) 电路如图。 $t < 0$  时电路处于稳态,  $t = 0$  时开关  $K$  打开。用拉普拉斯变换法求  $t \geq 0$  的电压  $u_C(t)$ 。




九、(10分) 电路原处于稳态,  $t = 0$  时开关  $K$  由位置 a 打到位置 b。列出换位后关于变量  $i_L$  的微分方程, 并确定  $i_L(0_+)$ 、 $\frac{di_L}{dt}|_{0_+}$  的值。

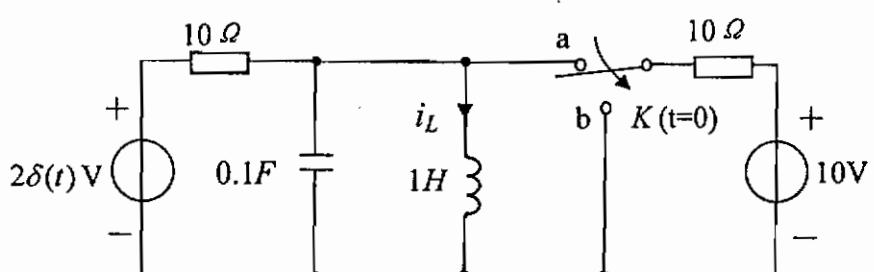

十、(20分)本题有2小题。

1、写出图示电路的状态方程，并写成矩阵形式。

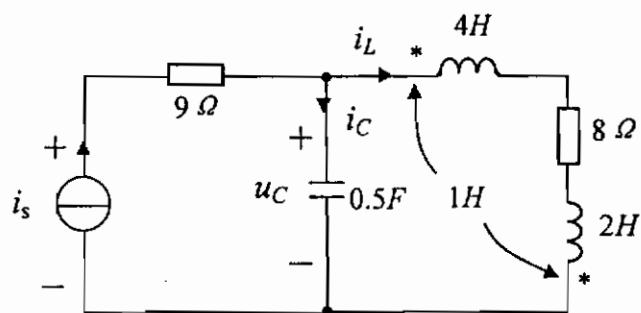

2、求图示电路的  $u$  和  $i$  的值。已知非线性电阻的伏安关系为：

$$u = \begin{cases} 0 & i < 0 \\ i^2 & i \geq 0 \end{cases}$$

