


# 电子科技大学

## 2002 年攻读硕士学位研究生入学试题


科目名称：电路分析基础与数字电路

注：应届考生作第一、二、三、四、六、八、九、十、十一、十二题；非应届考生必作第一、二、三、八、九、十、十一题，（四、五）题中任选一题，（六、七）题中任选一题，（十二、十三）题中任选一题。

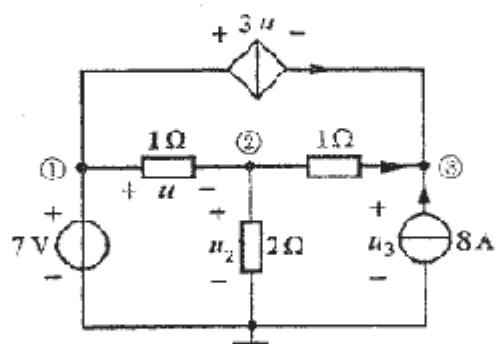
一、(共 10 分) 电路如图所示，列出结点方程，并求出结点电压  $u_2$  和  $u_3$  和电阻电压  $u$ 。



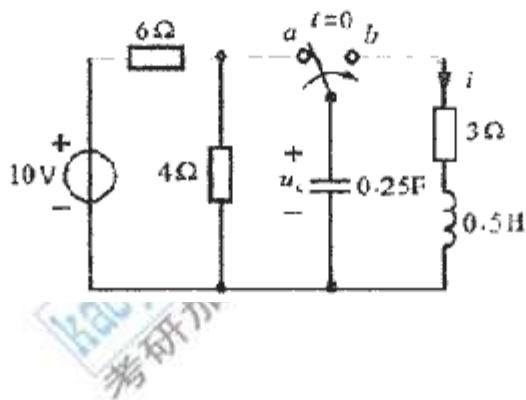
二、(共 10 分) 图示电路原来处于稳定状态， $t=0$  开关由 a 点倒向 b 点，求  $t>0$  的电容电压  $u_c(t)$  和电感电流  $i(t)$ 。



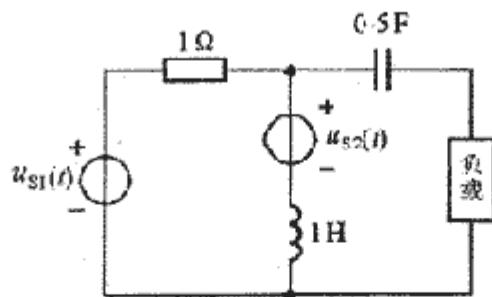三、(共 15 分) 图示电路处于非正弦稳态, 已知  $u_{S1}(t)=10\sqrt{2} \cos t$  V,  $u_{S2}(t)=20\sqrt{2} \cos 2t$  V。求负载的阻抗为何值时可以获得最大平均功率, 并计算最大功率值。



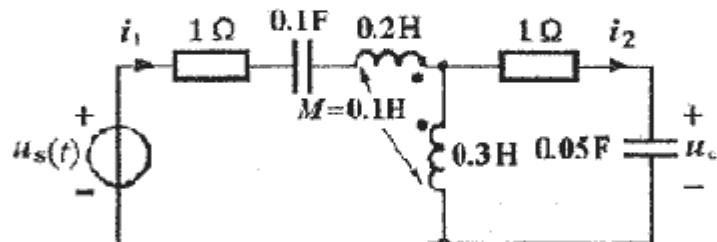四、(15 分) 图示电路中已知  $u_S(t)=30\sqrt{2} \cos 10t$  V, 试计算电流  $i_1(t)$  和电压  $u_C(t)$ 。




五、(15 分) 已知图示电路中双口网络的电压电流关系为

$$i_1 = 3u_1 + 5u_2$$

$$i_2 = 8u_1 + 10u_2$$

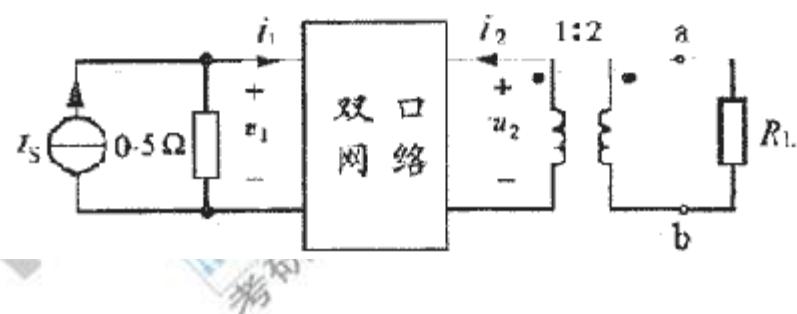试求负线  $R_L$  为何值时获得最大功率, 欲使负载获得 32W 的最大功率, 问直流电流源电流  $I_S$  应该为何值。



六、知两数的二进码分别为  $A = +(1011)_2$ ,  $B = -(1101)_2$ , 试求: (5 分)

1)  $(A+B)_2$

2)  $(A \cdot B)_2$


七、设整数  $X$  的反码表示  $(X)_{\text{反}}=1011$ , 试求将数值位扩展到 7 位时  $X$  的补码及原码。(5 分)

八、解方程组, 试求: 满足方程组所有可能解的表达式 (10 分)


$$\left\{ \begin{array}{l} X_1 X_2 = X_1 \oplus X_3 X_4 \\ X_1 + X_2 = X_3 \oplus X_2 X_4 \end{array} \right.$$

九、对于下述组合逻辑电路, 试求函数  $F(x_1, x_2, x_3)$  的标准和之积式。

(10 分)

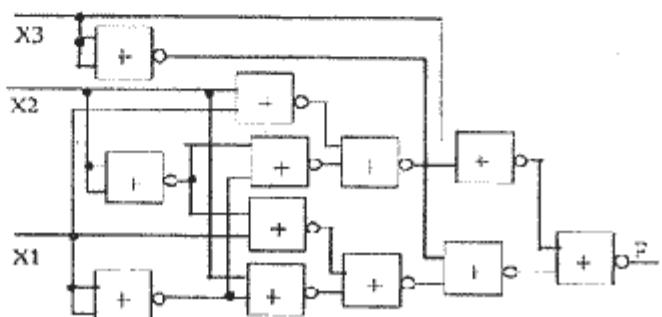

十、对于下述同步时序逻辑电路，试求：状态转换表。(10分)

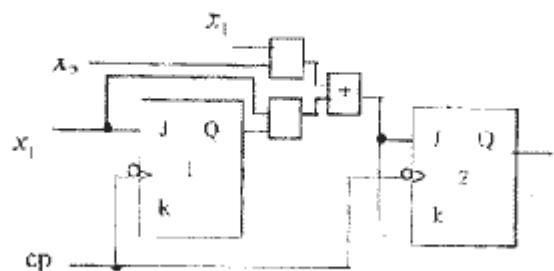

十一、对于滑窗型序列检测器，X 端串行输入 0、1 序列，当收到连续码组 0111 时，输出为 1，否则为 0。试求：Mealy 最简状态转换表。

(5 分)

十二、试用四位全加器设计，实现三位 8421—BCD 码到七位二进制码的转换电路。(10 分)

十三、设计一同步二进码计数器，当控制信号 S = 0 时做模 M = 4 的加法计数，当 S = 1 时做模 M = 3 的加法计数。(10 分)

