

姓名: \_\_\_\_\_

\*\* 密 \*\*\*\* 封 \*\*\*\* 线 \*\*\*\* 以 \*\*\*\* 内 \*\*\*\* 答 \*\*\*\* 题 \*\*\*\* 无 \*\*\*\* 效 \*\*

# 2003 年攻读工程硕士专业学位研究生入学试题

## 考试科目: 数字电路

一	二	三	四	五	总分	评阅教师

## 一. 填空 (每小题 2 分, 本题共计 20 分)

- 1 T 触发器的新态方程  $Q(t+1) = ( )$ 。
- 2 建立事物与 0, 1 序列间一一对应关系的过程称为 ( )。
- 3 若 J-K 触发器原态为 “1”, 控制输入  $J=1$ ,  $K=0$ , 当 CP 作用后  $Q(t+1) = ( )$ 。
- 4 若  $F=AB+A\overline{C}$ , 则  $F_d = ( )$ 。
- 5  $(00011001 \cdot 011000100101)_{8421-BCD} = ( )_2$ 。
- 6 主-从结构的触发器, 控制输入的采样时间在时钟脉冲的  $cp = ( )$  时期。
- 7 已知二进码为  $(1110101)_2$  等值的格雷码是 ( ) g。
- 8 三级扭环形计数器的计数模是 ( )。
- 9 同模的各种计数器中, ( ) 计数器的状态译码最简。
- 10 任何函数的“与或”最简式 ( ) 唯一的。

## 二 单项选择题 (每小题 3 分, 本题共计 30 分)

1.  $F = A + \overline{B}(C + \overline{D}E)$  的反演式  $\overline{F} = ( )$ .

a)  $\overline{F} = \overline{A}\overline{B} + \overline{C}\overline{D} + \overline{E}$       b)  $\overline{F} = A[\overline{B} + \overline{C}(\overline{D} + \overline{E})]$

c)  $\overline{F} = A\overline{B} + C\overline{D} + E$       d)  $\overline{F} = A[\overline{B} + C(\overline{D} + E)]$

2. 是时序电路的是 ( )


- a) 二进制加法器      b) 数值比较器  
 c) 计数比较器      d) 译码器

3. 设计一个十八进制计数器, 最少需要多少个触发器.

- a) 4 个      b) 5 个      c) 8 个      d) 18 个

4. ( ) 情况下，“或非”运算的结果是逻辑 1
- a) 全部输入为 1
  - b) 全部输入为 0
  - c) 任一输入为 1
  - d) 任一输入为 0

5. 图 (e) 与图 ( ) 是等效的

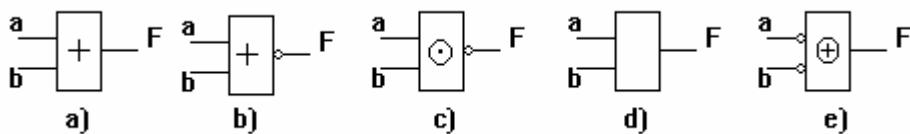

6. 和二进制  $(1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0.\ 1\ 0\ 1)_2$  等值的十六进制数是 ( )
- a) 16A.A
  - b) 16A.5
  - c) 86A.5
  - d) A61.A

7. 设计一个 "0 0 0 0 1 1 1 1" 串行序列发生器，最少需要的触发器个数是 ( )
- a) 4 个
  - b) 3 个
  - c) 5 个
  - d) 8 个

8.  $AB + \overline{A}C = AB + \overline{A}C + BC$  是 ( ) 定理。

- a) 乘法对加法的分配律
- b) 吸收律
- c) 添加律
- d) 加法对乘法的分配律


9.  $F(A,B,C) = \sum m(1,2,4,7)$  与 ( ) 相等。
- a)  $F(A,B,C) = AB + C$
  - b)  $F(A,B,C) = \prod M(0,2,4,6)$
  - c)  $F(A,B,C) = \prod M(1,3,5,7)$
  - d)  $F(A,B,C) = A \oplus B \oplus C$

10. 下列数中，最大的数是 ( )
- a)  $(6A)_{16}$
  - b)  $(1101001)_2$
  - c)  $(151)_8$
  - d)  $(105)_{10}$

三. 设函数 F 的积之和标准型为  $F = \sum m(3,4,5,7,9,13,14,15)$  (10 分)

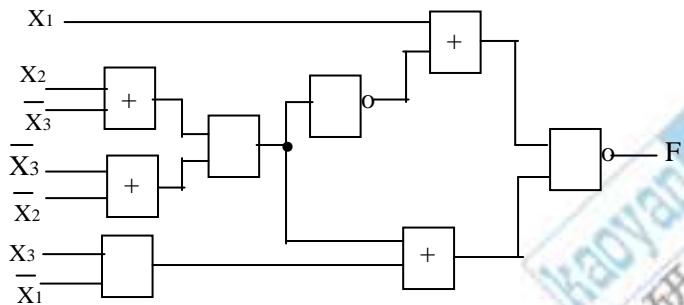- 1) 函数 F 的积之和最简式。
- 2) 函数 F 的和之积最简式。


四. 分析下述组合逻辑电路，试求：逻辑函数  $F(x_1, x_2, x_3, x_4)$  的表达式。(10 分)



五. 试用最少的 4 选 1 的数据选择器实现逻辑函数  $F(x_1, x_2, x_3, x_4) = \sum m(0,3,5,6,9,10,12,13,15)$

, 画出逻辑图。(15 分)

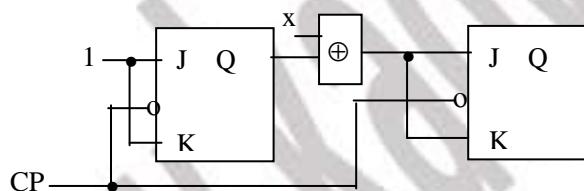六. 分析同步时序电路, 作出其状态图和状态表, 并说明此电路的逻辑功能。(15 分)



数字电路试题 共 3 页 第 3 页



数字电路试题 共 3 页 第 3 页

www.kaoyan.com