

试题编号: 511

共 7 页 第 1 页

南京航空航天大学

# 二〇〇二年硕士研究生入学考试试题


考试科目: 微机原理及应用

说 明: (1) 答案一律写在答题纸上  
 (2) 每一题可任选 8086/8088 或 MCS-51 机型解答  
 (3) 所有编程, 均只要求写出有关程序片段  
 (不需完整程序结构, 可以只用指令性语句)

## 一、简答题 (30 分)

- 若  $X=20, Y=-96$ , 求  $[X+Y]_{\text{补}}=? [X+Y/8]_{\text{补}}=?$  (写出运算过程)
- $(00111100)_2 + (10010101)_{\text{BCD}} + (24)_{10} + (14)_{16}=?$  (写出运算过程)
- 什么叫做溢出? 对于有符号数和无符号数加减运算, 怎样判断有无溢出?
- CPU 的地址/数据复用引脚与存储器连接时应如何处理? (可图示)
- 对存储器芯片进行片选时, 全译码、部分译码和线选方式各有什么特点?
- 在中断服务子程序中为什么要保护现场? 并解释保护现场的含义。
- 说明 RAM 和 ROM 各是什么存储器, 它们的主要区别是什么?
- CPU 和外设之间的数据传送方式有哪几种? 通常各用在什么场合?
- 设 8253 的地址为 350H~353H, 时钟频率为 2MHz, 若要求利用计数器 2 产生 2ms 的定时中断 (方式 0), 编写 8253 初始化程序。

8253 控制字格式如下:

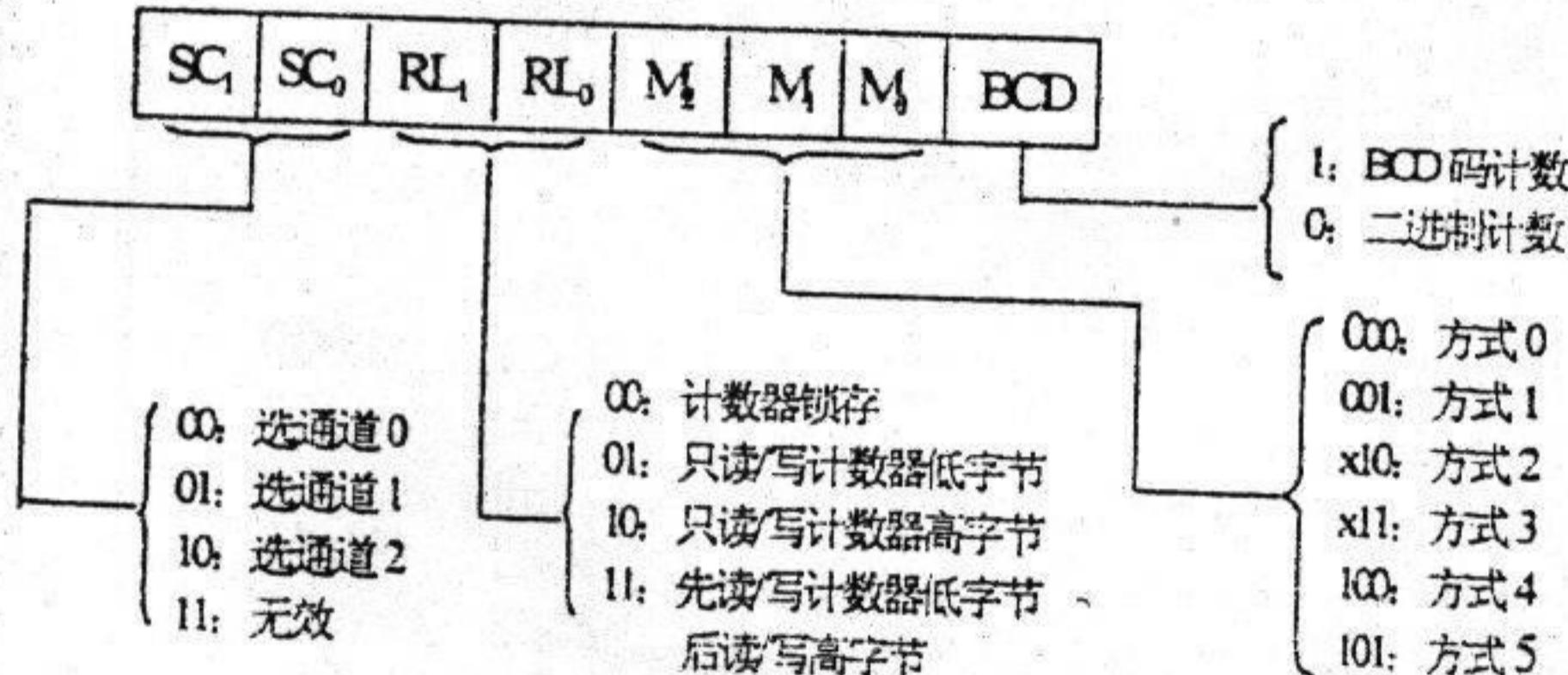

10. 若两台计算机之间采用 RS-232C 标准进行异步串行通讯:

- (1) 画出最简单的连线图。
- (2) 若异步串行通讯的传送速率为 1200 波特, 帧格式为 1 位起始位、1 位停止位和 7 位数据位。现欲传送资料有 5000 个字符, 问至少需要多少时间才能将全部资料传输完?

## 二、阅读程序, 回答问题(20 分)

1. 8086/8088 (8031 在其后)

```

DSEG SEGMENT
TEMP DW 0
REST DW ?
DSEG ENDS
SSEG SEGMENT STACK
    DB 200 DUP(?)
SSEG ENDS
CSEG SEGMENT
    ASSUME CS:CSEG, DS:DSEG, SS:SSEG
START PROC FAR
    PUSH DS
    XOR AX, AX
    PUSH AX
    MOV AX, DSEG
    MOV DS, AX
    MOV TEMP, 0
    MOV CX, 50
    XOR BX, BX
NEXT: INC TEMP
    MOV AX, TEMP
    MOV DL, 5
    DIV DL
    CMP AH, 0
    JNE GOON
    ADD BX, TEMP
GOON: LOOP NEXT
    MOV REST, BX
    RET
START ENDP
CSEG ENDS
END START

```

511

73

- 问：(1) 程序的功能是\_\_\_\_\_  
 (2) 变量 REST 用于存放\_\_\_\_\_  
 (3) 程序执行结束后，变量 REST 的内容为\_\_\_\_\_

8031

```

ORG    1000H
TEMP   EQU    20H
REST   EQU    30H
        MOV    TEMP, #00H
        MOV    R7, #32H
        MOV    R0, #REST
        MOV    R1, #00H
        MOV    R2, #00H
L1:    INC    TEMP
        MOV    A, TEMP
        MOV    B, #05H
        DIV    A B
        MOV    A, B
        CJNE   A, #00H, L2
        MOV    A, R1
        ADD    A, TEMP
        MOV    R1, A
        MOV    A, R2
        ADDC   A, #00H
        MOV    R2, A
L2:    DJNZ   R7, L1
        MOV    A, R1
        MOV    @R0, A
        MOV    A, R2
        INC    R0
        MOV    @R0, A
L3:    SJMP   L3

```

- 问：(1) 程序的功能是\_\_\_\_\_  
 (2) REST 单元及 REST+1 单元用于存放\_\_\_\_\_  
 (3) 程序执行结束后，REST 单元的内容为\_\_\_\_\_  
 REST+1 单元的内容为\_\_\_\_\_

2. 8086/8088

```

DATA SEGMENT
ADDR DB 34H, 89H, 10H, 26H, 55H, 73H
N EQU $-ADDR
SUM DB 2 DUP (?)
DATA ENDS
SSEG SEGMENT STACK
DB 20 DUP(?)
SSEG ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:SSEG
START: MOV AX, DATA
       MOV DS, AX
       LEA SI, ADDR
       MOV CX, N
       MOV DX, 0
LOP1:  MOV AL, [SI]
       AND AL, AL
       JNS NEXT1
       NOT AL
       INC AL
NEXT1: ADD DL, AL
       JNC NEXT2
       INC DH
NEXT2: INC SI
       LOOP LOP1
       MOV SUM, DL
       MOV SUM+1, DH
       MOV AH, 4CH
       INT 21H
CODE ENDS
END START

```

回答下列问题：

(1) 该程序功能是\_\_\_\_\_

(2) SUM 字单元用于存放\_\_\_\_\_

(3) 程序运行结束后，SUM 字单元中的内容是\_\_\_\_\_

511

75

共 页 第 页

8031

```

ORG    0100H
N      EQU    06H
SUM    EQU    30H
        MOV    DPTR, #ADDR
        MOV    R7, #N
        MOV    R0, #SUM
        MOV    R1, #00H
        MOV    R2, #00H
LOP1: CLR    A
        MOVC   A, @A+DPTR
        JNB    ACC.7, NEXT1
        CPL    A
        INC    A
NEXT1: ADD    A, R1
        MOV    R1, A
        JNC    NEXT2
        INC    R2
NEXT2: INC    DPTR
        DJNZ   R7, LOP1
        MOV    A, R1
        MOV    @R0, A
        MOV    A, R2
        INC    R0
        MOV    @R0, A
LOOP: SJMP   LOOP
ADDR: DB     34H, 89H, 10H, 26H, 55H, 73H
END

```

回答下列问题：


- (1) 该程序功能是 \_\_\_\_\_
- (2) SUM 单元用于存放 \_\_\_\_\_  
SUM+1 单元用于存放 \_\_\_\_\_
- (3) 程序运行结束后, SUM 单元中的内容是 \_\_\_\_\_  
SUM+1 单元中的内容是 \_\_\_\_\_

**三、编程题 (20 分)**

- 在内存 (若选 8031, 则为片内单元) 中存放有三个单字节 (单元地址: BUF~BUF+2) 无符号数, 若三个数都不为 0, 则求出三个数之和 (不考虑溢出), 存入 BUF+3 单元中; 若有一个为 0, 则将其它两个单元也清零。
- 在首地址为 ARRAY 的内存 (若选 8031, 则为片内单元) 中存放有 20 个单字节数, 检查是否有数据 55H, 若有此数据, 则将 ARRAY+20 单元置 1, 否则将该单元置 0。

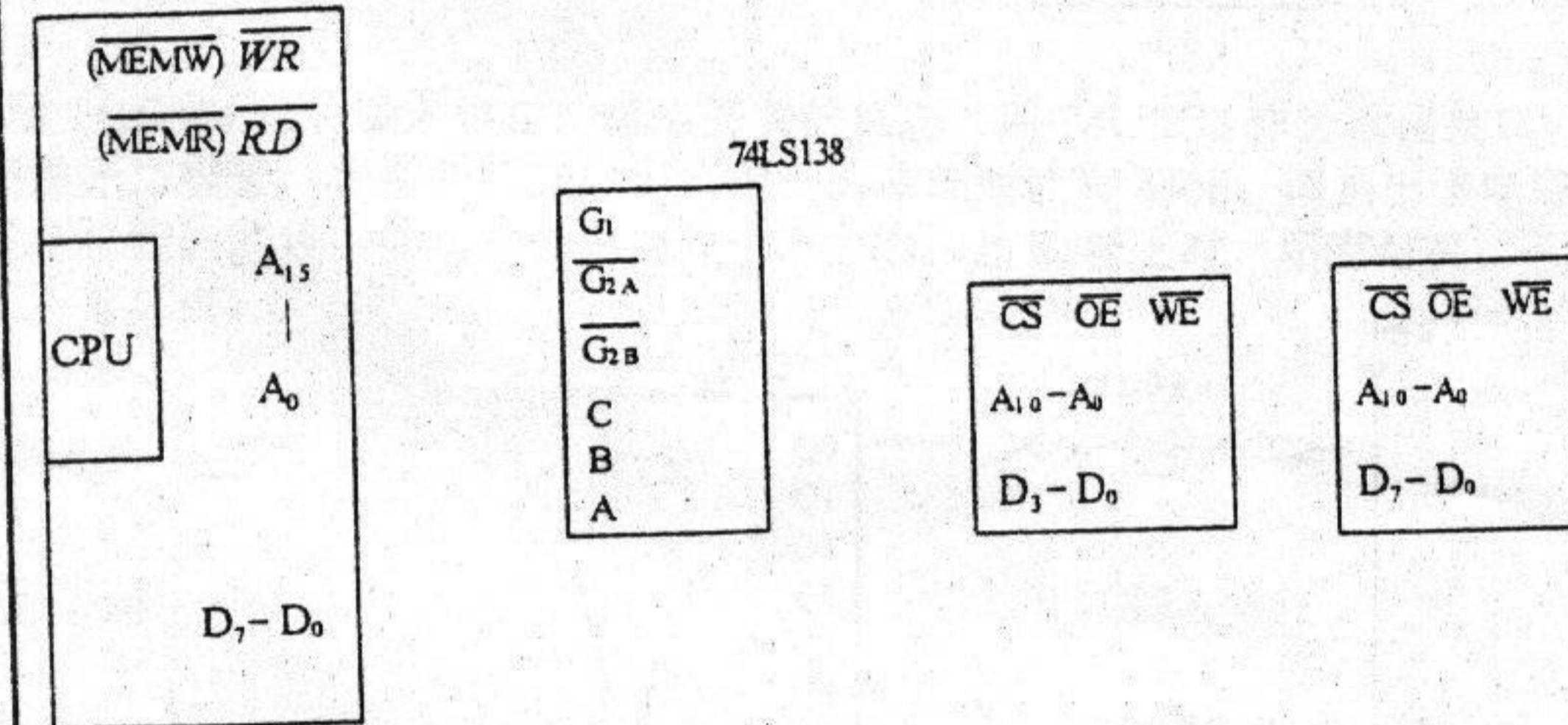**四、接口 (30 分)**

- 参考下图给出的芯片, 要求用 2 片 2K×4 位和 1 片 2K×8 位的 RAM 芯片扩充成 4K×8 位的存储器系统。假设两种 RAM 芯片的地址范围分别为 9800H~9FFFH 和 A000H~A7FFH, 采用全译码选择芯片的方式画出系统连线图。




- 设一个用数据线选择通道的 ADC0809 芯片与 CPU 总线的连接如图所示。采用查询法编制程序使之将 8 个通道轮流采集一遍, 并将采集的数据送入给定的内存区 (若选 8031, 则为片内单元) BUF~BUF+7 中。

511

共 页 第 页

7 7

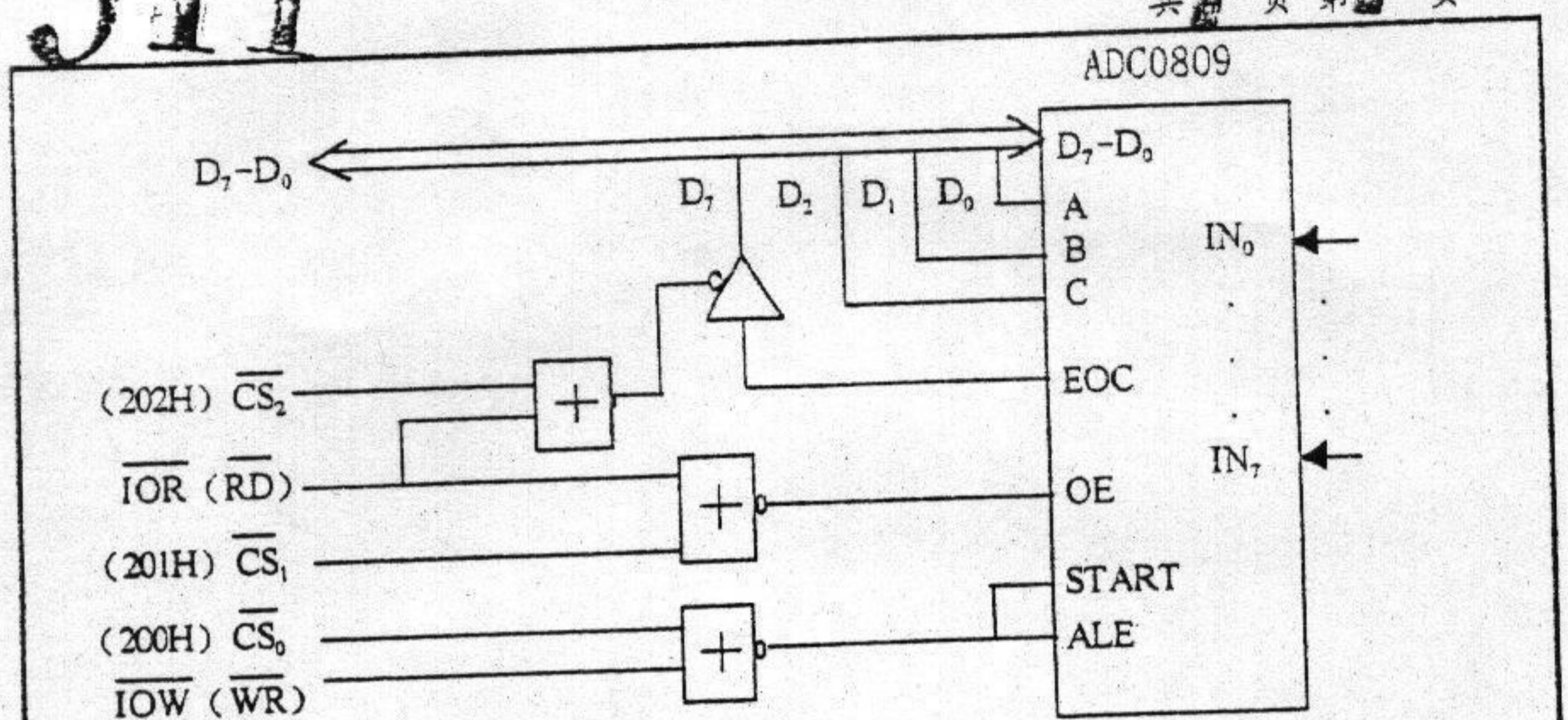

3. 试用 74LS244 作为输入接口，读取开关的状态，用 74LS273 作为输出接口，点亮发光二极管，如图所示。译码器输出的端口地址为 340H，请画出该电路与系统总线的连线，并编写程序实现以下功能：当 K<sub>7</sub> 合上时，所有灯亮；否则，所有灯灭。

