

# 苏州大学

## 2011年硕士研究生入学考试初试试题(B卷)

科目代码: 836 科目名称: 半导体物理或集成电路设计原理 满分: 150 分

注意: ①认真阅读答题纸上的注意事项; ②所有答案必须写在答题纸上, 写在本试题纸或草稿纸上均无效; ③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回!

半导体物理(150分) 本试卷含两大部分, 请选择其一作答。

### 一、简答题 (60分)

- 1 (6分)、什么是晶体? 描述硅的晶格结构特点。
- 2 (6分)、某晶体平均原子间距是 5Å, 试估算该晶体的体原子密度和面原子密度。
- 3 (6分) 热平衡时载流子占据费米能级的几率是?  $T > 0K$  时, 能量比费米能级低  $5k_b T$  的量子态被电子占据的几率为(百分比)?
- 4 (6分)、禁带宽度与温度有什么关系? 重掺杂半导体能带结构有什么特点?
- 5 (3分)、什么是间接禁带半导体?
- 6 (6分)、描述常见半导体迁移率、关系。
- 7 (3分)、什么是载流子的漂移运动?
- 8 (6分)、砷化镓材料中载流子的漂移运动有什么特点?
- 9 (12分)、简述 PN 结在全电压范围内分段占优的导电机制?
- 10 (6分)、如何形成良好的金属-半导体欧姆接触? 其载流子是怎样传导的?

### 二、计算题

下列计算中, 已知物理常数: 室温 300K 时,  $E_g=1.12\text{eV}$ , 本征载流子浓度  $n_i=1.5\times 10^{10}\text{cm}^{-3}$ ; 600K 时  $n_i=6\times 10^{15}\text{cm}^{-3}$ ; 硅介电常数  $\epsilon_0\epsilon_s=1.054\times 10^{-12}\text{F/cm}$ , 电荷单位  $q=1.6\times 10^{-19}\text{C}$

- 1 (16分)、如图, 常温下一电子, 假设具有动能  $E$ , 在包含一个高度为  $qV_0$  的一维势垒的自由空间中以平面波的模式传播, 其波矢为  $k$ , 已知薛定谔方程为  $-\frac{\hbar^2}{2m_e} \frac{d^2\psi}{dx^2} + qV(x)\psi = E\psi$

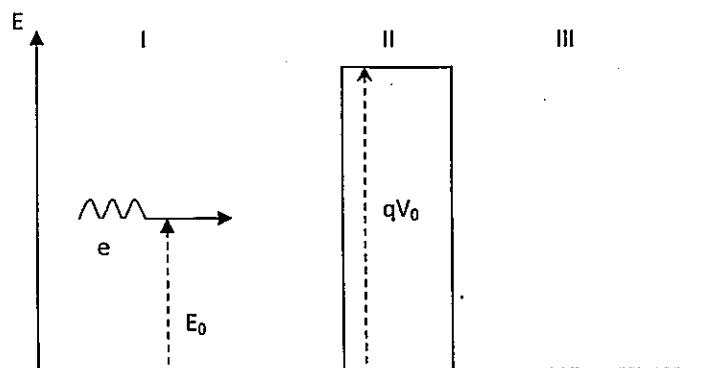


图 1

- a) 试画出自由电子的传播示意图,
- b) 写出电子在空间 I、II、III 传播遵循的物理方程
- c) 写出自由电子在空间 I、II、III 的波函数表达式
- d) 写出求解的边界条件, 问: 隧穿系数与哪些因素有关?

2 (8分)、一个厚度为 L 的 n 型硅晶薄片, 被不均匀地掺杂了施主磷, 其非均匀浓度分布给定为  $N_d(x)=N_0+(N_L-N_0)(x/L)$ , 当样品在热/电平衡状态下且迁移率 u 和扩散系数 D 设为常数, 求在距前表面 x 处的平衡电场? 前后表面电势差?

3 (12分)、一单晶 Si 中均匀掺入如下杂质: 磷  $1\times 10^{16}\text{cm}^{-3}$ , 硼  $5\times 10^{15}\text{cm}^{-3}$ , 试计算(假设电子和空穴迁移率分别恒定为  $\mu_n=1350\text{cm}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$ ,  $\mu_p=500\text{cm}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$ ):

- a. 室温 300K 时, 该掺杂 Si 的电阻率。
- b. 600K 时的电子、空穴浓度。

4 (24分)、常温下一理想 PN 突变结, 假设  $N_a=8\times 10^{19}\text{cm}^{-3}$ ,  $N_d=2\times 10^{15}\text{cm}^{-3}$ ,

- a) 画出掺杂前、后热平衡时的能带图和该 pn 结正、反偏压下的能带示意图
- b) 画出零偏、反偏和正偏小注入时非平衡少子在 pn 结边界的浓度分布示意图
- c) 计算热平衡时其自建电势的大小
- d) 计算热平衡时 PN 结宽度和势垒电容
- e) 计算 4V 反向偏压下 PN 结宽度和势垒电容
- f) 设在某一略小于内建电势的正向偏置下, 测得的电流为  $I=5.2\times 10^{-7}\text{A}$ , 假设  $\tau_p=\tau_n=5\times 10^{-7}\text{s}$ , 求其扩散电容与小信号电导。

5 (30分)、设计实验。假设一长方体半导体材料均匀掺杂一种杂质, 测量半导体材料中导电粒子类型是 n 型还是 p 型, 并测量其浓度。

- a. 画出实验装置图
- b. 叙述实验基本原理
- c. 简述实验步骤, 画图说明实验结果

# 苏州大学

## 2011 年硕士研究生入学考试初试试题 (B 卷)

科目代码: 836 科目名称: 半导体物理或集成电路设计原理 满分: 150 分

注意: ①认真阅读答题纸上的注意事项; ②所有答案必须写在答题纸上, 写在本试题纸或草稿纸上均无效; ③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回!

### 集成电路设计原理(150 分)

1、已知  $0.5 \mu m$  工艺 N 管  $K' = \mu Cox = 73 \mu A/V^2$ , 阈值电压  $V_t = 0.7V$ 。

1) 假设  $V_{gs} = 3.3V$ , 当  $V_{ds} = 2V$ , N 管  $W/L = 4$ , 求 N 管漏端电流? (5 分)

2) 假设  $V_{gs} = 3.3V$ , 当  $V_{ds} = 5V$ , N 管漏端电流  $I_d = 1.48mA$ , 求 N 管  $W/L$ ? (5 分)

2、简述数字集成电路设计流程及对应的 EDA (CAD) 技术(10 分)。

3、简述在深亚微米 CMOS 集成电路中, 组合逻辑路径延时的组成, 及在设计时的注意事项(7 分)?

4、请写出 AOI-321 的逻辑方程, 并画出 CMOS 电路图。分别用普通门和复合门实现。(8 分)

5、应用传输门 (transmission gate), 画出带高有效复位端和高有效置位端的, 由时钟上升沿触发的 DFF (D flip-flop) 的逻辑电路图。并分析其工作原理。(10) 并说明在时序电路中, 什么是建立时间 (setup time) 和保持时间 (hold time) (4 分)? 若违反建立时间或保持时间, 对电路有什么影响。(6 分)

6、假设某有限状态机(FSM)的输入为连续的 101 序列时, 其输出为 1, 其余情况为 0。

1) 请画出该 FSM 的状态转换图 (10 分)。

2) 当输入为 0111010 序列时, 指出该 FSM 在各个输入下的当前状态、下一个状态和输出 (10 分)。

7、采用 CMOS 技术在 P 型硅衬底上做晶体管如图 1 所示,

1) 写出图中晶体管 a 和晶体管 b 的名称; (2 分)

2) 写出图中晶体管 a 和晶体管 b 各端口的名称; (4 分)

3) 图中衬底是轻度掺杂 P 型区, 区域 A 是 ( ) 区, 区域 B 是 ( ) 区, 区域 C 是 ( )。(3 分)

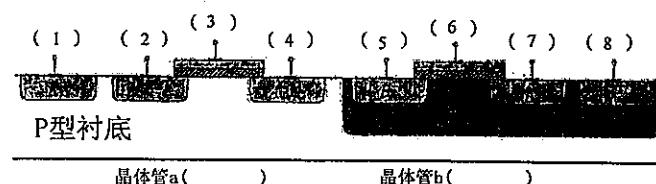


图 1

8、MOS 晶体管主要有哪几种二级效应(3 分)? 以 NMOS 为例, 简要说明何谓沟道长度调制效应, 写出相应的漏极电流  $I_D$  的表达式 (4 分)。假定  $\lambda \neq 0$ ,  $\gamma \neq 0$ , 画出 MOS 晶体管低频小信号电路模型 (注明各端口及元件的符号) (4 分)。

9、 $V_{DD}$  表示电源电压,  $R_D$  表示负载,  $M_1$  表示 NMOS 输入晶体管,  $M_1$  的本征输出电阻为  $r_{o1}$ ,  $V_{in}$ 、 $V_{out}$  分别表示输入输出电压,

1) 画出采用线性电阻作为负载的共源级放大器电路图; (4 分)

2) 当晶体管  $M_1$  截止、饱和导通、线性工作时分别写出放大器的大信号方程; (4 分)

3) 画出输入—输出特性曲线示意图; (4 分)

4) 当晶体管  $M_1$  工作在饱和区时, 求放大器的小信号增益; (4 分)

5) 若负载用电流源替代, 电流源用 PMOS 晶体管  $M_2$  实现,  $M_2$  的本征输出电阻为  $r_{o2}$ , 求此时放大器的小信号增益? (4 分)

10、如图 2 所示,  $V_{DD}$  表示电源电压,  $R_s$  表示电阻,  $M_1$  表示 NMOS 输入晶体管 ( $\lambda=0$ ,  $\gamma \neq 0$ ),  $M_1$

的本征输出电阻为  $r_{o1}$ ,  $V_{in}$ 、 $V_{out}$  分别表示输入输出电压,

1) 图 2 表示的是什么电路? 该电路主要用途是什么? (3 分)

2) 画出该电路的小信号等效电路; (4 分)

3) 求该电路的小信号增益? (4 分)

4) 求该电路的等效输出电阻? (4 分)

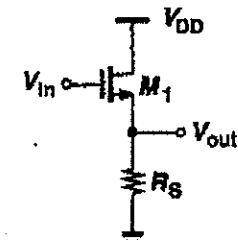


图 2

11、画出吉尔伯特单元电路 (5 分), 解释为什么吉尔伯特单元可用作模拟电压乘法器。(5 分)

12、画出共源共栅结构的放大器的电路图 (4 分), 共源共栅结构放大电路具有什么重要的特性 (4 分)? 采用折叠式共源共栅结构有什么优点 (2 分)?