

考试科目：电机学

考生注意：答案必须写在答题纸上

(一) 概念题 (每空 2 分)

1. 变压器原绕组匝数增加 10%，副绕组匝数不变，则副绕组的漏抗等于原来数值的_____，该漏抗的折合值等于原来数值的_____。(①1.1 倍 ② 1.1^2 倍 ③ $1/1.1$ 倍 ④ $(1/1.1)^2$ 倍 ⑤1.0 倍)
2. 一台单相变压器，220 / 110 伏，不慎将 110 伏绕组接到 220 伏电源上，则激磁电抗 X_m _____，而副绕组漏抗 X_2 _____。(① 大增；② 大减；③ 不变；④ 增加 1 倍；⑤ 减至 0.5 倍)。
3. 两台额定电压完全一样的变压器并联运行。已知它们的短路阻抗分别为： $Z_{kI}=0.045$ ， $Z_{kII}=0.05$ 。当第一台满载时，第二台负载电流标么值为_____。
4. 一台双绕组单相变压器，电压为 220 / 110 伏，额定容量为 1 千伏安，把此变压器改接成自耦变压器，使其电压为 330 / 220 伏，那么此自耦变压器的原边额定电流为_____安，容量为_____千伏安。
5. 一台三相异步电动机，六极，电流频率 50 赫，如果运行在转差率 $S=0.05$ 时，转子绕组产生的旋转磁势相对于定子的转速为_____转 / 分，旋转磁场切割转子绕组的转速等于_____转 / 分。
6. 一台 4 极三相异步电动机，转子为鼠笼绕组，具有 32 槽，则转子相数为_____，转子绕组的极数为_____。
7. 适当增大绕线式异步电动机转子绕组回路电阻，会使起动电流_____，起动转矩_____。
8. 一台 Y/y0 接法的 380/220 伏的三铁心柱变压器，接在三相对称电源上空载运行，若 A 相对中点稳态短路，则 C 相相电压约为_____伏。
9. 一台空载电压为 100 伏的并励直流发电机，空载励磁电流为 1.0 安，若减小励磁回路电阻，使励磁电流增加到 2.0 安，此时电枢电压_____ (① 大于 100 伏但小于 200 伏 ② 等于 200 伏 ③ 大于 200 伏)。
10. 有一旋转磁势的表达式为 $F = F \cos(\omega t + 5\alpha)$ ，那么此磁势是由频率为_____赫兹的电流所产生，此磁势在空间的转速为_____转 / 分。(设 $\omega = 2\pi f$, $f = 50 \text{ Hz}$, $2p = 4$)。
11. 一台四极三相交流电机，定子 48 槽，假如我们希望削弱 5 次及 7 次谐波磁势，这绕组节距 y 应等于_____槽。
12. 一台并联在电网上运行的三相同步发电机，输出 $\cos\phi = 0.8$ (滞后) 的额定电流，现在要让它输出 $\cos\phi = 0.6$ (滞后) 的额定电流，则可以_____ (① 输入功率不变，增加励磁电流 ② 增加输入功率，减少励磁电流 ③ 减少输入功率，增加励磁电流)。
13. 三相同步发电机通过准同步方法并网时，应满足一些条件，但首先必须绝对满足的条件是_____ (① 电压相等 ② 频率相等 ③ 相序相同)。
14. 三相同步发电机额定运行时，定子基波电势频率为 f_1 ，转子励磁磁势产生的 v 次空间谐波磁场，在定子绕组中感应电势的频率为_____。① f_1 ; ② $v f_1$; ③ f_1 / v 。

15. 单层交流绕组中，每相串联匝数 W_1 同每个线圈匝数 W_k 、每极每相槽数 q 、极对数 p 、并联支路数 a 之间的关系是_____。① $2pqW_k / a = W_1$; ② $pqW_k / a = W_1$; ③ $2pqW_k a = W_1$; ④ $pqW_k a = W_1$ 。


(二) 分析、计算及作图题

电气工程基础

1. 容量为 100 千伏安，连接组别为 Y/d11，额定电压 $U_{IN} / U_{2N} = 6000 / 400$ 伏，频率 50 赫的三相变压器，现测得空载与短路试验结果如下：(1)空载试验：低压侧加 400 伏电压，测得空载电流为 12 安，空载损耗 800 瓦；(2)短路试验：电压加在高压侧，使电流达到额定值，测得 $U_k = 600$ 伏，负载损耗 2000 瓦。求：①标幺值 R_k 、 X_k 、 R_m 及 X_m ；② $\cos \phi_2 = 1$ 且电流为额定值时的电压变化率。(12 分)

2. 一台三相 Y 接隐极同步发电机与大容量电网并联运行。已知电网电压为 400 伏，发电机的同步电抗 $X_t = 1.2$ 欧，当 $\cos \phi = 1$ 时输出功率为 80 千瓦。若保持励磁电流不变，减少原动机的输出，使该发电机的输出减少到 20 千瓦。若电枢电阻忽略不计，求变化后的功角 θ 、功率因数 $\cos \phi$ 、电枢电流、输出的无功功率 Q ，并指出是超前还是滞后无功功率。(16 分)

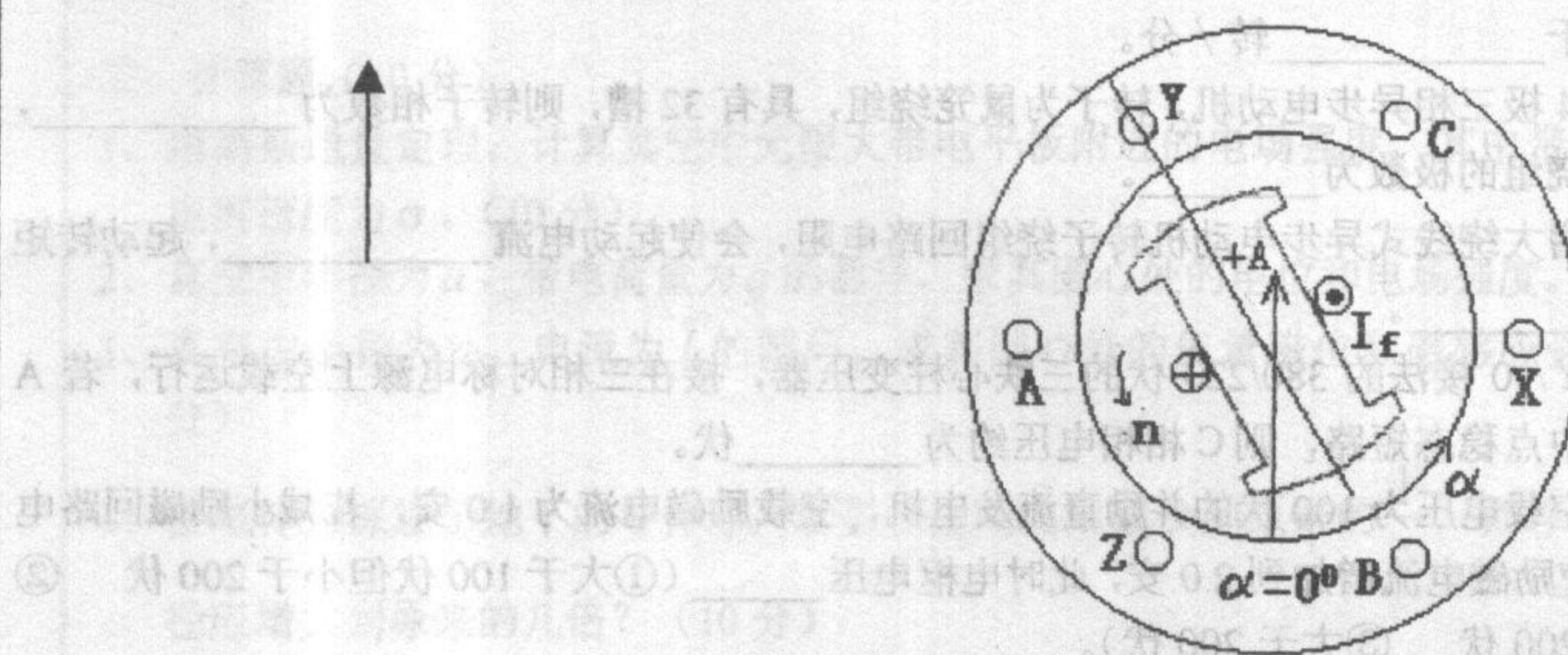3. 标出右图所示同步发电机的 N、S 极，设内功率因数角 $\psi = 60^\circ$ ，在时空向量图中画出图示瞬间的 $k_f \vec{F}_0$ 、 \vec{F}_a 及 A 相的 \vec{E}_a 、 \vec{i}_a 各相量，并指出电枢反应的性质。(7 分)



4. 有一台三相异步电动机， $P_N = 55$ 千瓦， $f_N = 50$ 赫， $P=2$ ，转子是绕线式，转子每相电阻 $r_2 = 0.012$ 欧。已知在额定负载下转子铜耗为 2210 瓦，机械损耗为 2640 瓦，杂散损耗为 310 瓦，试求：①此时的转子转速及电磁转矩 ②若①中的电磁转矩保持不变，而将转子转速降到 1300 转/分，应在转子每相绕组中串入多大电阻？此时转子铜耗是多少？(10 分)
5. 一台直流他励电动机， $P_N = 35$ 千瓦， $U_N = 220$ 伏， $I_{aN} = 180$ 安， $n_N = 1000$ 转/分，电枢回路总电阻（包括电刷接触电阻在内） $R_a = 0.10$ 欧，不考虑电枢反应影响，求：①额定输出转矩；②额定运行时的电磁转矩；③若电枢电压下降到 200 伏（磁路不饱和），负载转矩不变（即与①相同），稳定后的转速及电枢电流各为多少？(6 分)
6. 三相同步发电机空载突然短路时，定子电流的周期分量的初始幅值比稳态短路电流的幅值大很多，请分析其原因。(5 分)