

单片机

北京交通大学 2004 年硕士研究生入学考试试卷

436 单片微机原理及接口技术

共 4 页 第 1 页

考试科目：_____ 注意事项：答案一律写在答题纸上，写在试卷上的不予装订和评分！

一、基础知识（50 分）

1. 填空题：（每空 1 分，共 35 分）

- (1) 微型计算机的硬件由主机和外设组成，主机包括 _____、_____、_____，外设有输入设备、输出设备。
- (2) 单片微型计算机也称为微控制器，它是将 _____、_____、_____ 等集成在一片大规模集成电路上的微型计算机。
- (3) 在微型计算机软件系统中，操作系统属于 _____ 软件，汇编语言源程序属于 _____ 软件。
- (4) 除 MCS-51 系列单片机外请写出两种单片微型计算机及所属公司：_____、_____。
- (5) MCS-51 单片微型计算机的内部数据存储器分为工作寄存器区、_____ 区、一般 RAM 区、_____ 区，相应的地址为 00H~1FH、_____、30H~7FH、_____。
- (6) 一片 EPROM 存储器的容量为 2K×8，它应有地址线 _____ 条，数据线 _____ 条，它能存放 _____ 位二进制数据。
- (7) CPU 与外部设备交换信息通常采用以下方式：_____、_____、_____、DMA 方式。
- (8) MOS 型随机存取存储器主要有 _____、_____ 类型。
- (9) 在微型机系统中 I/O 口的编址方式有：_____、_____。
- (10) MCS-51 单片机系统复位信号的特性是高电平，持续时间 _____，复位后 PC=_____，PSW=_____。
- (11) 一般微型机中断系统有 _____ 中断、_____ 中断、软件中断，MCS-51 单片机能够处理 5 种中断请求，它们属于 _____ 中断类型。
- (12) MCS-51 单片机按中断系统的内部设定，若多个中断源同时申请，则 _____ 中断优先级顺序最高，_____ 中断优先级顺序最低。
- (13) 指令执行前累加器 ACC=03H，下列指令执行完，累加器的内容为 _____：
 MOV DPTR, #SQR
 MOVC A, @A+DPTR
 SQR: DB 00H, 01H, 04H, 09H,
 DB 10H, 19H, 24H, 31H
- (14) MCS-51 单片机片内集成了一个串行口，写出串行口方式 1 的字符帧格式 _____。
- (15) 设满量程时 D/A 转换器输出电压为 5V，要求电压的分辨率达到 5mV，D/A 至少要为 _____ 位。

2. 计算填表 （每空 1 分，共 15 分）

- (1) 填写下列表格，完成十进制、二进制和十六进制数之间的相互转换（按 8 位二进制数表示）：

北京交通大学 2004 年硕士研究生入学考试试卷

考试科目：436 单片微机原理及接口技术

共 4 页 第 2 页

注意事项：答案一律写在答题纸上，写在试卷上的不予装订和评分！

十进制	79	
二进制		11000110
十六进制		

(2) 填写下列表格，写出下列各数的原码、反码和补码（按 8 位二进制补码数表示）：

数据	原码	反码	补码
39			
-64			

(3) 填写出下列 BCD 码表示的十进制数：

BCD 码	十进制数
0100 0001 0010 0011	

(4) 指令执行前 PSW=81H,ACC=ABH,R0=33H, 请将下列程序执行后的结果填入表格中。

MOV 33H,#21H

SUBB A,@R0

MOV @R0,A

R0	33H	CY	OV

二、程序设计 共 40 分

1. 阅读程序，写出指定单元的结果。（10 分）

程序执行前，ACC=80H,R2=20H,R3=50H, R4=48H,R5=4AH,R6=55H

程序执行后，ACC= R3= R4= R5=

MOV	A,R3	JC	NEXT2	
CLR	C	ADD	A,R5	
SUBB	A,R4	MOV	R6,A	
JC	NEXT1	MOV	A,R5	
ADD	A,R4	MOV	R4,A	
MOV	R2,A	MOV	A,R6	
MOV	A,R4	MOV	R5,A	
MOV	R3,A	NEXT2:	MOV	A,R4
MOV	A,R2		RET	
MOV	R4,A			
NEXT1:	MOV	A,R4		
CLR	C			
SUBB	A,R5			

北京交通大学 2004 年硕士研究生入学考试试卷

考试科目：436 单片微机原理及接口技术

共 2 页 第 3 页

注意事项：答案一律写在答题纸上，写在试卷上的不予装订和评分！

2. 阅读程序，填写所缺指令（15 分）

设 R3 中有一个字节的无符号数，若其值大于 0FH，将其内容变为 0FFH；若其值小于等于 0FH，则将其转化为 ASCII 码，请填写下列程序中所缺的指令。

MOV A,R3

EXCH1: MOV A,R3

CJNE A,#0AH,NEXT

MOV R3,A

NEXT:

SJMP \$

CJNE A,#10H,NEXT1

EXCH2: MOV A,R3

NEXT1:

MOV R3,A

MOV R3,A

SJMP \$

SJMP \$

3. (15 分) 请编写一段主程序调用 ADD2，完成 32 位二进制数的加法运算，设相加的结果不会超过 32 位二进制数，将和存放在内部 RAM50H 开始的区域。题目中给出的 ADD2 程序是多字节加法子程序。在 MC-51 内部 RAM30H 开始的区域存放 32 位二进制的被加数，RAM38H 开始的区域存放 32 位二进制的加数，均为无符号数，低字节在先，高字节在后。

ADD2: CLR C

LOOP: MOV A, @R0

ADDC A, @R1

MOV @R0, A

INC R0

INC R1

DJNZ R2, LOOP

RET

三、 存储器与接口扩展 20 分，每题 10 分

1. MCS-51 系统中，进行存储器和 I/O 接口扩展，采用一片静态存储器 RAM6264，和一片 8155 并行 I/O 接口芯片，请完成系统电路原理图的设计。并写出所扩展的存储器 6264 的地址范围，8155 的 RAM 地址范围及其 I/O 单元的地址。

2. 在上题所设计的系统中，采用 8155 芯片的 PA 口连接一位七段数码管显示器，请画出数码管显示器接口电路原理图（省略口线的驱动）。并编写程序段使数码管各段全部点亮。

四、 应用系统设计 40 分，每题 20 分

(应用系统设计中，假设采用的系统时钟频率为 12MHz)


1. 在 MCS-51 系统中，扩展了一片 DAC0832，其工作方式为单缓冲方式，有关 DAC0832 部分的接口电路图如下，编写在 A 点输出锯齿波的程序。波形相位自己确定。

北京交通大学 2004 年硕士研究生入学考试试卷

考试科目: 430 单片微机原理及接口技术

共 4 页 第 4 页

注意事项: 答案一律写在答题纸上, 写在试卷上的不予装订和评分!

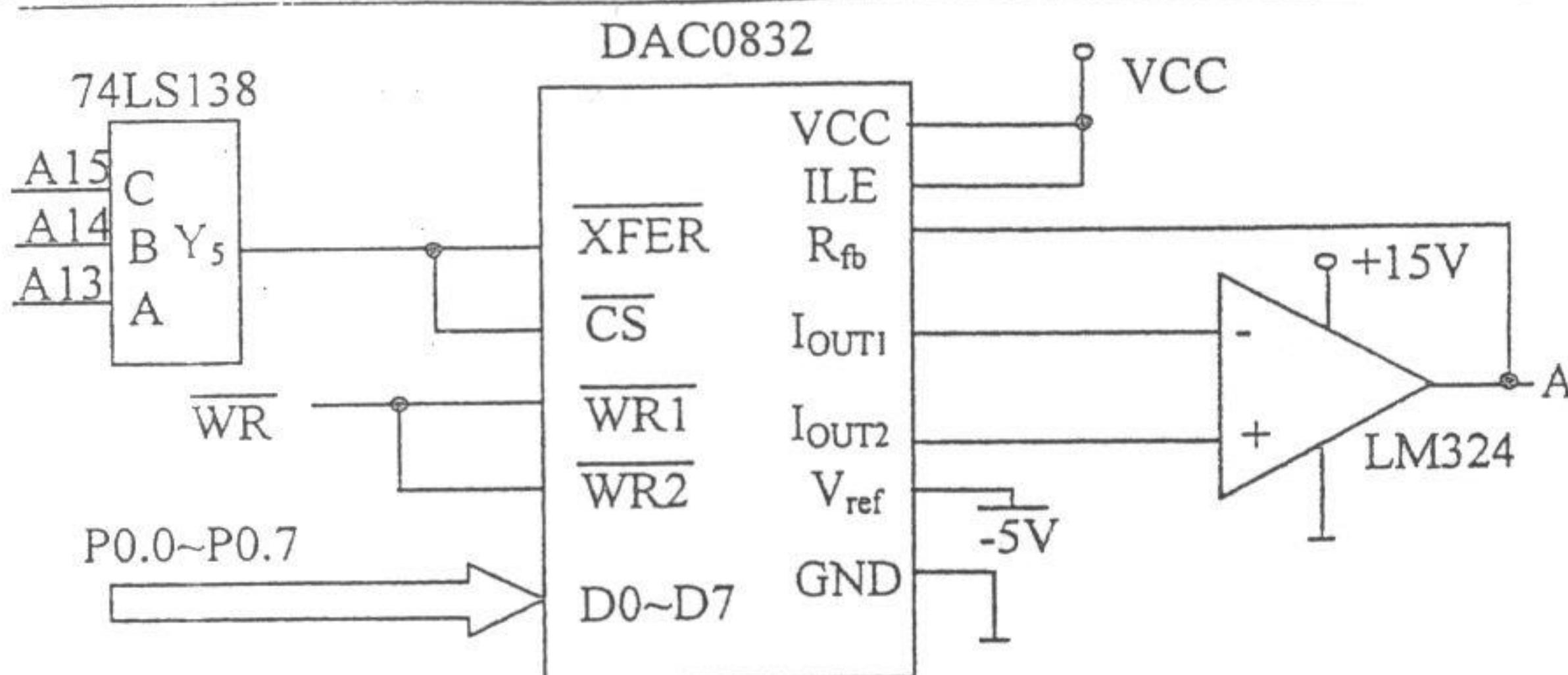

2. 在 MCS-51 系统中, 扩展一片 ADC0809, 如图所示。要求:

- (1) 写出 ADC 0809 的 IN0~IN7 通道地址。
- (2) 系统要求每隔 50 ms 对 IN1 通道上的 0~5V 信号进行一次 A/D 转换, 采用定时器 T1 提供定时, 请写出 T1 中断入口设置和 T1 初始化设置的程序段。
- (3) 请写出启动 IN1 进行 A/D 转换的程序段。
- (4) 请写出读回 IN1 A/D 转换结果的程序段。

